

Pisni izpit iz:
DIGITALNE TEHNIKE
dne 23. 4. 2001

1. Določite preklopno vezje z najmanjšim možnim realizacijskim parom, ki hkrati opravlja seštevanje in odštevanje binarnega števila. Vezje ima tri vhode x_1 in x_2 (bita, ki se odštevata ali seštevata) ter prenos (ali sposodek) b/c. Izhoda vezja sta vsota ali razlika s/d in prenos ali sposodek naslednjega višjega mesta. Krmilni signal $M = 1$ naj omogoči seštevanje, $M = 0$ pa odštevanje.

25%

2. Za podano preklopno funkcijo poiščite skupne konjunkcije in podajte minimalno velikost ROM pomnilnikov, če za realizacijo uporabite kaskadno vezavo.

$$f = \sum^6 (4, 5, 15, 20, 29, 41, 42, 45, 47, 53, 58, 61, 63)$$

20%

3. Narišite diagram in tabelo prehajanja stanj in določite tip avtomata za naslednje funkcije:

$$D_1 = Q_1 x_1 + Q_2 x_2$$

$$D_2 = Q_1 \bar{x}_1 + \bar{Q}_2 \bar{x}_2$$

$$z = (\bar{x}_1 + Q_1)(x_1 + Q_1)(x_2 + Q_2)(\bar{x}_2 + Q_2)$$

30%

S sinhronskim sekvenčnim vezjem želimo ugotavljati serijsko sekvenco 0010110 (znak »SYN« v ASCII kodu) in sicer tako, da se med nastopom zadnjega bita te sekvence izhod vezja postavi v stanje 1. Pri tem prekrivanje sekvence ne sme postaviti vezja v izhodno stanje 1. Izhod ostane 1 le do naslednjega urinega impulza, ko ponovno začne teči ugotovitveni cikel. Določite diagram in kodirano tabelo stanj pripadajočega Mealy-jevega avtomata.

25%

Čas reševanja 90min