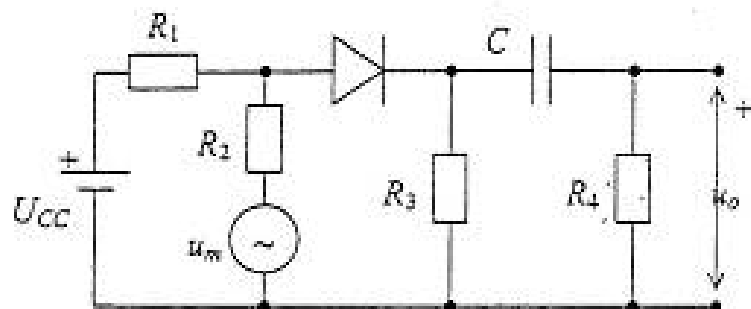


**ELEKTRONIKA**  
(pisni izpit: 22.4.2003)

Čas reševanja: 90 minut  
Teža nalog: 25+30+25+20=100%

**1. naloga (25%)**

Ob uporabi podane karakteristike diode (priloga) izračunajte amplitudo izhodne napetosti podanega vezja.




- $R_1 = R_2 = 10 \Omega$
- $R_3 = 5 \Omega$
- $R_4 = 200 \Omega$
- $C = 1 \text{ mF}$
- $U_{CC} = 2 \text{ V}$
- $u_m = U_m \sin \omega t$ ;
- $U_m = 100 \text{ mV}; \omega = 10^3 \text{ rad/s}$
- $r_D = \frac{U_T}{I_{DQ}}; U_T = 25 \text{ mV}$

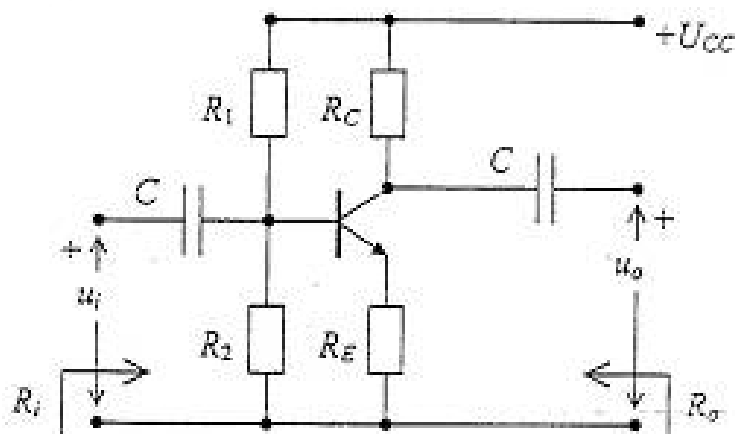**2. naloga (30%)**

Za vezje tranzistorskega ojačevalnika s skupnim emitorjem izračunajte napetostno ojačanje


$A_v = \frac{u_o}{u_i}$  ter vhodno in izhodno notranjo upornost  $R_i$  in  $R_o$ .



- $R_1 = R_2 = 25 \text{ k}\Omega$
- $R_C = 3 \text{ k}\Omega$
- $R_E = 600 \Omega$
- $h_{11e} = 1 \text{ k}\Omega$
- $h_{21e} = 120$
- $h_{12e} = h_{22e} = 0$
- $C = \infty$

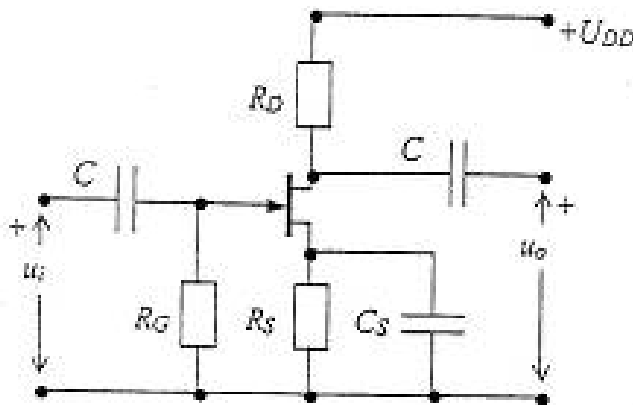**3. naloga (25%)**

Ojačevalnik z JFET tranzistorjem na sliki naj ima napetostno ojačanje  $A_u$ . Določite potrebne vrednosti uporov  $R_D$  in  $R_S$  ter napajalno napetost  $U_{DD}$ , da bo ojačevalnik deloval v delovni točki ( $I_{DQ}$ ,  $U_{DSQ}$ ) pri predpostavljenih vrednostih  $U_p$  in  $I_{DSS}$ .



Zahteve:

$$A_u = -4$$

$$I_{DQ} = 3.9 \text{ mA}$$

$$U_{DSQ} = 12 \text{ V}$$

Predpostavke:

$$R_G = 1 \text{ M}\Omega$$

$$C = C_S = \infty$$

$$r_D \gg R_D$$

$$U_p = -4 \text{ V}$$

$$I_{DSS} = 10 \text{ mA}$$

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{U_{GS}}{U_p} \right)^2$$


$$g_m = \left. \frac{\partial I_D}{\partial U_{GS}} \right|_Q$$


Iščemo:  $R_D$ ,  $R_S$ ,  $U_{DD}$

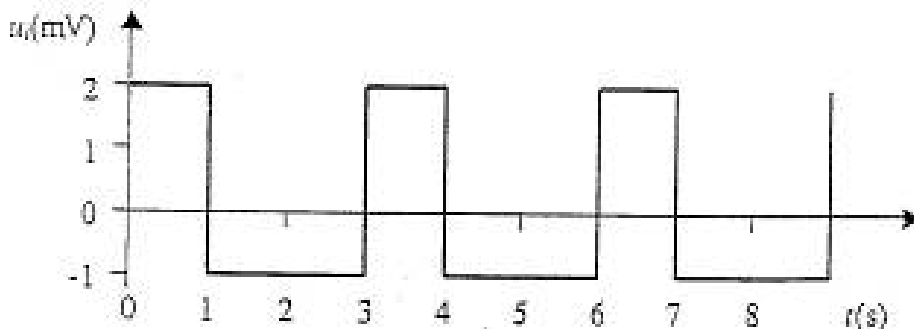**4. naloga (20%)**



Narišite shemo preprostega integratorja z operacijskim ojačevalnikom in izpeljite izraz za izhodno napetost kot funkcijo vhodne napetosti. Predpostavite, da je operacijski ojačevalnik idealen ( $R_i = \infty$ ,  $R_o = 0$ ,  $A = \infty$ ).

Kakšen signal dobimo na izhodu integratorja pri vhodnem signalu, kot ga prikazuje spodnja slika, če sta vrednosti elementov  $C = 2 \text{ nF}$  ( $u_C(0) = 0 \text{ V}$ ) in  $R = 500 \text{ k}\Omega$ ?



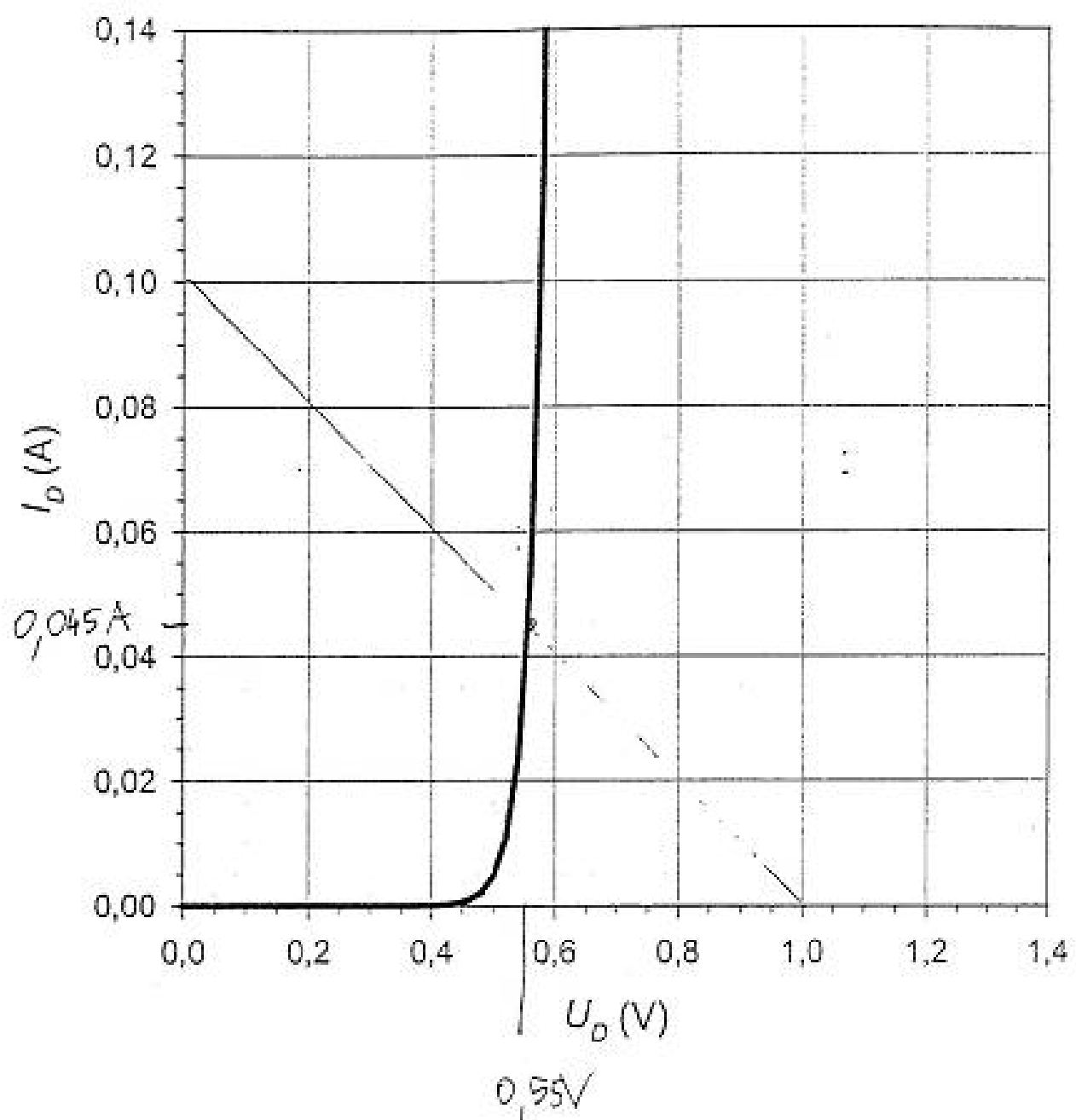

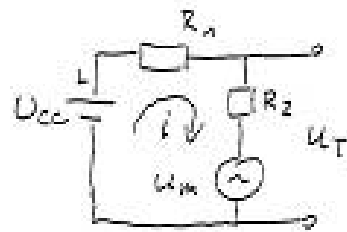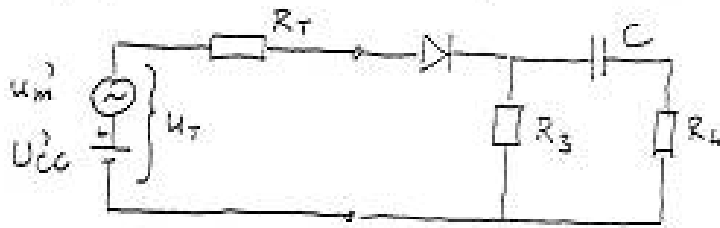- Najprej celotni levi del vezja nadomestimo s Théveninovim ekvivalentom:



$$U_T = U_{CC} + u_m = \dots$$

$$U_{CC} = i(R_1 + R_2) + u_m \Rightarrow i = \frac{U_{CC} - u_m}{R_1 + R_2}$$

$$U_T = u_m + i \cdot R_2 = u_m + \frac{R_2}{R_1 + R_2} (U_{CC} - u_m)$$

$$= u_m \left( 1 - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) + U_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \underbrace{U_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}}_{U_{CC}'} + \underbrace{u_m \frac{R_1}{R_1 + R_2}}_{u_m'}$$

$$U_{CC}' = U_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 2 \cdot \frac{1}{2} = \underline{1V}$$

$$u_m' = u_m \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 0,1 \cdot \frac{1}{2} = \underline{50mV} \quad (u_m = u_m' \cdot \sin \omega t)$$

$$R_T = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \cdot 10}{20} = \underline{5\Omega}$$

- Določimo delovno točko diode. Upoštevamo princip superpozicije, kar je  $u_m \ll U_{CC}$  (linearizacija diodne karakteristike okoli delovne točke)

Delovna premica (C je odprta sponka)

DC:  $U_{CC}' = U_D + I_D (R_T + R_3)$

$$\frac{U_D (I_D = 0)}{I_D (U_D = 0)} = \frac{U_{CC}'}{U_{CC}} = \frac{1V}{2}$$

$$= \frac{1}{5+5} = \frac{100mA}{0,55V}$$

Odčitamo iz karakteristike:  $U_{DQ} = \underline{0,5V}$

$$I_{DQ} = \underline{50mA}$$

- Dinamična upornost diode v delovni točki:

$$r_D = \frac{U_T}{I_{DQ}} = \frac{25 \cdot 10^{-3}}{50 \cdot 10^{-3}} = \underline{0,5\Omega}$$

Zaměničové rozměry (odpověď na  $U_m$ )

amplituda:

$$U_0 = U_{R_3} \cdot \frac{R_4}{R_4 + \frac{1}{j\omega C}} \stackrel{!}{=} U_{R_3}$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{10^3 \cdot 10^{-3}} = 1 \Omega \ll R_4 = 200 \Omega$$


$$U_{R_3} = I \cdot R_3 \parallel R_4 = U_m \cdot \frac{R_3 \parallel R_4}{R_T + r_D + R_3 \parallel R_4} =$$

$$I = \frac{U_m}{R_T + r_D + R_3 \parallel R_4}$$

$$= 0,05 \cdot \frac{4,878}{5 + 0,5 + 4,878} = \underline{\underline{23,5 \text{ mV}}}$$

$$U_0 = \underline{\underline{23,5 \text{ mV}}} ; u_0 = U_0 \cdot \sin \omega t$$

misal - ...

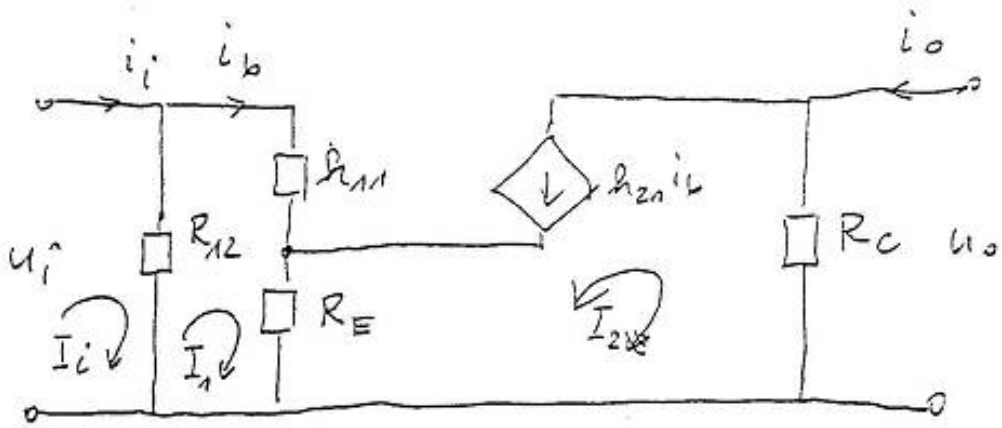

$$u_i = i_b h_{11} + R_E (i_b + h_{21} i_b) = i_b (h_{11} + R_E (1 + h_{21}))$$

$$u_o = - I_2 \cdot R_C = - h_{21} i_b R_C$$

$$R = h_{11} + R_E (1 + h_{21}) = 1000 + 600 \cdot 121 = \underline{73,6 \text{ k}\Omega}$$

$$\Rightarrow A_u = \frac{u_o}{u_i} = - \frac{h_{21} R_C}{R} = - \frac{120 \cdot 3 \text{ k}}{73,6 \text{ k}} = - \underline{4,891}$$

$$R_i = \frac{u_i}{i_i} = \frac{i_b \cdot R}{i_b + \frac{i_b R}{R_{12}}} = R \parallel R_{12} = \frac{73,6 \text{ k} \cdot 12,5 \text{ k}}{86,1 \text{ k}} = \underline{10,69 \text{ k}\Omega}$$

$$R_o = \frac{u_o}{i_o} = \frac{R_C i_o}{i_o} = R_C = \underline{3 \text{ k}\Omega} \text{ (ketika } i_b \cong 0 \text{)}$$

-  $U_{GSQ}$ :

$$I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_P}\right)^2 \Rightarrow \sqrt{\frac{I_{DQ}}{I_{DSS}}} = 1 - \frac{U_{GSQ}}{U_P}$$


$$U_{GSQ} = U_P \left(1 - \sqrt{\frac{I_{DQ}}{I_{DSS}}}\right) = -4 \left(1 - \sqrt{\frac{3,9}{10}}\right) = \underline{\underline{-1,5V}} \quad 4$$

-  $R_S$  (sledi iz  $-U_{GSQ} = U_{DSQ}$ )

$$R_S = \frac{-U_{GSQ}}{I_{DQ}} = \underline{\underline{385 \Omega}} \quad 4$$

-  $R_D$  računamo u izmeničnim razmerama, kao dolje ojačanje:

$R_{in} = 2 \cdot 19$

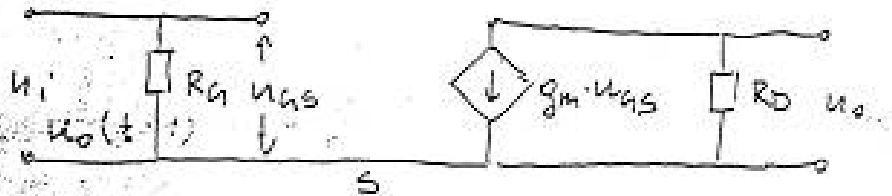

$$\left. \begin{aligned} u_i &= u_{GS} \\ u_o &= -g_m u_{GS} R_D \end{aligned} \right\} A_u = -g_m R_D \Rightarrow R_D = -\frac{A_u}{g_m} = -\frac{-4 \cdot 10^3}{3,125} = \underline{\underline{1,28k\Omega}} \quad 4$$


$$g_m = \left. \frac{\partial I_D}{\partial U_{GS}} \right|_Q = -\frac{2 I_{DSS}}{U_P} \left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_P}\right) = \frac{-0,02}{-4} \left(1 - \frac{-1,5}{-4}\right) = \underline{\underline{3,125mS}} \quad 4$$

-  $U_{DD}$ :

$$\begin{aligned} U_{DD} &= I_{DQ} \cdot R_D + U_{DSQ} + I_{DQ} \cdot R_S = \\ &= I_{DQ} (R_D + R_S) + U_{DSQ} = \\ -2V &= 3,9 \cdot 10^{-3} (1280 + 385) + 12 = \underline{\underline{18,49V}} \quad 4 \end{aligned}$$

# Naloga 4 (13. 6. 2002)

- Integrator:

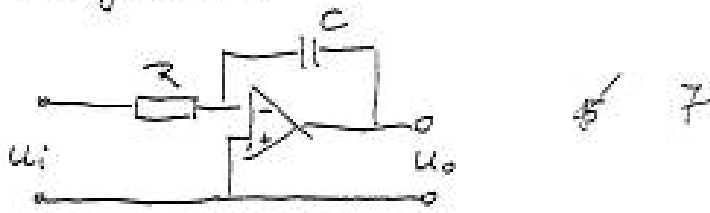

$$\sum i = 0 \text{ | ino. vhod} \Rightarrow \frac{u_i}{R} + C \frac{du_o}{dt} = 0$$

$$\frac{du_o}{dt} = -\frac{1}{RC} u_i \Rightarrow u_o = -\frac{1}{RC} \int_0^t u_i dt, \quad u_o(0) = 0$$

$$\frac{1}{RC} = \frac{1}{2 \cdot 10^{-9} \cdot 0,5 \cdot 10^6} = 1000 \text{ s}^{-1}$$

$$u_o(t=1) = -\frac{1}{RC} \int_0^1 u_i dt + u_o(0) = -1000 \cdot 2 \cdot 10^{-3} t \Big|_0^1 + 0$$

$$= -2 \text{ V} \quad (\text{lin. padenje})$$

$$u_o^u(t=3) = -\frac{1}{RC} \int_1^3 u_i dt + u_o(t=1) = -1000(-10^{-3}) t \Big|_1^3 - 2 \text{ V}$$

$$= +1 \cdot 2 - 2 = 0 \text{ V} \quad (\text{lin. naraščanje})$$

