

**ELEKTRONIKA**  
(pisni izpit: 31.1.2003)

Čas reševanja: 90 minut  
Teža nalog:  $25+25+25+25=100\%$

**1. naloga (25%)**

Izračunajte vrednost upora  $R_2$ , ki ga moramo vezati k znanemu uporu  $R_1$ , da bo vezje temperaturno kompenzirano (skupna upornost neodvisna od temperature). Kakšno vezavo uporov  $R_1$  in  $R_2$  moramo uporabiti (vzporedno ali zaporedno)? Dokaz!


$$R_1 = 4,7 \text{ k}\Omega; \quad \alpha_1 = +0,004/\text{ }^{\circ}\text{C} \quad (\text{znani upor})$$

$$R_2 = ?; \quad \alpha_2 = -0,0015/\text{ }^{\circ}\text{C} \quad (\text{iskani upor z znanim temperaturnim koeficientom})$$

$$\alpha = \frac{\Delta R}{R_0 \cdot \Delta \vartheta} \Rightarrow \Delta R = \alpha \cdot R_0 \cdot \Delta \vartheta \Rightarrow R = R_0 (1 + \alpha \cdot \Delta \vartheta) \quad (\text{def. temp. koeficiente})$$

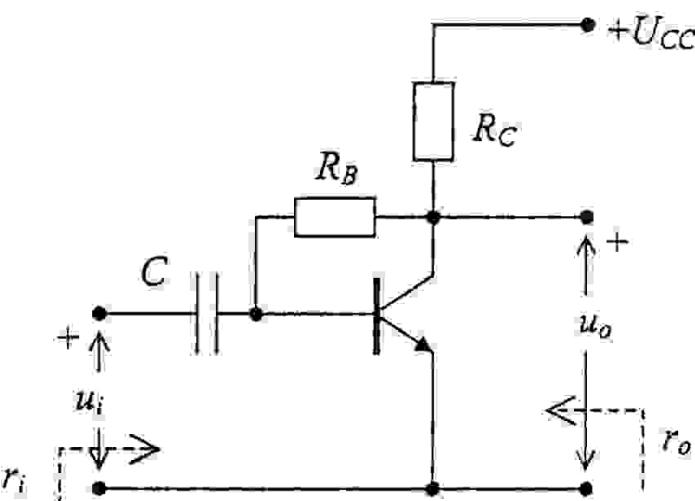**2. naloga (25%)**

Prikazano vezje ojačevalnika naj deluje v predpisani delovni točki.



Za delovno točko:

$$U_{CEQ} = 10 \text{ V}$$

$$I_{CQ} = 18 \text{ mA}$$

$$I_{BQ} = 75 \mu\text{A}$$

$$U_{BEQ} = 0,7 \text{ V}$$

$$U_{CC} = 20 \text{ V}$$

Parametri tranzistorja:

$$h_{ie}(h_{11e}) = 1,4 \text{ k}\Omega$$

$$h_{re}(h_{12e}) = 4 \cdot 10^{-4}$$


$$h_{fe}(h_{21e}) = 150$$

$$h_{oe}(h_{22e}) = 400 \mu\text{S}$$

- Določite vrednosti uporov v vezju za predpisano delovno točko.
- Narišite nadomestno shemo ojačevalnika za majhne izmenične signale.
- Izračunajte vhodno in izhodno notranjo upornost ( $r_i$  in  $r_o$ ) ter napetostno ojačanje  $A_u$  za neobremenjen ojačevalnik. Pri tem izračunu zanemarite vpliv  $C$  in  $R_B$  na vezje ( $C \rightarrow \infty$ ,  $R_B \rightarrow \infty$ ).
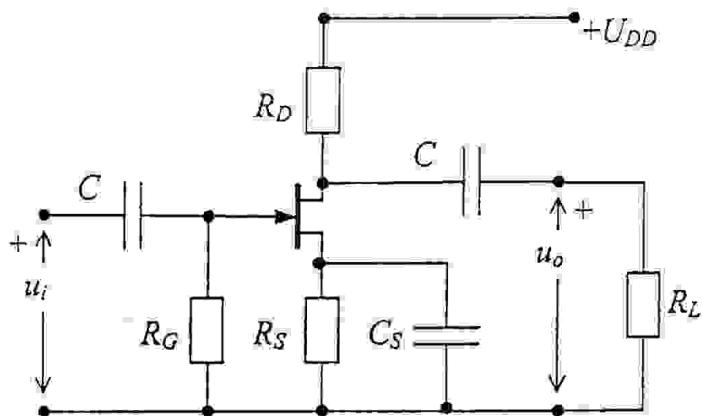
### 3. naloga (25%)

Ojačevalnik z JFET tranzistorjem na sliki naj deluje v predvideni delovni točki.



Zahteve za delovno točko:

$$I_{DQ} = 2,2 \text{ mA}$$

$$U_{DSQ} = 8 \text{ V}$$

$$U_{GSQ} = -1,8 \text{ V}$$

Tranzistor:

$$r_D = 10 \text{ k}\Omega$$

$$g_m = 5 \text{ mS}$$

Ostalo:

$$U_{DD} = 20 \text{ V}$$

$$R_G = 1 \text{ M}\Omega$$

$$C = C_S = \infty$$

- Določite upora  $R_D$  in  $R_S$  za zahtevano delovno točko.
- Narišite nadomestno shemo ojačevalnika za majhne izmenične signale.
- Izračunajte napetostno ojačanje neobremenjenega ojačevalnika ( $R_L = \infty$ ).
- Določite breme  $R_L$ , pri katerem bo napetostno ojačanje enako -5.


### 4. naloga (25%)

Narišite poenostavljeni shemi za vezje na sliki (b), ki približno veljata pri frekvencah 10 Hz in 2 MHz. Izpeljite izraza za izhodni signal kot funkcijo vhodnega signala pri obeh frekvencah. Skicirajte potek izhodnega signala pri obeh frekvencah za sinusni vhodni signal na sliki (a). Pazite na pravilno oznako amplitude in faze!


$$R_1 = 1 \text{ k}\Omega; \quad C_1 = 16 \text{ nF}; \quad R_2 = 2 \text{ k}\Omega; \quad C_2 = 80 \text{ nF}$$

$$u_{vh} = U_{vh} \sin \omega t; \quad U_{vh} = 20 \text{ mV}$$

(a)

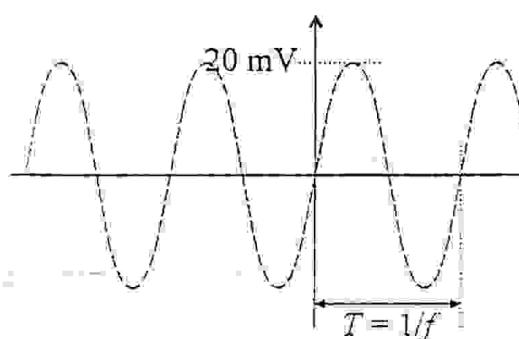

(b)

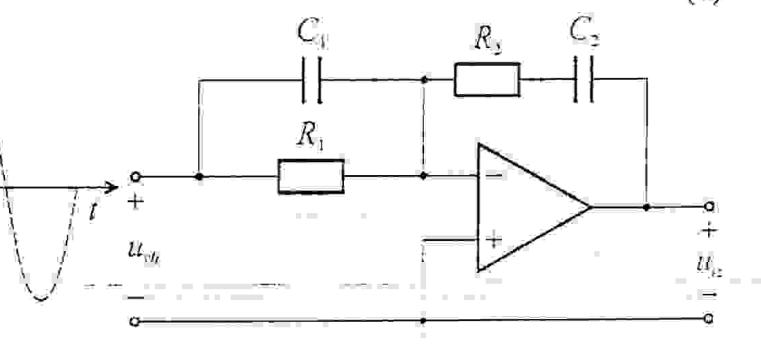

Vzpondušni učinek

$$\text{R}_1, \alpha_1 \\ \text{R}_2, \alpha_2 \\ -\boxed{\begin{array}{c} \square \\ \square \end{array}} \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \text{konst}^0$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1(1+\alpha_1 \Delta V)} + \frac{1}{R_2(1+\alpha_2 \Delta V)} = \frac{R_2(1+\alpha_2 \Delta V) + R_1(1+\alpha_1 \Delta V)}{R_1 R_2 (1+\alpha_1 \Delta V)(1+\alpha_2 \Delta V)} = \\ = \frac{R_1 + R_2 + R_1 \alpha_1 \Delta V + R_2 \alpha_2 \Delta V}{R_1 R_2 (1+\alpha_1 \Delta V)(1+\alpha_2 \Delta V)} \quad \text{NI MOŽNO izloči} \\ \Delta V \quad \Delta V$$

rešitev mora  $\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{R_1(1+\alpha_1 \Delta V)} + \frac{1}{R_2(1+\alpha_2 \Delta V)}$

$$\Rightarrow \frac{1 + \alpha_1 \Delta V - 1}{R_1(1+\alpha_1 \Delta V)} = \frac{1 - 1 - \alpha_2 \Delta V}{R_2(1+\alpha_2 \Delta V)}$$

$$\Rightarrow \frac{\alpha_1 \Delta V}{R_1(1+\alpha_1 \Delta V)} = - \frac{\alpha_2 \Delta V}{R_2(1+\alpha_2 \Delta V)}$$

$$\Rightarrow R_2 = - \frac{\alpha_2(1+\alpha_1 \Delta V)}{\alpha_1(1+\alpha_2 \Delta V)} R_1$$

$\Rightarrow$  vsak  $\Delta V$  zahteva drug  $R_2$

$\Rightarrow$  kompenzacijo ni možne

(12)

Započetna verzija

$$-\frac{R_1}{\alpha_1} - \frac{R_2}{\alpha_2} = R_1(1 + \alpha_1 \Delta T) + R_2(1 + \alpha_2 \Delta T)$$

$$\Rightarrow R_1(1 - 1 - \alpha_1 \Delta T) = R_2(1 + \alpha_2 \Delta T - 1)$$

$$\Rightarrow -R_1 \alpha_1 \Delta T = R_2 \alpha_2 \Delta T$$

$$\Rightarrow \underline{R_2 = -R_1 \frac{\alpha_1}{\alpha_2}} = -4,7k \cdot \frac{0,004}{-0,0015} = \underline{\underline{12,53k}}$$

$\Rightarrow$  kompenzacija 0.k.

12


z. nálože 31. 1. 2003

Dle výrobcova dátka

$$R_C = \frac{U_{RC}}{I_{RC}} = \frac{U_{CC} - U_{CEQ}}{I_{CQ} + I_{BQ}} = \frac{20 - 10}{18\mu A + 75\mu A} = \underline{\underline{553,3 \Omega}}$$

$$R_B = \frac{U_{RB}}{I_{RB}} = \frac{U_{CEQ} - U_{BEG}}{I_{BQ}} = \frac{10 - 0,7}{75\mu A} = \underline{\underline{124 k\Omega}}$$

Nadomestne schéma

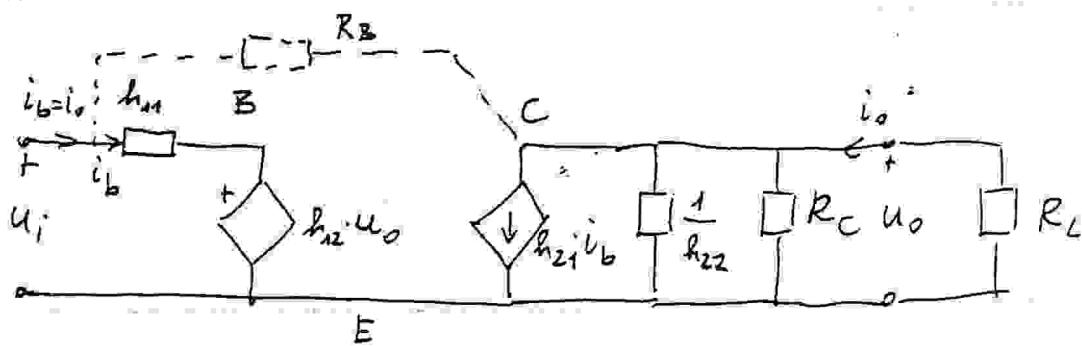

$$A_u = \frac{u_o}{u_i}$$

$$u_o = -h_{21} i_b \cdot \frac{1}{h_{22}} \parallel R_C = *$$

$$\frac{1}{h_{22}} \parallel R_C = \frac{2500 \cdot 553}{3053} = \underline{\underline{453 \Omega}}$$

$$\begin{aligned} u_i &= i_b \cdot h_{11} + h_{12} u_o = i_b \cdot h_{11} + h_{12} (-h_{21} i_b \cdot \frac{1}{h_{22}} \parallel R_C) \\ &= i_b (h_{11} - h_{12} h_{21} \frac{1}{h_{22}} \parallel R_C) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_{u_{\text{neob.}}} &= -\frac{u_o}{u_i} = -\frac{h_{21} \cdot \frac{1}{h_{22}} \parallel R_C}{h_{11} - h_{12} h_{21} \cdot \frac{1}{h_{22}} \parallel R_C} \times \\ &= -\frac{150 \cdot 453}{1400 - 400 \mu A \cdot 150 \cdot 453} = \underline{\underline{-49,5}} \end{aligned}$$

$$A_{UR_L} = \frac{u_o}{u_i} = h_{21}$$

$$r_i = \frac{u_i}{i_i} = \frac{i_b (h_{11} - h_{12} h_{21} \frac{1}{h_{22}} \| R_C)}{i_b} = \\ = 1400 - 400 \mu \cdot 150 \cdot 453 = \underline{\underline{1373 \Omega}}$$



$$r_o = \left. \frac{u_o}{i_o} \right|_{u_i=0} = \frac{i_o \cdot \frac{1}{h_{22}} \| R_C}{i_o} = \frac{1}{h_{22}} \| R_C = \underline{\underline{453 \Omega}}$$

lemons dacks

$$R_S = \frac{U_{RS}}{I_{RS}} = \frac{-U_{DSQ}}{I_{DSQ}} = \frac{1,8}{2,2m} = \underline{\underline{8180\Omega}}$$

$$R_D = \frac{U_{RD}}{I_{RD}} = \frac{U_{DD} - U_{DSQ} - U_{RS}}{I_{DSQ}} = \frac{20 - 8 - 1,8}{2,2m} = \underline{\underline{4,64k\Omega}}$$

domestine schème

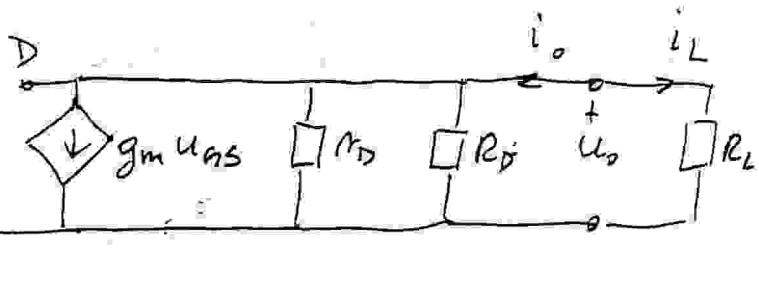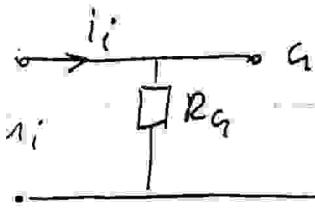

$$A_u = \frac{u_o}{u_i}$$

$$u_o = -g_m u_{GS} R_D \parallel R_D'$$

$$R_D \parallel R_D' = R_D' = \frac{10k \cdot 4,64k}{14,64k} = \underline{\underline{3,17k\Omega}}$$

$$u_i = u_{GS}$$

$$A_{u_{\text{heobr.}}} = - \frac{g_m \cdot R_D \parallel R_D'}{1} = - 5m \cdot 3,17k = \underline{\underline{-15,8}}$$

$$A_{u_{\text{obr}}} = - g_m R_D' \parallel R_L = - g_m R_D' \cdot R_L / (R_D' + R_L)$$

$$A_u (R_D' + R_L) = - g_m R_D' R_L$$

$$A_u R_D' = - R_L (g_m R_D' + A_u)$$

$$\Rightarrow R_L = - \frac{A_u R_D'}{g_m R_D' + A_u} = - \frac{-5 \cdot 3,17k}{5m \cdot 3,17k + 5} = \underline{\underline{7,60V}}$$

14.620V

$$f_1 = 10 \text{ Hz} : |Z_{C1}| = \frac{1}{2\pi f_1 C_1} = \frac{1}{2\pi \cdot 10 \cdot 16 \text{n}} \doteq \underline{\underline{995 \text{k}\Omega}} \gg R_1$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{C_1 \parallel R_1 \doteq R_1}}$$

$$|Z_{C2}| = \frac{1}{2\pi \cdot 10 \cdot 80 \text{n}} \doteq \underline{\underline{199 \text{k}\Omega}} \gg R_2$$


$$\Rightarrow \underline{\underline{C_2 + R_2 \doteq C_2}}$$

$$f_2 = 2 \text{ MHz} : |Z_{C1}| = \frac{1}{2\pi \cdot 2 \text{M} \cdot 16 \text{n}} \doteq \underline{\underline{4,97 \Omega}} \ll R_1$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{C_1 \parallel R_1 \doteq C_1}}$$

$$|Z_{C2}| = \frac{1}{2\pi \cdot 2 \text{M} \cdot 80 \text{n}} \doteq \underline{\underline{1 \Omega}} \ll R_2$$
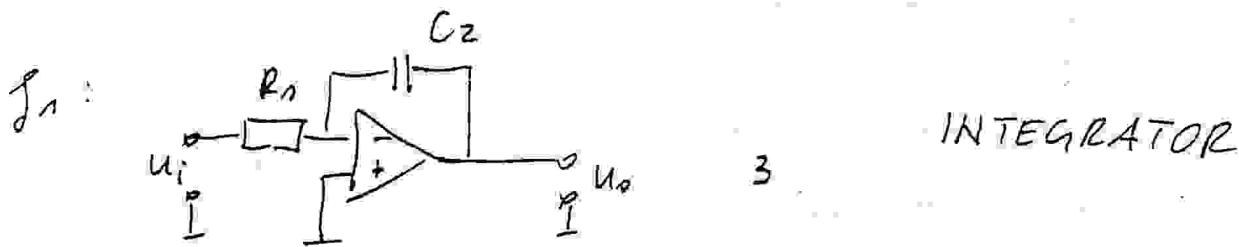
$$\Rightarrow \underline{\underline{C_2 + R_2 \doteq R_2}}$$




$$\frac{u_i}{R_1} + C_2 \frac{du_o}{dt} = 0 \Rightarrow u_o = - \frac{1}{R_1 C_2} \int u_i dt \quad 2.$$

$$u_o = - \frac{u_i}{R_1 C_2} \int \sin 2\pi f_1 t dt = + \frac{u_i}{R_1 C_2} \cdot \frac{1}{2\pi f_1} \cos w_1 t \quad \cancel{\text{3}}$$

$$= \frac{u_i}{2\pi f_1 R_1 C_2} \cancel{\text{cos } w_1 t} = \underbrace{\frac{20 \text{m}}{2\pi \cdot 10 \cdot 1 \text{k} \cdot 80 \text{n}}} \text{ amplitude} \cos w_1 t$$
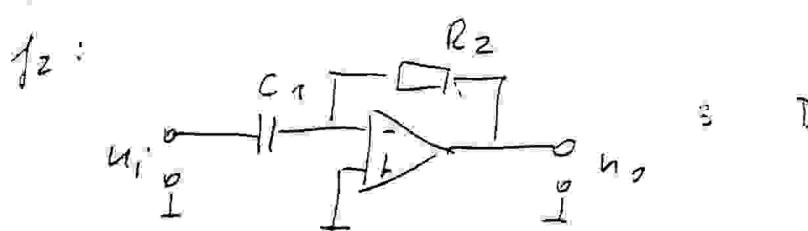
$$= \underline{\underline{3,98 \text{V} \cdot \cos w_1 t}}$$



DIFERENCIATOR

$$C_1 \frac{du_i}{dt} + \frac{u_o}{R_2} = 0 \Rightarrow u_o = -R_2 C_1 \frac{du_i}{dt}$$

$$\begin{aligned} u_o &= -R_2 C_1 \cdot U_i \cdot \frac{d}{dt} (\sin 2\pi f_2 t) = \underbrace{-2\pi f_2 R_2 C_1 U_i \cos \omega t}_{\text{ampl.}} \\ &= -2\pi 2M26.16mV^{20m} \cos \omega t \\ &= \underline{-8,04V \cdot \cos \omega t} \end{aligned}$$

