


ELEKTRONIKA

(pisni izpit: 21.6.2002)

Čas reševanja: 90 minut
Teža nalog: 25+25+25+25=100%

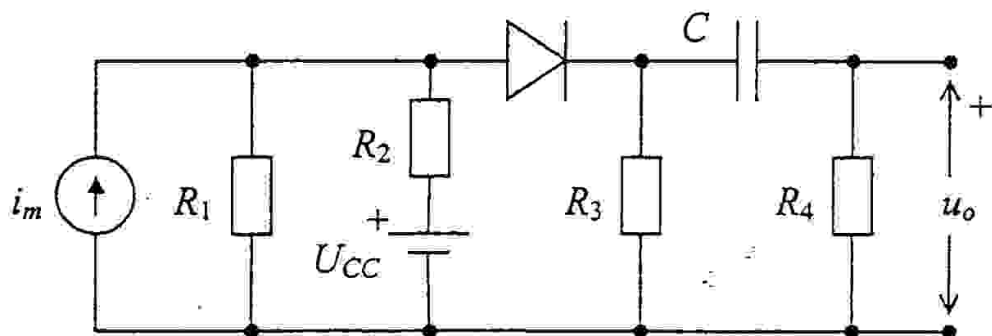1. naloga (25%)


Ob uporabi podane karakteristike diode (priloga) izračunajte amplitudo izhodne napetosti podanega vezja.



$$\begin{aligned}
 R_1 &= 16 \, \Omega \\
 R_2 &= 4 \, \Omega \\
 R_3 &= 3,5 \, \Omega \\
 R_4 &= 150 \, \Omega \\
 C &= 1 \, \text{mF} \\
 U_{CC} &= 1 \, \text{V} \\
 i_m &= I_m \cos \omega t; \\
 I_m &= 7,5 \, \text{mA}; \quad \omega = 10^3 \, \text{rad/s} \\
 r_D &= \frac{U_T}{I_{DQ}}; \quad U_T = 26 \, \text{mV}
 \end{aligned}$$

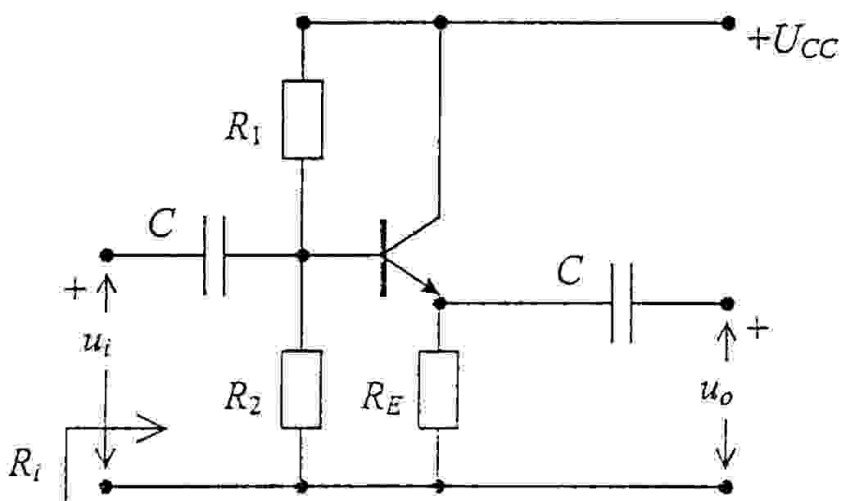2. naloga (25%)

Za vezje emitorskega sledilnika narišite nadomestno shemo s hibridnimi parametri (za izmenične signale). Izračunajte napetostno ojačanje $A_u = \frac{u_o}{u_i}$ in vhodno notranjo upornost R_i .




$$\begin{aligned}
 R_1 &= R_2 = 18 \, \text{k}\Omega \\
 R_E &= 1 \, \text{k}\Omega \\
 h_{11e} &= 1 \, \text{k}\Omega \\
 h_{12e} &= 0 \\
 h_{21e} &= 150 \\
 h_{22e} &= 10^{-4} \, \text{S} \\
 C &= \infty
 \end{aligned}$$

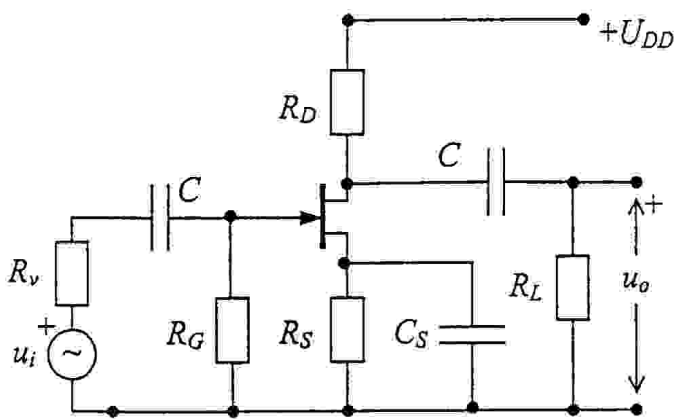3. naloga (25%)

Za ojačevalnik z na sliki narišite nadomestno shemo za majhne izmenične signale in

izračunajte napetostno ojačanje $A_v = \frac{u_o}{u_i}$.



$$R_L = R_D = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_S = 200 \Omega$$

$$R_G = 100 \text{ k}\Omega$$

$$R_v = 5 \text{ k}\Omega$$

$$g_m = 5 \text{ mS}$$


$$r_d = 5 \text{ k}\Omega$$


$$C = C_S = \infty$$

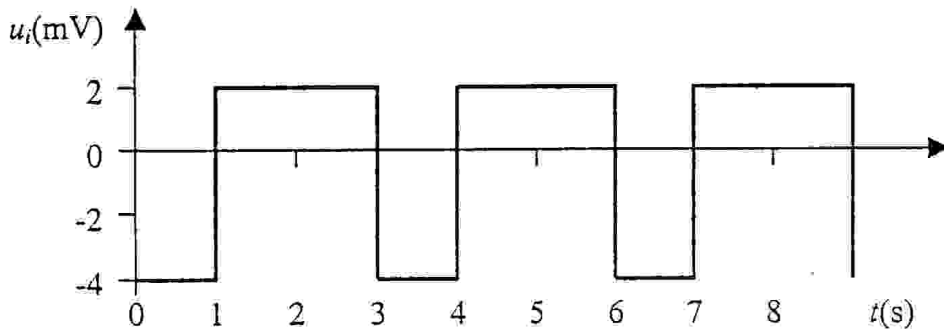4. naloga (25%)

Narišite shemo preprostega integratorja z operacijskim ojačevalnikom in izpeljite izraz za izhodno napetost kot funkcijo vhodne napetosti. Predpostavite, da je operacijski ojačevalnik idealen ($R_i = \infty$, $R_o = 0$, $A = \infty$).

Kakšen signal dobimo na izhodu integratorja pri vhodnem signalu, kot ga prikazuje spodnja slika, če sta vrednosti elementov $C = 4 \text{ nF}$ ($u_C(0) = 0 \text{ V}$) in $R = 200 \text{ k}\Omega$ in je napetost na kondenzatorju ob začetku opazovanja $u_C(0) = -2 \text{ V}$?




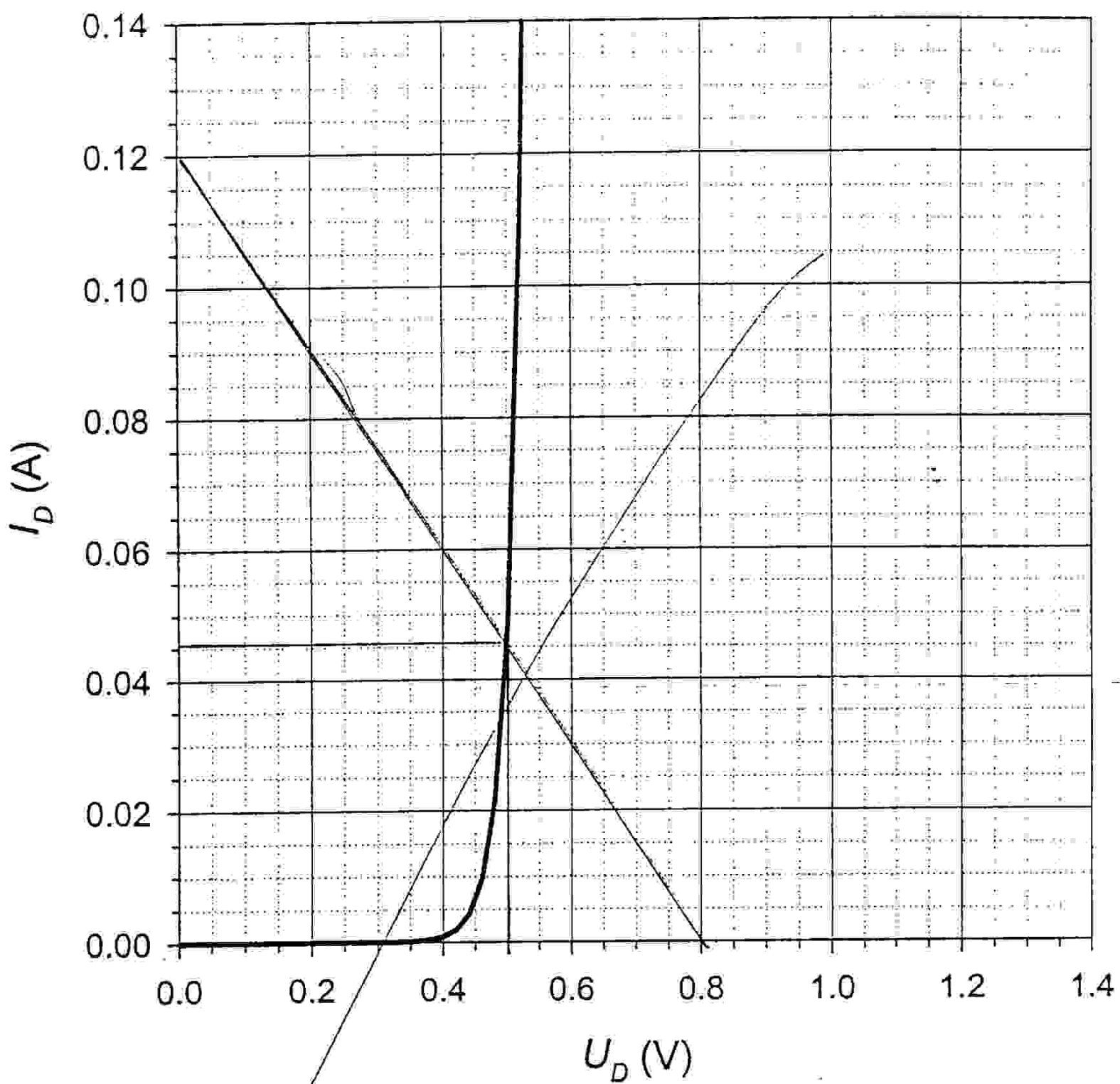

✓

Naloga 1 (21.6.2002)

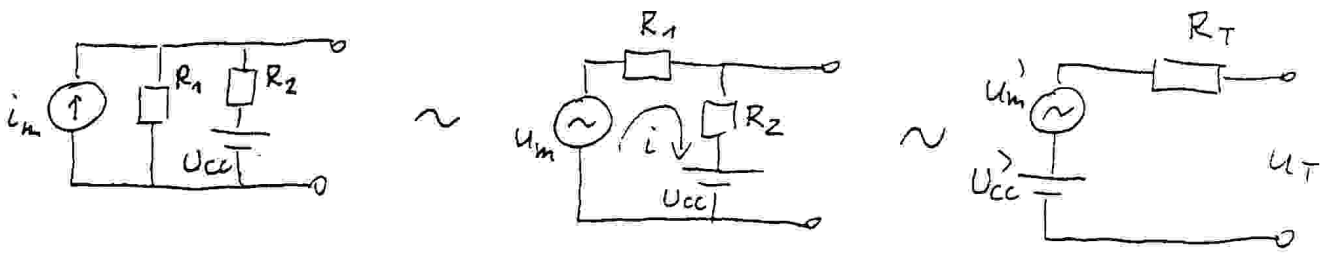- Pretvorba levega dela vezja v Theveninovo ekvivalent.



$$\underline{u_m} = R_1 \cdot i_m = R_1 \cdot I_m \overset{\downarrow \cos}{\sin \omega t} = \underline{U_m} \overset{\downarrow \cos}{\sin \omega t}$$

$$\underline{U_m} = R_1 \cdot I_m = 16 \cdot \overset{0,0075}{\cancel{0,075}} = \underline{120 \text{ mV}}$$

$$u_T = i \cdot R_2 + U_{cc}$$

$$u_m = i \cdot R_1 + i \cdot R_2 + U_{cc} \rightarrow i = \frac{u_m - U_{cc}}{R_1 + R_2}$$

$$u_T = \frac{u_m - U_{cc}}{R_1 + R_2} R_2 + U_{cc} = \underbrace{\frac{R_2}{R_1 + R_2} u_m}_{u_m'} + \underbrace{\frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{cc}}_{U_{cc}'}$$

$$\underline{U_{cc}'} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{cc} = 0,8 \cdot U_{cc} = \cancel{1,15 \text{ V}} = \underline{0,8 \text{ V}}$$

$$\underline{U_m'} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_m = 0,2 \cdot U_m = \underline{24 \text{ mV}} \quad (u_m' = U_m' \overset{\downarrow \cos}{\sin \omega t})$$

$$\underline{R^T} = R_1 \parallel R_2 = \frac{\cancel{16 \cdot 4}}{\cancel{20}} = \underline{3,2 \text{ } \Omega}$$

$$U_{cc} = 1,15 \text{ V}$$

(2.1)

- Delovna točka diode (princip superpozicije, $U_D \ll U_{CC}$, linearnizacija v okolici delovne točke)

$$U_{CC} = U_D + I_D (R_T + R_3) \quad 2$$

$$U_D (I_D = 0) = U_{CC} = 0,8V \quad (\text{prečiščen})$$

$$I_D (U_D = 0) = \frac{U_{CC}}{R_T + R_3} = \frac{120mA}{1} = 119 \approx 120mA$$

Odčitana delovna točka: $U_{DQ} = 0,5V$
 $I_{DQ} = 45mA$ 2

- Dinamična upornost diode v D.T.

$$r_D = \frac{U_T}{I_{DQ}} = \frac{26 \cdot 10^{-3}}{45 \cdot 10^{-3}} = 0,58 \Omega \quad 2$$

- Izmenične razmiki (odziv na u_m^1)

$$U_0 = U_{R_3} \cdot \frac{R_4}{R_4 + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{150}{150 + \frac{1}{j} 1} = U_{R_3} \quad 3$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -j \cdot \frac{1}{10^3 \cdot 10^{-3}} = -j1$$



$$|Z_C| = 1 \Omega \ll R_4$$

$$U_{R_3} = I \cdot R_3 \parallel R_4 = \frac{U_m^1}{R_T + r_D + R_3 \parallel R_4} \cdot R_3 \parallel R_4 \quad 3$$

$$= U_m^1 \cdot \frac{\frac{3,5 \cdot 150}{153,5}}{3,2 + 0,58 + \frac{3,5 \cdot 150}{153,5}} = \frac{3,42}{3,2 + 0,58 + 3,42} \cdot U_m^1$$

$$= 0,475 \cdot U_m^1 = \underline{\underline{11,4 mV}} = \underline{\underline{U_0}}$$

- Nadomestna shema:

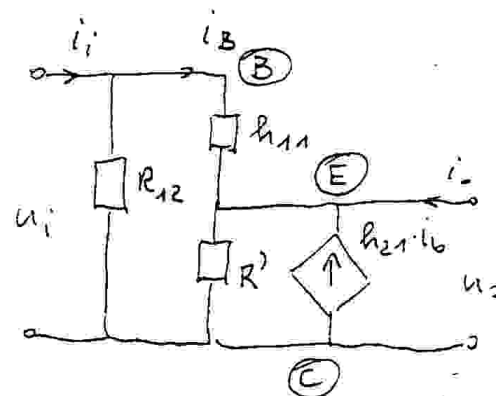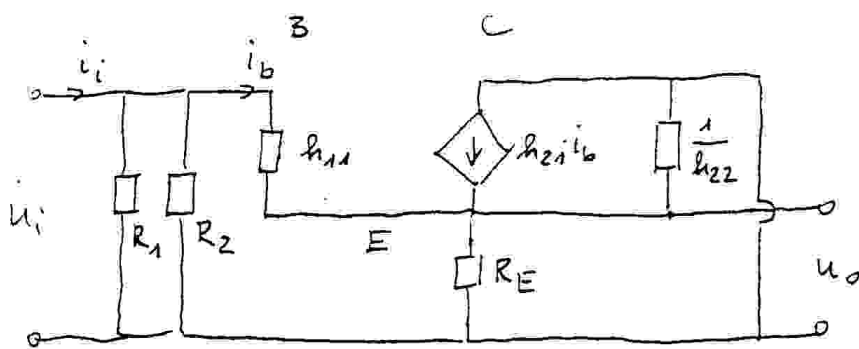

- Nove upornosti:

$$\underline{R_{12}} = R_1 \parallel R_2 = \frac{18k \cdot 18k}{36k} = \underline{9k\Omega}$$

$$\underline{R'} = R_E \parallel \frac{1}{h_{22}} = \frac{1k \cdot 10k}{11k} = \underline{909\Omega} \quad [\text{buz } h_{22} \quad R' = R_E = 1k\Omega]$$

- Nap. ojačenje:

$$\underline{u_i} = u_{h_{11}} + u_{R'} = i_B \cdot h_{11} + (i_B + h_{21}i_b) \cdot R' =$$

$$= i_B \cdot (h_{11} + R'(1 + h_{21})) = \underline{i_B \cdot R}$$

$$\underline{R} = h_{11} + R'(1 + h_{21}) = 1k + 909(1 + 150) = \underline{138,26k\Omega} \quad [\text{buz } h_{22}: 152k\Omega]$$

$$\underline{u_o} = u_{R'} = (i_b + h_{21}i_b) \cdot R' = i_b \cdot R'(1 + h_{21}) = \underline{i_b \cdot R''}$$

$$\underline{R''} = R'(1 + h_{21}) = 909(1 + 150) = \underline{137,26k\Omega} \quad [\text{buz } h_{22}: 151k\Omega]$$

$$\underline{A_u} = \frac{u_o}{u_i} = \frac{i_b R''}{i_B R} = \frac{137,26k}{138,26k} = \underline{0,9928} \quad [\text{buz } h_{22}: 0,9934]$$

- Vhodna notrenja up.:

$$2 \quad \underline{u_i} = i_b \cdot R; \quad R = 138,26k\Omega$$


$$3 \quad \underline{i_i} = i_{R_{12}} + i_b = \frac{u_{R_{12}}}{R_{12}} + i_b = \frac{u_{h_{11}} + u_{R'}}{R_{12}} + i_b =$$

$$= \frac{i_b \cdot R}{R_{12}} + i_b = i_b \left(\frac{R}{R_{12}} + 1 \right) = \underline{i_b \cdot 16,36} \quad [\text{buz } h_{22}: i_b \cdot 16,36]$$

$$2 \quad \underline{R_i} = \frac{u_i}{i_i} = \frac{R \cdot i_b}{\left(\frac{R}{R_{12}} + 1 \right) i_b} = R \parallel R_{12} = \frac{138,26k \cdot 9k}{147,26k} = \underline{8,45k\Omega} \quad [\text{buz } h_{22}: 8,45k\Omega]$$

Naloga 3 (21.6.2002)

$$C_s = \infty$$

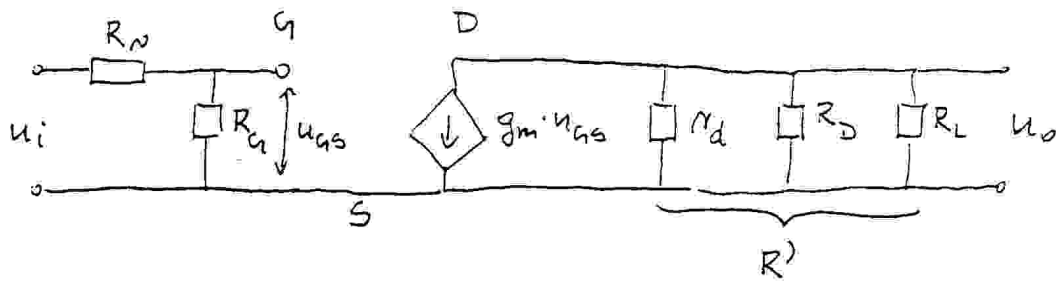


$$\underline{R'} = r_d \parallel R_D \parallel R_L = \frac{1}{\frac{1}{5000} + \frac{1}{10000} + \frac{1}{10000}} = \underline{2,5 \text{ k}\Omega}$$

$$\underline{u_{gs}} = \frac{R_G}{R_N + R_G} u_i = \frac{100 \text{ k}}{105 \text{ k}} u_i = \underline{0,9524 u_i}$$

$$\underline{u_o} = -g_m \cdot u_{gs} \cdot R' \Rightarrow -5 \cdot 10^{-3} \cdot 0,9524 u_i \cdot 2,5 \cdot 10^3 = \underline{-11,905 u_i}$$

$$\underline{A_u} = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-g_m \cdot R' \cdot R_G \cdot u_i}{(R_N + R_G) u_i} = -\frac{g_m \cdot R' \cdot R_G}{R_N + R_G} = \underline{-11,905}$$

Do tu

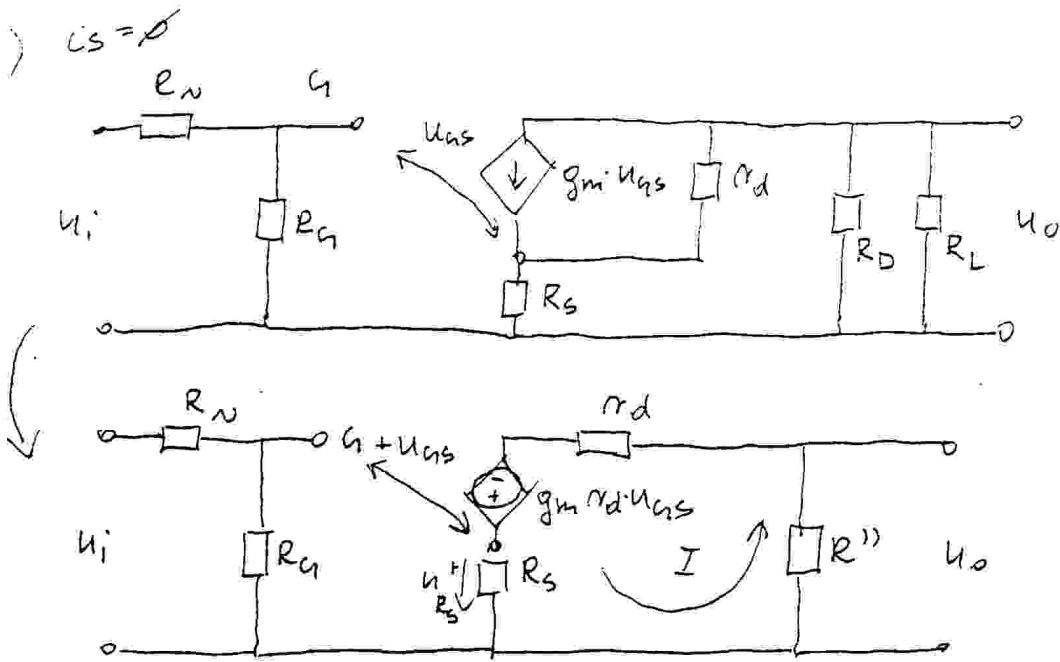

$$\underline{R''} = R_D \parallel R_L = \frac{10k \cdot 10k}{20k} = \underline{5k\Omega}$$

$$\underline{u_{gs}}: \quad u_{R_G} = u_{gs} + u_{R_S} \Rightarrow$$

$$u_{gs} = u_{R_G} - u_{R_S} = \frac{R_G}{R_N + R_G} u_i - I \cdot R_S =$$

$$= \frac{R_G}{R_G + R_N} u_i - \frac{g_m r_d u_{gs}}{R_S + R'' + r_d} \cdot R_S \Rightarrow$$

$$u_{gs} \left(1 + \frac{g_m r_d R_S}{R_S + R'' + r_d} \right) = \frac{R_G}{R_G + R_N} u_i$$

$$u_{gs} = u_i \cdot \frac{R_G (R_S + R'' + r_d)}{(R_G + R_N)(R_S + R'' + r_d + g_m r_d R_S)} =$$


$$= u_i \cdot \frac{100k(200 + 5k + 5k)}{(100k + 5k)(200 + 5k + 5k + 5 \cdot 5 \cdot 200)} = 0,6391 \cdot u_i$$

$$\underline{u_o} = -I \cdot R'' = -\frac{g_m r_d}{R_S + R'' + r_d} \cdot u_{gs} \cdot R'' = -\frac{g_m r_d R''}{R_S + R'' + r_d} u_{gs}$$

$$= -0,6391 \cdot \frac{g_m r_d R''}{R_S + R'' + r_d} u_i = \frac{-R_G}{(R_G + R_N)} \cdot \frac{g_m r_d R''}{(R_S + R'' + r_d + g_m r_d R_S)}$$

$$\underline{A_u} = \frac{-R_G g_m r_d R''}{(R_G + R_N)(R_S + R'' + r_d + g_m r_d R_S)} = \underline{\underline{-7,832}}$$

- Integrator

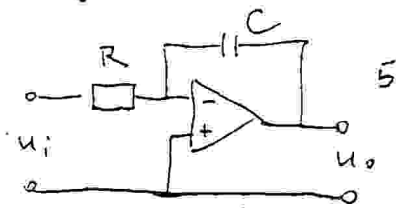

$$\sum i = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{u_i}{R} + C \frac{du_o}{dt} = 0$$

$$\frac{du_o}{dt} = -\frac{1}{RC} u_i \Rightarrow u_o = -\frac{1}{RC} \int_0^T u_i dt + u_o(0)$$

$$\frac{1}{RC} = \frac{1}{2 \cdot 10^5 \cdot 5 \cdot 10^{-9}} = \frac{1}{8 \cdot 10^5 \cdot 10^{-9}} = \frac{1250}{1000} \text{ s}^{-1} \quad 2$$

$$u_o(t=1) = -\frac{1}{RC} \int_0^1 u_i dt + u_o(0) = -1250 \int_0^1 (-4 \cdot 10^{-3}) dt + u_o(0) =$$

$$= \underline{4V} \quad (\text{lin. naraščanje}) \quad (= 4V - 2V = 2V)$$

$$u_o(t=3) = -\frac{1}{RC} \int_1^3 u_i dt + u_o(1) = -1250 \int_1^3 (2 \cdot 10^{-3}) dt + 4V =$$

$$= -4V + 4V = \underline{0V} \quad (\text{lin. padanje})$$

$$(-5V + 3V = -2V)$$

