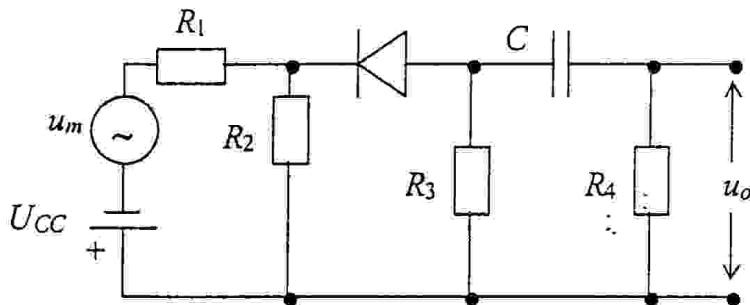


Čas reševanja: 90 minut  
Teža nalog: 25+25+25+25=100%

**1. naloga (25%)**


Ob uporabi podane karakteristike diode (priloga) izračunajte amplitudo izmeničnega dela izhodne napetosti podanega vezja.



- $R_1 = 8 \Omega$
- $R_2 = 32 \Omega$
- $R_3 = 24 \Omega$
- $R_4 = 180 \Omega$
- $C = 100 \mu\text{F}$
- $U_{CC} = 1,5 \text{ V}$
- $u_m = U_m \cos \omega t$
- $U_m = 50 \text{ mV}; \omega = 10^4 \text{ rad/s}$
- $r_D = \frac{U_T}{I_{DQ}}; U_T = 25 \text{ mV}$

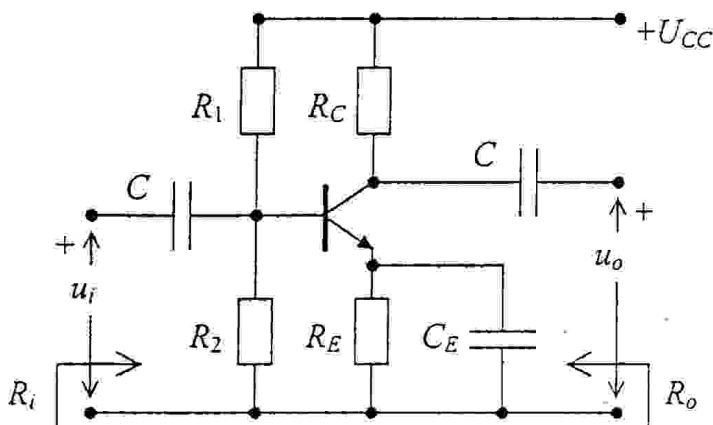**2. naloga (25%)**


Za vezje tranzistorskega ojačevalnika s skupnim emitorjem narišite nadomestno shemo za majhne izmenične signale in izračunajte napetostno ojačanje  $A_u = \frac{u_o}{u_i}$  ter vhodno in izhodno notranjo upornost  $R_i$  in  $R_o$ .



- $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$
- $R_2 = 30 \text{ k}\Omega$
- $R_C = 2,4 \text{ k}\Omega$
- $R_E = 500 \Omega$
- $h_{11e} = 1,2 \text{ k}\Omega$
- $h_{21e} = 80$
- $h_{12e} = h_{22e} = 0$
- $C = \infty$
- $C_E = \infty$
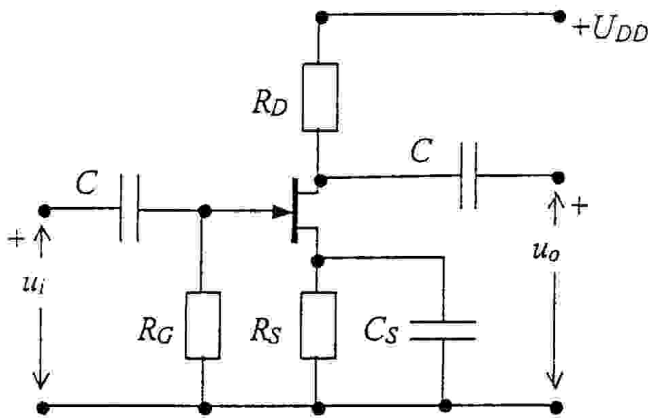
### 3. naloga (25%)

Ojačevalnik z JFET tranzistorjem na sliki naj ima napetostno ojačanje  $A_u$  in naj deluje v predvideni delovni točki ( $I_{DQ}$ ,  $U_{DSQ}$ ). Narišite nadomestno shemo za majhne izmenične signale ter določite potrebne vrednosti uporov  $R_D$  in  $R_S$  ter napajalno napetost  $U_{DD}$  pri predpostavljenih vrednostih  $U_p$  in  $I_{DSS}$ .



Zahteve:

$$A_u = -5$$

$$I_{DQ} = 5,8 \text{ mA}$$

$$U_{DSQ} = 10 \text{ V}$$

Predpostavke:

$$R_G = 1 \text{ M}\Omega$$

$$C = C_S = \infty$$

$$r_D \gg R_D$$

$$U_p = -5 \text{ V}$$

$$I_{DSS} = 10 \text{ mA}$$

$$i_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{u_{GS}}{U_p} \right)^2$$


$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right|_Q$$


Iščemo:  $R_D$ ,  $R_S$ ,  $U_{DD}$
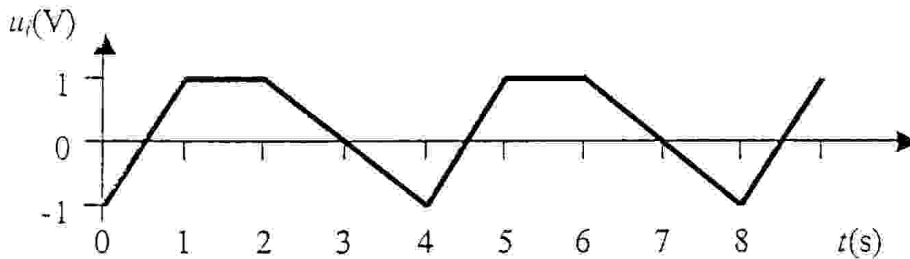
### 4. naloga (25%)

Narišite shemo preprostega diferenciatorja (odvajalnika) z operacijskim ojačevalnikom in IZPELJITE izraz za izhodno napetost kot funkcijo vhodne napetosti. Predpostavite, da je operacijski ojačevalnik idealen ( $R_i = \infty$ ,  $R_o = 0$ ,  $A = \infty$ ).


Denimo, da je  $C = 2 \text{ nF}$ . Kakšno vrednost upora  $R$  potrebujemo, da amplituda izhodne napetosti  $u_o$  v nobenem trenutku po absolutni vrednosti ne preseže  $4 \text{ mV}$ , če je vhodni signal tak, kot prikazuje spodnja slika. Skicirajte izhodni signal za izbrano vrednost  $R$  (označite amplitude).



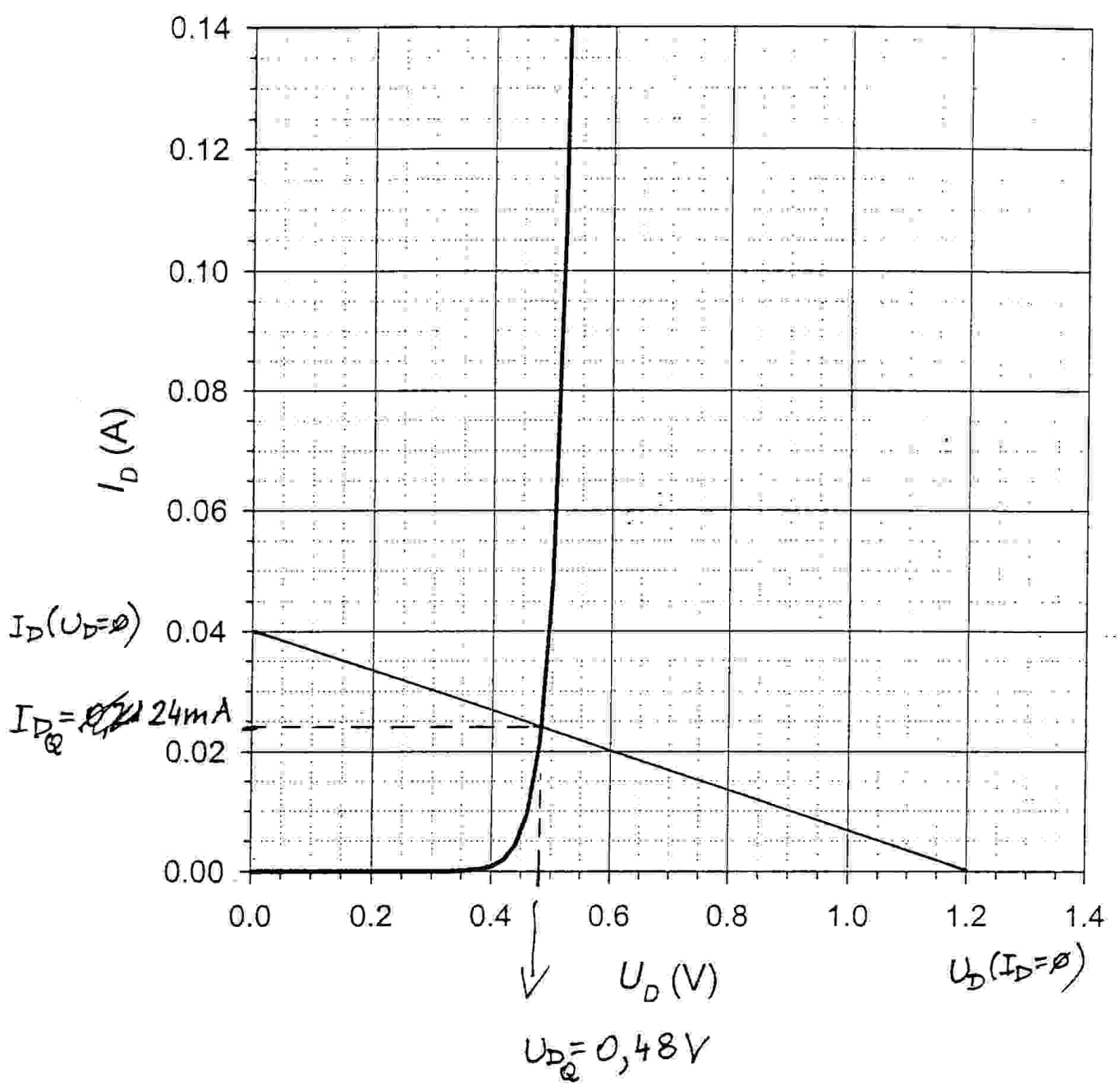

Naloga 1 (3.9.2002)

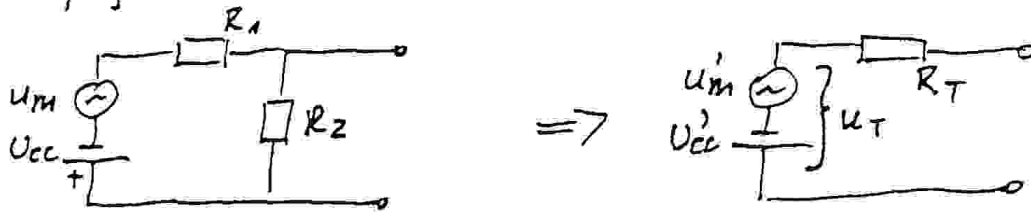- Napojalni del nadomestimo s Théveninovim ekvivalentom



$$u_T = U'_{cc} + u'_m$$

Napetostni delilnik:  $\frac{R_2}{R_1 + R_2}$

$$u_T = u_{R_2} = i \cdot R_2 = \frac{U_{cc} + u_m}{R_1 + R_2} \cdot R_2 = U'_{cc} + u'_m$$

$$\underline{U'_{cc}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{cc} = \frac{32}{8 + 32} \cdot 1,5 = \underline{1,2V}$$

$$\underline{u'_m} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_m = \frac{32}{40} \cdot 50mV = \underline{40mV} \quad (u'_m = U'_m \cos \omega t)$$

$$\underline{R_T} = R_1 \parallel R_2 = \frac{32 \cdot 8}{40} = \underline{6,4\Omega}$$

- Delovna točka (DC): linearizacija diodne karakteristike, ker je  $U'_m \ll U'_{cc} \Rightarrow$  superpozicije

DC:  $U'_{cc} = U_D + I_D (R_T + R_3)$

pravica  $\left\{ \begin{aligned} U_D(I_D=0) &= U'_{cc} = \underline{1,2V} \\ I_D(U_D=0) &= \frac{U'_{cc}}{R_T + R_3} = \frac{1,2}{6,4 + 24} = \underline{39,5mA} (= 40mA) \end{aligned} \right.$

Odčitamo:  $\underline{U_{DQ}} = \underline{0,48V}$

$\underline{I_{DQ}} = \underline{24mA}$

- Upornost diode v delovni točki (linearizacija)

$$\underline{r_D} = \frac{U_T}{I_{DQ}} = \frac{25mV}{24mA} = \underline{1,042\Omega} (= 1\Omega)$$

Izmenične mere (odziv na  $u'_m$ )

$Z_c$  zanemarljivo proti  $R_4$

$$\left. \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{10^4 \cdot 10^4} = 1 \Omega \ll 180 \Omega \right\} \Rightarrow u_0 \doteq u_{R3}$$


$$\underline{u_0} \doteq u_{R3} = I \cdot R_3 \parallel R_4 = u'_m \cdot \frac{R_3 \parallel R_4}{(R_T + r_D + R_3 \parallel R_4)}$$

$$u'_m = I \cdot (R_T + r_D + R_3 \parallel R_4)$$

$$= 0,04 \cdot \frac{\frac{24 \cdot 180}{204}}{6,4 + 1,042 + \frac{24 \cdot 180}{204}} = \underline{\underline{29,6 \text{ mV}}} \quad (30 \text{ mV})$$

Volage 2 (3.9.2002)

$$C_E = \infty$$

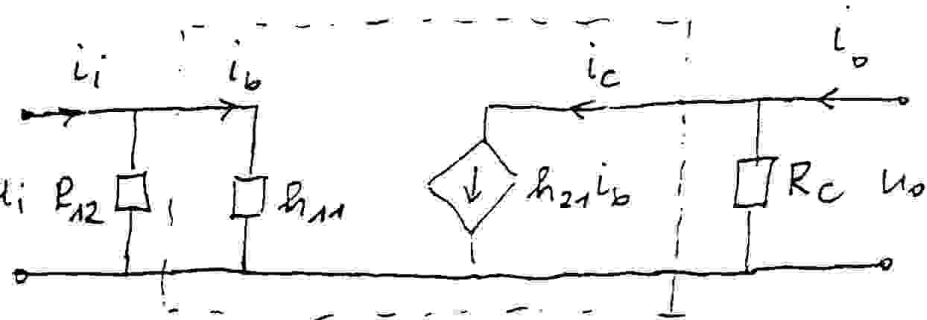


$$\underline{R_{12}} = R_1 \parallel R_2 = \frac{20 \cdot 30}{50} = \underline{12 \text{ k}\Omega}$$

$$\left. \begin{array}{l} u_i = i_b \cdot h_{11} \\ u_o = -i_b \cdot h_{21} \cdot R_c \end{array} \right\} \underline{A_u} = \frac{u_o}{u_i} = - \frac{h_{21} \cdot R_c}{h_{11}} = - \frac{80 \cdot 2400}{1200} = \underline{-160}$$

$$\underline{R_i} = \frac{u_i}{i_i} = \frac{i_b \cdot h_{11}}{i_b + \frac{i_b \cdot h_{11}}{R_{12}}} = h_{11} \parallel R_{12} = \frac{1,2 \cdot 12}{13,2} = \underline{1,09 \text{ k}\Omega}$$

$$\underline{R_o} = \frac{u_o}{i_o} \Big|_{\text{pri } i_b=0} = \frac{i_o \cdot R_c}{i_o} = R_c = \underline{2,4 \text{ k}\Omega}$$

# Naloga 3 (3.9.2002)

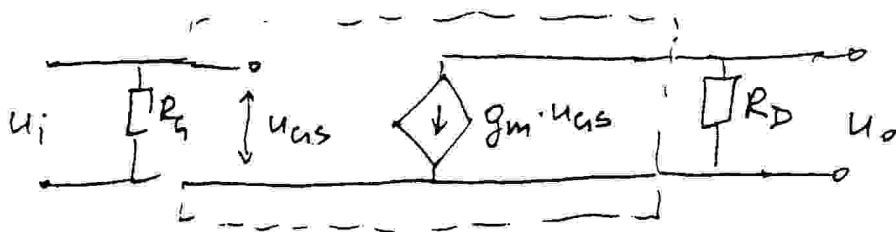

- Delovna točka (DC režim)  $\rightarrow R_s$

$$I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_P}\right)^2 \Rightarrow$$

$$\underline{U_{GSQ}} = U_P \left(1 - \sqrt{\frac{I_{DQ}}{I_{DSS}}}\right) = -5 \left(1 - \sqrt{\frac{5,8}{10}}\right) = \underline{\underline{-1,19V}}$$

$$\text{ker } U_{RSQ} = -U_{GSQ}$$

$$\Rightarrow \underline{R_s} = \frac{U_{RSQ}}{I_{DQ}} = \frac{-U_{GSQ}}{I_{DQ}} = \frac{1,19}{0,0058} = \underline{\underline{206\Omega}}$$

-  $R_D$  računamo za AC režim ( $R_D$  določa ojačanje)

$$\left. \begin{array}{l} u_i = u_{GS} \\ u_o = -g_m u_{GS} R_D \end{array} \right\} A_u = \frac{u_o}{u_i} = -g_m R_D = -5 \Rightarrow$$

$$\underline{g_m} = \left. \frac{\partial I_D}{\partial u_{GS}} \right|_Q = -\frac{2I_{DSS}}{U_P} \left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_P}\right) = \frac{0,02}{5} \left(1 - \frac{1,19}{5}\right) = \underline{\underline{3,048\text{mS}}}$$

$$\Rightarrow \underline{R_D} = \frac{A_u}{-g_m} = \frac{-5}{-3,048\text{mS}} = \underline{\underline{1,64\text{k}\Omega}}$$


- UDD :

$$\underline{U_{DD}} = I_{DQ} \cdot R_D + U_{DSQ} + I_{DQ} \cdot R_s$$

$$= I_{DQ} (R_D + R_s) + U_{DSQ} = 5,8\text{mA} (1640 + 206) + 10$$

$$= \underline{\underline{20,7V}}$$


Naloga 4 (3.9.02)

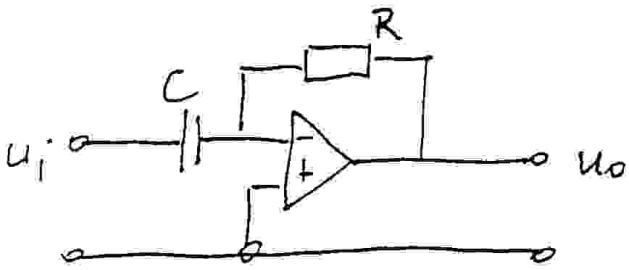

$$\sum i = 0 \Rightarrow i_c + i_R = 0$$

$$C \frac{du_i}{dt} + \frac{u_o}{R} = 0$$

$$u_o = -RC \frac{du_i}{dt}$$

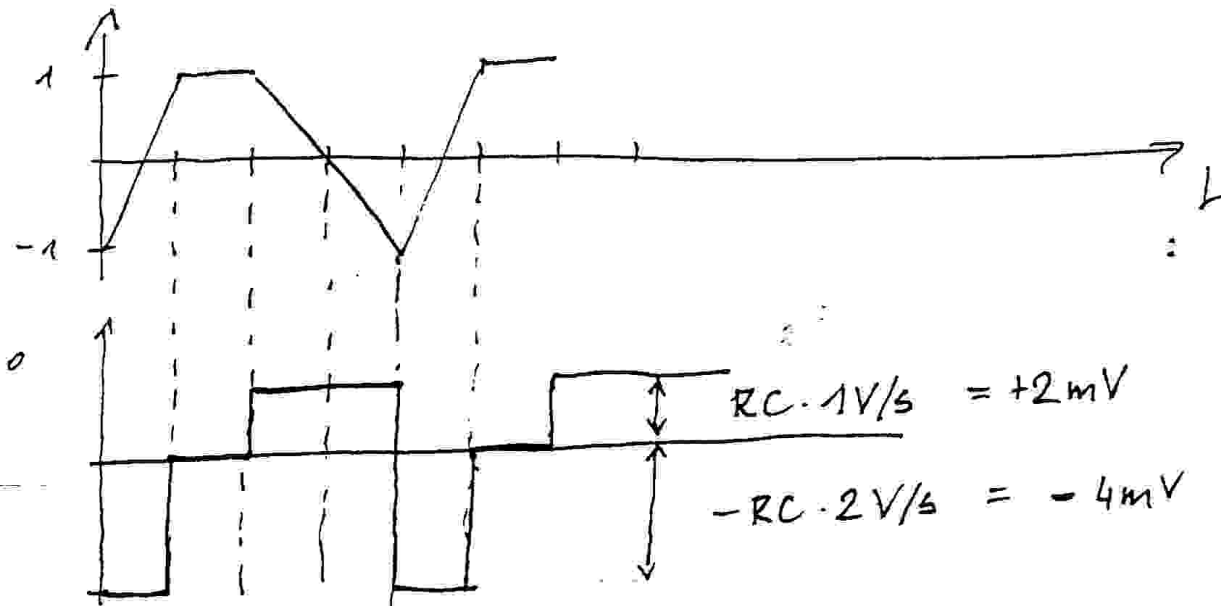

$$t = 0 \rightarrow 1: u_o = -RC \cdot \frac{\Delta u_i}{\Delta t} = -RC \cdot 2V/s$$

$$t = 1 \rightarrow 2: u_o = 0$$

$$t = 2 \rightarrow 4: u_o = -RC \cdot \frac{\Delta u_i}{\Delta t} = RC \cdot 1V/s$$

Največja amplituda:

$$|-RC \cdot 2V/s| = 4mV \Rightarrow \underline{R} = \frac{4mV}{2V/s \cdot 2nF} = \frac{4 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 2 \cdot 10^{-9}} = \underline{1M\Omega}$$

$$i_c = C \frac{du_c}{dt}$$

$$u_c = \frac{1}{C} \int_0^t i_c dt + u_c(0)$$