

ELEKTRONIKA

(pisni izpit: 18.9.2002)

Čas reševanja: 90 minut
 Teža nalog: $25+25+25+25=100\%$


1. naloga (25%)

Slika v prilogi prikazuje zaslon osciloskopa z vhodnim in izhodnim signalom nekega linearnega sistema.

- Določite napetostno ojačanje (v decibelih) in fazni zamik med signaloma.
- Ali pripadata signala členu RC ali CR in kako ste to ugotovili (skicirajte vezje)?
- Izpeljite izraz za prenosno funkcijo tega sistema $H(j\omega)$.
- Če velja, da je $R = 1 \text{ k}\Omega$, določite vrednost kondenzatorja C za podani odziv sistema.
- Določite mejno frekvenco sistema.

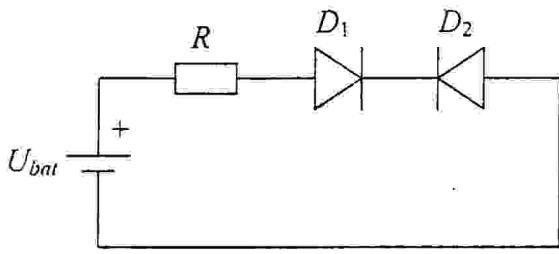2. naloga (25%)

Izračunajte tok v spodnjem vezju in padca napetosti na diodah, če smo uporabili dve enaki germanijevi diodi.



$$T = 293 \text{ K}$$

$$U_r = 25 \text{ mV}$$

$$R = 1,2 \text{ k}\Omega$$


$$U_{bat} = 12 \text{ V}$$

$$I_s = 2 \text{ nA}$$

$$I_d = I_s \left(e^{\frac{U_d}{U_r}} - 1 \right)$$

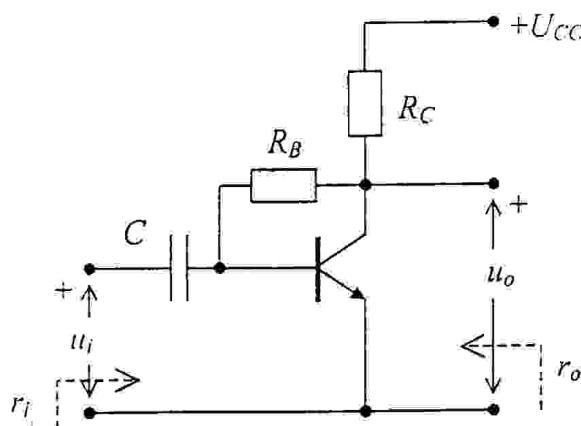3. naloga (25%)

Prikazano vezje ojačevalnika naj deluje v predpisani delovni točki.



Za delovno točko:

$$U_{CEQ} = 12 \text{ V}$$

$$I_{CQ} = 20 \text{ mA}$$

$$I_{BQ} = 80 \mu\text{A}$$

$$U_{BEQ} = 0,65 \text{ V}$$

$$U_{CC} = 24 \text{ V}$$

Parametri tranzistorja:

$$h_{ie}(h_{11e}) = 1,2 \text{ k}\Omega$$

$$h_{re}(h_{12e}) = 4 \cdot 10^{-4}$$


$$h_{fe}(h_{21e}) = 200$$

$$h_{oe}(h_{22e}) = 333 \mu\text{S}$$

- Določite vrednosti uporov v vezju za predpisano delovno točko.
- Narišite nadomestno shemo ojačevalnika za majhne izmenične signale.
- Izračunajte vhodno in izhodno upornost (r_i in r_o) ter napetostno ojačanje A_u za neobremenjen ojačevalnik. Pri tem izračunu zanemarite vpliv C in R_B na vezje ($C \rightarrow \infty$, $R_B \rightarrow \infty$).

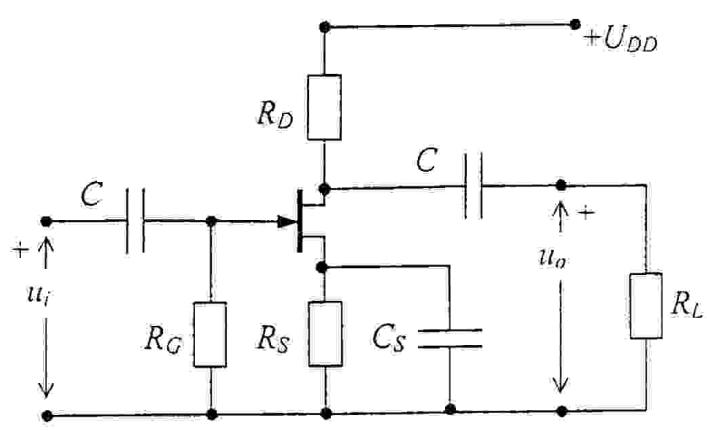4. naloga (25%)

Ojačevalnik z JFET tranzistorjem na sliki naj deluje v predvideni delovni točki.



Zahiteve za delovno točko:

$$I_{DQ} = 2,5 \text{ mA}$$

$$U_{DSQ} = 10 \text{ V}$$

$$U_{GSQ} = -2 \text{ V}$$

Tranzistor:

$$r_D = 12 \text{ k}\Omega$$

$$g_m = 4 \text{ mS}$$

Ostalo:

$$U_{DD} = 24 \text{ V}$$


$$R_G = 1 \text{ M}\Omega$$

$$R_L = 500 \Omega$$

$$C = C_S = \infty$$

- Določite upor R_D in R_S za zahtevano delovno točko.
- Narišite nadomestno shemo ojačevalnika za majhne izmenične signale.
- Izračunajte napetostno ojačanje obremenjenega ojačevalnika.


~y6

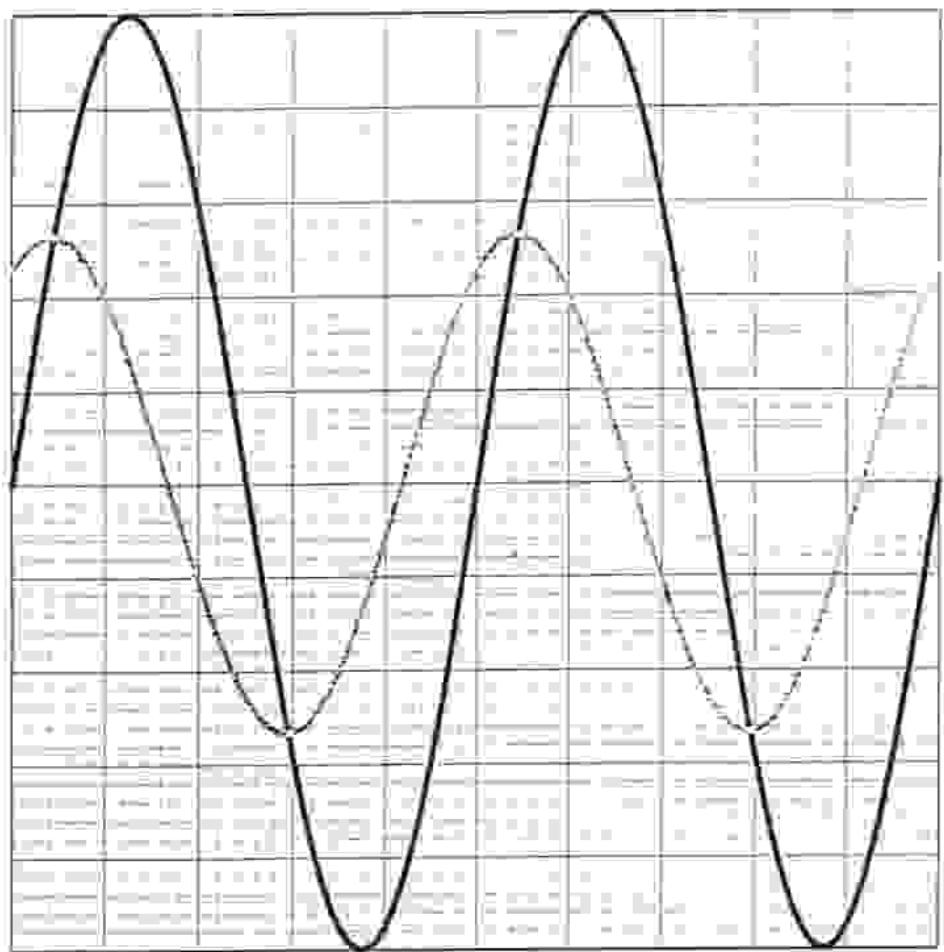

$dt = 1 \text{ ms/div}$

- U_i (2V/div)
- U_o (2V/div)

$t = -5 \text{ ms}$

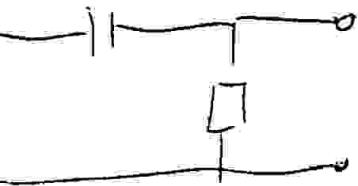

$$H(j\omega) = \frac{U_o(j\omega)}{U_i(j\omega)} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{\omega^2 R^2 C^2 + j\omega RC}{1 + \omega^2 R^2 C^2}$$

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{Im}{Re} = \operatorname{arctg} \frac{1}{\omega RC} \Rightarrow C = (\operatorname{tg} \varphi \cdot \omega \cdot R)^{-1}$$

$$= (\operatorname{tg} 59^\circ \cdot 2\pi \cdot 200 \cdot 1000)^{-1} = \underline{478 \text{ nF}}.$$

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} |^2 :$$

$$|H|^2 = \frac{(\omega RC)^2}{1 + (\omega RC)^2} \Rightarrow |H|^2 + |H|^2 (\omega RC)^2 = (\omega RC)^2$$

$$|H|^2 = (\omega RC)^2 (1 - |H|^2)$$


$$\frac{|H|^2}{1 - |H|^2} \cdot \frac{1}{(\omega R)^2} = C^2 \Rightarrow C = \frac{|H|}{\omega R \sqrt{1 - |H|^2}} =$$

$$= \frac{0,53}{1000 \cdot 2\pi \cdot 200 \sqrt{1 - 0,53^2}} = \underline{497 \text{ nF}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 1000 \cdot 497 \cdot 10^{-9}} = \underline{320 \text{ Hz}}$$

2. metode

Za navedeni nrezni vredje:

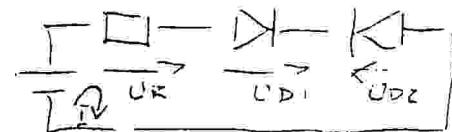

$$U_{bat} = U_R + U_{D1} - U_{D2}$$

$$(U_B = U_R + U_{D1} + U_{D2})$$

$$I = I_{D1} = -I_{D2}$$

$$(I = I_{D1} = I_{D2})$$

D2 je polenizirane zaporno $\Rightarrow I_{D2} = -I_s = -2 \text{ nA}$ ($I_{D2} = I_s = I_{D1}$)

D1 je polenizirane prenalo, a teci isti tok

$$I_{D1} = I_s (e^{\frac{U_{D1}}{U_T}} - 1) = I_s$$

$$e^{\frac{U_{D1}}{U_T}} = 2$$

$$U_{D1} = U_T \cdot \ln 2 = 25 \text{ mV} \cdot \ln 2 = 17,33 \text{ mV}$$

$$U_{bat} - I \cdot R - U_{D1} = -U_{D2}$$

$$12 - 2 \cdot 10^{-4} \cdot 1,2 \cdot 10^3 - 17,33 \cdot 10^{-3} =$$

$$= 12 - 2,4 \cdot 10^{-6} - 17,33 \cdot 10^{-3} = 11,983 \text{ V} = -U_{D2}$$

$$(U_{D2} = U_{bat} - IR - U_{D1} = 11,983 \text{ V})$$

3. náložka


Dělajme točko:

$$\frac{10}{28 + 0,08} \cdot 10^{-3} = 1,13 \cdot 10^{-3}$$

$$R_C = \frac{U_{CE}}{I_{RC}} = \frac{U_{CE} - U_{CEQ}}{I_{CE} + I_{BEQ}} = \frac{24 - 12}{(20 + 0,08) \cdot 10^{-3}} = \underline{\underline{598 \Omega}} \quad (3)$$

$$R_B = \frac{U_{RB}}{I_{RB}} = \frac{U_{CEQ} - U_{BEQ}}{I_{BEQ}} = \frac{12 - 0,65}{80 \cdot 10^{-6}} = \underline{\underline{141,875 k\Omega}} \quad (3)$$

Nedomeantné shrnutí:

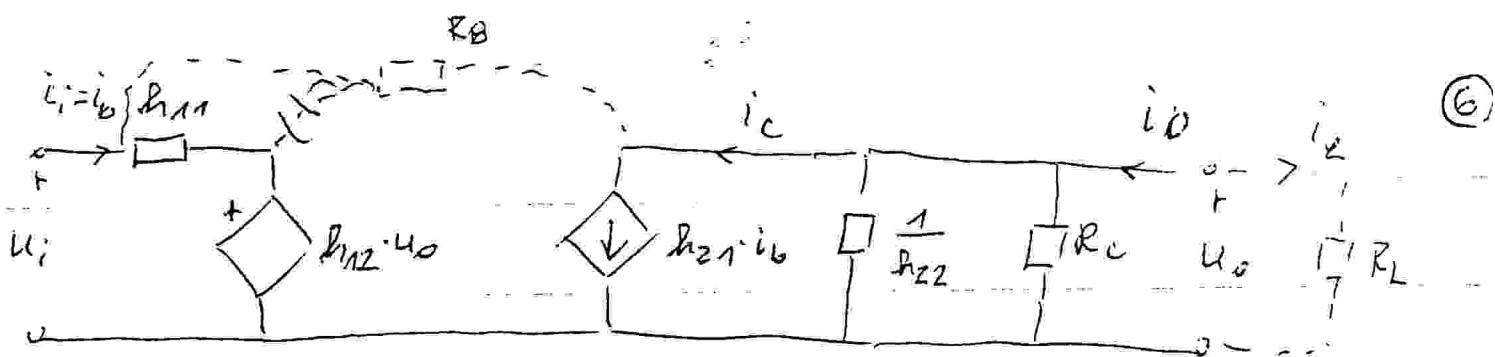

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} =$$

$$u_o = -h_{21} i_b \cdot \frac{1}{h_{22}} \| R_C = \dots$$

$$\frac{1}{h_{22}} \| R_C = \frac{3003 \cdot 598}{3601} = \underline{\underline{497 \Omega}}$$

$$u_i = i_b \cdot h_{11} + h_{12} \cdot u_o = i_b \left(h_{11} - h_{12} h_{21} \frac{1}{h_{22}} \| R_C \right)$$

~~$$= i_b \left(h_{11} - h_{12} h_{21} \frac{1}{h_{22}} \| R_C \right) =$$~~

~~$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = - \frac{\frac{1}{h_{22}} \| R_C}{h_{12} \cdot \frac{1}{h_{22}} \| R_C \cdot h_{21}} = \frac{497}{4 \cdot 10^{-4} \cdot 497} =$$~~

$$(5)$$

$$= \frac{-h_{21} \cdot \frac{1}{h_{22}} \| R_C}{h_{11} - h_{12} h_{21} \frac{1}{h_{22}} \| R_C} = \frac{-200 \cdot 497}{1200 - 4 \cdot 10^{-4} \cdot 200 \cdot 497} = \underline{\underline{-85,7}}$$

$$-157 \cdot 453$$

$$1200 - 4 \cdot 10^{-4} \cdot 200 \cdot 497$$

$$n_i = \frac{u_i}{i_i} = \frac{i_b (h_{11} - h_{12}h_{21}(\frac{1}{R_{22}} || R_C)))}{i_b} = h_{11} - h_{12}h_{21} \frac{1}{R_{22}} || R_C$$

$$= 1200 - 4 \cdot 10^{-4} \cdot 200 \cdot 497 = \underline{\underline{1160 \Omega}} \quad (5)$$

$$n_o = \frac{u_o}{i_o} \Big|_{u_i=0} = \frac{i_o \cdot \frac{1}{R_{22}} || R_C}{i_o} = \frac{1}{R_{22}} || R_C = \underline{\underline{497 \Omega}} \quad (3)$$

4. náčrtok


koniec stôčka:

$$\frac{1,8}{2,2 \cdot 10^{-3}} = 818 \Omega$$

$$R_3 = \frac{U_{R3Q}}{I_{R3Q}} = \frac{-U_{DSQ}}{I_{DQ}} = \frac{2}{2,5 \cdot 10^{-3}} = \underline{800 \Omega} \quad (5)$$

$$R_D = \frac{U_{R2Q}}{I_{R2Q}} = \frac{U_{DD} - U_{DSQ} - U_{R3Q}}{I_{PQ}} = \frac{U_{DD} - U_{DSQ} + U_{DSQ}}{I_{DQ}} =$$
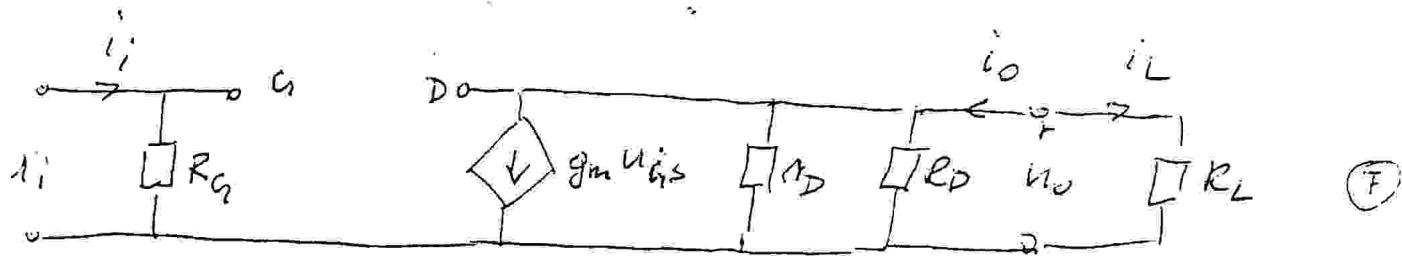
$$= \frac{24 - 10 - 2}{2,5 \cdot 10^{-3}} = \underline{4800 \Omega} \quad \frac{20 - 3 - 1,8}{2,2 \cdot 10^{-3}} = 4636 \Omega \quad (6)$$



$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = R' = \left(\frac{1}{12k} + \frac{1}{4k8} + \frac{1}{500} \right)^{-1} = \underline{436 \Omega}$$

$$u_o = -g_m \cdot u_{GS} \cdot R_D \parallel R_D \parallel R_L = A_u R_D = \frac{436 \cdot 2,5 \cdot 10^{-3}}{2,2 \cdot 10^{-3}} \cdot 2,47 \Omega$$

$$u_i = u_{GS} = 5 \cdot 10^{-3} \cdot 3,47 \Omega = 15,8$$

$$A_u = -g_m \cdot R_D \parallel R_D \parallel R_L = -4 \cdot 10^{-3} \cdot 436 = \underline{-1,744}$$

$$R_2 = -g_m \cdot \frac{R_D \cdot R_L}{R_D + R_L} \Rightarrow A_u R_2 = A_u R_1 = -3,47 \Omega$$

$$R_L = \frac{A_u R_2}{A_u R_2 + g_m R_2} = \frac{-3,47}{-3,47 + 1,744} = 1,02 \Omega$$