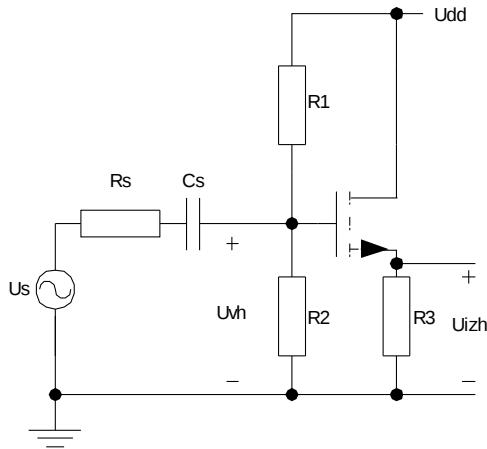


1. Podan je MOST v orientaciji skupni ponor z naslednjimi vrednostmi: $U_{DD}=5V$, $R_s=100\Omega$, $C_s=10\mu F$, $R_1=1k\Omega$, $R_2=2k\Omega$, $\mu_n C_{ox} = 2mA/V^2$, $W=1\mu m$, $L=1\mu m$, $U_T = 1V$.

A A. Izračunajte vrednost R_3 tako, da bo $I_D=1mA$. (15%)

B B. Izračunajte A_U ($A_U = u_{izh} / u_{vh}$), Z_{vh} in Z_{izh} ($g_m=2mS$, C_s v kratkem stiku) (25%)

C. Izračunajte $|u_s|_{MAX}$, da bo MOST vedno v podr. nasičenja (C_s v krat. stiku) (25%)



2. Za podano vezje BT v orientaciji skupni emitor izračunajte spodnjo in zgornjo frekvenčno mejo ter narišite Bodejev diagram ampliture in faze za napetostno ojačanje A_U ($A_U = u_{izh} / u_s$). (35%)

$U_{CC}=5V$, $R_s=100\Omega$, $C_s=1\mu F$, $R_1=200k\Omega$, $R_2=100k\Omega$, $R_c=2k\Omega$, $\beta = 100$, $C_\pi = 50pF$, $C_\mu = 0$, $U_{BE}=0.8V$, $U_T=26mV$.

