
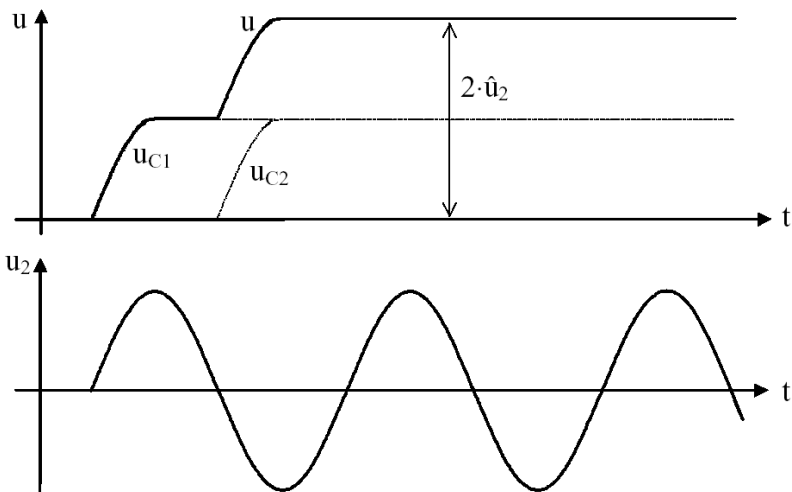


Slika: Delonovo podvojevalno vezje


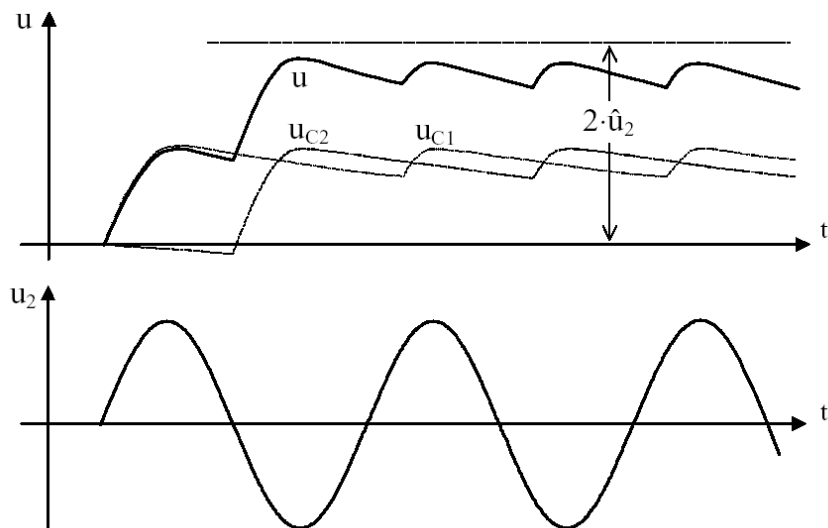


Slika: Izhodna napetost-neobremenjeno stanje



Slika: Izhodna napetost-obremenjeno stanje

Villardovo podvojevalno vezje

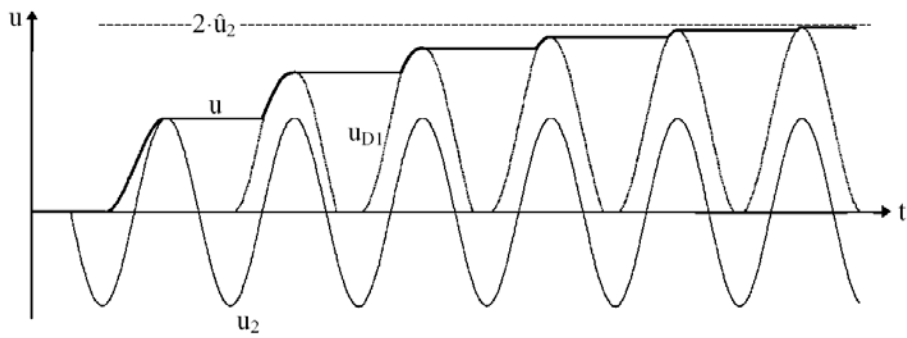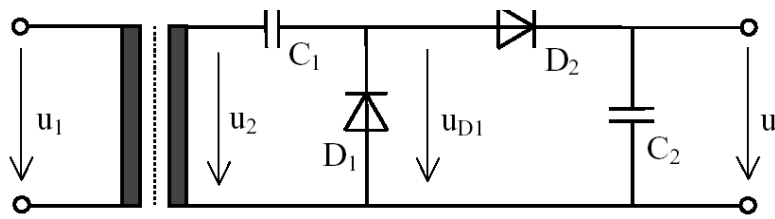

Slika: Potek izhodne napetosti

Večstopenjsko Villardovo vezje-napetostna kaskada

