 


5. Vaja: RTL opis vezja

1. Generator psevdonaključnih vrednosti




```

NET "adrsb" LOC = "P16" ;
NET "datasb" LOC = "P17" ;
NET "writeb" LOC = "P18" ;
NET "waitb" LOC = "P28" ;
NET "data<0>" LOC = "P7" ;
NET "data<1>" LOC = "P9" ;
NET "data<2>" LOC = "P10" ;
NET "data<3>" LOC = "P11" ;
NET "data<4>" LOC = "P12" ;
NET "data<5>" LOC = "P13" ;
NET "data<6>" LOC = "P14" ;
NET "data<7>" LOC = "P15" ;
NET "led<0>" LOC = "P20" ;
NET "led<1>" LOC = "P52" ;
NET "led<2>" LOC = "P87" ;
NET "led<3>" LOC = "P131" ;
NET "clk" LOC = "p30" ;

```


Naredi generator 4-bitnih psevdonaključnih vrednosti, ki prikazuje vrednosti na LED in jih pošilja na paralelni vmesnik EPP. Preizkusi vezje na razvojem sistemu s CPLD vezjem iz družine Coolrunner 2 CPLD, (Device) XC2C256, (Package) TQ144.

 - a) Naredi generator naključnih števil s pomočjo pomikalnega registra, ki ima vhod določen s funkcijo zadnjih dveh izhodov:



- b) Dodaj vezje, ki po protokolu paralelnih vrat EPP prebere naključno število in po končanem bralnem ciklu sproži pomik (generiranje novega naključnega števila).

Primer bralnega cikla:

 

V vezju potrebujemo sinhronizacijo signalov EPP z lokalno uro clk. Po dvakratnem vzorčenju datasb dobimo datac (uporabimo za waitb) in datac2. Kombinacija datac='0' in datac2='1' naj sproži nov pomik registra q.

Paralelni vmesnik EPP je asinhroni in usklajuje proces komunikacije s signali adrsb (address strobe - prenos naslova), datasb (data strobe - prenos podatka) in waitb (wait - čakaj na odziv). Kontrolni signal writeb določa operacijo pisanja ali branja. Vsi kontrolni signali so aktivni v logični '0' (npr. writeb='1' pomeni branje podatka v osebni računalnik). Podrejena enota mora izvajati naslednje operacije:

- Ko je pripravljena na prenos, postavi waitb na '0'.
- Ko ugotovi, da je adrsb ali datasb aktiven (logična '0'), postavi waitb na '1'. Paralelni vmesnik drži oba signala aktivna dokler ne dobi impulza waitb.
- Pri branju (writeb='1') postavi v času aktivnega datasb podatke na vodilo data, sicer pa mora biti vodilo v stanju visoke impedance "ZZZZZZZZ".
- Ko ugotovi, da sta adrsb ali datasb ponovno neaktivna, postavi waitb na '0'.