


#### 4. Vaja: Sekvenčni gradniki

```
P: process(clk, reset)
begin
  if reset='1' then
    izhodi <= "00000...";
  elsif rising_edge(clk) then
    ... logika ...
  end if;
end process;
```

#### SINHRONI PROCES Z RESETOM


Opis sinhronih gradnikov začnemo s pogojem za reset, ki mu sledi pogoj za fronto ure. Vsi stavki, ki opisujejo delovanje gradnika, so zapisani znotraj tega pogoja za fronto ure.

##### 1. D flip-flop

 

- Naredi opis D flip-flopa z asinhronim reset signalom in vhodom za omogočanje vpisa. Flip-flop prenese podatek iz vhoda (d) na izhod (q) ob fronti ure in pogoju, da je signal vpis na '1'. Ob aktivnem resetu naj gre izhod takoj na '0'.
- Spremeni opis flip-flopa, tako da bo signal reset deloval sinhrono s fronto ure. Ob aktivnem resetu in fronti ure naj gre izhod na '0', ne glede na stanje signala vpis.

##### 2. Binarni števec

 

Števci so sekvenčna vezja s povratno zanko, ki jih opisujemo s sinhronim procesom. Povratna zanka povzroči, da je naslednje stanje izhoda odvisno od trenutnega stanja (npr. izhod števca je za 1 večji od trenutnega izhoda:  $stev \leq stev + 1$ ; ). Če se zunanji signal pojavlja na levi in na desni strani, ga deklariramo kot **buffer**.

- Naredi opis dvobitnega binarnega števca s signalom reset in signalom za omogočanje štetja. Števec naj ob vsaki naraščajoči fronti ure poveča izhodno vrednost za 1.
- Kako bi definirali začetno stanje števca brez uporabe reset signala?
- Dodaj v opis še en števec (del), ki se obnaša kot delilnik ure za prvotni števec. Vsakokrat, ko del prišteje do 100.000, naj se postavi na 0 in hkrati omogoči povečanje prvotnega dvobitnega števca.