

# ELEKTRONIKA II

Zapiski z avditorsih vaj

3

TK

Šolsko leto 2008/2009  
Izvajalec Matej Zajc  
  
Avtor dokumenta Vesna Koderman  
Skeniranje Simon Kovše



## UREJANJE DOKUMENTA

VERZIJA	01.01
DATUM	10.01.2010

## OPOMBE


## ELEKTRONIKA - 2. del :

~ operacijski jačevalnik

~ verzija z op. oj.

~ frekvenčna karakteristika op. oj.

~ lastnosti op. oj.

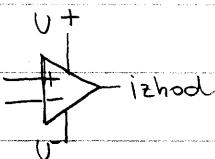


\* SIMBOL ZA OP. OJ. :

↳ sestavlja, odšteva, integrira analogne signale ... itd.

\* Lastnosti, ki jih zahtevamo:

$Z_{vh}$ ,  $Z_{izh}$ ,  $A$

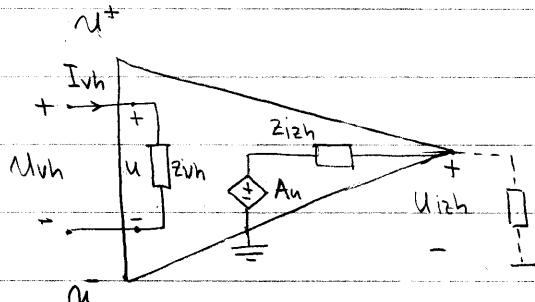

\* Idealni op. oj.

- PREDPPOSTAVITVO:  $Z_{vh} = \infty$ ,  $Z_{izh} = 0 \Rightarrow A \rightarrow \infty$

→ POSLEDICE:  $Ivh = 0$ ;  $U_{izh} = A \cdot U_{vh} = A(U^+ - U^-)$ ;  $U_{vh} = 0 \Rightarrow U^+ = U^-$


to siur ni res, ampak predpostavimo, da gre za tato majhne napetosti, da so kar priblino enake...

? DIFERENČNI

DIFERENČNI OJ. je poseben gradniz,

ki ga vedno srečamo na vhodu ... diferenco med vhodnima napetostima dobro jača.

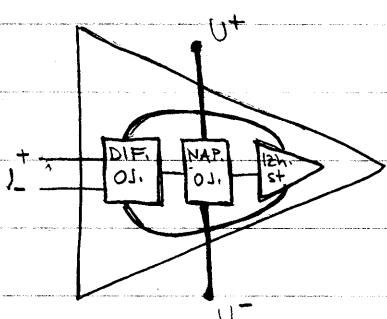
Ponavadi je tri stopenjstvi in me to macin zadostimo zgornjim zahtevam.



\* DIF. VHOD:




\* INTERVIRAJOČI OJ. :

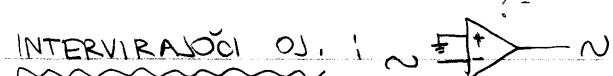

\* NEINTERVIRAJOČI OJ. :




\* POUVATNA VEZAVA:

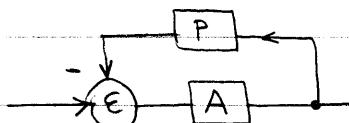

→ na ta način dosegamo boljše lastnosti!

## INTERVIRAJOČ OAČEVALNIK:

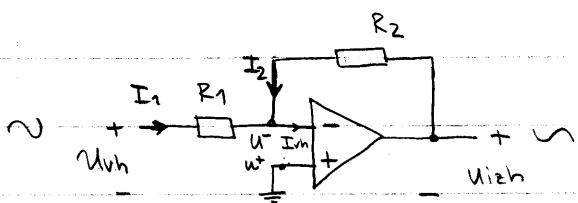

→ imamo povratno zanko:

$$R_1 = 1 \text{ k}\Omega ; R_2 = 9 \text{ k}\Omega$$

$$I_{vh} = 0 \quad (\text{to je vedno tako!})$$

→ Na vhodu imamo net nizkal majhne napetosti, katemuje ojačevalnik invertira fazo ...

$M^+ = M^- = 0$  ... pomeni, da sta oba na masi


$$I_1 + I_2 = I_{vh} \Rightarrow \frac{U_{vh}}{R_1} + \frac{U_{izh}}{R_2} = 0 \quad \text{in ker je } I_{vh} = 0$$

$$\Rightarrow M_{izh} = -\frac{R_2}{R_1} U_{vh}$$

gačanje je odvisno od razmerja uporov

$$\Rightarrow M_{izh} = -10 U_{vh}$$

## NEINVERTIRAJOČ OAČEVALNIK:

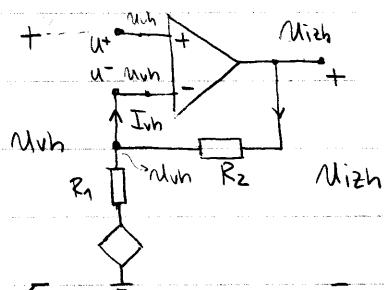

$$I_{vh} = 0$$

$$M^+ = M^- = U_{vh}$$

$$M_{izh} - M_{vh} = \frac{U_{vh}}{R_2}$$


Tako zapisemo kot napetostni delilnik:

$$\Rightarrow M_{izh} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot U_{vh}$$

$$R_2 = 9 \text{ k}\Omega , R_1 = 1 \text{ k}\Omega \Rightarrow M_{izh} = 10 U_{vh}$$

! → Povratne vezane moramo predvsi risati v negativno spomto ...  
[www.stromar.si](http://www.stromar.si)
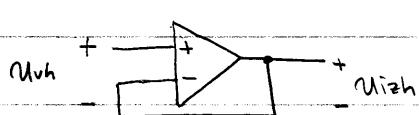
$$R_2 \rightarrow 0, R_1 \rightarrow \infty : M_{\text{izh}} = U_{\text{vh}}$$




NAPETOSTNI SLEDILNIK :

- ojačanje ima vredno 1

$$-U_B \frac{R_2}{R_1} + U_{\text{vh}} \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

PRIMER:

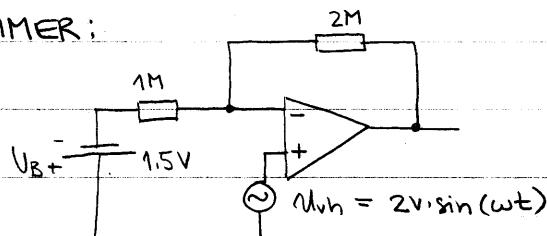

• enosmerni vir bomo obravnavali

kot invertirajoč pjačevalnik,

izmenični vir pa kot

neinvertirajoči.

Izhodna napetost bo vsota obeh


1)  $U_B = 0$  ... neinvertirajoči obj.

$$\Rightarrow M_{\text{izh}} = (1 + 2/1) \cdot 2V \cdot \sin(\omega t) = 6V \cdot \sin(\omega t)$$

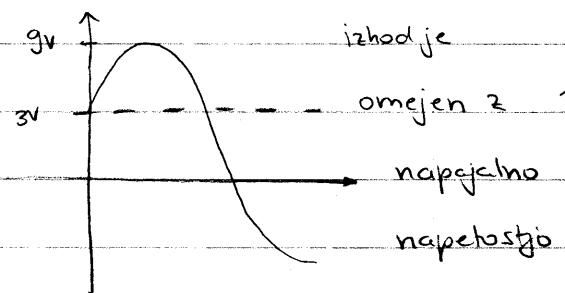
2)  $U_B ; U_{\text{vh}} = 0$  ... invertirajoči obj.

$$\Rightarrow M_{\text{izh}} = -2/1 (-1.5) = 3V$$

ODGOVOR:  $M_{\text{izh}} = 3V + 6V \sin(\omega t)$



PRIMER:

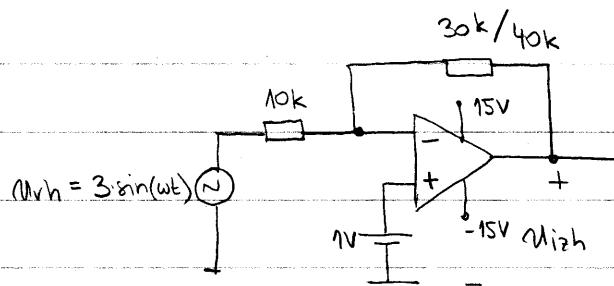

$\bullet M_{\text{vh}} = 0$

$$30k : M_{\text{izh}} = (1 + \frac{30}{10}) \cdot 1V = 4V$$

$$40k : M_{\text{izh}} = (1 + \frac{40}{10}) \cdot 1V = 5V$$

$\bullet U_B = 0$  :


$$30k : M_{\text{izh}} = -\frac{30}{40} \cdot 3 \sin(\omega t) = -\frac{9}{4} \sin(\omega t)$$

$$40k : M_{\text{izh}} = -\frac{40}{40} \cdot 3 \sin(\omega t) = -3 \sin(\omega t)$$

$$\Rightarrow 30k: U_{inh} = 4V - 9V \cdot \sin(\omega t) ; \text{ min: } -5V, \text{ max: } 13V$$


$$\Rightarrow 40k: U_{inh} = 5V - 12V \cdot \sin(\omega t) ; \text{ min: } -7V, \text{ max: } 17V$$

MD

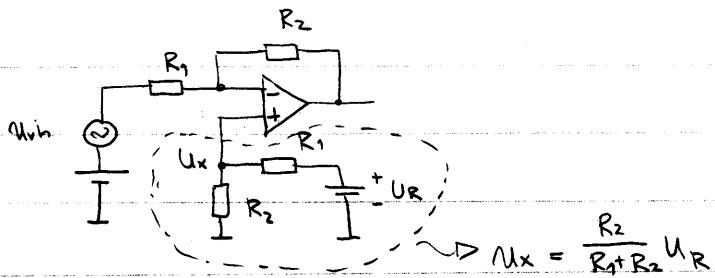

$$\Rightarrow U_{inh} = -\underbrace{\frac{R_2}{R_1}(U_{vh} + U_R)}_{V \text{ minus spontki}} + (1 + \frac{R_2}{R_1}) \left( \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) U_R$$

4.3.2009

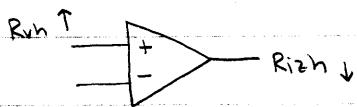

$\Rightarrow$  Ojačanje je tako veliko, da ga obračnavamo  
kot nekončno:  $A_u \rightarrow \infty$


$\Rightarrow Rvh \uparrow$  (visoka)  $\Rightarrow Rvh \rightarrow \infty$

$Rizh \downarrow$  (čimnija) ... to pomeni, da mora  
biti  $i_{vh} = 0$


$\Rightarrow Rizh \rightarrow 0 ; U_{inh} = A \cdot U_{vh}$  pri  $A \rightarrow \infty$

$$\Rightarrow U_{vh} = 0 ; U^+ = U^-$$


• INVERTIRAJČ OJ:

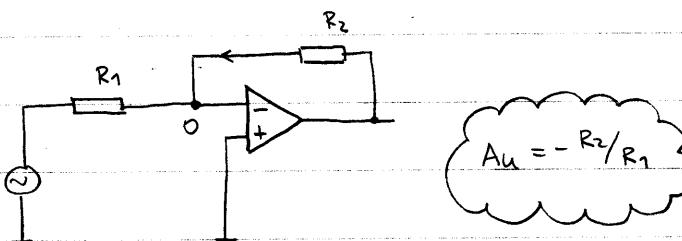

• NEINVERTIRAJČ OJ:

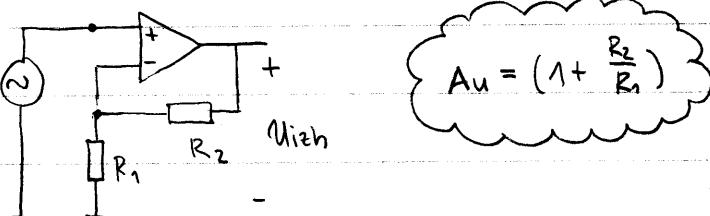

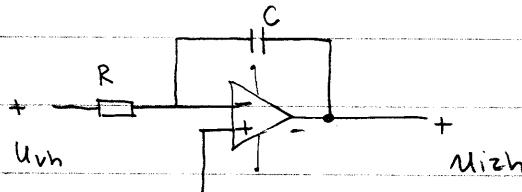- Kaj se zgoditi, če namesto uporov dam motor kondenzator...  $\Rightarrow$  premarnemo še v frekvenčni prostor
- Kako bi napisali napetostno označanje,če vezje izgleda tako:



$\Rightarrow$  To je INTEGRATOR. ... v čas. prostoru integrira signal

$$(A_u = -\frac{R_2}{R_1}) \Rightarrow A_u = -\frac{Z_2}{Z_1}$$


$$A_u = -\frac{1}{j\omega CR} = \frac{U_{izh}}{U_{vh}}$$

$$\Rightarrow U_{izh} = -\frac{1}{j\omega RC} U_{vh}$$

namesto upornosti imamo impedante


- Kaj se zgoditi, če zamenjam upor in kondenzator?

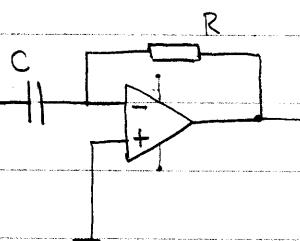$\Rightarrow$  DOBIMO DIFERENCIATOR (v časovnem prostoru odvaja signal)



$$A_u = -\frac{R}{1/j\omega C} = -j\omega RC$$

PRIMER:

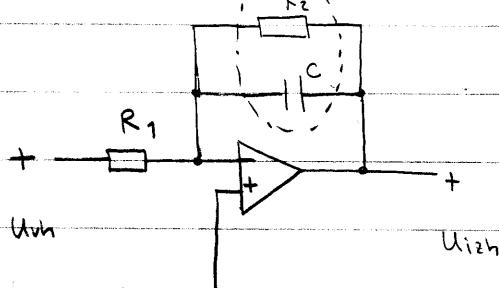

$$Z_2 = (\frac{1}{R_2} + j\omega C)^{-1} = \frac{(1+j\omega C R_2)^{-1}}{R_2} = \frac{R_2}{1+j\omega C R_2}$$

$$\Rightarrow A_u = -\frac{Z_1}{Z_2} = -\frac{R_2/R_1}{1+j\omega C R_2}$$


$$= -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{j\omega C R_2} = \frac{R_1/R_2}{\omega_p} = \omega_p^{-1}$$

$$A_u = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{R_2/R_1}{1+j\omega C R_2}$$

$$Z_2 = (\frac{1}{j\omega C R_2} + \frac{1}{R_2})^{-1} = \frac{R_2 + j\omega C}{j\omega C R_2} \cdot \frac{(j\omega C R_2 + 1)^{-1}}{R_2} = \frac{R_2}{1+j\omega C R_2}$$

$$\Rightarrow \omega_p = \frac{1}{R_2 C}$$

PRIMER:

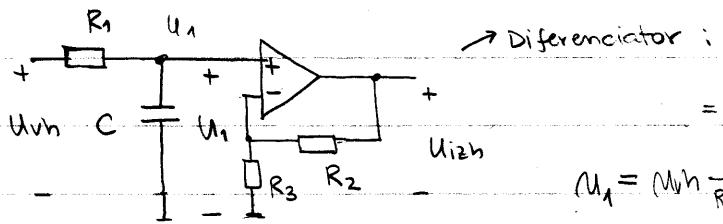

Diferenciator:

$$= \frac{U_{12h}}{U_1} = 1 + \frac{R_2}{R_3}$$


$$U_1 = Uvh \frac{1/j\omega C}{R_1 + 1/j\omega C} = Uvh \frac{1}{R_1 j\omega C + 1}$$

$$A_u = \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) \frac{1}{j\omega C R_1 + 1}$$


$$A_{12h} = U_1 \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) = \frac{Uvh}{1 + R_2 j\omega C} \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right)$$

$$A_u = \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) = 1$$

$\rightsquigarrow$

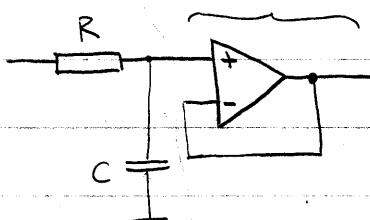
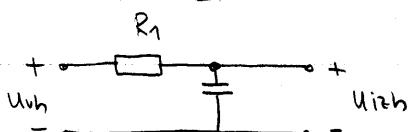
$$R_2 \rightarrow 0 ; R_3 \rightarrow \infty$$



$$z_1 = \frac{1}{j\omega C_1} + R_1 = \\ = \frac{1 + j\omega C_1 R_1}{j\omega C_1}$$

nizkopasovno sito:


pri visok f. je kondenzator

kratko stik , pri nizk f.

- pa odplate spontne

$$z_2 = \left(\frac{1}{R_2} + j\omega C_2\right)^{-1} = \\ = \frac{R_2}{j\omega C_2 + 1}$$

PRIMER:

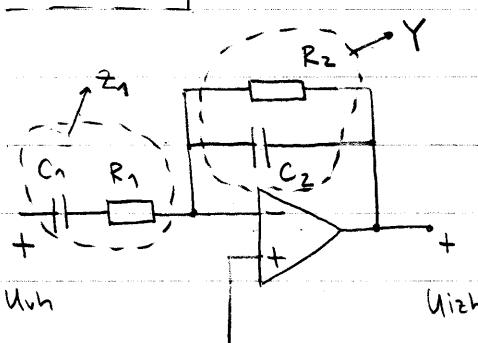

$$Y_2 = G + j\omega C_2 = \frac{1}{R_2} + j\omega C_2$$

$$z_1 = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} = \frac{j\omega C_1 R_1 + 1}{j\omega C_1}$$


$$z_2 = 1/Y$$

$$\Rightarrow A_u = - \frac{R_2}{\left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}\right)(1 + j\omega C_2 R_2)}$$

$$A_u = - \frac{z_2}{z_1} = \frac{-R_2}{1 + j\omega R_2 C_2} \cdot \frac{j\omega C_1}{(1 + j\omega C_1 R_1)}$$


$$A_u = - \frac{z_2}{z_1} = - \frac{R_2}{j\omega C_2 R_2 + 1} \cdot \frac{j\omega C_1}{1 + j\omega C_1 R_1} = -$$

## Auditorne vaje

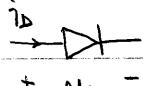
DIODA: 

Dioda... za negativne napetosti ne prevara,  
za pozitivne pa predstavlja kratek stik:

- Karakteristika idealne diode:

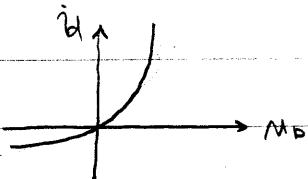

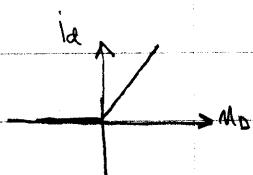- Če tej idealni diodi dodamo upor dobimo naslednjo karakteristiko:




- Če diodi dodamo generator dobimo:



- Če diodi dodamo upor in generator dobimo:



1.) Izmamsi vezje:

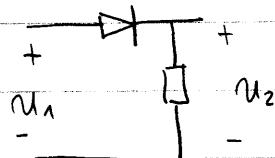

a)  $u_1 > 0$  (če je dioda idealna)

→ Kratek stik


$$\Rightarrow u_2 = u_1$$



b)  $u_1 < 0$  (dioda in upor)

$u_2 > 0$  (→ odprete spontano)

2.) Zanima nas vpliv  $u_K$  in  $R_D$ :

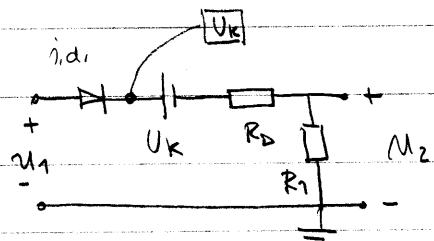

a)  $u_1 > u_K$

b)  $u_1 < u_K$

→ k.s.


→ O.S.

če želimo izvesteti,


$$\Rightarrow u_2 = 0$$

kotiko je  $u_2$ , moramo


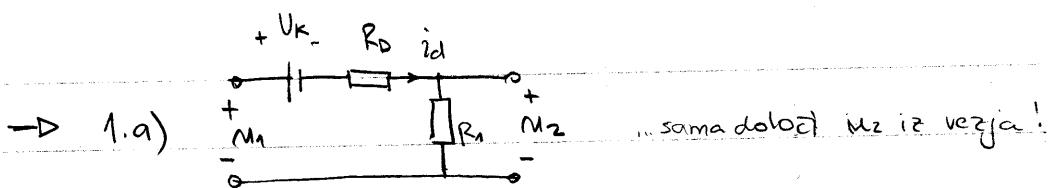
resit vezje  $\Rightarrow$  na drugi strani



... dobimo:  $U_2 = \frac{(U_h - U_k) R_1}{R_1 + R_D}$  | Če je  $R_1 \gg R_D$  potem:  $U_2 = M_1 - U_k$

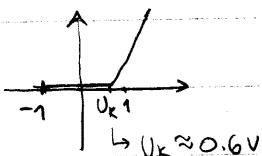

### • Polvalni mernik:

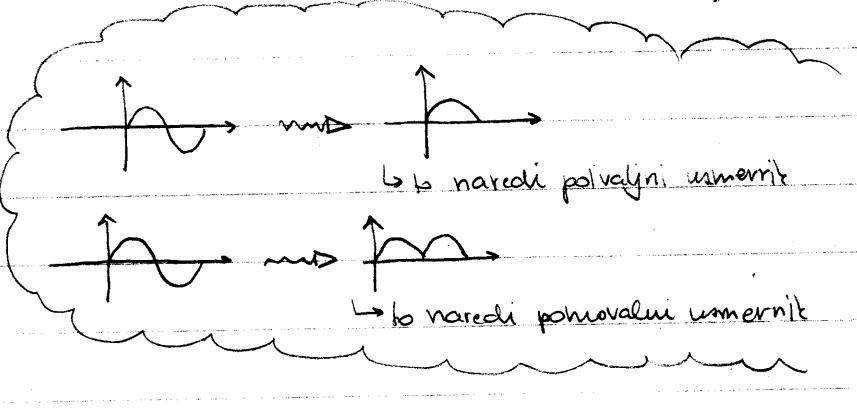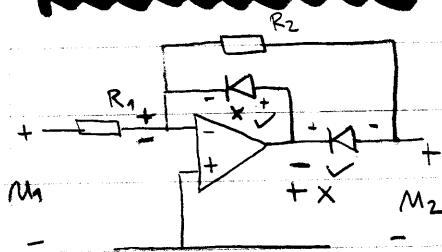


↳ imamo idealni diodi!  
Ti dve diodi bosta vedno v kontra delovanju, če bo ena prevajale bo druga zaprta...


a)  $M_{vh} > 0$

• dobimo invertirajoč ojačevalnik:


$$\Rightarrow M_2 = M_{vh} = -\frac{R_2}{R_1} M_1 \quad |_{R_1 = R_2 = R} = -M_1$$

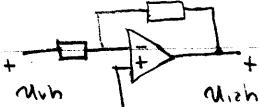

b)  $M_{vh} < 0$ ; dobimo:

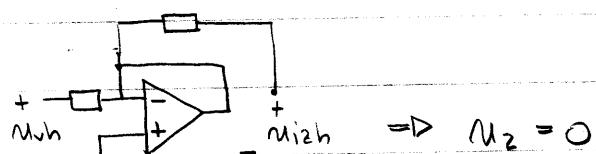


• Karakteristika polvalnega mernika:

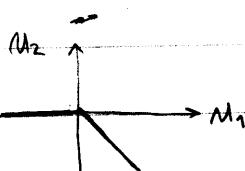

\* Če imamo poleg diode še generator:

- Kako to vpliva na napetost na izhodu?

$U_{\text{izh}} = ?$

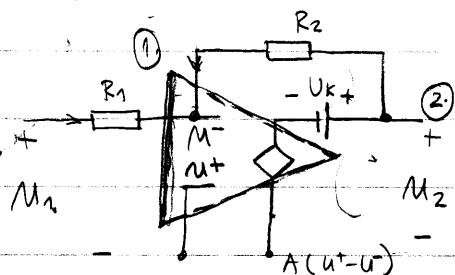

→ Vpliv kolena diode na vezje:

$$\textcircled{1} \quad \frac{U_1 - U^-}{R_1} + \frac{U_2 - U^-}{R_2} = 0$$

→  $U^-$  (izrazimo)

$$\textcircled{2} \quad U_2 = A(U^+ - U^-) + U_K =$$

Definicija


$$\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} - U^- \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = 0$$

$$\Rightarrow U^- = \left( \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} \right) \cdot \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_2 \cdot U_1 + R_1 \cdot U_2}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow M_2(U_1) = -A \cdot \frac{R_2 U_1 + R_1 U_2}{R_1 + R_2} + U_K$$

$$\Rightarrow M_2 = -A \frac{R_2 U_1}{R_1 + R_2} - A \frac{R_1 U_2}{R_1 + R_2} + U_K \rightarrow$$
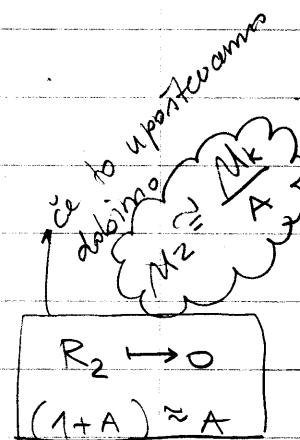
$$\Rightarrow M_2 \left( 1 + \frac{A \cdot R_1}{R_1 + R_2} \right) = U_K - A \frac{R_2 U_1}{R_1 + R_2}$$



$$\Rightarrow M_2 \left( \frac{R_1 + R_2 + A \cdot R_1}{R_1 + R_2} \right) = \frac{U_K (R_1 + R_2) - A \cdot R_2 \cdot U_1}{R_1 + R_2} \Rightarrow M_2 = \frac{U_K (R_1 + R_2) - A R_2 \cdot U_1}{R_1 + R_2 + A \cdot R_1}$$

$$\Rightarrow M_2 = \frac{U_K (R_1 + R_2) - A \cdot R_2 \cdot M_1}{R_1 (1 + A) + R_2} = \frac{U_K (R_1 + R_2)}{R_1 R_2 + A \cdot R_1} - \frac{A R_2 \cdot M_1}{R_1 + R_2 + A \cdot R_1}$$

$$\Rightarrow M_2 = -\frac{R_2}{R_1} M_1 + \frac{M_2 (R_1 + R_2)}{A R_1} = \frac{M_2}{A}$$

Detektor srednje vrednosti:


enato kot polvaljni usmernik, le da

imamo vezan ſe net kondenzator

(glej vajo M!)

$$= \frac{U_2}{U_{\text{sr}}} \quad (\text{po času } T_1 \text{ je izh. nap.})$$
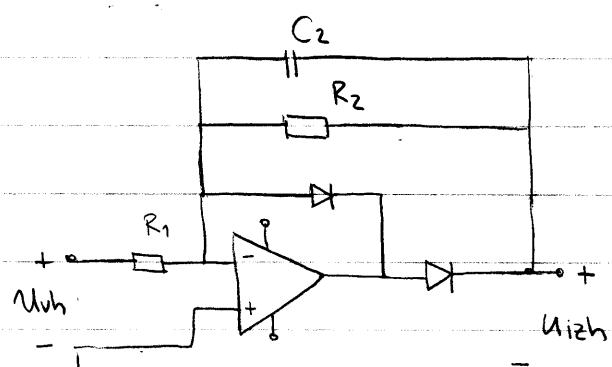
$$\text{za } U_2 \text{ manjša od } U_{\text{sr}}: f^* = \frac{U_{\text{sr}} - U_{\text{sr}} \cdot 0,06}{U_{\text{sr}}} \dots \text{glej list!}$$




• Če vezju polvalnega vzmernika dodamo kapacitivnost  $C$ , ki je vzporedno povezana k uporu  $R_2$ , dobimo detektor srednje vrednosti:

Naloga:

- Izračunajte  $r$  tako, da bo valovitost izh. nap. pri frekvenci 100 Hz

približno 6% srednje vrednosti izhodnega signalsa:
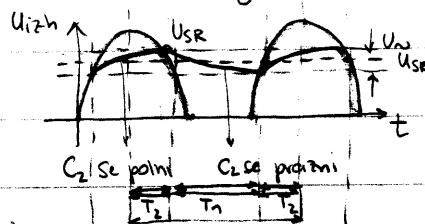
$$\gamma = \frac{U_{\text{iz}}}{U_{\text{SR}}} = 0,06$$



(naredili bomo dobiti poenostavitev:)

$U_{\text{izh}} = U_{\text{SR}} = U_C = I_{\text{SR}} \cdot R_2 = R_2 \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \sin(\omega t) dt = \frac{U_m}{\pi} \cdot \frac{R_2}{R_1}$

$U_m$  ... amplituda vhodne napetosti

•  $T_2$  določimo s poenostavljijo, da je  $U_{\text{izh}}$  v točki  $T_2$  kar  $U_{\text{SR}}$

$$U_{\text{izh}} = U_{\text{SR}} = \frac{U_m}{\pi} \cdot \frac{R_2}{R_1} = U_m \cdot \frac{R_2}{R_1} \cdot \cos(\omega T_2) \Rightarrow \omega T_2 = \arccos\left(\frac{1}{\pi}\right) = 0$$

$$T_2 = \frac{\pi}{180^\circ} \cdot \frac{0}{2\pi f} = \frac{\arccos\left(\frac{1}{\pi}\right)}{180^\circ \cdot 2 \cdot f} = 2 \text{ ms}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{100} \text{ Hz} = 0,01 \text{ s} \Rightarrow T_1 = T - 2T_2 = 6 \text{ ms}$$

$T_1$  ... čas praznjenja kondenzatorja

• Po času  $T_1$  je izh. napetost za  $U_{\text{izh}}$  manjša od  $U_{\text{SR}}$ :

$$U_{\text{SR}} \cdot e^{-T_1/R_2 C_2} = U_{\text{SR}} (1 - \gamma) \Rightarrow e^{-T_1/R_2 C_2} = (1 - \gamma)$$

$$\Rightarrow \frac{T_1}{C_2 R_2} = \ln 0,94 \Rightarrow C_2 = \frac{T_1}{R_2 \ln 0,94} \approx 25 \mu\text{F}$$


$$U_{\text{izh}} = \frac{U_m}{\pi} \cdot \frac{R_2}{R_1} = 1,24 \text{ V} \quad \dots \text{izhodna napetost v okviru časovne analize}$$

Avd. Vaje ... 25.3.09

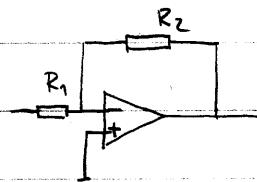1.)

zanimajo nas izraz za inverzirajoči gj.:

$$A = -100; \quad R_{vh} = 50k\Omega = R_1$$




problem je da je  
to uporica velika!

$$A = \frac{U_{vh}}{U_{vh}} = -\frac{R_2}{R_1} \rightarrow R_2 = -R_1 \cdot A = -R_{vh} \cdot A = -50k\Omega \cdot -100 = 5M\Omega$$

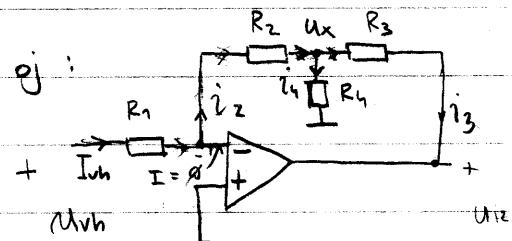2.) zanimajo nas izraz za ojačanje naslednjega gj.:

$$A = \frac{U_{vh}}{U_{vh}} = -\frac{R_2}{R_1} R_3 \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) -$$

$$A = -\frac{R_2}{R_1} \left( 1 + \frac{R_3}{R_2} + \frac{R_3}{R_4} \right)$$



to večje povečava rezistor

pomožne enačbe:

$$i_3 = (U_x - U_{vh}) \cdot \frac{1}{R_3}$$

$$i_2 - i_3 - i_4 = 0$$

$$i_2 = \frac{-U_x}{R_2}$$

$$\leftarrow U_x = 0 - i_2 R_2 \quad ; \quad i_{vh} = \frac{U_{vh}}{R_1} = i_2$$

$$-\frac{U_x}{R_2} - \frac{U_x}{R_4} + \frac{U_x - U_{vh}}{R_3} = 0$$

$$U_{vh} = U_x \left( -\frac{R_3}{R_2} \right)$$

$$i_2 = i_3 + i_4$$

$$i_4 = \frac{U_x}{R_4}$$

$$U_{vh} = i_2 R_1$$

$$\frac{U_{vh}}{R_3} = U_x \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right)$$

~ Torej lahko dobimo enak/podoben

inverzirajočo ojačevalnik, tudi če

imamo dosti manjše upore.

$$\text{npr. } R_2 = 500k\Omega$$

$$R_3 = 500k\Omega$$

$$R_4 = 62,5k\Omega$$

$$R_1 = 50k\Omega$$

... A = -100 ... tako kot v 1. nalogi

$$i_2 = \frac{U_x - U_{vh}}{R_3} + \frac{U_x}{R_4}$$

$$-\frac{U_x}{R_2} = \frac{U_x}{R_3} - \frac{U_{vh}}{R_3} + \frac{U_x}{R_4}$$

$$\frac{U_{vh}}{R_3} = U_x \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right)$$

$$\Rightarrow U_{vh} = U_x \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) \cdot R_3$$

$$U_x = -\frac{R_2}{R_1} \cdot U_{vh}$$

$$-\frac{U_{vh}}{R_1} - \frac{0 - U_x}{R_2} < 0$$

$$-U_{vh} \cdot \frac{R_2}{R_1} = U_x$$

$$U_2 = M_{vh_1} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) - \frac{R_2}{R_1} M_{vh_2}$$

$$U_3 = M_{vh_2} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) - \frac{R_2}{R_1} M_{vh_1}$$

### Instrumentacijski ojačevalnik

3.) Imamo vezje:


to vezje uporabljamo,

kadar želimo ojačati


drobne diferencialne

vhode npr. tako

deluje ojačanje za EKG.

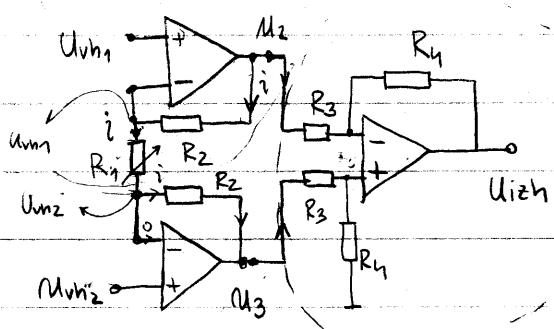

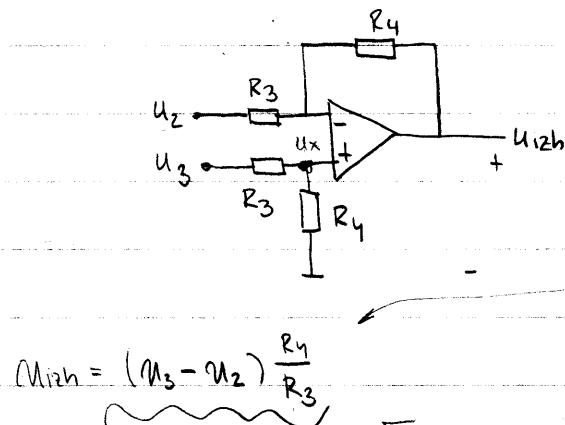To ravimo tako, da pogledamo najprej desni del vezja:



$$M_x = \frac{R_4 \cdot R_3}{R_3 + R_4}$$

$$\frac{R_4 + R_3}{R_3}$$

$$M_{izh} = -\frac{R_4}{R_3} \cdot M_2 + \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot M_3 =$$

pride od invert.  
obj.

ta del pride  
zadri Ux

$$M_{izh} = (M_3 - M_2) \frac{R_4}{R_3}$$

Sedaj ravimo še levi del ojačevalnika:

$$i = \frac{Uvh_1 - M_{vh_2}}{R_1}$$

resi do končnega izraza!

$$M_{izh1} = M_2, \quad M_{izh2} = M_3$$

Razmerje elementov mora biti enako:

$$\frac{R_4}{R_3} = \frac{R_2}{R_1}, \quad \text{če je } M_{vh_1} = M_{vh_2}$$

$$\Rightarrow M_{izh} = 0$$

$$M_{izh1} = M_2 = M_{vh_1} + i R_2$$

$$M_{izh2} = M_3 = M_{vh_2} - i R_2$$


$$\Rightarrow M_{izh1} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) M_{vh_1} - \frac{R_2}{R_1} M_{vh_2}$$

$$\Rightarrow M_{izh2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) M_{vh_2} - \frac{R_2}{R_1} M_{vh_1}$$


$$M_{izh1} = M_{vh_1} + \frac{M_{vh_1} - M_{vh_2}}{R_1} R_2 = \dots$$

$$M_{izh2} = M_{vh_2} - \frac{M_{vh_1} - M_{vh_2}}{R_1} R_2 = \dots$$

Analiza v frekvenčnem prostoru:

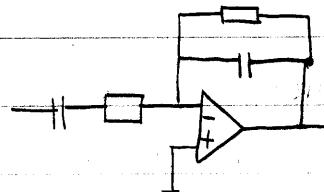

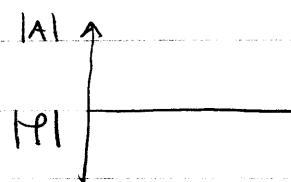
$$A(j\omega) = K \frac{j\omega(1 + j\omega/\omega_N)}{j\omega(1 + j\omega/\omega_p)}$$




Bodejev  
diagram!

1. ~ Konstantno ojačanje:  $|A|$

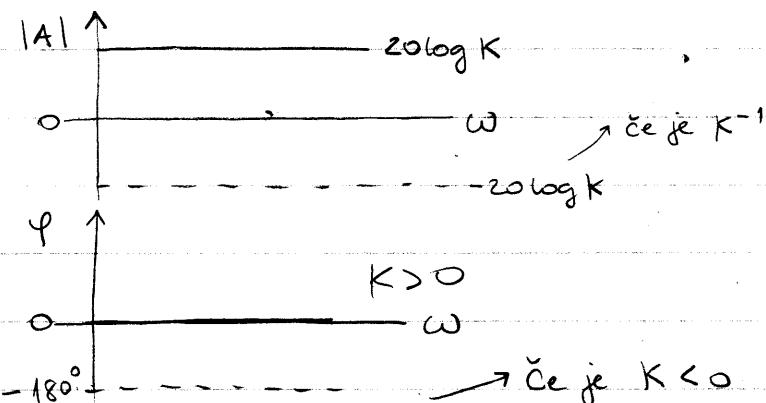


2. ~ Diferencialni ej.:  $j\omega$


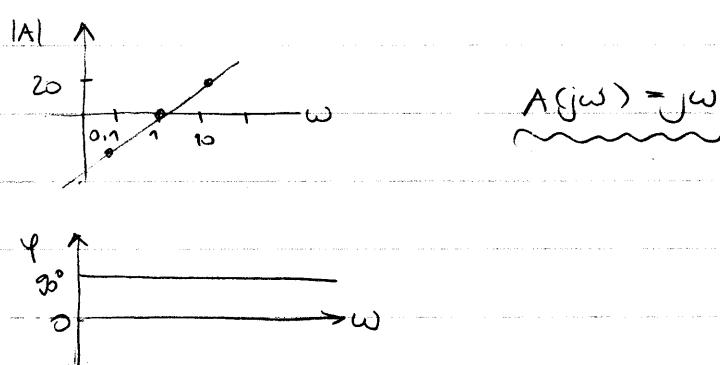


3. ~ Integrirni element:



$$\frac{1}{j\omega}$$

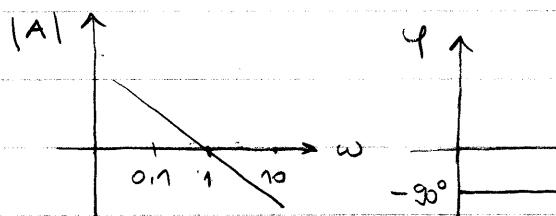

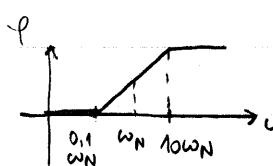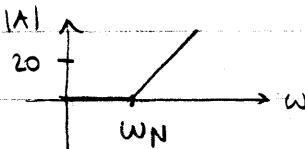4. ~ Ničla:  $(1 + \frac{j\omega}{\omega_N})$



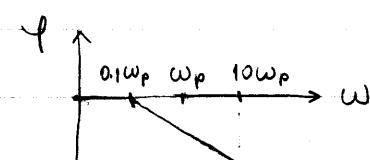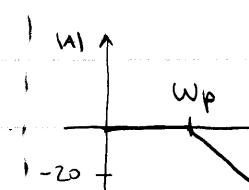
5. ~ Pol:  $(1 + \frac{j\omega}{\omega_p})$



PRIMER:


$$A(j\omega) = \frac{0.1 j\omega}{1 + j\omega} \xrightarrow{10^3} \quad \Rightarrow$$

— potek amplitudne

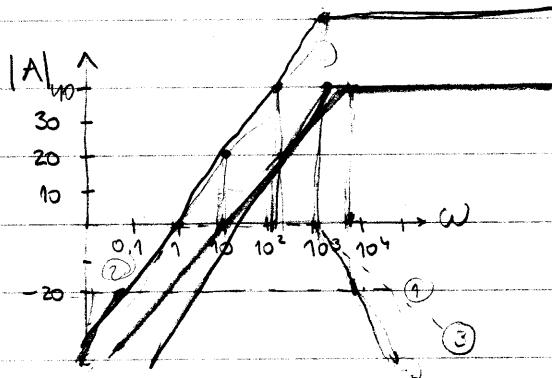

— potek faze

• Seštehi moramo ①, ② in ③

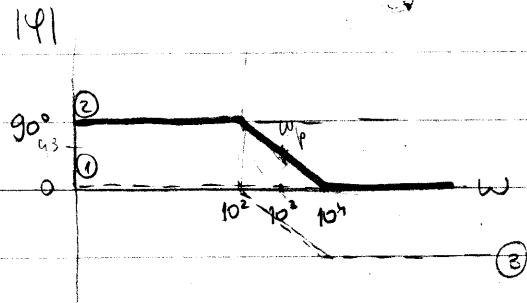


PRIMER:

$$A(j\omega) = \frac{10 j\omega}{(1 + j\omega/10^2)(1 + j\omega/10^5)}$$

— amplitudni potek


— fazni potek

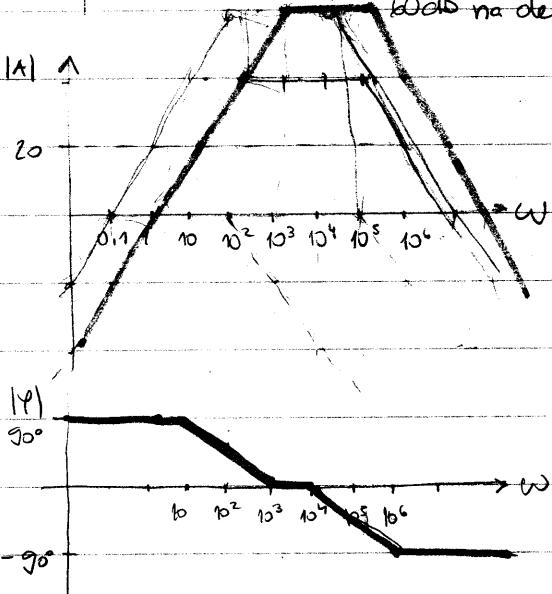

Domača naloga;


narisi bodejev diagramm

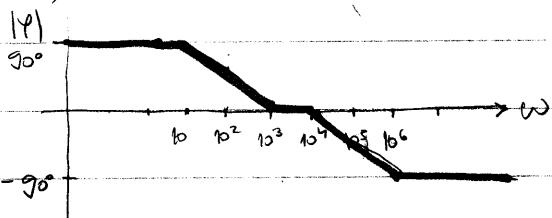za prejstje primere (diferenciator / integrator)




## Auditorne vaje:

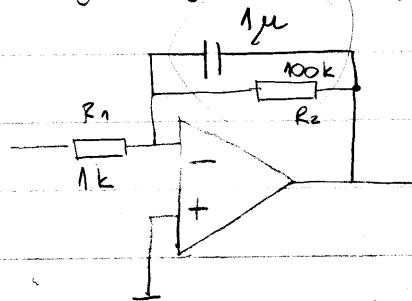1.) Nariši bodejev diagram za spodnji operativni




$$\Rightarrow \text{integrator}$$
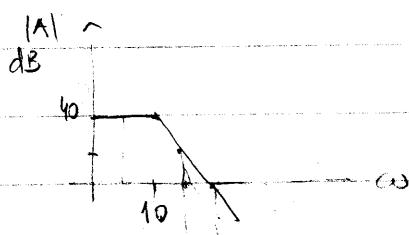
$$A_u = \frac{R_2 / R_1}{1 + j\omega C R_2} = \frac{-100}{1 + j\omega / 10}$$




$$\omega_p = 10$$

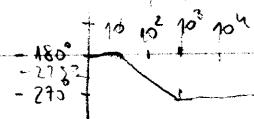

$$(j\omega C + \frac{1}{R_2})^{-1} = \frac{R_2}{1 + j\omega C R_2}$$

2.) Nariši bodejev diagram za:

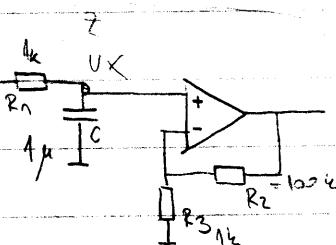


$$A = \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) \frac{1}{j\omega R_1 C + 1} = \frac{101}{1 + j\omega / 10^3}$$

$$(1 + \frac{R_2}{R_3})(j\omega = M_{zh})$$

$$R_1 || C = z = \left(\frac{1}{R_1} + j\omega C\right)^{-1}$$
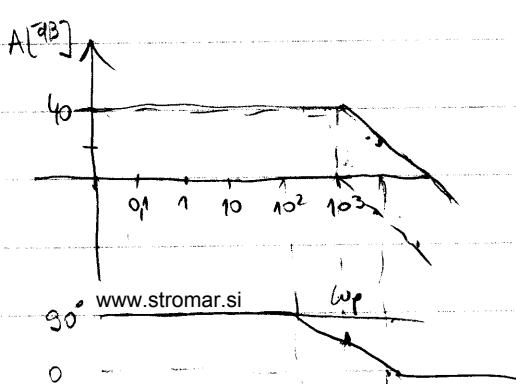
$$M_{zh} = M_{vh} \cdot \frac{j\omega C}{j\omega C + R_1} = M_{vh} \frac{1}{1 + R_1 j\omega C}$$





$$M_{zh} = M_{vh} \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) \left(\frac{1}{1 + R_1 j\omega C}\right) =$$

$$A = \frac{101}{1 + j\omega / 10^3}$$

• Končni izraz za primer 3, ko imamo sestavljeni vezje iz treh oj:
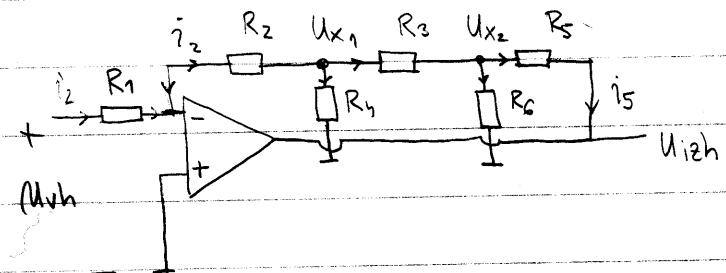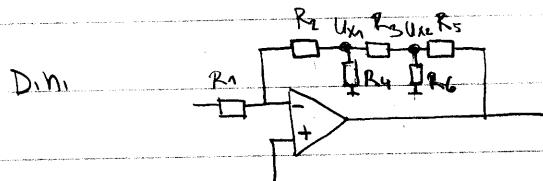
$$\Rightarrow \frac{U_{ih}}{R_5} = \frac{R_1}{R_3} \left[ \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_{vh2} - \frac{R_2}{R_1} U_{vh1} - \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_{vh1} + \frac{R_2}{R_1} U_{vh2} \right] = \\ = \frac{R_1}{R_3} \left(1 + 2 \cdot \frac{R_2}{R_1}\right) (U_{vh2} - U_{vh1})$$



$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6$$

$$i_2 = \dot{i}_2$$

$$i_3 = \dot{i}_5 + \dot{i}_6$$

$$i_2 = -\frac{U_{x1}}{R_2}$$

$$i_2 = \dot{i}_4 + \dot{i}_5 + \dot{i}_6$$

$$i_4 = \frac{U_{x1}}{R_4}$$

$$i_6 = \frac{U_{x2}}{R_6} \Rightarrow -\frac{U_{x1}}{R_2} = \frac{U_{x1}}{R_4} + \frac{U_{x2}}{R_6} + \frac{U_{x2}}{R_5} - \frac{U_{ih}}{R_5}$$

$$i_5 = \frac{U_{x2} - U_{ih}}{R_5}$$

$$\frac{U_{ih}}{R_5} = U_{x1} \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right) + U_{x2} \left( \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \right)$$

$$R_3 \cdot i_3 = U_{x1} - U_{x2} \Rightarrow U_{x2} = U_{x1} - R_3 (i_2 + i_4) = U_{x1} - R_3 \left( \frac{U_{x1}}{R_2} + \frac{U_{x1}}{R_4} \right) = \\ i_3 + i_4 = i_2 \Rightarrow i_3 = i_2 - i_4 = U_{x1} \left( 1 + \frac{R_3}{R_2} + \frac{R_3}{R_4} \right)$$

$$\frac{U_{ih}}{R_5} = U_{x1} \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right) + U_{x1} \left( 1 + \frac{R_3}{R_2} + \frac{R_3}{R_4} \right) \left( \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \right) = \\ = U_{x1} \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} + \frac{R_3}{R_2 R_5} + \frac{R_3}{R_2 R_6} + \frac{R_3}{R_4 R_5} + \frac{R_3}{R_4 R_6} \right) = \\ = U_{x1} \left( \dots \right)$$

$$\frac{U_{vh}}{R_1} + \frac{U_{x1}}{R_2} = 0 \Rightarrow U_{x2} = -\frac{R_2}{R_1} U_{vh}$$

$$U_{ih} = -\frac{R_5 \cdot R_2}{R_1} \cdot U_{vh} \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} + R_3 \left( \frac{1}{R_2 R_5} + \frac{1}{R_2 R_6} + \frac{1}{R_4 R_5} + \frac{1}{R_4 R_6} \right) \right) = \\ = -8 \cdot U_{vh} (4 \cdot \frac{1}{R} + 4 \cdot \frac{1}{R}) = -8 \cdot U_{vh} \rightarrow \frac{U_{ih}}{U_{vh}} = -8$$

2. nacin:

$$U^+ = U^- = 0$$

$$\textcircled{1} \quad \frac{U_1 - U^-}{R} - \frac{U^- - U_{x_1}}{R} = 0 \Rightarrow \frac{U_1}{R} + \frac{U_{x_1}}{R} = 0$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{U_x - U_{x_1}}{R} - \frac{U_{x_1}}{R} - \frac{U_{x_1} - U_{x_2}}{R} = 0 \Rightarrow -\frac{U_{x_1}}{R} - \frac{U_{x_1}}{R} - \frac{U_{x_1}}{R} + \frac{U_{x_2}}{R} = 0$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{U_{x_1} - U_{x_2}}{R} - \frac{U_{x_2} - U_2}{R} - \frac{U_{x_2}}{R} = 0 \Rightarrow \frac{U_{x_1} - U_{x_2}}{R} - \frac{U_{x_2} - U_2}{R} - \frac{U_{x_2}}{R} = 0$$

$$U_1 = -U_{x_1} \Rightarrow U_{x_1} = -U_1$$


$$-U_{x_1} - U_{x_1} - U_{x_1} + U_{x_2} = 0 \Rightarrow U_{x_2} = 3U_{x_1} = -3U_1$$

$$U_{x_1} - U_{x_2} - U_{x_2} + U_2 - U_{x_2} = 0 \Rightarrow -U_1 + 3U_1 + 3U_1 + U_2 + 3U_1 = 0$$

$$U_2 = -8U_1$$

$$A = -8$$

$$|A| = 8$$

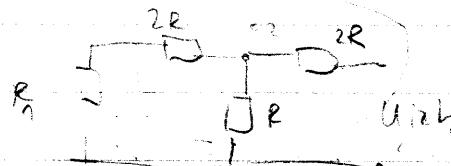

$$U_{12h} = U_{1h} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$R_2 = 2R \parallel R \parallel 2R = \left(\frac{1}{2R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{2R}\right)^{-1} \parallel 2R = \left(\frac{2R}{3}\right) \parallel 2R = \left(\frac{3}{2R} + \frac{1}{2R}\right)^{-1} \parallel 2R$$

$$U_{12h} = U_{1h} \cdot (1 + 10)$$

# DIGITALNA ELEKTRONIKA

## UVOD:

Laboratorijska voja : POLNI / POPOLNI SEŠTEVALNIK

Zanimala nas bo implementacija (shematicno)

Videli bomo, da je shematicen način kar zamenjuje

↳ risanje včja

Torej nasa aritmetično - logična enota ALE bo opisana

le funkcijo seštevanja

VHDL ... programski jezik ... visokonivojni jezik ... na doriči kreji način

bomo lahko naredili to, kar bomo delali celo 1. vojo

Obravljati moramo binaren zapis in linearno algebro !!

VDSL - modem (Izkratel)

Natisni si priročnik do maskednjic !

in ali ne

AND , OR , NOT vrata



NAND in NOR



x	y	x and y	x	y	x or y	x	!not x	x	y	x and y	x	y	x or y
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1

Čipi : CPLD in FPGA


cmos

Realizacija po CMOS-u ... za realizacijo NAND vrat potrebujemo triji tranzistorje,  
www.stromausi

dva sta p-tipa, dva pa n-tipa

Popolni seštevalnik je vezje, ki ima dva vhoda in prenos in izhod.

Realizacija na nizju logičnih vrat:

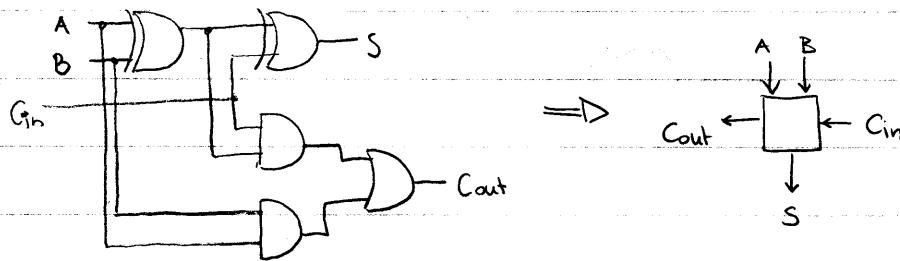


Izemo dve funkciji treh spremenljivk:  
 $C_{i+1} = AB + AC_i + BC_i$

$$S = A \oplus B \oplus C_i = A \oplus (B \oplus C_i)$$

TABELA

A	B	$C_i$	$C_{i+1}$	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

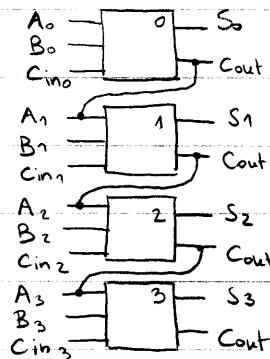

Manjka voja - popolni seštevalnik! Realizacija v schematic - okvirju

skripta!!!


## Logika

VHDL izraz:  $\text{izhod} \leftarrow \text{vhod}0 \text{ when } \text{izbira} = '0' \text{ else } \text{vhod}1;$

Sintakse se ne bomo naučili, ampak jo bomo skušali prebrati in glede na pravilje primere vrniti nekaj novih primerov.

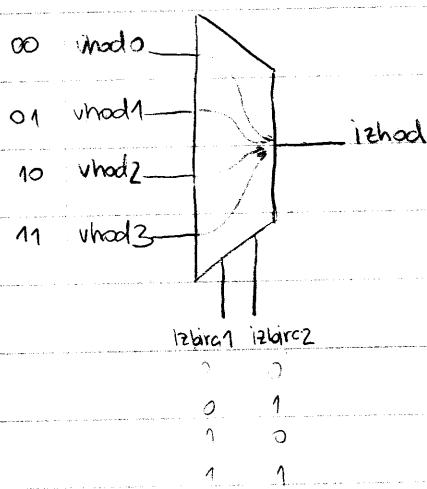1. PRIMER (Kako se realizira MUX?) - glej PDF-je

(new project, → odd file ... odpri in poskusijo razumeti!)




- Nariši vezje na njiju vrat za ta primer:

D.n.i.

- Kako bi to realizirali z VHDL?


(→ 2 vektorji si mnogo lažje predstavljamo  
signale...)

Popolni števralnik

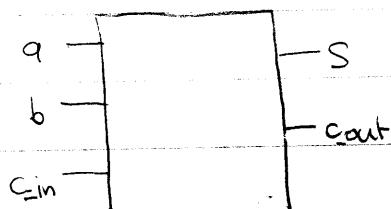

To vezje imamo na  
računalniku, ga odberem  
in realiziramo... Komentar:

ALE 4

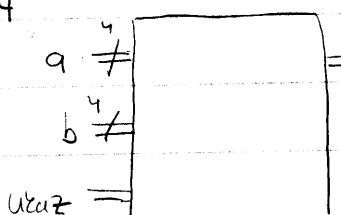

Zakaj imamo na izhodu  
5 bitov, če imamo 4-bitne  
vhode? Odgovor je v

seštevanju dveh štiribitnih (n-bitnih)

števil ... rezultat je  $(n+1)$ -bitni

V našem primeru 5-bitni!

(če pri negativnih številih

sprememimo s stranom, da

nič ne spremeni, če pri

pozitivnih številih

Labs. vaja

13.5.09

① Dekodirnik: Navodila - VHDL - projekt 1 → CPLD

↳ treba ga je nadgraditi



\* ncf datoteka

1 del

koraki implementacije

② Navodila - VHDL - projekt 2 , sistem na podlagi 1. dela


Razmisli o razliki med programiranjem mikroprocesorjev in VHDL !

## C-MOS TRANZISTOR


→ **pomení**  
**komplementarem**

izpitna naloga: OSNOVNO DELOVANJE C-MOS TRANZISTORJA :

## \* C-MOS INVERTER 129 LEDA TAKOLE:

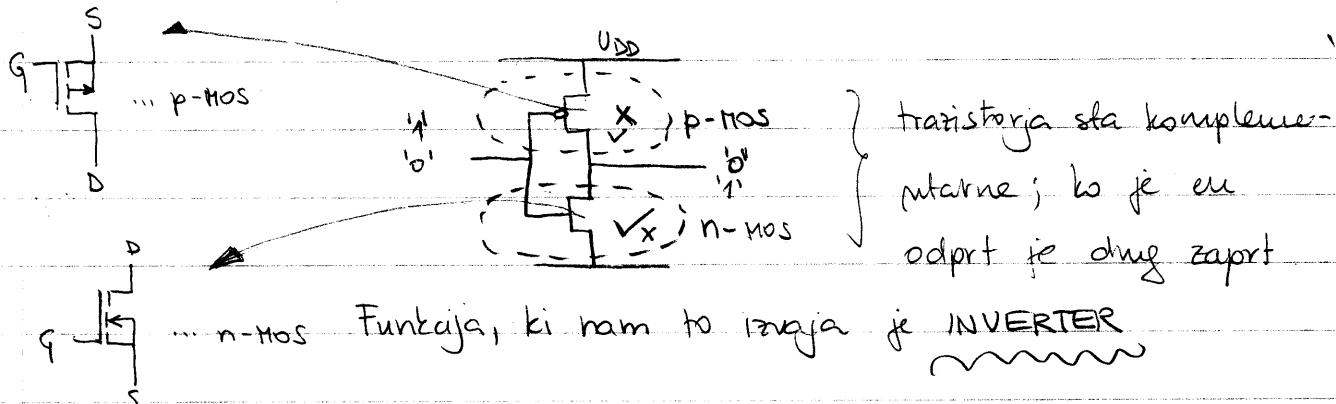


\* Glej karakteristiko v knjig!

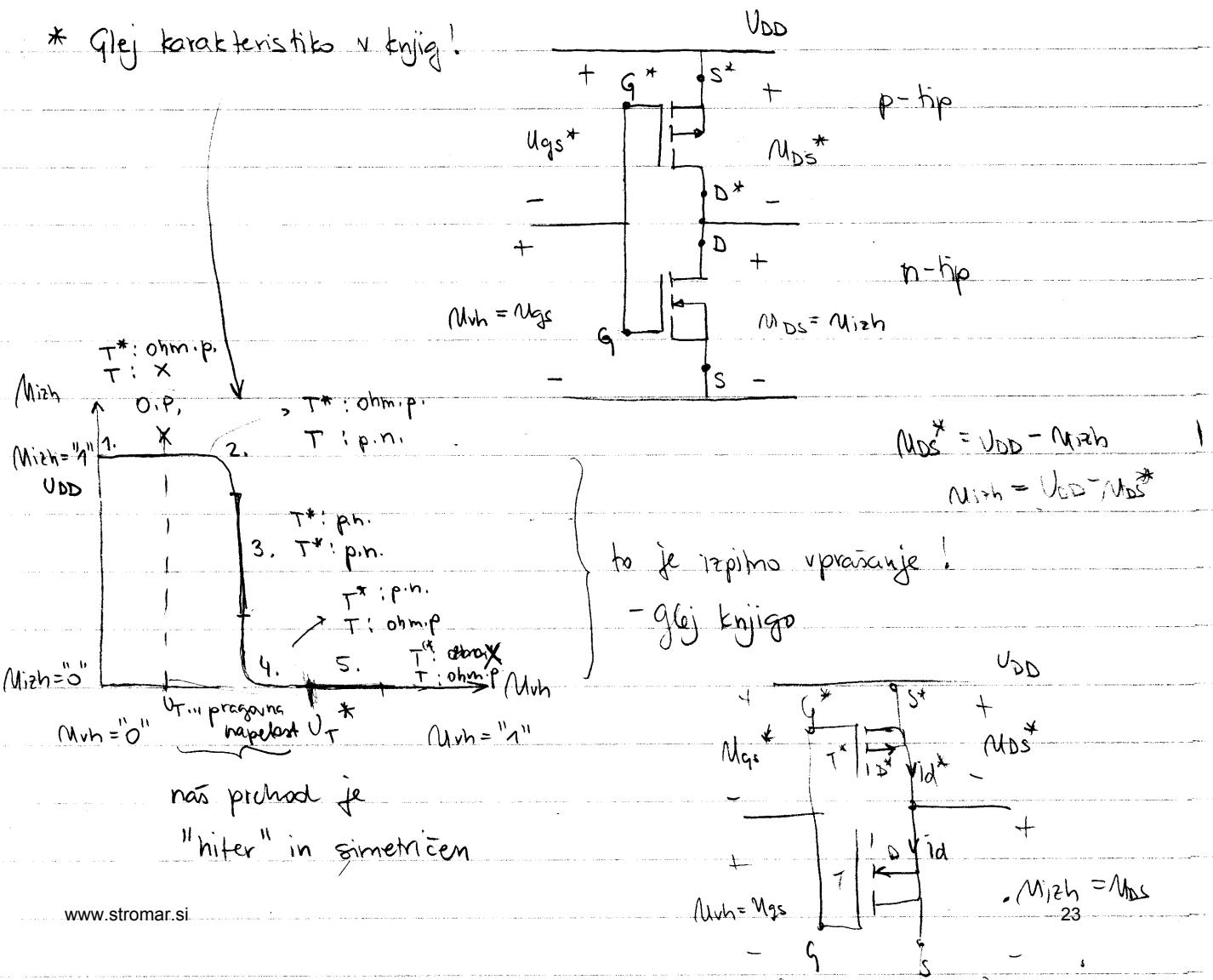


Tri Booleve operacije: in, ali, ne. Pri C-Mosu mas zaujma kako realiziramo in in ali vrata.

A	B	OR	NOR
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

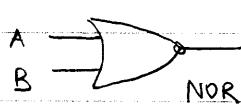

NOR

VDD

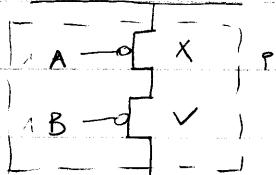


Vsaka alina (NOR)

vrata potrebuje 4 tranzistorjev


$$Q = \overline{A+B}$$

A	B	NAND	AND
0	0	1	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

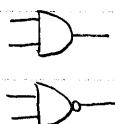

NAND vrata

VDD

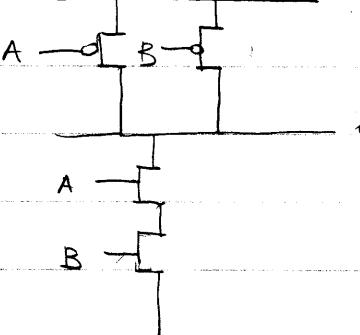


$$\overline{Q} = A \cdot B =$$

$$Q = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$$

$$Q = A \cdot B$$


Realizacija

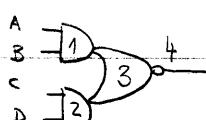

Dvigna in vrata vezana z ali vrati:


Kaj je na izhodu, če so na vhodu same ali ali name mule

↳ na izhodu je 0      ↳ na izhodu je 1

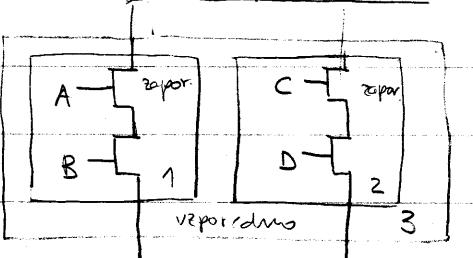

Vse kar smo spodaj narisali zaporedno je zgorej obratno!

$$\overline{Q} = A \cdot B + C \cdot D$$

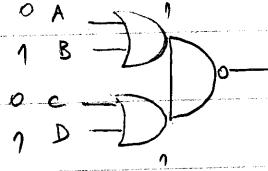
- Še ena realizacija za vaje:
 

Dvojna ali vrata vezane z ne vrati.  
 (narišemo najprej spodnji del in potem zgoraj vse komplementarno)

→ Moras znat narisat

realizacijo in preveriti,

če dela!

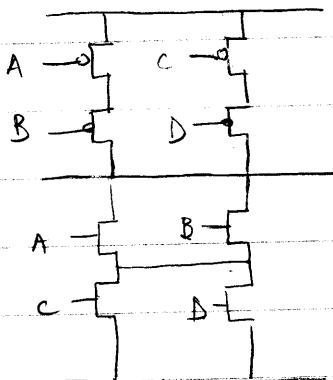



$$\bar{Q} = (A+B)(C+D)$$

- Zanima nas še XOR funkcija in

XOR:  $\bar{Q} = \overline{xy} + \bar{x}y$

XNOR:  $\bar{Q} = \overline{xy} + \bar{x}\bar{y}$

$x$	$y$	$\bar{x}$	$\bar{y}$	$x \cdot \bar{y}$	$\bar{x} \cdot y$	XOR	XNOR
0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	1	1

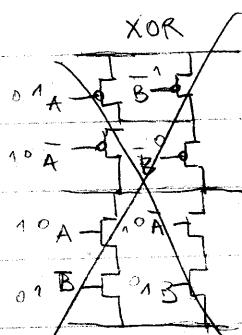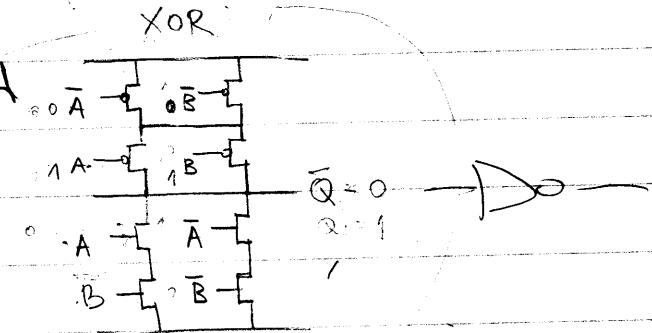

$$\begin{aligned} \bar{Q} &= xy + \bar{x}\bar{y} \\ xy + \bar{x}\bar{y} &= (\bar{x} + \bar{y})(x + y) = \\ Q &= \bar{xy} + \bar{x}\bar{y} \end{aligned}$$

$$\bar{xy} + \bar{x}\bar{y} =$$

$$f_{\text{XOR}} = \overline{f_{\text{XNOR}}} = \bar{xy} + \bar{x}\bar{y}$$


• Simetrična preklopna karakteristika: p-tip pišemo z zvezdico!

• Še meti si poglejmo: Dimentiranje tranzistorjev: dolžina kanala napravljena


zirini kanale:

$$\text{Spomnimo se konstante: } k = \frac{m_n \cdot C_{ox} \cdot W}{2L} \quad ; \quad k^* = \frac{\mu_p/2 \cdot C_{ox} \cdot W^*}{2L^*}$$

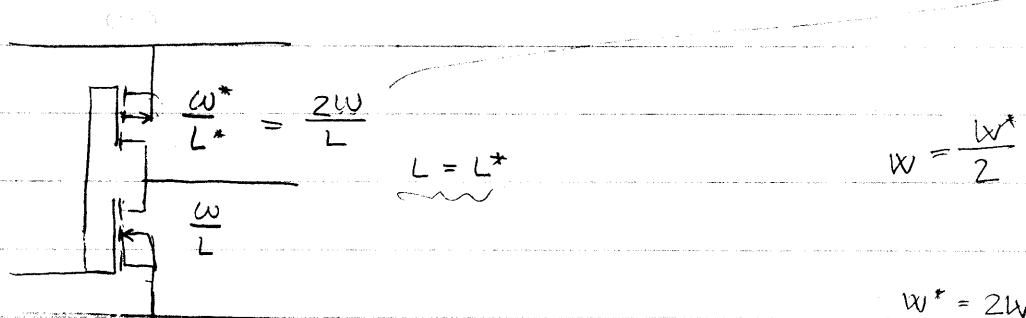
$\mu_p \approx 2 \mu_n$  (mobilitost protonov je 2x mobilitost elektronov) do 3x



PRIMER:

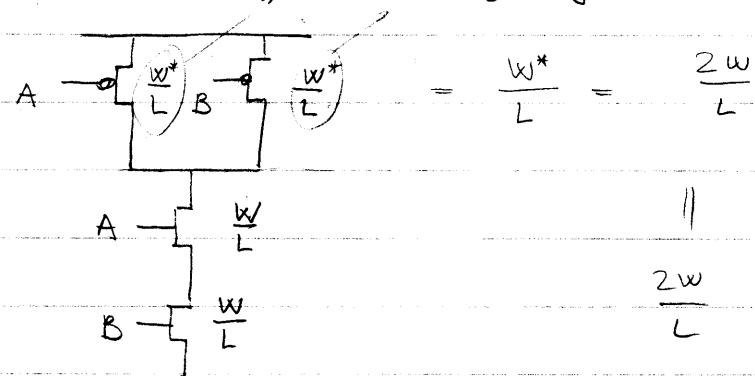

PRIMER:

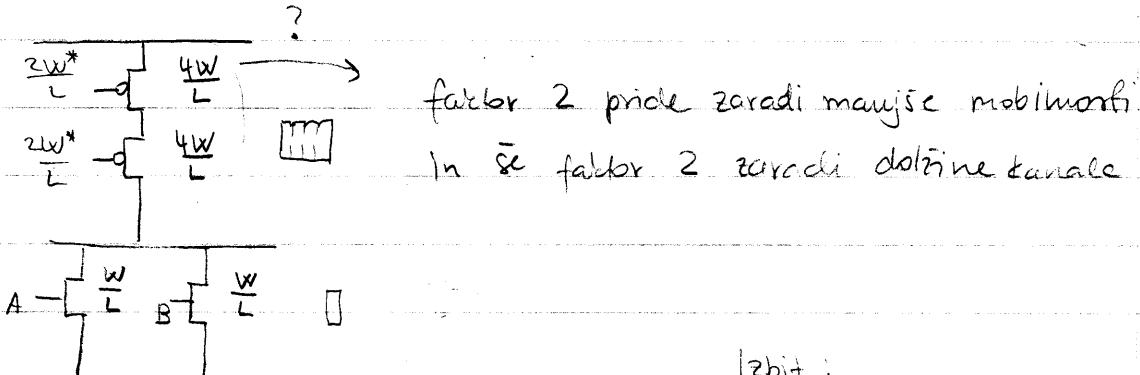

Izbira:

- pravne karakteristike nekega vezja

- izdeljejo diografem

- polovalni poskusniki


- VHDL (A, B, CD) - skripta na netu

## ZADNJE VANE - Povzetek celega leta

Up

- katona je razlika med mikro procesorji in FPGA-ji?
- Up in FPGA-ji realizirajo pretvorbo signale in analognega v digitalnega
- zmagljiviji FPGA-ji imajo močnejši reže za up
- spoznali smo VHDL za programiranje čipov

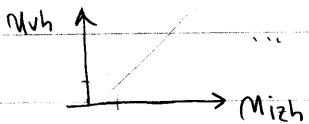① Operacijski operovalnik  
- časovni (zih)



... to je prenosne karakteristika

② Instrumentacijski operovalnik - polvalni numeriki


③ Bodejev diagram (da bo netko konstrolacija, pa bo treba vse razbrati izraz npr.  $z_2/z_1$  in pol nominat)

④ VHDL - osnovni gradniki

⑤ C-MOS - teorija je kmidge !!! celo normo znot povedat kotri oddevanju povedete one c-mos invertezi

- realizacija funkcije ne c-mosu
- $w/L$


C-MOS

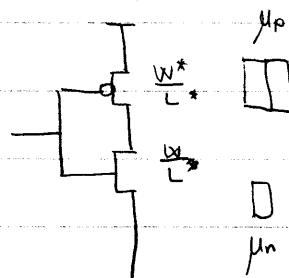


- manjša mobilnost

pri isti dolžini  $L = L^*$


$$\text{je } W^* = 2W$$

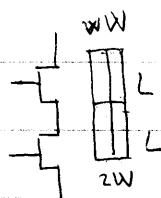

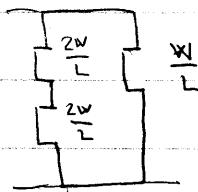pri serijski vezavi rabim  $2 \times$  širši




zaporedne vezava

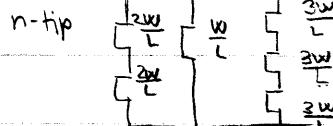

to je zdej  
pracovní  
pot!

to pomoci  
tri vhodné  
vrata

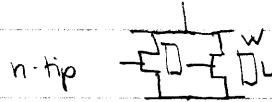


vezor dve nezave - nimamo teh teču

~ Gledam projstabší primer (če imam več poti gledam tisto, ker rabim majice) ~ gledam projdalsjo pot (majice L)

To je koncept, naprej pa pozley doma - ker bo to na izpitku

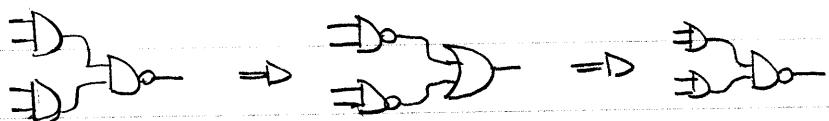Kako iz logičnih vrat ustvari 3 tranzistoršte verave, znamo  
ustvariti poljubno kombinacijo prenegriranih vrat, ki so ne koncu  
povezane z negiranimi vratimi... treba je mati mesto tudi obratno



Oglej deMorgana!