
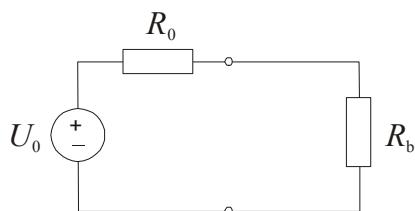


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I
Izpit, 31. maj 2005

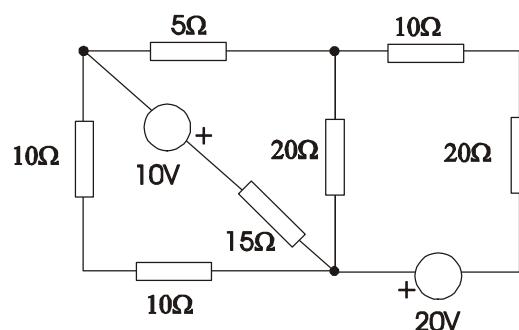
- Pri priključenem bremenu $R_{b1} = 5 \Omega$, je na njem napetost $U_1 = 6 \text{ V}$; pri bremenu $R_{b2} = 12 \Omega$ pa preko njega teče tok $I_2 = 1 \text{ A}$. Določite upornost bremena R_b , ki bo med sponkama vezja prejemovalo največjo moč in določite to moč.




- Za vezje na sliki narišite graf, dve drevesi ter za eno drevo zapišite sistem neodvisnih enačb z uporabo metode zančnih tokov v matrični obliki.



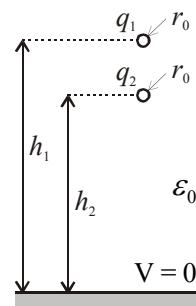
- Nad ravno prevodno podlogo v zraku sta vzporedna vodnika polmera $r_0 = 5 \text{ mm}$ po sliki. Elektrina prvega je $q_1 = 2 \cdot 10^{-9} \text{ As/m}$, drugi pa je nenelektron $q_2 = 0 \text{ As/m}$. Kolikšen je potencial na mestu drugega vodnika? ($h_1 = 5 \text{ m}$, $h_2 = 4 \text{ m}$)



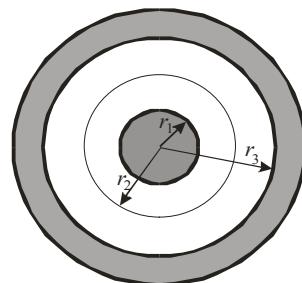- Zračni koaksialni kabel s polmerom žile $r_1 = 10 \text{ mm}$ in notranjim polmerom plašča $r_3 = 27 \text{ mm}$ je priključen na napetost 10 kV . Kolikšna je električna poljska jakost pri polmeru $r_2 = 18 \text{ mm}$?



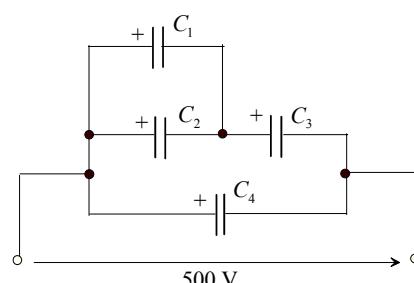- Kondenzatorsko vezje je priključeno na napetost 500 V . Kolikšna je elektrina na C_1 ? $C_1 = C_2 = 2 \mu\text{F}$, $C_3 = 4 \mu\text{F}$, $C_4 = 6 \mu\text{F}$.



$$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi \cdot 9 \cdot 10^9} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$$

Rešitve izpita so objavljene na naslovu: <http://torina.fe.uni-lj.si/oe>


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I

Izpit, 31. maj 2005 - Rešitve

1. Linearno vezje modeliramo z nadomestnim napetostnim virom z $U=U_0-R_0I$. Pri R_{b1} teče tok $I_1=U_1/R_{b1}=6/5=1.2\text{ A}$, pri R_{b2} je na napetosti $U_2=R_{b2}I_2=12\cdot 1=12\text{ V}$. Zapišemo lahko enačbi: $6=U_0-R_0\cdot 1.2$ in $12=U_0-R_0\cdot 1$. Iz njiju določimo: $U_0=42\text{ V}$, $R_0=30\Omega$. Upornost prilagojenega bremena je $R_b=R_0=30\Omega$. Največja moč, ki se troši na njem pa je $R_{b\max}=U_0^2/(4R_b)=14.7\text{ W}$

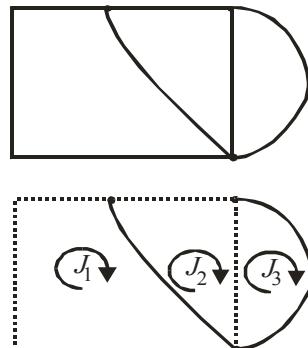2. Na sliki je graf in eno drevo (polne črte) z dopolnilnimi vejami (prekinjene črte). Sistem neodvisnih enačb po metodi zančnih tokov z označbami na sliki je:

$$\begin{aligned} J_1(2\cdot 10\Omega + 15\Omega) - J_2 15\Omega - 10\text{ V} &= 0 \\ J_2(15\Omega + 5\Omega + 20\Omega) - J_1 15\Omega - J_3 20\Omega + 10\text{ V} &= 0 \\ J_3(2\cdot 10\Omega + 10\Omega) - J_2 20\Omega - 20\text{ V} &= 0 \end{aligned}$$



in v matrični obliki:

$$\left| \begin{array}{ccc} 35 & -15 & 0 \\ -15 & 40 & -20 \\ 0 & -20 & 50 \end{array} \right| \cdot \left| \begin{array}{c} J_1 \\ J_2 \\ J_3 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} 10 \\ -10 \\ 20 \end{array} \right|$$

3. Drugi vodnik je nanelektron pa na njegovem mestu povzročata potencial le elektrini q_1 in njena zrcalna elektrina $-q_1$:

$$V(h_2) = \frac{q_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{h_1+h_2}{h_1-h_2} = 79.1\text{ V}$$

4. Pri priključeni napetosti med žilo in plaščem (plus sponka na žili) je električna poljska jakost med žilo in plaščem enaka $\vec{E} = \vec{e}_r \frac{q}{2\pi\epsilon_0 r}$, pri $r=r_2$ je $\vec{E}(r=r_2) = \vec{e}_r \frac{q}{2\pi\epsilon_0 r_2}$. Naboj q določimo iz enačbe za

$$\text{napetost } U = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_3}{r_1} \rightarrow \frac{q}{2\pi\epsilon_0} = \frac{U}{\ln \frac{r_3}{r_1}}$$

$$\vec{E}(r=r_2) = \vec{e}_r \frac{U}{\ln \frac{r_3}{r_1}} \cdot \frac{1}{r_2} = \vec{e}_r \frac{10 \cdot 10^3}{\ln \frac{27}{10}} \cdot \frac{1}{1.8 \cdot 10^{-2}} \approx \vec{e}_r 559 \cdot 10^3 \text{ V/m}$$

5. Iz skice razberemo naslednje relacije:

$$U_1 = U_2 \text{ in } C_1 = C_2 \Rightarrow Q_1 = Q_2$$

$$U_1 + U_3 = U_4 = U, \quad Q_1 + Q_2 = Q_3 = 2Q_1$$

$$U = U_1 + U_3 = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_3}{C_3} = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{2Q_1}{C_3} = Q_1 \left(\frac{1}{C_1} + \frac{2}{C_3} \right) = Q_1 \left(\frac{C_3 + 2C_1}{C_1 C_3} \right)$$

$$Q_1 = \frac{U}{\left(\frac{C_3 + 2C_1}{C_1 C_3} \right)} = \frac{U \cdot C_1 C_3}{C_3 + 2C_1} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ As}$$

$$Q_1 = 0.5 \text{ mAs}$$