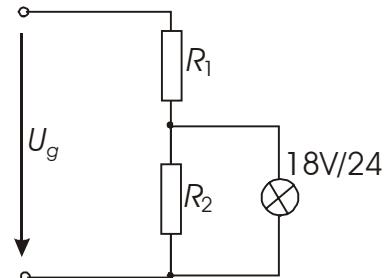



## OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I (VSŠ)

1. kolokvij, 16. decembra 2002


1. Kolikšna mora biti upornost  $R_1$ , da se bo na uporih  $R_1$  in  $R_2$  trošila enako velika moč in da bo pri tem žarnica pravilno napajana? ( $R_2=20\Omega$ )



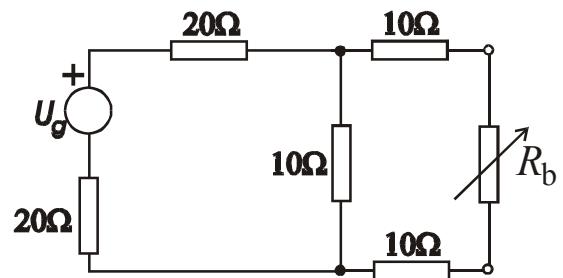
2. S spremenjanjem bremenske upornosti  $R_b$  ugotovimo, da je na njem maksimalna moč  $P_{max}=10W$ . Kolikšna je napetost vira  $U_g$ ?



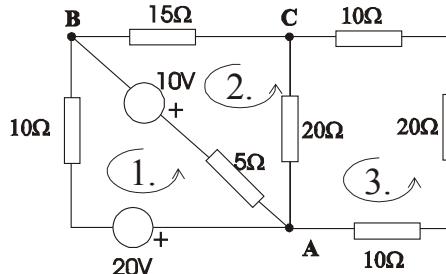
3. Za dano vezje zapišite sistem za zančne toke  $J_1$ ,  $J_2$  in  $J_3$ !



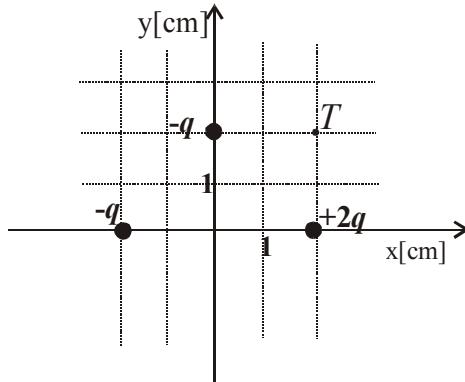4. Določite vektor električne poljske jakosti v točki  $T$  sistema treh vzporednih premih elektrin na sliki! ( $q=2.10^{-8} \text{ C/m}$ )



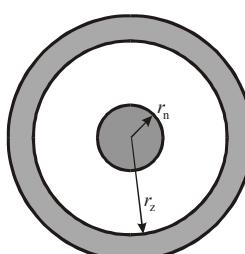5. Določite radij ekvipotencialne ploskve s potencialom 15 kV v koaksialnem kablu z notranjim polmerom  $r_n=0,2 \text{ cm}$  in zunanjim polmerom  $r_z=0,5 \text{ cm}$ , ki je priključen na vir enosmerne napetosti 30 kV. Oklop kabla je ozemljen!



## OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I (VSŠ)

### 1. kolokvij, 16. decembra 2002, Rezultati

- Da bo žarnica pravilno napajana, mora biti na njej napetost 18V; njena upornost je  $(18V)^2 / 24W = 13.5\Omega$ . Tok skozi vzporedno vezavo uporov je  $\frac{18V}{13.5\parallel 20\Omega} = 2.25A$ .

Ta tok teče tudi skozi upor  $R_1$ , torej mora pri pogoju za enako moč na uporu  $R_1$  in  $R_2$  veljati

$$P_{R_1} = P_{R_2} \Rightarrow (2.25A)^2 \cdot R_1 = \frac{(18V)^2}{20\Omega}, \text{ iz česar sledi, da mora biti upor } R_1 \text{ enak } 3.2\Omega.$$

- Najprej določimo (notranjo) upornost gledano s sponk bremena

$$R_{not.} = (20\Omega + 20\Omega) \parallel 10\Omega + 10\Omega + 10\Omega = \frac{40\Omega \cdot 10\Omega}{40\Omega + 10\Omega} + 20\Omega = 28\Omega, \text{ nato Theveninovo napetost izrazimo z neznano napetostjo vira}$$

$$U_{Th} = U_{R=10\Omega} = \frac{U}{20\Omega + 20\Omega + 10\Omega} \cdot 10\Omega = \frac{U}{5} \text{ ter iz pogoja za maksimalno moč na bremenu,}$$

$R_b = R_{not.}$ , določimo napetost vira:

$$P_{max} = \frac{U_{Th}^2}{4R_b} = \frac{\left(\frac{U}{5}\right)^2}{4 \cdot 28\Omega} = 10W \Rightarrow U = \sqrt{4 \cdot 25 \cdot 28\Omega \cdot 10W} = \underline{\underline{167.33V}}$$

- Sistem zančnih enačb je:

$$(10\Omega + 5\Omega) \cdot J_1 - 5\Omega \cdot J_2 + 10V - 20V = 0$$

$$(5\Omega + 20\Omega + 15\Omega) \cdot J_2 - 5\Omega \cdot J_1 - 20\Omega \cdot J_3 - 10V = 0$$

$$(20\Omega + 10\Omega + 20\Omega + 10\Omega) \cdot J_3 - 20\Omega \cdot J_2 = 0$$

$$15\Omega \cdot J_1 - 5\Omega \cdot J_2 - 10V = 0$$

$$40\Omega \cdot J_2 - 5\Omega \cdot J_1 - 20\Omega \cdot J_3 - 10V = 0$$

$$60\Omega \cdot J_3 - 20\Omega \cdot J_2 = 0$$

4. Električna poljska jakost v točki  $T$  je vsota prispevkov leve, srednje in desne elektrine. Razdalje so podane v cm!

$$\vec{E} = \vec{E}_l + \vec{E}_{sr} + \vec{E}_d$$

$$\vec{E}_l = \vec{e}_r \cdot \frac{-q}{2\pi\epsilon_0 \cdot \sqrt{(4^2 + 2^2)} \cdot 10^{-2} \text{ m}}, \quad \vec{e}_r = \frac{4 \cdot \vec{e}_x + 2 \cdot \vec{e}_y}{\sqrt{(4^2 + 2^2)}}$$

$$\vec{E}_{sr} = \vec{e}_x \cdot \frac{-q}{2\pi\epsilon_0 \cdot 2 \cdot 10^{-2} \text{ m}}$$

$$\vec{E}_d = \vec{e}_y \cdot \frac{2q}{2\pi\epsilon_0 \cdot 2 \cdot 10^{-2} \text{ m}}$$

$$\vec{E} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \left( \frac{-\vec{e}_x}{2 \cdot 10^{-2} \text{ m}} + \frac{2\vec{e}_y}{2 \cdot 10^{-2} \text{ m}} + \frac{- (4\vec{e}_x + 2\vec{e}_y)}{20 \cdot 10^{-2} \text{ m}} \right) =$$

$$= \frac{q}{2\pi\epsilon_0 \cdot 2 \cdot 10^{-2} \text{ m}} \left( -\vec{e}_x + 2\vec{e}_y - \frac{4\vec{e}_x}{10} - \frac{\vec{e}_y}{10} \right) \hat{=} \underline{\underline{(-25, 2\vec{e}_x + 32.4\vec{e}_y) \text{ kV/m}}}$$

5. Oklop je ozemljen ( $V(r=r_z)=0$ ), notranja žila pa je na potencialu 30 kV. Zapišemo električno poljsko jakost znotraj koaksialnega kabla  $\vec{E} = \vec{e}_r \frac{q}{2\pi\epsilon_0 r}$  in integriramo od zunanjega do notranjega radija; dobimo napetost

$$U = - \int_{r_z}^{r_n} \vec{E} \cdot \vec{e}_r \cdot dr = - \int_{r_z}^{r_n} \vec{e}_r \cdot \frac{q}{2\pi\epsilon_0 r} \cdot \vec{e}_r \cdot dr = - \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \int_{r_z}^{r_n} \frac{dr}{r} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_z}{r_n} = 30 \text{ kV}. \quad \text{Nato}$$

integriramo polje od mesta, kjer je potencial enak nič ( $r_z$ ), do mesta, kjer je potencial enak 15 kV

$$15 \text{ kV} = - \int_{r_z}^{r_{15}} \vec{E} \cdot \vec{e}_r \cdot dr = - \int_{r_z}^{r_{15}} \vec{e}_r \cdot \frac{q}{2\pi\epsilon_0 r} \cdot \vec{e}_r \cdot dr = - \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \int_{r_z}^{r_{15}} \frac{dr}{r} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_z}{r_{15}} = \frac{30 \text{ kV}}{\ln \frac{r_z}{r_{15}}} \cdot \ln \frac{r_z}{r_{15}}$$

Iz obeh enačb izračunamo iskani radij:

$$\frac{15 \text{ kV}}{30 \text{ kV}} \cdot \ln \frac{0.5 \text{ cm}}{0.2 \text{ cm}} = \ln \frac{0.5 \text{ cm}}{r_{15}}$$

$$(2,5)^{0,5} = \frac{0.5 \text{ cm}}{r_{15}}, \quad r_{15} = 0.5 \text{ cm} \cdot (2,5)^{-0,5} = \underline{\underline{0.32 \text{ cm}}}$$