
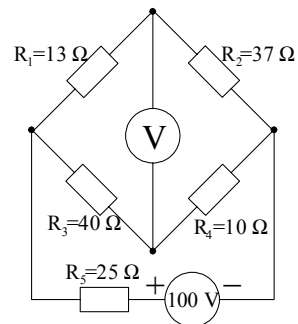


Prvi kolokvij iz OE I (VSP)
11. 12. 2001


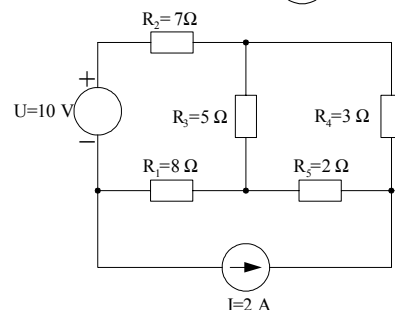
1. Koliko kaže idealni V-meter? V shemo (na vašem listu) vrišite tudi pravilno polariteto priključnih sponk za pozitiven prikaz napetosti na V-metru!




2. Koliko moči oddaja tokovni vir v vezje?



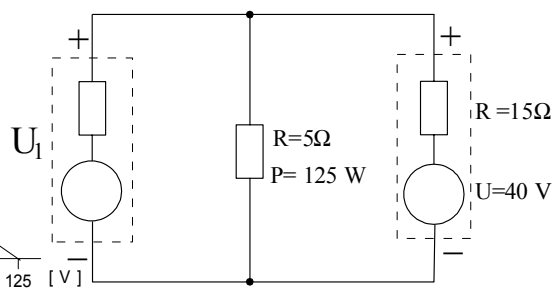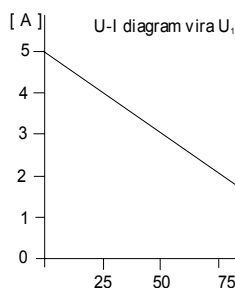
3. Določite delovno točko na U-I diagramu vira U_1 (na vašem listu), če se na upor $R=5\Omega$ troši moč 125 W!



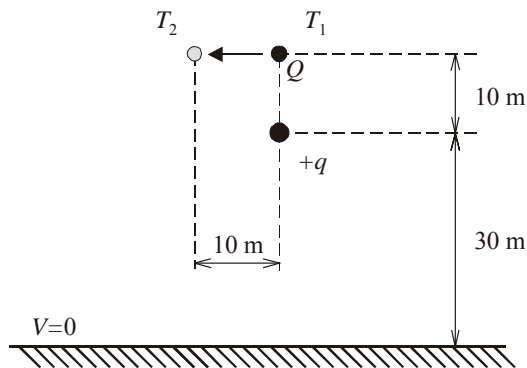4. 30 m nad zemljo je prema elektrina $q = 10^{-4} \text{ C/m}$. Določite delo A , ki ga opravimo pri premiku točkastega naboja $Q = -10^{-6} \text{ C}$ iz točke T_1 v točko T_2 !



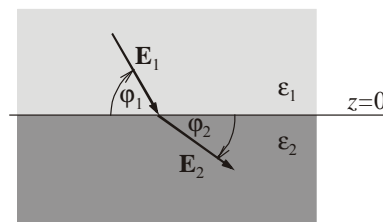5. Ravnina $z = 0$ je meja med dvema dielektrikoma, $\epsilon_1 = 5$ za prostor $z > 0$ in $\epsilon_2 = 12$ za prostor $z < 0$. V prvem prostoru je električna poljska jakost $E_1 = 10^5 \text{ V/m}$ in je usmerjena pod kotom $\varphi_1 = 60^\circ$ glede na ravnino $z = 0$. Določite velikost električne poljske jakosti v drugem prostoru in kot φ_2 , ki ga oklepa z ravnino $z = 0$.



Rešitve so objavljene na: <http://torina.fe.uni-lj.si/oe>

REŠITVE prvega kolokvija iz OE I (VSP)
11. 12. 2001

1.


$$R_N = \frac{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}{(R_1 + R_2) + (R_3 + R_4)} + R_5 = 50 \Omega$$

$$I_5 = \frac{U}{R_N} = 2 \text{ A}, \quad U_5 = I_5 R_5 = 50 \text{ V}, \quad I_1 = \frac{100 - U_5}{50} = 1 \text{ A}$$

$$U_1 = I_1 R_1 = 13 \text{ V}, \quad U_3 = I_3 R_3 = 40 \text{ V}$$

$$U_2 = I_1 R_2 = 37 \text{ V}, \quad U_4 = I_3 R_4 = 10 \text{ V}$$

$$U_V = 37 - 10 = 27 \text{ V}$$

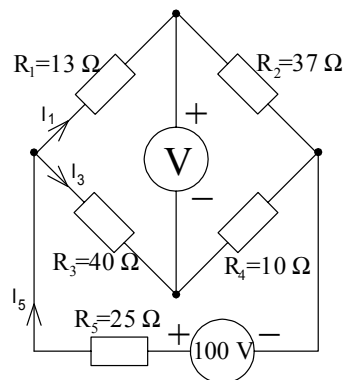

2.

$$J_3 = I = 2 \text{ A}$$


$$J_1(R_1 + R_2 + R_3) - J_2 R_3 + J_3 R_1 - U = 0$$

$$-J_1 R_3 + J_2(R_3 + R_4 + R_5) + J_3 R_5 = 0$$

$$J_1 = -0.457 \text{ A}, \quad J_2 = -0.628 \text{ A}$$

$$U_1 = (J_1 + J_3) R_1 = 12.34 \text{ V}, \quad U_5 = (J_2 + J_3) R_5 = 2.74 \text{ V}$$

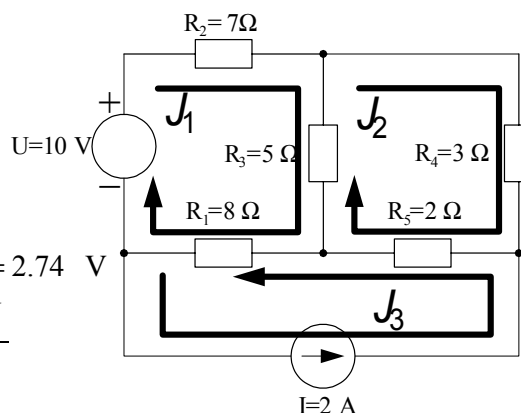
$$U_A = U_1 + U_2 = 15.08 \text{ V}, \quad P_A = U_A I = 30.16 \text{ W}$$



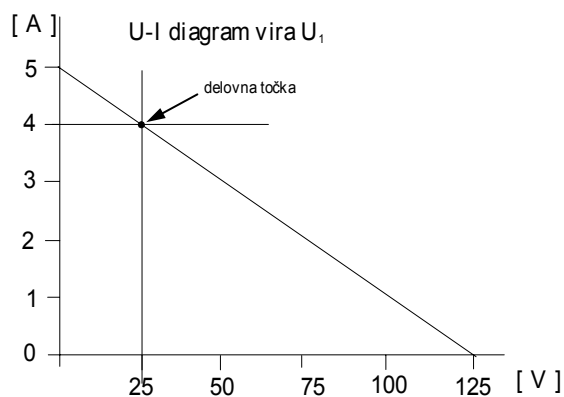3.

$$U_R = \sqrt{P \cdot R} = \sqrt{125 \cdot 5} = 25 \text{ V}$$

Delovna točka je pri 25 V in jo vrišemo na abscisno os U-I diagrama vira U_1 . Presečišče na diagramu nam podaja delovno točko vira U_1 , Preostali padec napetosti $125 - 25 = 100 \text{ V}$ pa je na notranji upornosti vira U_1 . Iz diagrama lahko odčitamo tudi tok iz vira U_1 in sicer 4 A.



4.

Opravljenno delo je enako $A = Q \cdot U_{21} = Q \cdot (V_2 - V_1)$

$$q = 10^{-4} \text{ C/m}$$

$$Q = -10^{-6} \text{ C}$$

$$a = 10 \text{ m}$$

$$h = 30 \text{ m}$$

$$V_1 = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a+2h}{a}$$

$$V_2 = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\sqrt{a^2 + (a+2h)^2}}{a\sqrt{2}}$$

$$A = Q \cdot U = Q \cdot (V_2 - V_1) = \frac{Q \cdot q}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a\sqrt{a^2 + (a+2h)^2}}{(a+2h)a\sqrt{2}}$$

$$\underline{A = 0,605 \text{ J}}$$

5.

$$E_1 = 10^5 \text{ V/m}$$

$$E_{1t} = E_1 \cos \varphi_1 = 50 \text{ kV/m}$$

$$\varphi_1 = 60^\circ$$

$$E_{1n} = E_1 \sin \varphi_1 = 86,6 \text{ kV/m}$$

$$\epsilon_{r1} = 5$$

$$E_{2t} = E_2 \cos \varphi_2$$

$$\epsilon_{r2} = 12$$

$$E_{2n} = E_2 \sin \varphi_2$$

$$E_{2t} = E_{1t} = 50 \text{ kV/m}$$

$$D_{2n} = D_{1n} \rightarrow E_{2n} = E_{1n} \frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}} = 36,1 \text{ kV/m}$$

$$E_2 = \sqrt{E_{2t}^2 + E_{2n}^2} = 61,7 \text{ kV/m}$$

$$\underline{\tan \varphi_2 = \frac{E_{2n}}{E_{2t}} \rightarrow \varphi_2 = 35,8^\circ}$$