
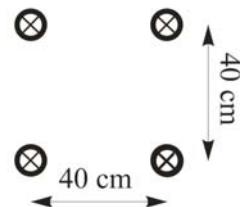


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (VSŠ)
Izpit, 29. avgust 2007

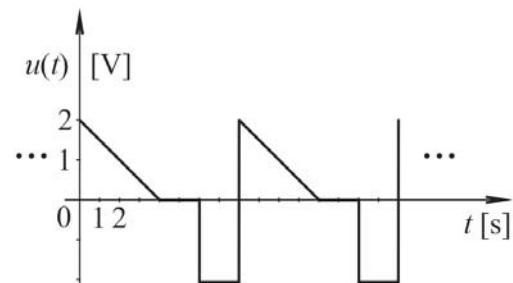
1. Vsak od štirih vzporednih tokovodnikov, ki so v snopu na medsebojni razdalji $d = 40$ cm, vodi tok $I = 500$ A. Izračunajte absolutno vrednost vektorja magnetne sile na levi spodnji vodnik na dolžini $l = 100$ m.




2. Kolikšna je efektivna vrednost periodične napetosti, podane na grafu?



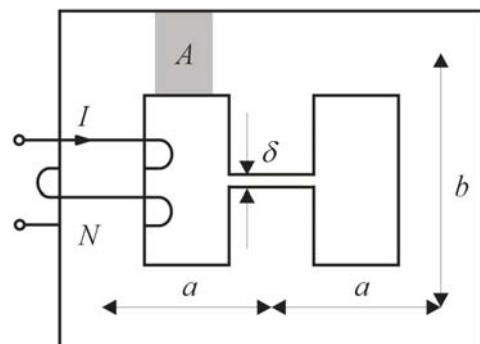
3. Določite potreben tok, da bo v zračni reži gostota magnetnega pretoka $B = 0,4$ T. Jedro je iz litega železa. $N = 3000$, $a = 20$ cm, $b = 30$ cm, $\delta = 2,8$ mm.



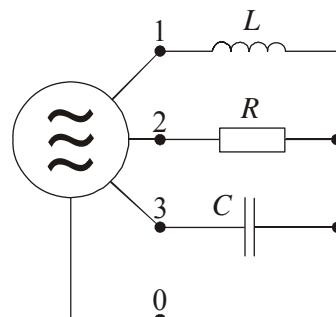4. Določite maksimalno energijo v polju tuljave (W_m), ki je del vezja, priključenega na simetričen trifazni sistem efektivnih faznih napetosti $U_{f,ef} = 3 \times 240$ V, frekvence $f = 50$ Hz. ($R = 10 \Omega$, $L = 10$ mH, $C = 10 \mu\text{F}$)



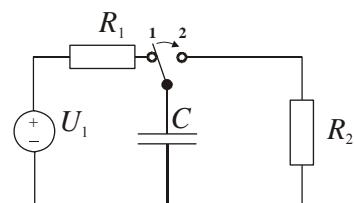5. Potem, ko je stikalo dolgo v položaju 1, ga v trenutku $t = 0$ s preklopimo v položaj 2. Določite časovni potek napetosti na kondenzatorju po preklopu ($t > 0$ s).




Rešitve so objavljene na naslovu: <http://torina.fe.uni-lj.si/~oe>.

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (VSŠ)

Izpit, 29. avgust 2007, rešitve

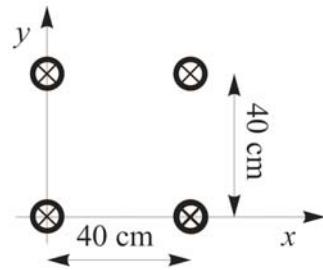- Predpostavimo koordinatni sistem, kot je podan na skici. Na levi spodnji vodnik delujejo tri sile: navzgor sila $\bar{F}_1 = \bar{e}_y \frac{\mu_0 I^2 l}{2\pi d}$, v desno sila $\bar{F}_2 = \bar{e}_x \frac{\mu_0 I^2 l}{2\pi d}$, diagonalno, pod kotom 45° , pa sila $\bar{F}_3 = (\bar{e}_x \frac{\sqrt{2}}{2} + \bar{e}_y \frac{\sqrt{2}}{2}) \frac{\mu_0 I^2 l}{2\pi d \sqrt{2}}$.



Rezultančna sila je vektorska vsota:

$$\bar{F} = \bar{F}_1 + \bar{F}_2 + \bar{F}_3 = (\bar{e}_x + \bar{e}_y) \frac{3\mu_0 I^2 l}{4\pi d} = (\bar{e}_x + \bar{e}_y) 18,75 \text{ N} \Rightarrow |\bar{F}| \cong 26,5 \text{ N.}$$

- Efektivna vrednost podane periodične napetosti je enaka korenju povprečne vrednosti kvadrata napetosti. To povprečje je določeno z razmerjem integrala čez eno periodo ($T = 8 \text{ s}$) in te periode:

$$U_{\text{ef}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \left[\int_0^{T/2} \left(2 - \frac{2}{4}t \right)^2 dt + \int_{T/2}^{3T/4} (0)^2 dt + \int_{3T/4}^T (-2)^2 dt \right]} \cong 1,29 \text{ V.}$$

- Z indeksom „1“ označimo veličine levega stebra, z indeksom „2“ veličine srednjega stebra in indeksom „3“ veličine desnega stebra. Za srednje dolžine magnetnih poti v stebrih velja: $l_1 = l_3 = 2a + b$, $l_2 = b - \delta \cong b$.

Podana gostota mag. pretoka B v zračni reži je enaka gostoti v srednjem stebru: $B_2 = B$. Določimo magnetno poljsko jakost v reži $H_{2,zr}$ in srednjem stebru $H_{2,Fe}$:

$$H_{2,zr} = \frac{B}{\mu_0} = \frac{0,4 \text{ T}}{4\pi 10^{-7}} \cong 318 \text{ kA/m},$$

$$B_2 = 0,4 \text{ T} \xrightarrow{\text{iz karakteristike}} H_{2,Fe} \cong 1300 \text{ A/m}$$

Z uporabo Amperovega zakona določimo mag. poljsko jakost v desnem stebru H_3 :

$$\oint H dl = -H_{2,Fe} l_2 - H_{2,zr} \delta + H_3 l_3 = 0 \rightarrow H_3 = \frac{H_{2,Fe} l_2 + H_{2,zr} \delta}{l_3} \cong 1830 \text{ A/m.}$$

Iz karakteristike odčitamo gostoto magnetnega pretoka v desnem stebru B_3 :

$$H_3 \approx 1800 \text{ A/m} \xrightarrow{\text{iz karakteristike}} B_3 \cong 0,5 \text{ T.}$$

Zapišimo »Kirchhoffov zakon« za magnetni pretok:

$$\phi_1 = \phi_2 + \phi_3, \text{ iz česar (pri enakem preseku stebrov A) sledi}$$


$$B_1 = B_2 + B_3 \cong 0,9 \text{ T.}$$

Iz karakteristike odčitamo magnetno poljsko jakost H_1 :

$$B_1 = 0,9 \text{ T} \xrightarrow{\text{iz karakteristike}} H_1 \cong 9000 \text{ A/m.}$$

Z uporabo Amperovega zakona (preko stranskih stebrov) določimo iskani tok I :
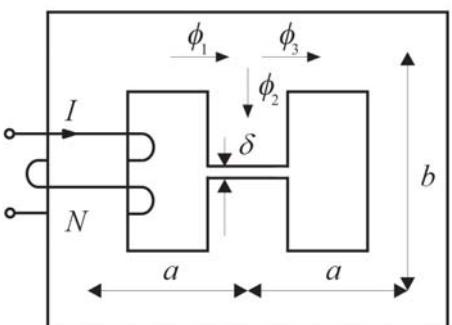
$$\oint H dl = H_1 l_1 + H_3 l_3 = \Theta = IN \rightarrow I = \frac{\Theta}{N} = \frac{H_1 l_1 + H_3 l_3}{N} = \underline{\underline{2,53 \text{ A.}}}$$



4. Napetost na tuljavi je enaka fazni napetosti prve faze. Iz napetosti in impedance tuljave določimo tok skozi tuljavo oz. njegovo efektivno vrednost:

$$I_L = \frac{U_1}{j\omega L} \Rightarrow I_{L,\text{ef}} = \frac{U_{f,\text{ef}}}{\omega L} = \frac{U_{f,\text{ef}}}{2\pi f L}.$$

Maksimalno vrednost energije v polju tuljave določa maksimalna vrednost toka skozi tuljavo:

$$W_{L,\text{max}} = \frac{1}{2} L I_{L,\text{max}}^2 = \frac{1}{2} L \left(\sqrt{2} I_{L,\text{ef}} \right)^2 = \frac{1}{2} L \left(\sqrt{2} \frac{U_{f,\text{ef}}}{2\pi f L} \right)^2 = \frac{U_{f,\text{ef}}^2}{(2\pi f)^2 L} \cong 58,4 \text{ J.}$$

5. Ker je bilo stikalo dolgo v položaju **1**, je napetost na kondenzatorju ob času $t = 0$ s enaka U_1 . Po preklopu stikala se kondenzator prazni preko upora R_2 . Ker pri praznjenju sodelujeta le C in R_2 , je časovna konstanta pri tem procesu enaka $R_2 C$. Izraz, ki opisuje časovni potek napetosti na kondenzatorju po preklopu ($t > 0$ s) je tako: $\underline{\underline{u_C(t) = U_1 e^{(-t/(R_2 C))}}}$.