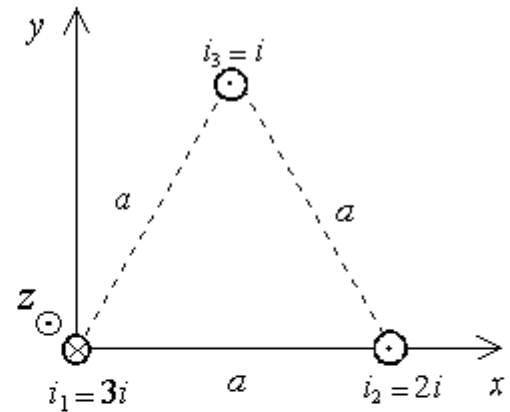


Dani so vzporedni premi vodniki s toki  $i_1$ ,  $i_2$  in  $i_3$ , ki se nahajajo v ogliščih enakostraničnega trikotnika. Kolikšna je sila  $\vec{f}_1$  na dolžinsko enoto toka  $i_1$ ? ( $\mu = \mu_0$ )





Rešitev:

$$d\vec{F}_1 = i_1 d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\vec{B} = \vec{B}_2 + \vec{B}_3 = -\vec{e}_y \frac{\mu_0 2i}{2\pi a} + \frac{\mu_0 i}{2\pi a} (\vec{e}_x \cos 30^\circ - \vec{e}_y \sin 30^\circ) = \frac{\mu_0 i}{4\pi a} (\sqrt{3}\vec{e}_x - 5\vec{e}_y)$$

$$\vec{f}_1 = \frac{d\vec{F}_1}{dl} = 3i \frac{\mu_0 i}{4\pi a} (-\vec{e}_x \times (\sqrt{3}\vec{e}_x - 5\vec{e}_y)) = \frac{3\mu_0 i^2}{4\pi a} (-5\vec{e}_x - \sqrt{3}\vec{e}_y)$$

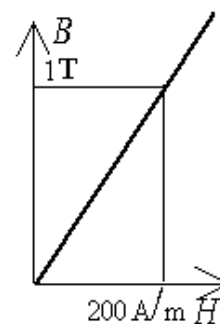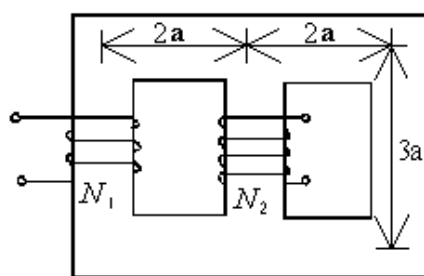Dano je magnetno jedro z linearno magnetilno krivuljo,  $N_1 = 250$ ,  $N_2 = 300$ ,  
 $a = 10$  cm,  $A = 10$  cm<sup>2</sup>. Izračunajte medsebojno induktivnost navitij.



Rešitev:

$$L_{12} = N_1 \frac{\Phi_{21}}{I_2} = N_1 \frac{\Phi_2/2}{I_2} = N_1 \frac{\Phi_2}{2I_2}$$

$$I_2 N_2 = R_m \Phi_2$$


$$L_{12} = \frac{N_1 N_2}{2 R_m}$$

$$R_m = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{3a}{A} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\mu} \cdot \frac{7a}{A} = \frac{13a}{2\mu A}$$

$$L_{12} = \mu N_1 N_2 \frac{A}{13a}$$

$$L_{12} = \frac{1}{200} \cdot 250 \cdot 300 \frac{10 \cdot 10^{-4}}{13 \cdot 0.1} = 0.288 \text{ H}$$

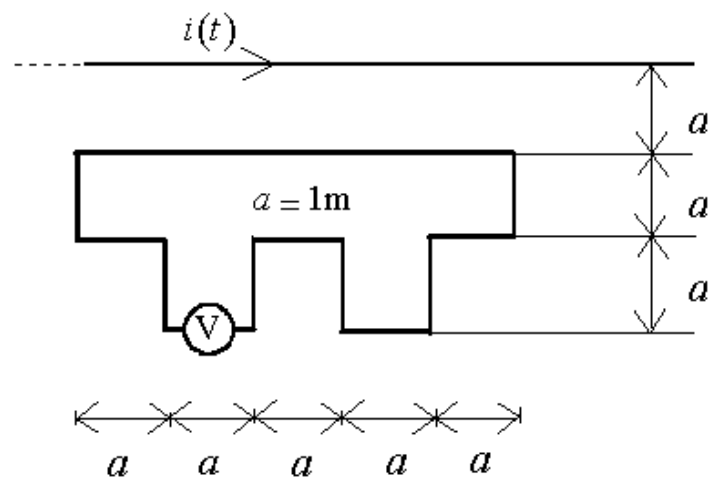Kolikšno efektivno vrednost inducirane napetosti kaže voltmeter v prevodni zanki, ki je v ravnini s premim dolgim vodnikom s tokom  $i(t) = 200 \sin(1000t) \text{ A}$  ?




Rešitev:

$$B(\rho) = \frac{\mu_0 i}{2\pi \rho}, \quad \Phi = \int_a^{2a} \frac{\mu_0 i}{2\pi \rho} \cdot 5a \cdot d\rho + \int_{2a}^{3a} \frac{\mu_0 i}{2\pi \rho} \cdot 2a \cdot d\rho = \frac{\mu_0 i a}{2\pi} \left( 5 \ln 2 + 2 \ln \frac{3}{2} \right)$$

$$u_i = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{\mu_0 a}{2\pi} \left( 5 \ln 2 + 2 \ln \frac{3}{2} \right) \cdot (200 \text{ A}) \cdot (1000 \text{ s}^{-1}) \cos 1000t$$

$$U_v = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \left( 5 \ln 2 + 2 \ln \frac{3}{2} \right) \cdot (200 \text{ A}) \cdot (1000 \text{ s}^{-1}) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.121 \text{ V}_e$$

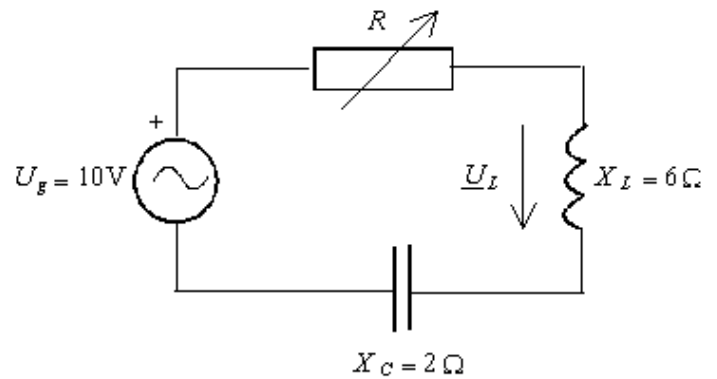Določite tirnico napetosti na tuljavi (zaporednega nihajnega kroga), ko se vrednost upornosti upora  $R$  spreminja med skrajnima mejama ( $0 \leq R < \infty$ )! Grafično določite upornost upora  $R$  tako, da bo delovna moč bremena največja!





Rešitev:


$$\underline{Z} = R + j(X_L - X_C), \underline{Y} = 1/\underline{Z}, \underline{I} = \underline{U}_g \underline{Y} = (10\text{V}) \underline{Y}$$

$$\underline{U}_L = jX_L \underline{I} = j(6\Omega) \underline{I}, \underline{S} = \underline{U}_0 \underline{I}^* = (10\text{V}) \underline{I}^*$$

$$R|_{P, S \text{ max}} = j(X_L - X_C) = 4\Omega$$

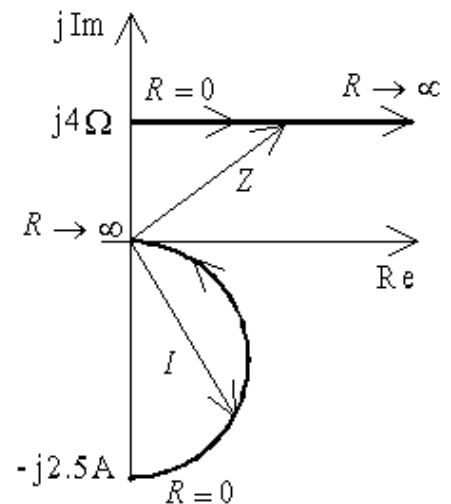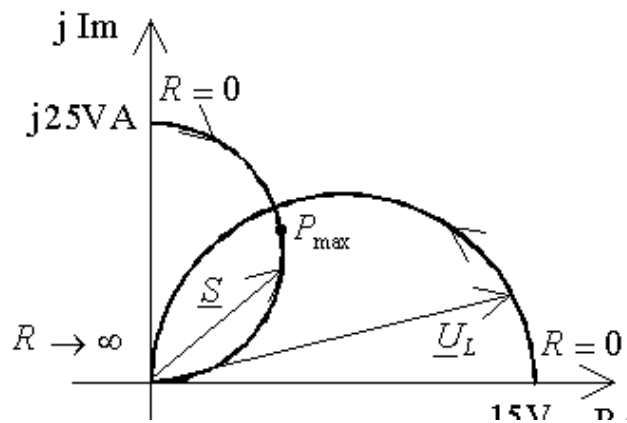

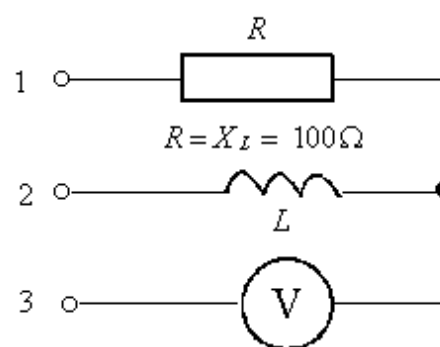Kolikšen je odčitek na idealnem voltmetru, ko tripolno vezje priključimo na pozitiven simetričen sistem medfaznih napetosti  $3 \times 400 \text{ V}_{\text{ef}}$ ?



Rešitev:

$$\underline{U}_V = \underline{U}_{12} - \frac{\underline{U}_{12} R}{R + jX_L} = \underline{U}_{12} - \frac{\underline{U}_{12}}{1 + jX_L/R}$$

$$\underline{U}_V = \underline{U}_{12} \left( e^{-j60^\circ} - \frac{1-j}{2} \right) = \underline{U}_{12} j \frac{\sqrt{3}-1}{2},$$

$$U_{V, \text{ef}} = U_{m, \text{ef}} \frac{\sqrt{3}-1}{2} \cong 146,4 \text{ V}$$