
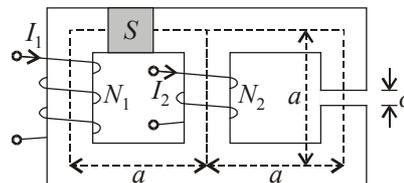


**OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (VSŠ)**  
**izpit, 23. januar 2007**

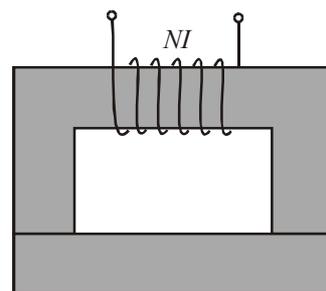
1. Na tritebrnem feromagnetnem jedru sta dve navitji z magnetnimi napetostmi  $N_1 I_1 = 300 \text{ A}$  in  $N_2 I_2 = 200 \text{ A}$ . Jedro je iz linearnega feromagnetika relativne permeabilnosti  $\mu_r = 5000$ . Površina preseka jedra je  $S = 1 \text{ cm}^2$ . Določite gostoto magnetnega pretoka v zračni reži širine  $\delta = 0,6 \text{ mm}$ , če zanemarimo stresanje polja ob njej. ( $a = 10 \text{ cm}$ )




2. Elektromagnet sestavljata jedro in kotva iz materiala relativne permeabilnosti  $\mu_r = 8700$ , skupne dolžine srednje magnetne poti  $l = 50 \text{ cm}$  in preseka  $S = 10 \text{ cm}^2$ . Določite magnetno silo med jedrom in kotvo, če je tok v navitju z  $N = 200$  ovoji enak  $I = 0,1 \text{ A}$ .



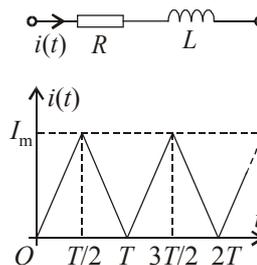
3. Skozi zaporedno vezavo upora upornosti  $R = 6 \Omega$  in tuljave induktivnosti  $L = 20 \text{ mH}$  teče periodičen tok žagaste časovne oblike, z maksimalno vrednostjo  $I_m = 20 \text{ mA}$  in periodo  $T = 20 \text{ ms}$ . Določite trenutno moč  $p(t_0)$  na tej zaporedni vezavi v trenutku  $t_0 = 5 \text{ ms}$ .



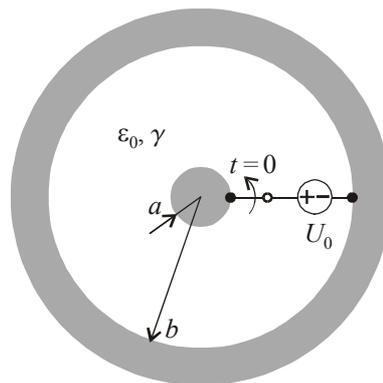4. Koaksialni kabel dolžine  $l = 10 \text{ m}$ , polmera žile  $a = 1 \text{ mm}$  in notranjega polmera plašča  $b = 5 \text{ mm}$ , je priključen na enosmerni vir napetosti  $U_0 = 1 \text{ kV}$ . V kolikšnem času po odklopu vira se napetost med žilo in plaščem zmanjša na nenevarnih  $U_1 = 50 \text{ V}$ ? Relativna dielektričnost izolacije kabla je  $\epsilon_r = 1$ , specifična prevodnost pa  $\gamma = 0,88 \cdot 10^{-12} \text{ S/m}$ . (Iz dualnosti elektrostaticnega in časovno nespremenljivega tokovnega polja sledi zveza med kapacitivnostjo  $C$  kabla in upornostjo  $R$  njegove izolacije:  $RC = C/G = \epsilon_0 / \gamma$ .)



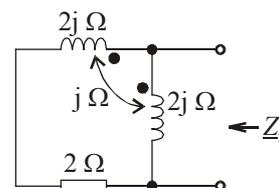5. Določite nadomestno (vhodno) impedanco vezja med desnim sponka.



$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}, \quad \epsilon_0 \approx \frac{10^{-9}}{36\pi} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$$

## OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (VSŠ)

izpit, 23. januar 2007

Rešitve

1. Jedru z navitji priredimo modelno magnetno vezje. Magnetni upori imajo


upornosti:  $\mathcal{R}_1 = \frac{3a}{\mu S} \cong 477 \frac{\text{kA}}{\text{Vs}}$ ,  $\mathcal{R}_2 = \frac{a}{\mu S} \cong 159 \frac{\text{kA}}{\text{Vs}}$ ,  $\mathcal{R}_3 = \frac{3a}{\mu S} = \mathcal{R}_1$  in

$\mathcal{R}_0 = \frac{\delta}{\mu_0 S} \cong 4,77 \frac{\text{MA}}{\text{Vs}}$ , kjer je  $\mu = \mu_r \mu_0$  permeabilnost jedra. Za spojišče  $A$

zapišimo 1. Kirchhoffov zakon, odkoder izračunamo skalarni magnetni potencial  $\mathcal{V}_A$  tega spojišča:

$$\frac{\mathcal{V}_A - N_1 I_1}{\mathcal{R}_1} + \frac{\mathcal{V}_A - N_2 I_2}{\mathcal{R}_2} + \frac{\mathcal{V}_A}{\mathcal{R}_3 + \mathcal{R}_0} = 0 \Rightarrow \mathcal{V}_A \cong 220 \text{ A}.$$

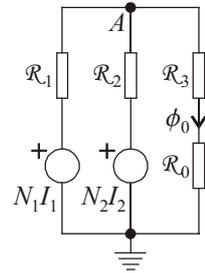Magnetni pretok ter njegovo gostoto v desnem stebru in reži izrazimo s tem potencialom:  $\phi_0 = \frac{\mathcal{V}_A}{\mathcal{R}_3 + \mathcal{R}_0} \cong 41,9 \cdot 10^{-6} \text{ Vs}$ ,  $B_0 = \frac{\phi_0}{S} \cong \underline{\underline{0,419 \text{ T}}}$ .



2. Magnetna sila med jedrom in kotvo je  $F_m = 2(B^2 / 2\mu_0)S$ . Gostota  $B$  je sorazmerna poljski jakosti  $H$ , ki jo določimo iz Ampereovega zakona:  $B = \mu_r \mu_0 H = \mu_r \mu_0 NI / l \cong 0,437 \text{ T}$ . Tako za silo dobimo:

$$F_m \cong \underline{\underline{152 \text{ N}}}.$$


3. Trenutna moč je enaka produktu napetosti in toka:  $p(t) = u(t)i(t)$ . Ker je trenutna napetost na zaporedni vezavi enaka  $u(t) = Ri(t) + Ldi/dt$ , za moč dobimo izraz  $p(t) = Ri^2(t) + Li(t)i'(t)$ . Iz

diagrama določimo časovno odvisnost toka v prvi polovici periode:  $i(0 \leq t \leq T/2) = \frac{I_m}{T/2}t$ . Tok in

njegov časovni odvod v trenutku  $t_0 = 5 \text{ ms} = T/4$  sta  $i(t_0) = I_m/2 = 10 \text{ mA}$  in  $i'(t_0) = I_m/(T/2) = 2 \text{ A/s}$ , trenutna moč na zaporedni vezavi pa je  $p(t_0) = \underline{\underline{1 \text{ mW}}}$ .

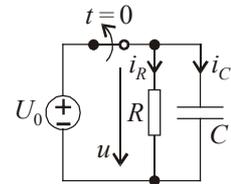4. Modelno vezje kabla je sestavljeno iz vzporedne vezave upora  $R$  in kondenzatorja kapacitivnosti  $C$ . Po odklopu vira je vsota tokov skozi upor in kondenzator enaka nič:  $i_R + i_C = u/R + Cu' = 0$ . Če tej diferencialni enačbi (za časovno odvisnost napetosti  $u(t)$  na kablu) dodamo še začetni pogoj  $u(t=0) = U_0$ , se njena rešitev glasi  $u(t) = U_0 e^{-t/\tau}$ , kjer je časovna konstanta

$\tau = RC = \epsilon_0 / \gamma$ . Trenutek, ko se napetost zmanjša na nenevarnih  $U_1 = 50 \text{ V}$  označimo s  $t_1$ :  $u(t_1) = U_1 = U_0 e^{-t_1/\tau} \Rightarrow t_1 = \tau \ln U_0 / U_1 = (\epsilon_0 / \gamma) \ln U_0 / U_1 \cong \underline{\underline{30,1 \text{ s}}}$ .



5. Zapišimo enačbe 2. Kirchhoffovega zakona za zanki  $\mathcal{L}_1$  in  $\mathcal{L}_2$  ter 1. Kirchhoffovega zakona za spojišče  $A$ :

$$\mathcal{L}_1: (2j \Omega)I_1 + (j \Omega)I_2 + (2 \Omega)I_1 - (2j \Omega)I_2 - (j \Omega)I_1 = 0,$$

$$\mathcal{L}_2: (2j \Omega)I_2 + (j \Omega)I_1 = \underline{U},$$

$$A: \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = \underline{I}.$$

Iz enačbe za zanko  $\mathcal{L}_1$  določimo zvezo med tokoma  $\underline{I}_1$  in  $\underline{I}_2$ :  $\underline{I}_2 = (1 - 2j)\underline{I}_1$ . Če to

upoštevamo v enačbi za spojišče  $A$ , sledi:  $\underline{I}_1 = \underline{I}(1 + j)/4$  in  $\underline{I}_2 = \underline{I}(3 - j)/4$ . Ta izraza vstavimo v enačbo za zanko  $\mathcal{L}_2$  in dobimo zvezo med vhodno napetostjo  $\underline{U}$  in vhodnim tokom  $\underline{I}$ :

$(2j \Omega) \frac{3-j}{4} \underline{I} + (j \Omega) \frac{1+j}{4} \underline{I} = \frac{(1+7j) \Omega}{4} \underline{I} = \underline{U}$ . Nadomestna (vhodna) impedanca je po definiciji enaka

razmerju vhodne napetosti in vhodnega toka:  $\underline{Z}_n \triangleq \underline{U} / \underline{I} = \underline{\underline{(0,25 + j1,75) \Omega}}$ .

