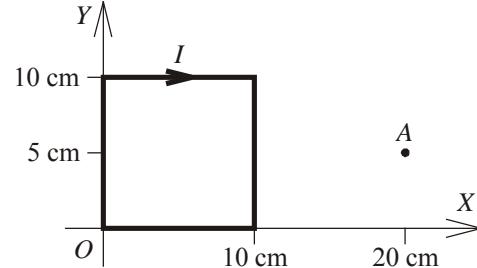


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (VSŠ)
izpit, 12. junij 2001


1. V kvadratnem ovoju teče enosmerni tok $I = 30\text{ A}$.

Izračunajte vektor \bar{B} v točki A, ki leži na ravni ovoja!




2. Koncentrično skozi železno cev dolžine 10 metrov, notranjega premera 20 cm, debeline stene 1 cm in permeabilnosti $8000\mu_0$ povlečemo vodnik, ki vodi tok 10 A. Kolikšen bo magnetni fluks v cevi?

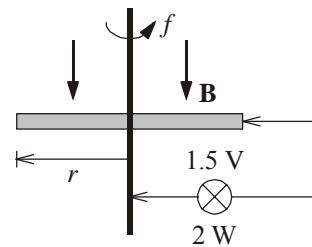3. Os vrtečega bakrenega diska polmera 20 cm sovpada s smerjo homogenega magnetnega polja gostote 200 mT. S kolikšno frekvenco mora rotirati disk, da bo žarnica pravilno napajana?



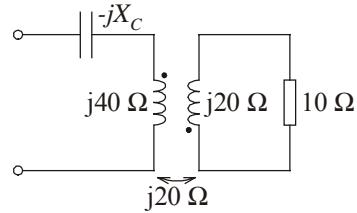4. Določite vrednost kapacitivne reaktance X_c , da bo dvopol predstavljal čisto ohmsko breme! Kolikšna bo takrat rezistanca dvopola?



5. Termoakumulacijska peč nazivne moči 3500 W ima tri grela vezana v zvezdo brez ničlovoda (ničlovod je prekinjen). Kolikšna bo moč peči, če eno grelo pregori?

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (VSŠ)

izpit, 12. junij 2001


Rešitve

- 1.** Po superpoziciji seštejemo prispevke štirih tokovnih daljic, ki sestavljajo ovoj; začnimo npr. pri zgornji in nadaljujmo v smeri toka:

$$\begin{aligned}
 \bar{B}(A) &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left[-\bar{e}_z \frac{1}{5 \text{ cm}} \left(\frac{20}{\sqrt{20^2 + 5^2}} - \frac{10}{\sqrt{10^2 + 5^2}} \right) + \bar{e}_z \frac{1}{10 \text{ cm}} \left(\frac{5}{\sqrt{5^2 + 10^2}} - \frac{-5}{\sqrt{5^2 + 10^2}} \right) - \right. \\
 &\quad \left. - \bar{e}_z \frac{1}{5 \text{ cm}} \left(\frac{-10}{\sqrt{10^2 + 5^2}} - \frac{-20}{\sqrt{20^2 + 5^2}} \right) - \bar{e}_z \frac{1}{20 \text{ cm}} \left(\frac{5}{\sqrt{5^2 + 20^2}} - \frac{-5}{\sqrt{5^2 + 20^2}} \right) \right] \\
 &= \bar{e}_z \frac{\mu_0 I}{4\pi(5 \text{ cm})} \left[\frac{1}{\sqrt{425}} \left(-20 - 20 - \frac{10}{4} \right) + \frac{1}{\sqrt{125}} \left(10 + \frac{10}{2} + 10 \right) \right] \\
 &= \bar{e}_z \frac{\mu_0 I}{4\pi(5 \text{ cm})} \left[\frac{1}{5\sqrt{17}} \left(-\frac{85}{2} \right) + \frac{1}{5\sqrt{5}} 25 \right] = \bar{e}_z \frac{\mu_0 I}{4\pi(5 \text{ cm})} \left(-\frac{\sqrt{17}}{2} + \sqrt{5} \right) \\
 &\doteq \bar{e}_z \frac{10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 30 \text{ A}}{5 \text{ cm}} \cdot 0.175 \doteq \bar{e}_z 10.5 \mu\text{T}
 \end{aligned}$$

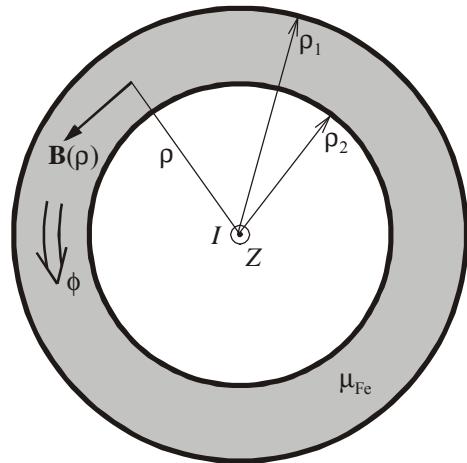- 2.** Os Z valjnega koordinatnega sistema postavimo v os vodnika:


$$\begin{aligned}
 \bar{B}(\rho) &= \bar{e}_\phi \frac{\mu_{\text{Fe}} I}{2\pi\rho}; \quad \rho_1 < \rho \leq \rho_2 \\
 \phi &= \int_{\rho_1}^{\rho_2} B(\rho) l d\rho = \frac{\mu_{\text{Fe}} I}{2\pi} l \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} \\
 &= 8000 \cdot 2 \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 10 \text{ A} \cdot 10 \text{ m} \cdot \ln \frac{11}{10} \doteq 15.2 \text{ mWb}
 \end{aligned}$$



- 3.** Da bo žarnica pravilno napajana, se mora med centrom in obodom diska inducirati napetost 1.5 V:


$$U_{\text{ind.}} = fB\pi r^2 = 1.5 \text{ V} \Rightarrow f = \frac{1.5 \text{ V}}{\pi \cdot (20 \text{ cm})^2 \cdot 200 \cdot 10^{-3} \text{ Vs/m}^2} \doteq 59.7 \text{ Hz}$$

- 4.**

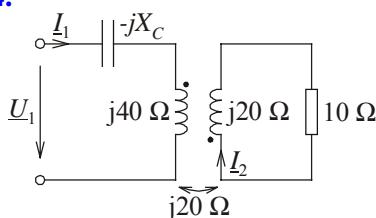


$$\begin{aligned}
 \underline{U}_1 &= (-jX_c + j \cdot 40 \Omega) \underline{I}_1 + j \cdot 20 \Omega \cdot \underline{I}_2 \\
 j \cdot 20 \Omega \cdot \underline{I}_1 + (10 \Omega + j \cdot 20 \Omega) \underline{I}_2 &= 0 \Rightarrow \underline{I}_2 = -\frac{j20}{10 + j20} \underline{I}_1 \\
 \underline{Z}_{\text{vh}} &= \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} = (-jX_c + j \cdot 40 \Omega) + \frac{400 \Omega}{10 + j20} \\
 &= -jX_c + j \cdot 40 \Omega + \frac{40 \Omega}{1 + j2} = 8 \Omega + j(24 \Omega - X_c) \\
 \underline{Z}_{\text{vh}} &= R_{\text{vh}} + jX_{\text{vh}}; \quad X_{\text{vh}} = 0 \Rightarrow X_c = 24 \Omega; \quad R_{\text{vh}} = 8 \Omega
 \end{aligned}$$

- 5.**

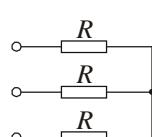
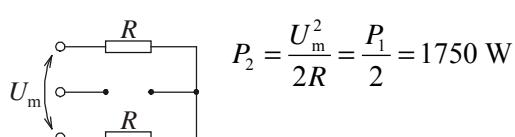
$$P_1 = 3 \frac{U_f^2}{R} = \frac{U_m^2}{R} = 3500 \text{ W}$$



$$P_2 = \frac{U_m^2}{2R} = \frac{P_1}{2} = 1750 \text{ W}$$