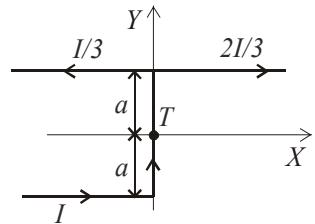



**OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (VSŠ)**  
**izpit 23. junija 2006**

1. Lomljen tokovodnik je oblikovan tako kot kaže slika. Določite vektor gostote magnetnega pretoka v točki  $T$ . ( $I = 1 \text{ A}$ ,  $a = 2 \text{ cm}$ .)




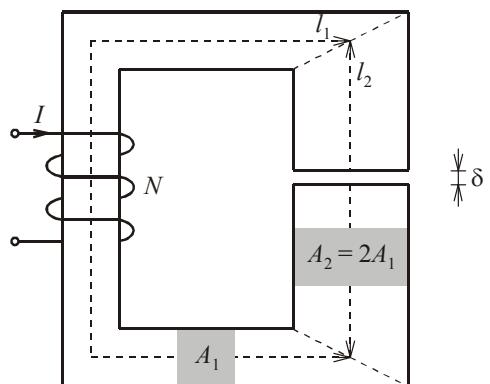2. Na feromagnetnem jedru na sliki z  $\mu_r = 1000$  je navitje z  $N = 2000$  ovoji. Kolikšen mora biti magnetilni tok  $I$  v navitju, da bo gostota magnetnega pretoka v reži jedra  $B_\delta = 1,5 \text{ T}$ ?

Podatki:  $l_1 = 12 \text{ cm}$ ,  $l_2 = 4 \text{ cm}$ ,  $A_1 = 4 \text{ cm}^2$ ,  $\delta = 0,5 \text{ mm}$ .




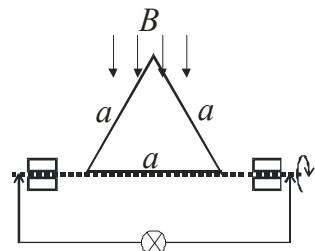3. Tuljava oblike enakostraničnega trikotnika s stranico dolgo 4 cm in 50 ovoji se vrati v homogenem magnetnem polju gostote 0,1 T s hitrostjo 10 obr/s. Kolikšna mora biti upornost žarnice, da bo le-ta obratovala z močjo 5 W?




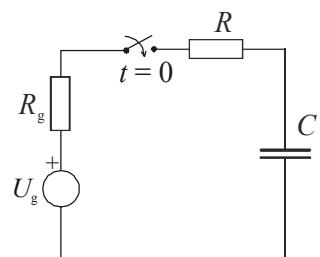4. Ob trenutku  $t = 0 \text{ s}$  priklopimo na napetostni vir zaporedno vezana upor in kondenzator. Pred preklopom je bil kondenzator razelektron. Določite energijo v kondenzatorju v času  $t = 2\tau$ , kjer je  $\tau$  časovna konstanta.

Podatki:  $U_g = 10 \text{ V}$ ,  $R_g = 10 \Omega$ ,  $R = 50 \Omega$ ,  $C = 10 \mu\text{F}$



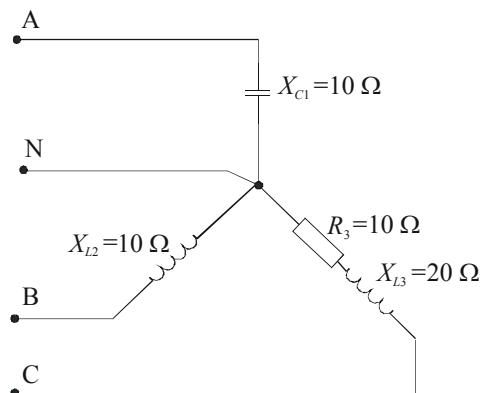5. Nesimetrično trifazno breme v vezavi zvezda z ničelnim vodnikom je priključeno na trifazni sistem 3x400/230 V industrijske frekvence 50 Hz. Koliko delovne moči se troši na bremenu?



## OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (VSŠ)

izpit 23. junija 2006

rešitve

- Ker točka leži na tokovni daljici, je magnetno polje sestavljeno zgolj iz prispevkov tokovnih polpremico. V točki  $T$  sta vektorja gostote magnetna pretoka spodnje in zgornje leve tokovne polpremice usmerjena iz lista (v smeri osi  $Z$ ), vektor gostote magnetna pretoka zgornje desne tokovne polpremice pa je usmerjen v list; torej:

$$B_z(T) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi a} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu_0 I/3}{2\pi a} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu_0 2I/3}{2\pi a} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left(1 + \frac{1}{3} - \frac{2}{3}\right) = \frac{\mu_0 I}{6\pi a} \cong 3,33 \mu\text{T}.$$

- Zapišemo diskretiziran Amperov zakon v obliki  $H_1 l_1 + H_2 l_2 + H_\delta \delta = NI$ . Nadalje velja  $H_\delta = \frac{B_\delta}{\mu_0}$

in če zanemarimo stresanje polja v zračni reži  $B_2 = B_\delta$  in  $H_2 = \frac{B_2}{\mu} = \frac{B_\delta}{\mu_r \mu_0}$ . Ob upoštevanju

enakosti fluksov v delih jedra z različnim presekom mora veljati še  $B_1 A_1 = B_2 A_2$ . Sledi:

$$\frac{B_\delta A_2}{\mu_r \mu_0 A_1} l_1 + \frac{B_\delta}{\mu_r \mu_0} l_2 + \frac{B_\delta}{\mu_0} \delta = NI, \text{ od koder z vstavitvijo vrednosti izračunamo potreben magnetilni tok } I \cong 0,466 \text{ A}.$$

- Inducirana napetost v zanki požene tok skozi žarnico. Moč žarnice je  $P = U_{\max}^2 / 2R$ , kjer je amplituda inducirane napetosti na tuljavi  $U_{\max} = NBA\omega$ . Krožna frekvenca je

$$\omega = 2\pi \cdot 10 \text{ s}^{-1} = 20\pi \text{ s}^{-1}, \text{ ploščina trikotnika (tuljave) pa } A = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} = 4\sqrt{3} \text{ cm}^2. \text{ Amplituda}$$

inducirane napetosti je  $U_{\max} = 0,1 \text{ T} \cdot 20\pi \text{ s}^{-1} \cdot 50 \cdot 4\sqrt{3} \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cong 0,22 \text{ V}$ . Upornost žarnice mora

$$\text{biti } R = 0,5 \cdot \frac{U_{\max}^2}{P} \cong 4,84 \text{ m}\Omega.$$

- Ob vklopu stikala je tok skozi kondenzator enak  $i_C = C \frac{du_C}{dt}$ . Ta tok izenačimo s tokom skozi upor

$$i_R = \frac{U_g - u_C}{R_g + R} \text{ in dobimo diferencialno enačbo za napetost na kondenzatorju: } C \frac{du_C}{dt} = \frac{U_g - u_C}{R_g + R}.$$

Rešitev diferencialne enačbe z upoštevanjem začetnega pogoja  $u_C(t=0^+) = 0 \text{ V}$  je

$$u_C(t) = U_g \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right), \text{ kjer je časovna konstanta enaka } \tau = (R_g + R)C = 0,6 \text{ ms}.$$

Napetost na kondenzatorju v času  $t = 2\tau$  je  $u_C(2\tau) = U_g \left(1 - e^{-\frac{2\tau}{\tau}}\right) \cong 8,65 \text{ V}$ , energija pa

$$W_e(2\tau) = \frac{C \cdot (u_C(2\tau))^2}{2} \cong \frac{10 \mu\text{F} \cdot (8,65)^2}{2} \cong 374 \mu\text{J}.$$

- Delovna moč na bremenu se troši le na uporu  $R_3$  v fazi C. Določimo navidezno moč v fazi C:

$$\underline{S}_C = \frac{U_C^2}{Z_C^*} = \frac{(230 \text{ V})^2}{(10 - j20) \Omega} = \frac{(230 \text{ V})^2 (1 + j2)}{10 \cdot 5 \Omega} = 1058(1 + j2) \text{ VA}.$$

Delovna moč je realni del navidezne moči in je torej enaka 1058 W.