
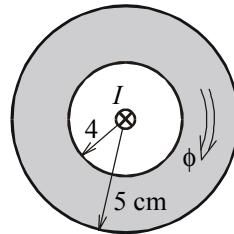


**OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (VSŠ)**  
**izpit, 14. junij 2006**

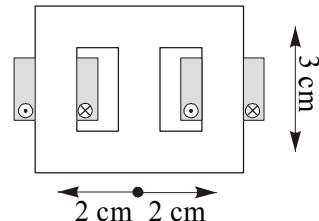
1. Tanek tokovodnik s tokom  $I = 2 \text{ A}$  je koncentrično položen v os feromagnetne cevi dolžine 5 m in permeabilnosti  $\mu = 10^5 \mu_0$ . Kolikšen je magnetni fluks v steni cevi?



2. Simetrično jedro preseka  $1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$  in relativne permeabilnosti  $\mu_r = 10^4$  ima kotirane srednje dolžine magnetnih poti. S kolikšnim tokom  $I$  skozi dvodelno navitje ( $2 \times 150$  ovojev zaporedno) moramo magnetiti jedro, da bo gostota magnetnega pretoka v srednjem stebru  $0,8 \text{ T}$ ?




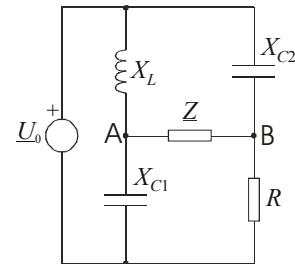3. Določite elemente Theveninovega nadomestnega vira med sponkama  $Z$  za vezje na sliki (med sponkama A in B). Vrednosti elementov vezja so:  $U_0 = 3 \text{ V}$  (kompleksor maksimalne vrednosti),  $X_L = 5 \Omega$ ,  $X_{C1} = 2 \Omega$ ,  $X_{C2} = 1 \Omega$  in  $R = 1 \Omega$ .




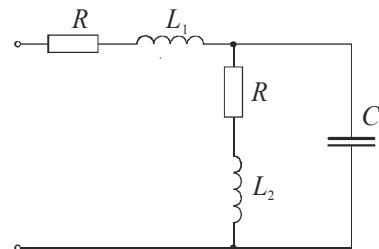4. Določite trikotnik moči vezja na sliki, če ga priklopimo na vir napetosti  $u_g(t) = 120 \sin(530 \text{ s}^{-1} \cdot t) \text{ V}$ .

Podatki:  $R = 10 \Omega$ ,  $\omega L_1 = 20 \Omega$ ,  $\omega L_2 = 1/\omega C = 10 \Omega$ .



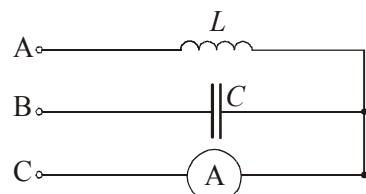5. Vezje je priključeno na simetričen trifazni sistem napetosti. Efektivna vrednost fazne napetosti je  $240 \text{ V}$ . Fazno zaporedje napetosti je pozitivno. Kolikšno efektivno vrednost toka bo izmeril ampermeter v fazi C, ki ima zanemarljivo notranjo impedanco? ( $\omega L = 10 \Omega$ ,  $1/\omega C = 20 \Omega$ )



## OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (VSŠ)

izpit, 14. junij 2006


Rešitve

- Zapišemo izraz za polje tokovne premice in ga integriramo med notranjim in zunanjim polmerom feromagnetne cevi:

$$B_\phi = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi \rho} , \quad 4 \text{ cm} < \rho < 5 \text{ cm}$$

$$\Phi = I \int_{4 \text{ cm}}^{5 \text{ cm}} B_\phi \, d\rho = \frac{\mu_0 \mu_r I H}{2\pi} \ln \frac{5}{4}$$
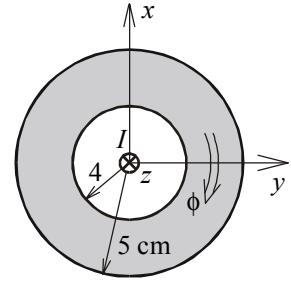
$$\Phi = 2 \cdot 10^{-7} \cdot 10^5 \cdot 5 \cdot 2 \ln(1,25) \text{ Wb} \equiv \underline{\underline{44.6 \text{ mWb}}}$$



- Zaradi simetrije vzbujanja in simetrije jedra sta fluksa v stranskih stebrih enako velika, v srednjem stebru pa je fluks 2x večji od stranskih:  $\Phi_2 = 2\Phi_1$ . Zapišemo diskretiziran Amperov

zakon v obliki  $IN = \Phi_1 R_{m1} + \Phi_2 R_{m2} = \Phi_2 \left( R_{m2} + \frac{1}{2} R_{m1} \right) = \Phi_2 R_m$ , kjer je

$$R_m = \frac{1}{\mu_r \mu_0} \frac{3 \text{ cm} + 0,5(2+3+2) \text{ cm}}{1 \text{ cm}^2} = 5,17 \cdot 10^4 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}. \text{ Fluks v srednjem je}$$

$$\Phi_2 = B_2 \cdot 1 \text{ cm}^2 = 0,8 \text{ T} \cdot 1 \text{ cm}^2 = 8 \cdot 10^{-5} \text{ Vs} \quad \text{Potreben tok bo torej} \quad I = \frac{\Phi_2 R_m}{N} \equiv \underline{\underline{27,6 \text{ mA}}}$$

- Theveninovo nadomestno kompleksno upornost določimo kot nadomestno (kompleksno) upornost gledano s sponk impedance  $\underline{Z}$ , pri čemer napetostni vir kratko sklenemo. Dobimo

$$\underline{Z}_{Th} = jX_L \| (-jX_{C1}) + R \| (-jX_{C2}) = \frac{j5 \cdot (-j2)}{j5 - j2} \Omega + \frac{-j}{1-j} \Omega$$

$$\underline{Z}_{Th} = \left( \frac{1}{2} - j \frac{23}{6} \right) \Omega$$

Določimo še napetost Thevenina (odprte sponke na mestu impedance  $\underline{Z}$ ):

$$\underline{U}_{Th} = \underline{U}_{AB} = \underline{U}_0 \frac{-jX_{C1}}{jX_L - jX_{C1}} - \underline{U}_0 \frac{-jX_{C2}}{R - jX_{C2}}$$

$$\underline{U}_{Th} = \underline{U}_0 \frac{-j2}{j5 - j2} - \underline{U}_0 \frac{-j1}{1 - j} = \underline{\underline{\frac{1}{2}(-7 + j3) \text{ V}}}$$

4. Impedanca bremena je

$$\underline{Z} = \left( \frac{1}{10 + j10} + j\frac{1}{10} \right)^{-1} \Omega + 10 \Omega + j20 \Omega$$

$$\underline{Z} = 10(2 + j) \Omega$$

Za izračun kompleksorja moči uporabimo enačbo  $\underline{S} = \frac{1}{2} U^2 \underline{Y}^*$ , kjer je

$$\underline{Y}^* = \left( \frac{1}{(20 + j10) \Omega} \right)^* = 0,01(4 + j2) S \text{ in}$$

$$\underline{S} = \frac{1}{2} |\underline{U}_g|^2 \underline{Y}^* = \frac{(120V)^2}{2} \cdot 0,01(4 + j2) VA = \underline{\underline{144(2 + j) VA}}.$$

Trikotni moči sestavljajo  $P = 288 W$ ,  $Q = 144 VAr$ ,  $S \approx 322 VA$ .

5. Zaradi zanemarljive impedance ampermetra sta napetosti tuljave in kondenzatorja kar medfazni napetosti  $\underline{U}_{AC}$  in  $\underline{U}_{BC}$ . Kompleksor toka v fazi C je:

$$\underline{I}_C = - \left( \frac{\underline{U}_{AC}}{j\omega L} + j\omega C \underline{U}_{BC} \right)$$

$$\underline{I}_C = - \left( \frac{240 \cdot \sqrt{3} \left( \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) V}{j10\Omega} + \frac{240 \cdot \sqrt{3} V}{-j20\Omega} \right) = \frac{240 \cdot \sqrt{3}}{20} (\sqrt{3} - j + j) A = 36 A$$

Ampermeter izmeri tok:  $I_{A-metra} = |\underline{I}_C| = \underline{\underline{36 A}}$