
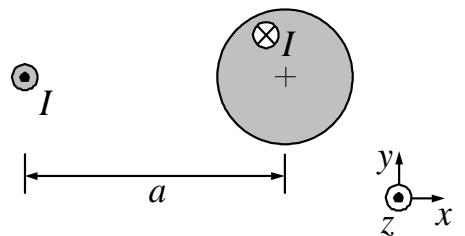


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (VSŠ)  
Izpit, 19. 6. 2008

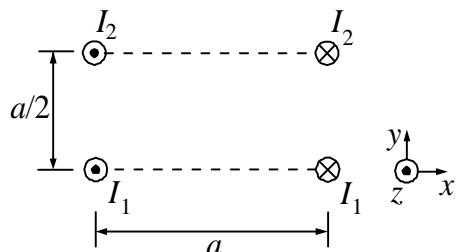
1. Določite vektor sile na enoto dolžine na levi vodnik.  $I = 10 \text{ A}$ ,  $a = 10 \text{ cm}$ .




2. Določite medsebojno induktivnost 10 km dolgih dvovodov po sliki.  $I_1 = 10 \text{ A}$ ,  $I_2 = 5 \text{ A}$  in  $a = 10 \text{ cm}$ .



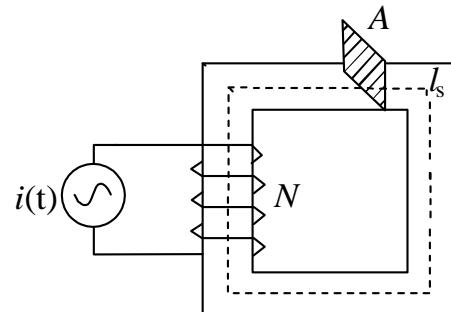
3. Jedro iz transformatorske pločevine ima presek  $4 \text{ cm}^2$  in srednjo dolžino gostotnice 20 cm. Navitje s 500 ovoji napajamo s harmoničnim tokovnim virom  $i(t) = I_M \sin(\omega t)$ ,  $I_M = 3 \text{ A}$  in  $\omega = 314 \text{ s}^{-1}$ . Določite največjo doseženo gostoto magnetnega pretoka v jedru.  
Opomba: Histerezno zanko transformatorske pločevine zanemarimo.



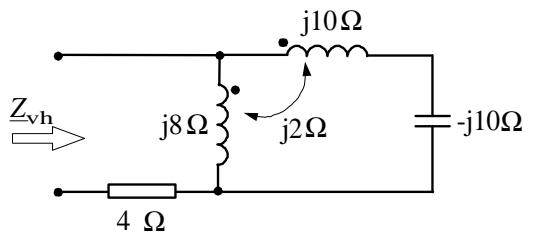4. Določite vhodno impedanco  $Z_{vh}$  danega vezja.



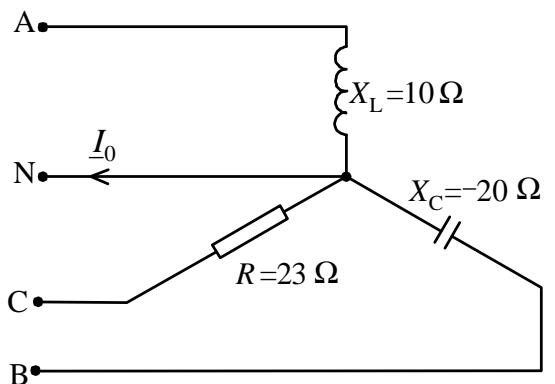5. Na pozitivni simetričen trifazni sistem napetosti  $3x400/230 \text{ V}$  in frekvenci  $50 \text{ Hz}$  je priključeno nesimetrično trifazno breme. Določite tok  $I_0$  v povratnem vodniku.



OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (VSŠ)  
Izpit, 19. 6. 2008, REŠITVE

1.  $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$

$$\frac{d\vec{F}}{dl} = I (\vec{e}_z) \times (\vec{e}_y) \frac{\mu_0 I}{2\pi a} = -\vec{e}_x \frac{\mu_0 I^2}{2\pi a} = -\vec{e}_x \frac{4\pi 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 10^2 \text{A}^2}{2\pi 0,1\text{m}} = \underline{\underline{-\vec{e}_x 2 \cdot 10^{-4} \text{ N/m}}}$$

2. Medsebojna induktivnost  $L_{21}$  dvovodov je podana z razmerjem  $L_{21} = \frac{\Phi_{21}}{I_1}$ .  $\Phi_{21}$  predstavlja magnetni pretok prvega (spodnjega) dvovoda skozi drugi (zgornji) dvovod. Ta pretok je sestavljen iz prispevkov levega in desnega toka. Prispevka imata enaki vrednosti:
- $$\Phi_{21} = \Phi_{2,levi} + \Phi_{2,desni} = 2\Phi_2$$

$$\Phi_2 = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A} = \int_{\frac{a}{2}}^{\sqrt{a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{\sqrt{a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}}{\frac{a}{2}}$$

$$L_{12} = \frac{\mu_0 l}{\pi} \ln \sqrt{5} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} 10^4 \text{m}}{\pi} \ln \sqrt{5} \cong \underline{\underline{3,22 \text{ mH}}}.$$


3. Največjo gostoto magnetnega pretoka v jedru dosežemo pri amplitudni vrednosti toka  $I_M$ . Na podlagi Amperovega zakona zapišemo:  $I_M N = H_M l_s$  in določimo

$$H_M = \frac{I_M N}{l_s} = \frac{3\text{A} \cdot 500}{0,2\text{m}} = 7500 \text{ A/m}, \text{ nato iz magnetilnice odčitamo } B_M \cong \underline{\underline{1,66 \text{ T}}}.$$

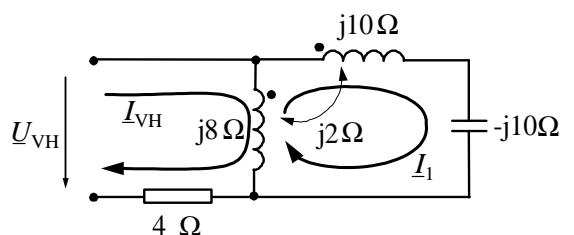4. Vhodno impedanco  $Z_{vh}$  določa razmerje  $\frac{U_{vh}}{I_{vh}}$ . Zapišemo zančni enačbi:

$$\begin{aligned} U_{vh} &= I_{vh}(4\Omega + j8\Omega) - I_1 j8\Omega + I_1 j2\Omega \\ 0 &= I_1(j8\Omega + j10\Omega - j10\Omega) - I_1 2j2\Omega - I_{vh} j8\Omega + I_{vh} j2\Omega \end{aligned}$$

Po ureditvi dobimo  $Z_{vh} = \underline{\underline{(4-j)\Omega}}$ .



5. Zapišemo kompleksorje napetosti  $\underline{U}_A = U$ ,  $\underline{U}_B = U e^{-j120^\circ}$  in  $\underline{U}_C = U e^{-j240^\circ}$  ter impedance faz

$$\underline{Z}_A = jX_L = j10 \Omega, \underline{Z}_B = jX_C = -j20 \Omega \text{ in } \underline{Z}_C = R = 23 \Omega. \text{ Fazni toki so: } \underline{I}_A = \frac{\underline{U}_A}{\underline{Z}_A}, \underline{I}_B = \frac{\underline{U}_B}{\underline{Z}_B} \text{ in}$$

$$\underline{I}_C = \frac{\underline{U}_C}{\underline{Z}_C}. \text{ Iskani tok povratnega vodnika je } \underline{I}_0 = \underline{I}_A + \underline{I}_B + \underline{I}_C \cong \underline{\underline{(4,96 - j20,09)A}}.$$