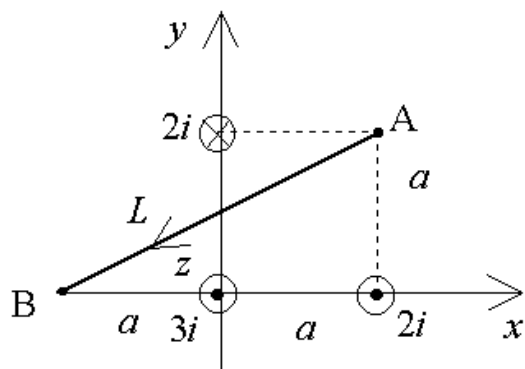


Izračunajte magnetno napetost vzdolž krivulje L med točko A in točko B v okolici treh vodnikov s tokovi na sliki ($i = 50$ A, $a = 0.5$ m)!



Rešitev:

$$\Theta_{AB} = \int_A^B \vec{N} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{2\pi} \left(2i \frac{3\pi}{4} + 3i \frac{3\pi}{4} + 2i \frac{\pi}{2} \right) = \frac{19}{8} i$$

$$\Theta_{AB} = 118.75 \text{ A}$$

Na tokovni vir s tokom

$$i_0 = \begin{cases} 1\text{ A} & ; 0 < t < 2/3 T \\ -2\text{ A} & ; 2/3 T < t < T \end{cases}$$

in se ponavlja s periodo $T = 3\text{ ms}$, je priključeno breme, pri katerem je napetost odvisna od toka po funkciji

$$u = 10 \left(i + 10^3 \int i dt \right); \quad u(0) = 0.$$

Kolikšna je trenutna moč vira in kolikšna je trenutna moč na kraju prve periode?

Rešitev:

$$p = u \cdot i$$

$$u = \begin{cases} 10 \left(1 + 10^3 \int 1 dt \right) = 10 + 10^4 t \text{ V} & 0 < t < 2/3 T \\ -20 + 10^4 \int_{2/3 T}^t (-2) dt + U(2/3 T) = -2 \cdot 10^4 (t - 2/3 T) \text{ V} & 2/3 T < t < T \end{cases}$$


$$u(t = 2/3 T) = 10^4 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 20 \text{ V}$$

$$u(t = T) = -2 \cdot 10^4 (3 \cdot 10^{-3} - 2 \cdot 10^{-3}) = -20 \text{ V}$$

$$p = u \cdot i = \begin{cases} 10 + 10^4 \text{ W} & 0 < t < 2/3 T \\ 4 \cdot 10^4 (t - 2/3 T) \text{ W} & 2/3 T < t < T \end{cases}$$

$$p(t = T) = 4 \cdot 10^4 (3 \cdot 10^{-3} - 2 \cdot 10^{-3}) = 40 \text{ W}$$

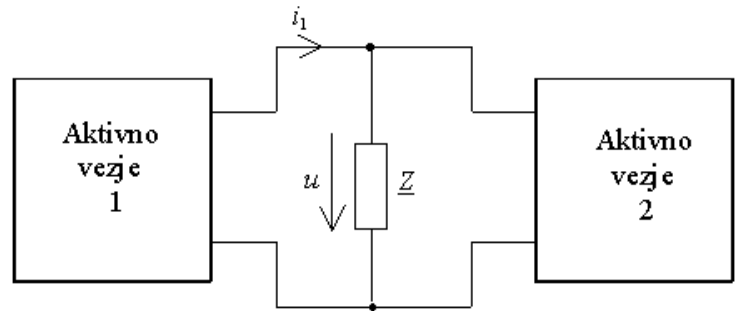Aktivni vezji (vira) 1 in 2 sta vezani vzporedno, na njiju pa je priključena impedanca $\underline{Z} = (10 + j10) \Omega$. Pri napetosti $u = 22 \sin(\omega t - 60^\circ) \text{ V}$ je tok $i_1 = 4 \sin(\omega t + 70^\circ) \text{ A}$. Določite moč, ki jo prejema impedanca in moč, ki jo oddaja aktivno vezje 1!



Rešitev:


$$\underline{U} = \frac{22}{\sqrt{2}} \cdot e^{-j60^\circ} \text{ V}$$

$$\underline{I}_1 = \frac{4}{\sqrt{2}} \cdot e^{j70^\circ} \text{ A}$$


$$\underline{S}_1 = \underline{U} \cdot \underline{I}_1^* = \frac{22}{\sqrt{2}} \cdot \frac{4}{\sqrt{2}} \cdot e^{-j60^\circ - j70^\circ} = 44 e^{-j130^\circ} \text{ VA} = -28.28 - j33.7 \text{ VA} \quad \text{vezje je potrošnik}$$

$$\underline{S}_z = \underline{U} \cdot \left(\frac{\underline{U}}{\underline{Z}} \right)^* = \frac{22}{\sqrt{2}} \cdot e^{-j60^\circ} \left(\frac{22/\sqrt{2} \cdot e^{-j60^\circ}}{10\sqrt{2} \cdot e^{j45^\circ}} \right)^* = 17.1 e^{j45^\circ} = 12.1 + j12.1 \text{ VA}$$

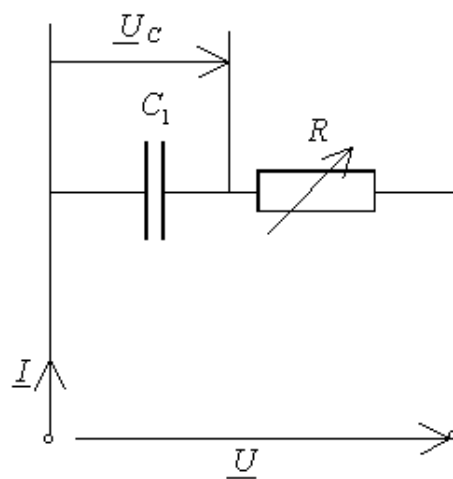V danem vezju se spreminja R v mejah $0 \leq R < \infty$.
 Narišite tirnico napetosti \underline{U}_c v vezju pri $\underline{U} = U = \text{konst.}$!



Rešitev:

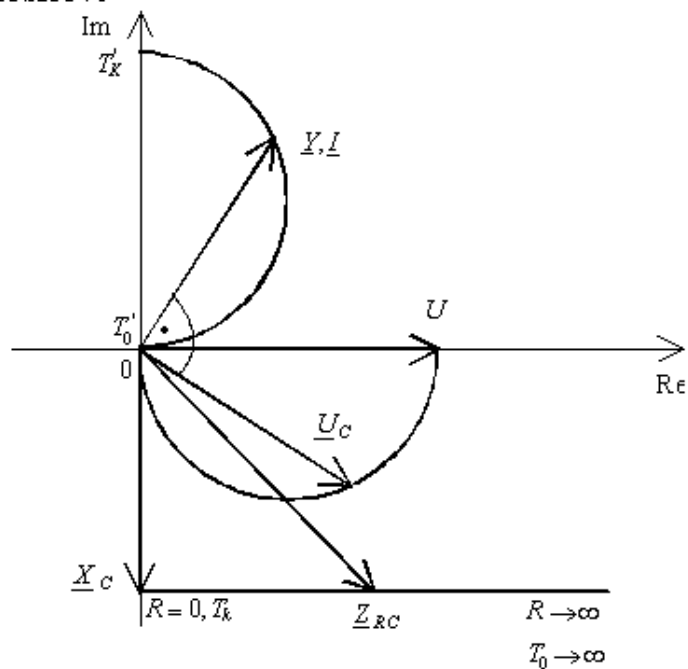

$$\underline{U}_c = -jX_c \cdot \underline{I} = -jX_c \underline{U} \cdot \underline{Y}$$

Simetrično trifazno omrežje napetosti $3 \times 400/231$ V napaja tri simetrične potrošnike: peč moči 100 kW, motor, ki rabi 80 kW s $\cos\varphi = 0.85$ in motor, ki daje na gredi 118 kW pri $\cos\varphi = 0.8$ ter izkoristku $\eta = 0.9$. Določite skupni $\cos\varphi$ in linijski tok!

Rešitev:

$$\underline{S}_1 = P + j0 = 100(1 + j0) \text{ kVA}$$

$$\underline{S}_2 = \frac{80}{0.85} (0.85 + j\sqrt{1-0.85^2}) = 80 + j49.6 \text{ kVA}$$

$$\underline{S}_3 = \frac{118}{0.9 \cdot 0.8} (0.8 + j\sqrt{1-0.8^2}) = 131 + j98.3 \text{ kVA}$$

$$\underline{S} = \underline{S}_1 + \underline{S}_2 + \underline{S}_3 = 311 + j147.9 \text{ kVA}, S = 362.5 \text{ kVA}$$

$$\cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{311}{\sqrt{311^2 + 147.9^2}} = 0.86$$

$$S = \sqrt{3} U I$$

$$I = \frac{S}{\sqrt{3} U} = \frac{362.5 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400} = 523 \text{ A}$$