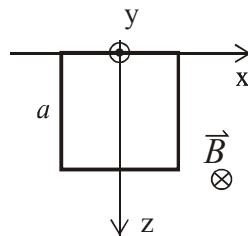



OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (UNI)

2. kolokvij, 12. 6. 2003


1. Izračunajte inducirano napetost v kvadratni tuljavici s 100 ovoji in stranico $a = 1 \text{ cm}$, ki se nahaja v izmeničnem magnetnem polju gostote $B_y = B_0 \sin(\pi z/a) \cos(\omega t)$; $B_0 = 0,1 \text{ T}$, $\omega = 10^3 \text{ s}^{-1}$.



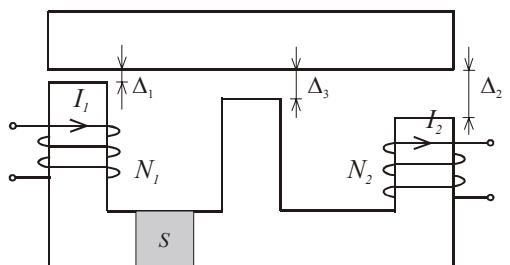
2. Izračunajte medsebojno induktivnost navitij na železnem jedru! Upornost železa zanemarite!
 $\Delta_1 = 0,1 \text{ mm}$, $\Delta_2 = 0,3 \text{ mm}$, $\Delta_3 = 0,2 \text{ mm}$, $N_1 = 2000$, $N_2 = 3000$, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs/Am}$, $S = 10 \text{ cm}^2$.



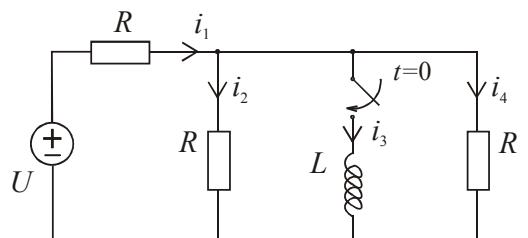3. Izrazite čas t_1 , ob katerem upade tok i_4 na četrtnino svoje začetne vrednosti!





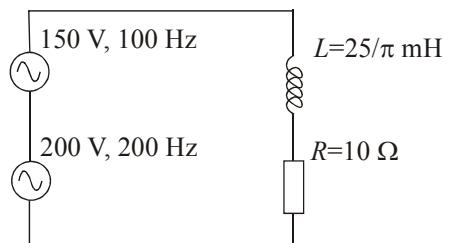4. Izračunajte povprečno moč na uporniku z upornostjo 10Ω !



5. Trifazno breme priključimo na negativen simetričen sistem faznih napetosti $3 \times 230 \text{ V}$. Kolikšen tok izmeri A-meter?

$$R = X_L = X_C = 0,5 \text{ k}\Omega$$

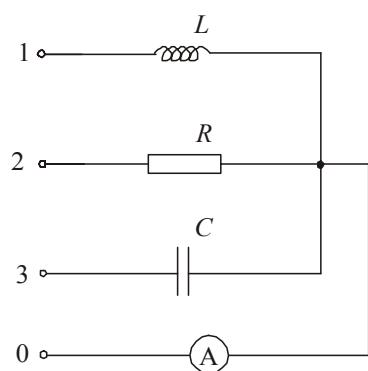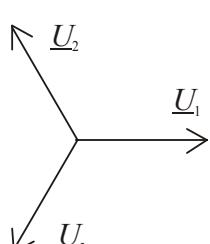

Rešitve bodo objavljene na <http://torina.fe.uni-lj.si/oe>

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (UNI)

2. kolokvij, 12.06.2003

Rešitve

1.

$$u_i = -N \frac{d\Phi}{dt} = -N \frac{d}{dt} \int \vec{B} \cdot d\vec{A}, \text{ kjer je } \vec{B} = \bar{e}_y B_y = \bar{e}_y B_0 \sin\left(\frac{\pi z}{a}\right) \cos(\omega t) \text{ in } d\vec{A} = \bar{e}_y dA_y = \bar{e}_y a \cdot dz :$$

$$u_i = -N \frac{d}{dt} \left[B_0 \cos(\omega t) a \int_0^a \sin\left(\frac{\pi}{a} z\right) dz \right] = -N \frac{d}{dt} \left[B_0 \cos(\omega t) a \left(-\frac{a}{\pi} \cos\left(\frac{\pi}{a} z\right) \Big|_0^a \right) \right] =$$


$$= -N \frac{d}{dt} \left[B_0 \cos(\omega t) \frac{2a^2}{\pi} \right] = -NB_0 \frac{2a^2}{\pi} \frac{d(\cos(\omega t))}{dt} = -NB_0 \frac{2a^2}{\pi} (-\sin(\omega t)\omega) = NB_0 \omega \frac{2a^2}{\pi} \sin(\omega t)$$

$$u_i \cong 0.64 \sin(\omega t) \text{ V}$$

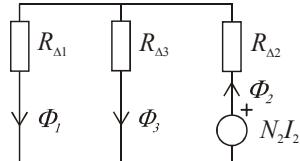2.

$M_{12} = \frac{N_1 \Phi_{12}}{I_2}$, kjer je Φ_{12} pretok skozi navitje N_1 zaradi toka v navitju N_2 . V modelnem magnetnem

vezju je fluks Φ_{12} označen kot Φ_1 , to pa je tudi edini podatek, ki ni podan in ga moramo izračunati (z analizo modelnega vezja):



$$\Phi_1 = \Phi_2 - \Phi_3$$

$$\Phi_1 R_{A1} = \Phi_3 R_{A3} \Rightarrow \Phi_3 = \Phi_1 \frac{R_{A1}}{R_{A3}} = \frac{\Phi_1}{2}; \left(R_{A1} = \frac{A_1}{\mu_0 S}, R_{A3} = \frac{A_3}{\mu_0 S} = 2R_{A1} \right)$$

$$N_2 I_2 = \Phi_2 R_{A2} + \Phi_3 R_{A3} \Rightarrow \Phi_2 = \frac{N_2 I_2 - \Phi_3 R_{A3}}{R_{A2}} = \frac{N_2 I_2}{R_{A2}} - \frac{\Phi_3 2 R_{A1}}{3 R_{A2}}$$

$$\Phi_1 = \Phi_2 - \Phi_3 = \frac{N_2 I_2}{R_{A2}} - \frac{2\Phi_3}{3} - \frac{\Phi_1}{2} = \frac{N_2 I_2}{R_{A2}} - \frac{\Phi_1}{3} - \frac{\Phi_1}{2} = \frac{N_2 I_2}{R_{A2}} - \frac{\Phi_1}{3} - \frac{\Phi_1}{2} \Rightarrow \Phi_1 = \frac{6}{11} \cdot \frac{N_2 I_2}{R_{A2}}$$

$$M_{12} = \frac{N_1 \Phi_1}{I_2} = \frac{N_1}{I_2} \cdot \frac{6}{11} \cdot \frac{N_2 I_2}{R_{A2}} \cong 13.7 \text{ H}$$

3.

Začetna vrednost (pred vklopom stikala) toka i_4 : $i_4 = I_4 = \frac{I_1}{2} = \frac{U}{3R}$.

Opišemo vezje in pogledamo, kje nastopa tok i_4 : $i_4 R = L \frac{di_3}{dt} \Rightarrow i_4 = \frac{L}{R} \frac{di_3}{dt}$; poskusimo zapisati tok i_3 z uporabo Theveninovega teorema (vejo s tuljavo iz vezja izvzamemo in preostanek vezja nadomestimo s Theveninovim nadomestnim virom). Rezultat je vezje z zaporedno vezanimi: Theveninovim virom U_T , Theveninovo upornostjo R_T ter tuljavo.

$$R_T = \frac{R}{3}, U_T = \frac{U}{3}$$

Zapišemo zančno enačbo: $\frac{U}{3} = \frac{R}{3} i_3 + L \frac{di_3}{dt}$, ki je hkrati tudi diferencialna enačba za tok i_3 :
 $\frac{di_3}{dt} + \frac{R}{3L} i_3 = \frac{U}{3L}$, rešimo pa jo z nastavkom: $i_3(t) = Ae^{\lambda t} + B$. Z vstavitvijo nastavka v diferencialno enačbo ter uporabo začetnega pogoja izračunamo manjkajoče konstante:

$$\lambda = -\frac{R}{3L}, \quad B = \frac{U}{R}$$

$$\text{zač. pogoj } \Rightarrow A: i_3(t=0^+) = 0 = Ae^0 + B \Rightarrow A = -B = -\frac{U}{R}$$

Zapišemo izraz za tok i_3 : $i_3(t) = \frac{U}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{3L}t} \right)$ in ga vstavimo v enačbo za tok i_4 :

$$i_4 = \frac{L}{R} \frac{di_3}{dt} = \frac{L}{R} \frac{U}{3L} e^{-\frac{R}{3L}t} = \frac{U}{3R} e^{-\frac{R}{3L}t}.$$

$$\text{Uporabimo še pogoj iz naloge: } i_4(t=t_1) = \frac{1}{4} \frac{U}{3R} = \frac{U}{3R} e^{-\frac{R}{3L}t_1} \Rightarrow \boxed{t_1 = \frac{3L}{R} \ln 4}$$

4.

Vira sta nekoherentna, zato uporabimo teorem o superpoziciji moči:

$$P = P_1 + P_2$$

$$P_1 = \frac{1}{2} RI_1^2 = \frac{1}{2} R \left(\frac{U_1}{Z_1} \right)^2 = \frac{1}{2} R \left(\frac{U_1}{\sqrt{R^2 + (\omega_1 L)^2}} \right)^2 = \frac{1}{2} 10 \Omega \left(\frac{150 \text{ V}}{5\sqrt{5} \Omega} \right)^2 = 900 \text{ W}$$

$$P_2 = \frac{1}{2} RI_2^2 = \frac{1}{2} R \left(\frac{U_2}{Z_2} \right)^2 = \frac{1}{2} R \left(\frac{U_2}{\sqrt{R^2 + (\omega_2 L)^2}} \right)^2 = \frac{1}{2} 10 \Omega \left(\frac{200 \text{ V}}{10\sqrt{2} \Omega} \right)^2 = 1000 \text{ W}$$

$$\boxed{P = 1900 \text{ W}}$$

5.

Ker je A-meter idealen, velja: $\underline{Z}_A = 0 \Omega \Rightarrow \underline{V}_{zv} = \underline{U}_0 = 0 \text{ V}$

$$\begin{aligned} \underline{I}_A &= \underline{I}_0 = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_1} + \frac{\underline{U}_2}{\underline{Z}_2} + \frac{\underline{U}_3}{\underline{Z}_3} = \frac{\underline{U}_f}{j\omega L} + \frac{\underline{U}_f e^{j120^\circ}}{R} + \frac{\underline{U}_f e^{-j120^\circ}}{1/j\omega C} = \\ &= \underline{U}_f \left(\frac{1}{j\frac{1}{2} \cdot 10^3} + \frac{\left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right)}{\frac{1}{2} \cdot 10^3} + \frac{\left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right)}{j2 \cdot 10^3} \right) \text{S} = \underline{U}_f \left((\sqrt{3}-1) + j(\sqrt{3}-3) \right) \cdot 10^{-3} \text{ S} \end{aligned}$$

$$\boxed{\underline{I}_{A,\text{ef}} = 230 \cdot 10^{-3} \cdot \sqrt{(\sqrt{3}-1)^2 + (\sqrt{3}-3)^2} \text{ A} \cong 0.337 \text{ A}}$$