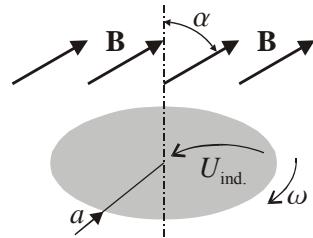



## OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (VSŠ)

2. kolokvij, 11. junij 2008


1. Prevoden disk polmera  $a = 5\text{ cm}$  se vrta enakomerno s kotno hitrostjo  $\omega = 120\text{ s}^{-1}$ . Disk se nahaja v območju homogenega magnetnega polja gostote  $B = 0,8\text{ T}$ , ki z osjo diska oklepa kot  $\alpha = 60^\circ$ . Kolikšna napetost  $U_{\text{ind.}}$  se inducira med obodom in središčem diska?



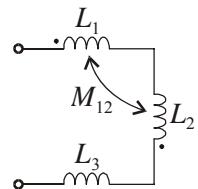
2. Določite nadomestno induktivnost zaporedne vezave treh tuljav. Lastne induktivnosti tuljav so  $L_1 = 10\text{ mH}$ ,  $L_2 = 20\text{ mH}$  in  $L_3 = 30\text{ mH}$ . Le prvi dve tuljavi sta magnetno sklopljeni, njuna medsebojna induktivnost  $M_{12} = 10\text{ mH}$ .



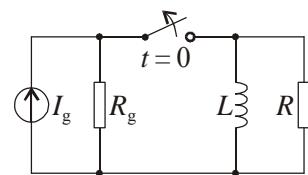3. Določite energijo akumulirano v magnetnem polju tuljave  $\Delta t = 1\text{ ms}$  po odklopu vira. Elemente vezja opredeljujejo vrednosti:  $I_g = 10\text{ A}$ ,  $R_g = 100\Omega$ ,  $L = 50\text{ mH}$  in  $R = 100\Omega$ .




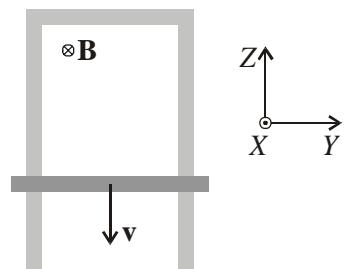4. Kovinska palica drsi v označeni smeri po kovinskih vodilih v magnetnem polju. Določite smer magnetne sile  $\mathbf{F}_m$  na palico ( $F_m > 0$ ).
- $\mathbf{F}_m = \mathbf{e}_x F_m$
  - $\mathbf{F}_m = -\mathbf{e}_x F_m$
  - $\mathbf{F}_m = \mathbf{e}_z F_m$
  - $\mathbf{F}_m = -\mathbf{e}_z F_m$



5. Tok  $i$  skozi upor upornosti  $R = 100\Omega$  je periodičen s periodo  $3\text{ ms}$  in je prikazan na diagramu. Določite povprečno moč Joulskih izgub na uporu.

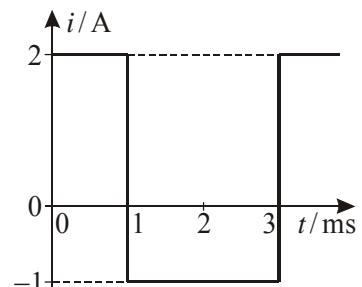
- a) 0 W      b) 2 W      c) 20 W      d) 200 W



6. Napetost na dvopolnem elementu je  $u(t) = 9\cos(\omega t + 20^\circ)\text{ V}$ , tok skozenj pa  $i(t) = 3\cos(\omega t + 65^\circ)\text{ A}$ . Kolikšna je impedanca tega elementa pri krožni frekvenci  $\omega$ ?
- $(3+3j)\Omega$
  - $(3-3j)\Omega$
  - $3e^{+j45^\circ}\Omega$
  - $3e^{-j45^\circ}\Omega$

7. V kakšnem odnosu sta delovni moči, ki ju harmoničen napetostni vir posreduje v vezje, pred ( $P_{RL}$ ) in po ( $P_{RLC}$ ) priključitvi kompenzacijskoga kondenzatorja? (kondenzator je brezizguben)

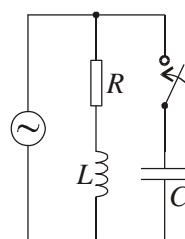- a)  $P_{RL} < P_{RLC}$       b)  $P_{RL} = P_{RLC}$       c)  $P_{RL} > P_{RLC}$       d)  $P_{RL} = \frac{R}{\sqrt{LC}} P_{RLC}$



Rezultati kolokvija bodo objavljeni na sistemu e-Študent.


Rešitve nalog so objavljene na spletni strani <http://torina.fe.uni-lj.si/oe>.

## OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (VSŠ)


2. kolokvij, 11. junij 2008, rešitve

1. Inducirana napetost je enaka produktu frekvence  $f = \omega/(2\pi)$  vrtenja diska, njegove ploščine  $\pi a^2$  ter komponente  $B_\perp = B \cos \alpha$  gostote pretoka, ki je pravokotna na disk:  $U_{\text{ind.}} = \frac{1}{2} \omega a^2 B \cos \alpha = \underline{\underline{60 \text{ mV}}}$ .

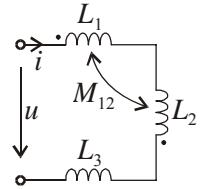
2. Napetost  $u$  na zaporedni vezavi tuljav je enaka vsoti napetosti na posameznih tuljavah:  $u = u_1 + u_2 + u_3 = (L_1 i' - M_{12} i') + (L_2 i' - M_{12} i') + L_3 i' = (L_1 + L_2 + L_3 - 2M_{12}) i'$ . Iz zveze med celotno napetostjo in časovnim odvodom toka sledi nadomestna induktivnost:  $L_{\text{nad.}} = u / i' = L_1 + L_2 + L_3 - 2M_{12} = \underline{\underline{40 \text{ mH}}}$ .



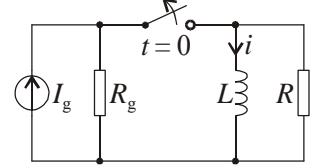3. Tok  $i$  skozi tuljavo je pred odklopom vira enak  $I_g$ , saj je ta pri enosmernem vzbujanju enakovredna kratkemu stiku. Zapišimo II. Kirchhoffov zakon za zanko tuljave in upora po odklopu vira:  $L di/dt + Ri = 0$ . Rešitev te diferencialne enačbe ob upoštevanju začetne vrednosti toka skozi tuljavo,  $i(t=0) = I_g$ , je  $i(t) = I_g e^{-t/\tau}$ , kjer je časovna konstanta  $\tau = L/R = 0,5 \text{ ms}$ . Po preteklu  $\Delta t = 1 \text{ ms}$  po odklopu vira je tok skozi tuljavo  $i(\Delta t) = I_g e^{-\Delta t/\tau} = I_g e^{-2}$ , energija akumulirana v njenem magnetnem polju pa  $W_m = Li^2(\Delta t)/2 = LI_g^2 e^{-4}/2 \cong \underline{\underline{45,8 \text{ mJ}}}$ .



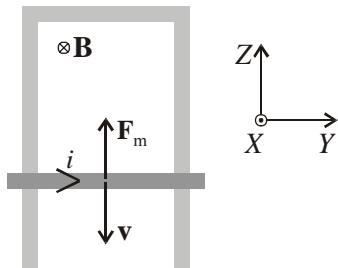4. Sila je zaviralna:  $\underline{\underline{\mathbf{F}_m = \mathbf{e}_z F_m}}$ .



5. Kvadrat efektivne vrednosti toka je enak povprečju kvadrata toka:

$$I_{\text{ef}}^2 = \frac{1}{3 \text{ ms}} \int_0^{3 \text{ ms}} i^2 dt = \frac{(2 \text{ A})^2 \cdot 1 \text{ ms} + (-1 \text{ A})^2 \cdot 2 \text{ ms}}{3 \text{ ms}} = 2 \text{ A}^2.$$

Povprečna moč na uporu je sorazmerna kvadratu efektivne vrednosti toka:  $P = RI_{\text{ef}}^2 = \underline{\underline{200 \text{ W}}}$ .

6. Kompleksor napetosti na elementu je  $\underline{\underline{U}} = 9e^{j20^\circ} \text{ V}$ , kompleksor toka skozenj pa je  $\underline{\underline{I}} = 3e^{j65^\circ} \text{ A}$ . Impedanca elementa je enaka razmerju teh kompleksorjev:  $\underline{\underline{Z}} = \underline{\underline{U}} / \underline{\underline{I}} = 3e^{-j45^\circ} \Omega$ .

7. Kondenzator kompenzira le jalovo moč induktivnega bremena, delovna pa ostaja nespremenjena:  $\underline{\underline{P_{RL}}} = \underline{\underline{P_{RLC}}}$ .