

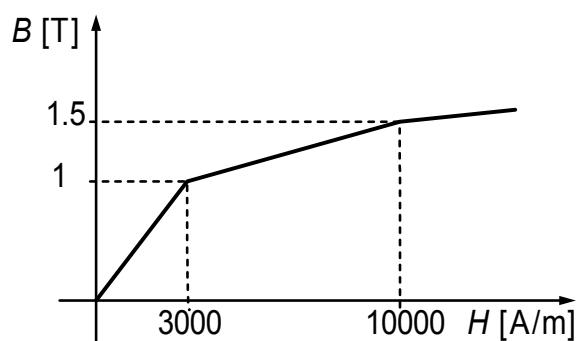


Drugi kolokvij OE II
29.05 2002


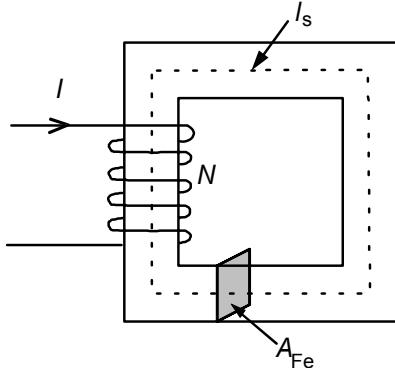
1. Feromagnetno jedro z $N=200$ ovoji in dimenzijami po sliki namagnetimo z monotono naraščajočim tokom do vrednosti toka $I=10$ A. Aproksimativna oblika magnetilnice jedra je podana na sliki. Kolikšna je akumulirana energija v magnetnem polju jedra, če v jedru predpostavimo homogene magnetne razmere? ($l_s=20$ cm, $A_{Fe}=4$ cm 2)



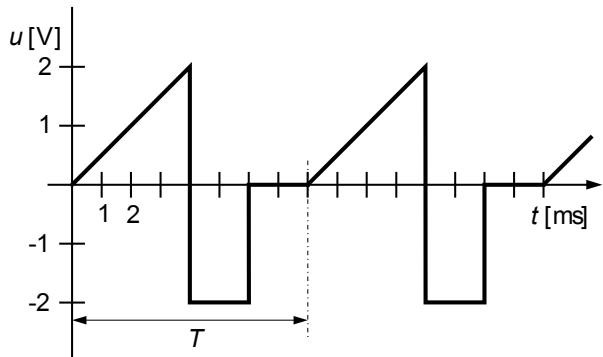2. Kolikšna je efektivna in srednja vrednost napetosti prikazane na grafu?



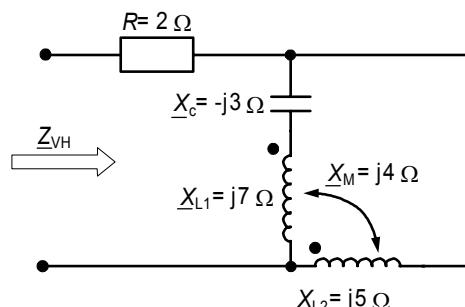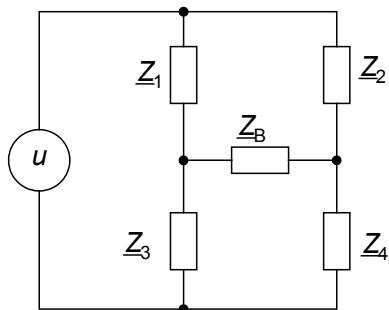3. Kolikšna je vhodna impedanca vezja na sliki?



4. Določite impedanco bremena Z_B , da se bo na njemu trošila maksimalna moč!
 $Z_1 = 2 \Omega$, $Z_2 = 7 + j4 \Omega$,
 $Z_3 = 2 \Omega$, $Z_4 = 10 - j2 \Omega$

5. Na trifaznem pozitivno orientiranem napetostnem sistemu smo na nesimetričnem bremenu v vezavi zvezda izmerili tok po nevtralnem vodniku $I_0=10$ A in napetost premaknitve zvezdišča $\underline{U}_0 = 1 + j \text{ V}$. Admitance faznih bremen so: $\underline{Y}_A = 1 - j2 \text{ S}$, $\underline{Y}_B = 2 - j \text{ S}$ in realni del induktivne admitance $\underline{Y}_C = 2 \text{ S}$. Določite imaginarni del admitance \underline{Y}_C , ter fazni kot med I_0 in \underline{U}_0 !


Drugi kolokvij OE II
29.05 2002
REŠITVE

1. $H \cdot l = I \cdot N$, zaradi predpostavljenih homogenih razmer.
- $$H_{\text{maks}} = \frac{IN}{l_s} = \frac{2000}{0.2} = 10000 \text{ A/m}$$
- za določitev dosežene gostote magnetnega pretoka uporabimo podano magnetilnico. $\rightarrow B_{\text{maks}} = 1.5 \text{ T}$
- $$w = \int_0^{B_m} H dB = \frac{3000 \cdot 1}{2} + 3000 \cdot 0.5 + \frac{0.5 \cdot 7000}{2} = 1500 + 1500 + 1750 = 4750 \text{ Ws/m}^3$$
- $$W = \int_{V_{\text{Fe}}} w \cdot dV = w \cdot V_{\text{Fe}} = wl_s A_{\text{Fe}} = 4750 \cdot 0.0004 \cdot 0.2 = 0.38 \text{ J}$$

2. $U_{\text{sr}} = \frac{1}{T} \int_0^T u \cdot dt = 0 \text{ V}$, v eni periodi je površina krivulje nad absciso enaka površini pod njo!



$$U_{\text{ef}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2 \cdot dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \left[\int_0^{T/2} \left(\frac{2}{0.004} t \right)^2 \cdot dt + \int_{T/2}^{3T/4} (-2)^2 \cdot dt + \int_{3T/4}^T (0)^2 \cdot dt \right]} = 1.29 \text{ V}$$

3.

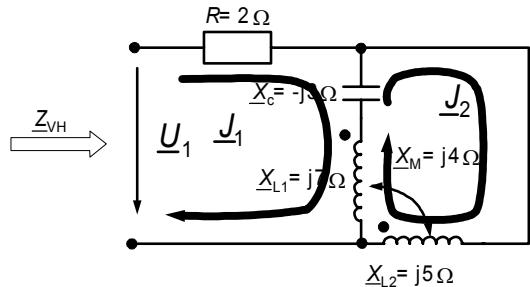

$$\begin{aligned} \underline{U}_1 &= \underline{J}_1 2 - \underline{J}_1 j3 + \underline{J}_1 j7 - \underline{J}_2 j7 - \underline{J}_2 (-j3) - \underline{J}_2 j4 \\ 0 &= \underline{J}_2 j5 + \underline{J}_2 j7 - \underline{J}_2 j3 + 2\underline{J}_2 j4 - \underline{J}_1 (-j3) - \underline{J}_1 j7 - \underline{J}_1 j4 \\ \frac{\underline{U}_1}{\underline{J}_1} &= Z_{\text{VH}} = 2 + j0.24 \Omega \end{aligned}$$

4.

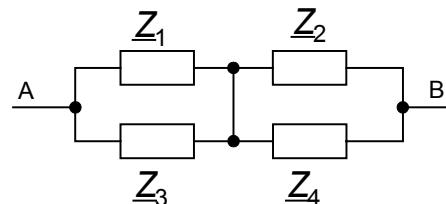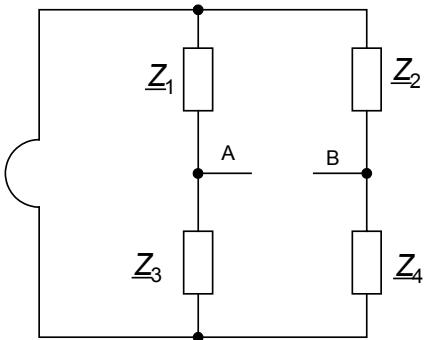

$$\begin{aligned} \underline{Z}_B &= \underline{Z}_{AB}^* \\ \underline{Z}_{AB} &= \frac{\underline{Z}_1 \underline{Z}_3}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3} + \frac{\underline{Z}_2 \underline{Z}_4}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_4} = 5.7 + j0.97 \Omega \Rightarrow \underline{Z}_B = 5.7 - j0.97 \Omega \end{aligned}$$

5. $\underline{U}_0 = \frac{\underline{I}_0}{\underline{Y}_A + \underline{Y}_B + \underline{Y}_C} , \quad 1 + j = \frac{10}{(1 - 2j) + (2 - j) + (2 - jY)} \Rightarrow Y = 2$

$$\varphi_0 = \arctan \frac{\text{Im}\{\underline{U}_0\}}{\text{Re}\{\underline{U}_0\}} = 45^\circ$$