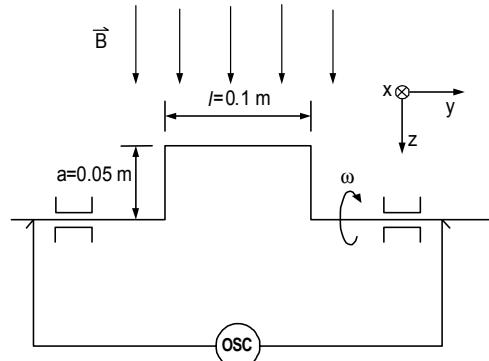



OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II

Drugi kolokvij, 25.5.2001


1. V homogenem magnetnem polju $\vec{B} = \vec{e}_z 0.4 \text{ T}$ se enakomerno vrți po sliki oblikovan in uležajen električno prevoden vodnik. Krožna frekvenca vrtenja je $\omega = 120 \text{ s}^{-1}$. Določite obliko in velikost inducirane napetosti, ki jo bo prikazal po sliki priključen osciloskop!



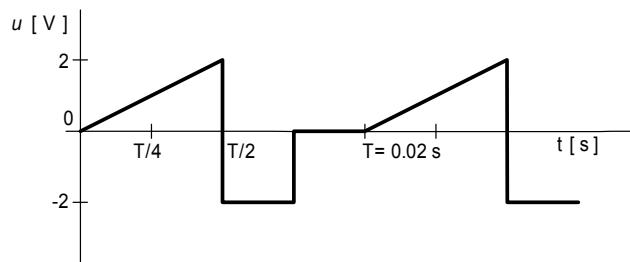
2. Izračunajte poprečno in efektivno vrednost periodičnega signala napetosti po sliki!



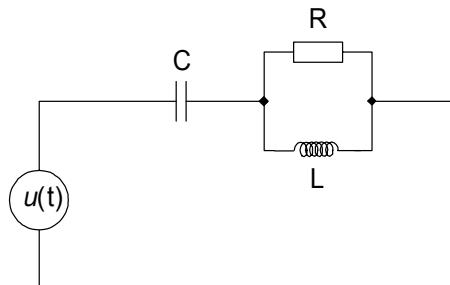
3. Narišite kazalčni diagram napetosti in tokov pri $\omega < \omega_0$ ter določite enačbo za izračun resonančne frekvence!



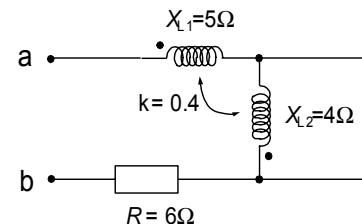4. Določite vhodno impedanco Z_{ab} vezja na sliki med sponkama a in b!



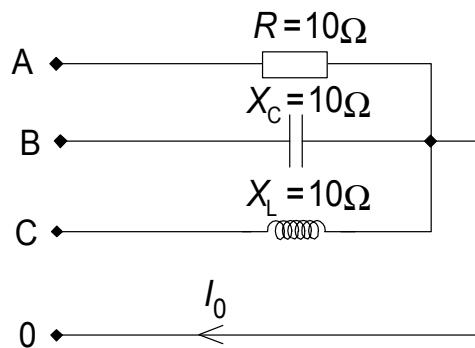5. Trifazno nesimetrično breme v vezavi zvezda je priključeno na simetrično trifazno napetost $3 \times 400/230 \text{ V}_{\text{ef}}$. Določite delovno moč, ki se troši na bremenu ter tok I_0 !



OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II
Rešitve drugega kolokvija, 25.5.2001

1.

$$U_i = \vec{l} \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$$

$$\vec{l} = -\vec{e}_y l$$

$$\vec{v} = \vec{e}_x v = \vec{e}_x \omega a \cos(\omega t)$$

$$\vec{B} = \vec{e}_z B$$

$$U_i = -\vec{e}_y l \cdot (\vec{e}_z B \times \vec{e}_x \omega a \cos(\omega t)) = l B \omega a \cos(\omega t) = 0.24 \cos(\omega t) \text{ V}$$

2.

$$U_{pop} = \frac{1}{T} \left[\int_0^T u_{(t)} dt \right]$$

$$U_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \left[\int_0^T u_{(t)}^2 dt \right]}$$

$$u_{(t)} = \frac{4}{T} t \Rightarrow 0 \leq t \leq \frac{T}{2}$$

$$u_{(t)} = -2 \Rightarrow \frac{T}{2} \leq t \leq \frac{3T}{4}$$

$$u_{(t)} = 0 \Rightarrow \frac{3T}{4} \leq t \leq T$$

$$U_{pop} = \frac{1}{T} \left[\int_0^{T/2} \frac{4}{T} t dt + \int_{T/2}^{3T/4} (-2) dt + \int_{3T/4}^T 0 dt \right] = 0 \text{ V}$$


$$U_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \left[\int_0^{T/2} \left(\frac{4}{T} t \right)^2 dt + \int_{T/2}^{3T/4} (-2)^2 dt + \int_{3T/4}^T 0^2 dt \right]} = \sqrt{\frac{5}{3}} \text{ V}$$

3.

$$\underline{Z} = \frac{R + jX_L}{R + jX_C} - jX_C$$

$$\text{Im}\{\underline{Z}\} = 0, \quad R^2 X_L - X_C R^2 - X_C X_L^2 = 0$$
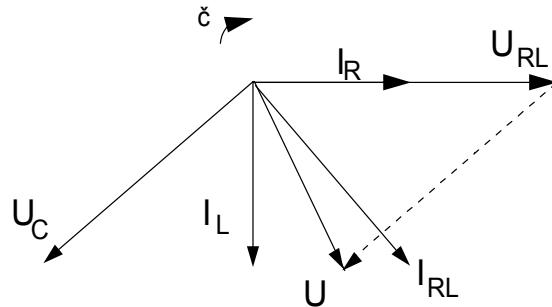
$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{R^2}{R^2 CL - L^2}}$$




4.

$$\underline{U} = \underline{I}_1 (R + jX_1 + jX_2) - 2jX_M \underline{I}_1 - jX_2 \underline{I}_2 + jX_M \underline{I}_2$$

$$0 = jX_2 \underline{I}_2 + jX_M \underline{I}_1 - jX_2 \underline{I}_1$$
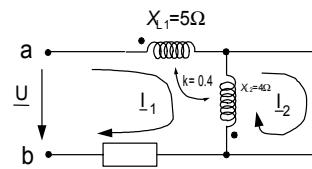
$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}_1} = 6 + j4.2 \Omega$$



5. Delovna moč se troši le na uporu R in znaša:

$$\underline{I}_a = \frac{\underline{U}}{R} = \frac{230(1+j0)}{10} = 23 \text{ A}$$

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = P + jQ = 230(1+j0) \cdot 23 = 5290 + j0 \text{ VA} \Rightarrow P = 5290 \text{ W}$$

$$\underline{I}_0 = \underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c = \frac{230(1+j0)}{10} + \frac{230(-0.5 - j0.866)}{-j10} + \frac{230(-0.5 + j0.866)}{j10} = 63 \text{ A}$$