



Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Univerza *v Ljubljani*
Fakulteta *za elektrotehniko*



Digitalni Elektronski Sistemi


Osnove jezika VHDL

2. del: sekvenčna vezja

Opis sekvenčnih vezij

- ▶ Izhodi sinhronih vezij se spreminjajo ob uri
 - ▶ prva fronta: `clk'event and clk='1'` ali `rising_edge(clk)`
 - ▶ zadnja: `clk'event and clk='0'` ali `falling_edge(clk)`
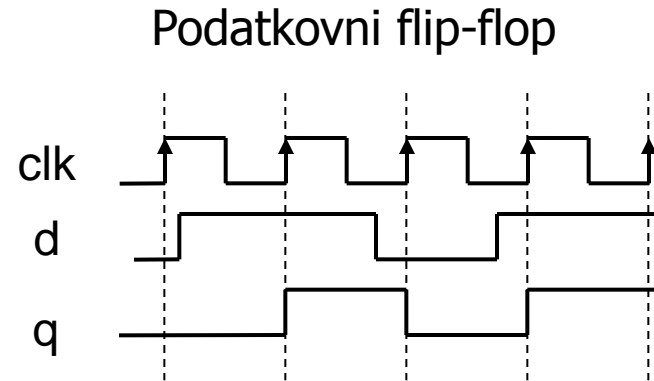
```
FF: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    q <= d;
  end if;
end process;
```



Sinteza vezja s flip-flopi

- ▶ Narediti želimo sinhrona vezja s flip-flopi (FF)
 - ▶ ne želimo asinhronih pomnilnih elementov (**latch**)
 - ▶ za sintezo FF uporabimo ustrezno obliko zapisa

I. oblika: popolnoma sinhrono vezje

```
FF: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    q <= d;
  end if;
end process;
```

II. oblika: asinhroni reset

```
FF: process (clk, reset)
begin
  if reset='1' then
    q <= "00000000";
  elsif rising_edge(clk) then
    q <= d;
  end if;
end process;
```

Povratne zanke

- ▶ Sinhrono vezje ima lahko povratno zanko
 - ▶ na podlagi stanja izhoda izračunamo novo stanje
 - ▶ Npr. števec, pomikalni register, sinhroni avtomat

I. oblika

```
stev: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    q <= q + 1;
  end if;
end process;
```

- ▶ na podlagi stanja izhoda izračunamo novo stanje
- ▶ če je signal q zunanji, mora biti vrste buffer

Primer: BCD števec

- ▶ BCD števec šteje od 0 do 9

I. oblika

```
stev: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if q < 9 then
      q <= q + 1;
    else
      q <= "0000";
    end if;
  end if;
end process;
```


II. oblika

```
stev: process (clk)
begin
  if reset='1' then
    q <= "0000"
  elsif rising_edge(clk) then
    if q < 9 then
      q <= q + 1;
    else
      q <= "0000";
    end if;
  end if;
end process;
```

Zgradba vezja BCD števca

- ▶ Signal q je izhod FF, ki imajo na vhodu logiko
 - ▶ podatkovni vhod je odvisen od trenutnega izhoda – povratna zanka
 
```
stev: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if q < 9 then
      q <= q + 1;
    else
      q <= "0000";
    end if;
  end if;
end process;
```



Kdaj dobimo flip-flope ?

- ▶ Kadar priredimo vrednost signalu ob fronti (ure), bo ta signal izhod iz flip-flopa(ov)

flip-flopi

```
acc: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    faza <= faza + inc;
    if faza="1111" then
      pre <= '1';
    else
      pre <= '0';
    end if;
  end if;
end process;
```


Potek simulacije

- ▶ Procesni stavek se izvede ob spremembi ure (clk)
 - ▶ pogoj `rising_edge()` je izpolnjen, ko gre clk iz 0 na 1


```
acc: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    faza <= faza + inc;
    if faza="1111" then
      max <= '1';
    else
      max <= '0';
    end if;
  end if;
end process;
```

korak	čas	clk	inc	faza	max
čakaj	0	0, 1	1111	0000	0
račun	T	1	1111	1111	0
izvrši	T+d	1	1111	1111	0
čakaj	T2	0, 1	1111	1111	0
račun	T2+d	1	1111	1110	1
izvrši	T2+d	1	1111	1110	1

Časovni diagram in zgradba vezja

 

 - ▶ Signal max se postavi na '1' šele ob naslednji fronti ure
- ▶ zakasnitev, ker je izhod iz flip-flopa !




Pravila za modeliranje sekvenčnih vezij

- ▶ Sekvenčni del z izhodnimi flip-flopi opišemo s sinhronim procesom Register
- ▶ Kombinacijsko vezje opišemo s kombinacijskim procesom ali izven procesnega okolja Transfer Level

```
acc: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    faza <= faza + inc;
  end if;
end process;

 max <= '1' when faza="1111"
      else '0';
```



Signali v sinhronih vezjih

- ▶ S signali poimenujemo povezave v vezju
- ▶ Signali pri simulaciji:
 - ▶ ob izračunu izrazov se določi bodoča vrednost signala (dogodek)
 - ▶ vrednost se priredi, šele ko se dogodki izvršijo
- ▶ Signali pri sintezi:
 - ▶ v sinhronih procesih (I. ali II. oblika) vsak signal, ki mu prirejamo vrednost pomeni flip-flop(e)
 - ▶ signali niso primerni za izračun vmesnih rezultatov s kombinacijsko logiko

Spremenljivke (variable)


- ▶ Spremenljivke uporabljamo v procesnem okolju za izračun vmesnih rezultatov
 - ▶ ob izračunu spremenljivka **takoj** dobi novo vrednost
- ▶ Deklaracija spremenljivke:

```
p: process (clk)
  variable v: std_logic_vector(7 downto 0);
begin
```

- ▶ Prireditveni operator (:=)

```
v := vhod - "0011";
```

Sinteza vezja s spremenljivkami

 


```
pipe: process (clk)
  variable v: signed (3 downto 0);
begin
  if rising_edge(clk) then
    v := vhod - "0011";
    if v > 10 then
      v1 <= v;
    else
      v1 <= "1010";
    end if;
    v2 <= v1 xor "1010";
  end if;
end process;
```

- ▶ prireditve spremenljivki ob fronti ure ni nujno izhod FF !
- ▶ FF dobimo šele po prireditvi spremenljivke signalu v1


Sinteza vezja za obdelavo podatkov

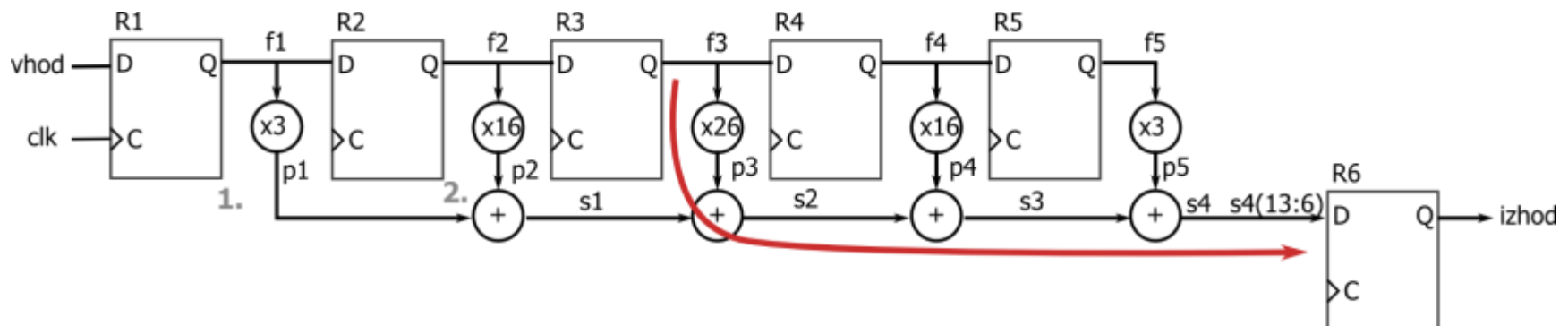- ▶ Zmogljivost vezja omejujejo zakasnitve v kombinacijskem delu: prenos pri seštevanju, ...
 - ▶ frekvenco ure omejuje povezava z največjo zakasnitvijo, ki se imenuje **kritična pot**
- ▶ Primer: Gaussovo sito
 - ▶ množenje z $26 = 11010$ in 3 seštevanja



Optimizacija sekvenčnega vezja

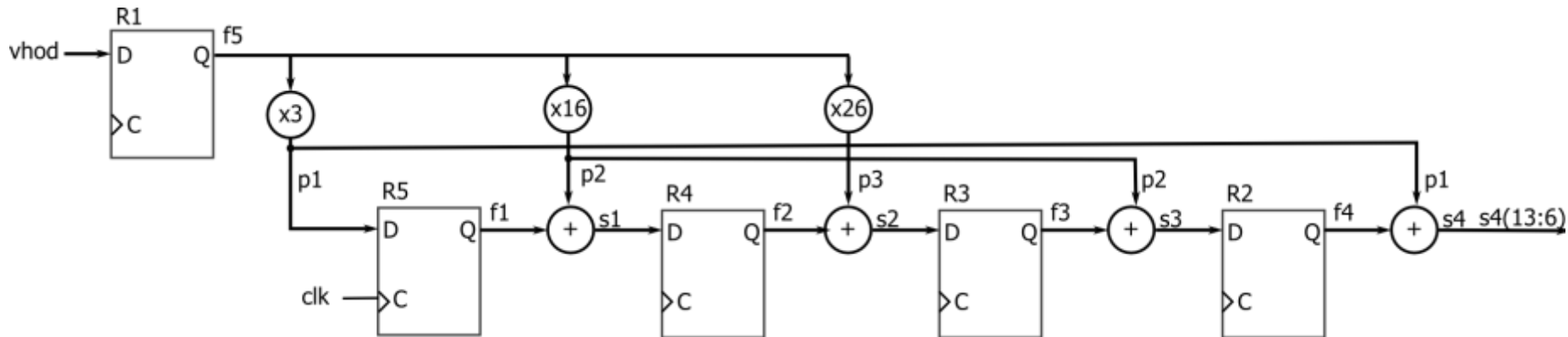- ▶ Dodamo flip-flope med kombinacijske gradnike (cevovod)
- ▶ Preuredimo operacije, da zmanjšamo kritično pot
- ▶ Optimizirano Gaussovo sito
 - ▶ množenje z 26 in eno seštevanje na kritični poti




Zakasnitve odvisne od tehnologije

- ▶ Integrirana vezja ASIC: prevladujejo zakasnitve v logiki
 - ▶ zmanjšamo s topologijo vrat, obremenitvijo in načrtovanjem transistorjev
- ▶ Programirljiva vezja FPGA: velike zakasnitve v povezavah
 - ▶ na križiščih povezav so elektronska stikala, ki vnašajo zakasnitev pri prenosu signalov
 - ▶ izbira kratkih in namenskih povezav (optimizacija v programski opremi)


Optimizacija površine vezja

► Primer: Kompleksno množenje
 
$$(a + bi)(c + di) = ac - bd + (bc + ad)i$$




- 4 mult, 2 addsub
- 2 računska cikla

 

- 2 mult, 1 addsub
- 3 računski cikli

Stroj s končnim številom stanj (avtomat)


 
- ▶ Stroj stanj je abstrakcija iz teoretičnega računalništva
- ▶ Sekvenčno vezje, ki deluje na principu **stanja** in vsebuje
 - ▶ kombinacijsko logiko
 - ▶ flip-flope za shranjevanje stanja
- ▶ Npr: Moorov avtomat



- ▶ Ob fronti ure kombinacijska logika določa izhode in naslednje stanje, ki je odvisno od vhodov in trenutnega stanja

Diagram prehajanja stanj

  - ▶ Primer: vezje za detekcijo pritiska tipke
 - ▶ na izhodu naredi en impulz ob pritisku na tipko ($T='1'$)



Opis Moorovega avtomata v jeziku VHDL

- ▶ Določimo podatkovni tip, kjer naštejemo stanja
 - ▶ sinhroni proces za shranjevanje stanj

```
architecture RTL of avtomat is  
  type stanja is (mir, impulz, cakaj);  
  signal stanje, naslednje: stanja;  
begin
```

```
  FF: process (clk)  
  begin  
    if rising_edge(clk) then  
      stanje <= naslednje;  
    end if;  
  end process;
```

prehodi med stanji:


```
  preh: process (stanje, T)  
  begin  
    case stanje is  
      when mir =>  
        if T = '1' then  
          naslednje <= impulz;  
        else  
          naslednje <= mir;  
        end if;  
      when impulz =>  
        naslednje <= cakaj;
```

Izhodna logika

- ▶ Kombinacijska logika za izhode
 - ▶ kombinacijski proces ali izbirni stavek when ... else

```
komb: process (stanje)
begin
  if stanje=impulz then
    izhod <= '1';
  else
    izhod <= '0';
  end if;
end process;
```

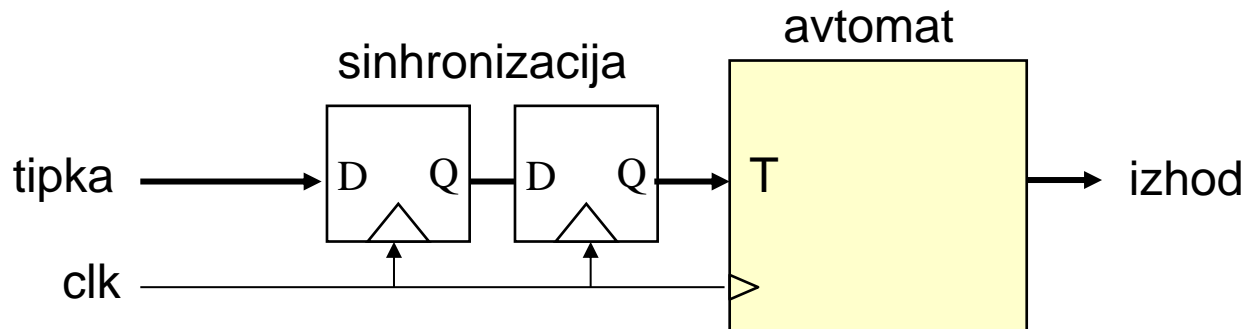- ▶ Vhod v avtomat je potrebno sinhronizirati !



Sinteza in kodiranje stanj

- ▶ Kako so kodirana stanja?
 - ▶ kodiranje stanj naredi program za sintezo vezja
 - ▶ nekatere kode ne predstavljajo stanja iz diagrama
 - ▶ V stavku **case** uporabimo **when others=>** kjer določimo v katero stanje naj se premakne avtomat, če pride slučajno v nedefinirano stanje

binarno

mir = 00

impulz = 01

cakaj = 10

one-hot

mir = 001

impulz = 010

cakaj = 100


Kompakten opis v jeziku VHDL

- ▶ Kompakten opis sekvenčnega stroja stanj
 - ▶ v enem procesu opišemo flip-flope in vhodno logiko

```
sekv: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    case stanje is
      when mir =>
        if tipka='1' then
          stanje <= impulsz;
        end if;

        when impulsz =>
          stanje <= cakaj;

         when others =>
          if tipka='0' then
            stanje <= mir;
          end if;
        end case;
    end case;
```



```
izhod <= '1' when stanje=impulz
else '0';
```