



Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Univerza *v Ljubljani*  
Fakulteta *za elektrotehniko*



Digitalni Elektronski Sistemi

# Osnove jezika VHDL

1. del: signali, izrazi in osnovni stavki

# Osnovni koncepti jezika VHDL

---


- ▶ Model vezja je sestavljen iz:
  - ▶ opisa vmesnika (**entity**)
  - ▶ opisa delovanja (**architecture**)
- ▶ Osnovni elementi so **signali**, ki predstavljajo povezave
- ▶ Pri opisu vmesnika določimo zunanje signale (**port**) in parametre vezja
  - ▶ signalu določimo smer (**in, out, inout, buffer**)
  - ▶ in podatkovni tip (npr. **bit**)

```
entity adder is  
  port ( a, b : in bit;  
         carry : in bit;  
         sum : out bit );  
end adder;
```
 
# Opis delovanja (architecture)

```
entity adder is  
  port ( a, b : in bit;  
         carry : in bit;  
         sum : out bit );  
end adder;
```

```
architecture one of adder is  
  signal c : bit;  
begin  
  sum <= c xor carry;  
  c <= a xor b;  
end one;
```



deklaracija notranjega signala


- ▶ V arhitekturnem stavku deklariramo notranje in izhodne signale

# Zunanji signali

- ▶ Zunanji signali so enobitni (**bit**) ali vektorski signali (**bit\_vector**)

```
entity alu is
  port ( a, b : in  bit_vector(15 downto 0);
        op  : in  bit_vector(3  downto 0);
        c   : out bit_vector(15 downto 0);
        zero :out bit );
end alu;
```

MSB                      LSB

 


- ▶ Podatkovni tip **bit** pozna dve vrednosti: 0 ali 1
  - ▶ za bolj realistično simulacijo potrebujemo več-vrednostno logiko ('Z', 'U', 'X')
  - ▶ potrebujemo tudi funkcije za razrešitev
    - ▶ npr. ko signalu vsilimo vrednost '0' in 'Z', prevlada vrednost '0'

# Večvrednostna logika: std\_logic

- ▶ V knjižnici IEEE: `std_logic` in `std_logic_vector`
  - ▶ 'U' nedefinirano stanje
  - ▶ 'X' kratak stik
  - ▶ 'Z' visoka impedanca (odprte sponke)
  - ▶ 'H', 'L' šibko visoko, nizko stanje (pullup, pulldown)
  - ▶ ...

vključimo knjižnico
 
```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
  
entity adder is  
  port ( a, b : in std_logic;  
        carry : in std_logic;  
        sum : out std_logic );  
end adder;
```



# Numerični vektorji: signed in unsigned

---

- ▶ Kako interpretiramo vrednost dvojiškega vektorja ?
- ▶ V knjižnici IEEE: **numeric\_std** sta definirana dva numerična podatkovna tipa: **signed** in **unsigned**
  - ▶ v stavkih jezika VHDL je potrebno zapisati pretvorbo med standardnimi in numeričnimi vektorji


```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
use IEEE.numeric_std.all;  
  
architecture one of test is  
  
    signal a, b: std_logic_vector(3 downto 0);  
    signal an: unsigned(3 downto 0);  
  
begin  
  
    an <= unsigned(a);  
    b <= std_logic_vector(an);
```

V izrazih jezika VHDL je potrebna eksplicitna pretvorba podat. tipov!

# Prireditveni stavek

- ▶ S prireditvenim stavkom signalu priredimo konstantno vrednost ali izraz:

```
flag <= '0';  
sum <= a xor b;
```

 

- ▶ Prireditveni stavek predstavlja logiko, katere izhod je signal, ki mu prirejamo vrednost

Signalu ne smemo hkrati (v več stavkih) prirejati različne vrednosti, ker bi opisali kratek stik!

# Konstantne vrednosti

---

- ▶ Konstantno vrednost tipa `bit` ali `std_logic` zapišemo med enojne narekovaje:

```
one <= '1';  
tristate <= 'Z';
```

- ▶ Vektorske konstante (`std_logic_vector`, `unsigned`) pišemo med dvojne narekovaje:

```
a <= "11110000";  
b <= X"3A";  
c <= (others => '0');
```

šestnajstiška konstanta

agregat

postavi vse bite vektorja na 0



# Deklaracija signalov in konstant

---

- ▶ Zunanji signali so deklarirani v stavku **port**
- ▶ Notranje signale in konstante deklariramo v **arhitekturnem** stavku
  - ▶ signalu lahko ob deklaraciji priredimo začetno vrednost
  - ▶ konstantam moramo prirediti vrednost !

```
architecture one of test is
```

```
    signal count: unsigned(3 downto 0) := "0011";
```

```
    constant zero: std_logic := '0';
```

```
begin
```

# Aritmetični izrazi

---

- ▶ Osnovne računske operacije: **+**, **-**, **\***
  - ▶ definirane so v IEEE.numeric\_std za izraze, kjer nastopajo numerični vektorji **signed** ali **unsigned**

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

architecture one of test is
    signal a, b, sum, inc, m: unsigned(7 downto 0);
    signal d, e: unsigned(3 downto 0);
begin
    sum <= a + b;      -- 8 bitni seštevalnik
    inc <= a + 1;     -- prišteje celoštevilsko konstanto (integer)
    m <= d * e;       -- 4 x 4 biti = 8 bitni rezultat
```

# Operacije z vektorji

---

```
signal a, b, c: std_logic_vector(7 downto 0);  
signal high, low: std_logic_vector(3 downto 0);
```

## ▶ Podvektor:

```
high <= a(7 downto 4);  -- 4 bitni podvektor  
low <= a(3 downto 0);  -- 4 bitni podvektor  
sign <= a(7);          -- sign je tipa std_logic
```

## ▶ Logične operacije: **and, or, not, xor, xnor...**


## ▶ Sestavljanje vektorjev: **&**

```
a <= high & low;  
b <= sign & "000" & low;
```
 
# Pogojni prireditveni stavek

- ▶ Signalu priredimo vrednost ali izraz ob določenem pogoju

```
mux <= a when select='0' else b;  
flag <= '1' when a>b else '0';  
add <= a+b when b>0 else a-b;
```



- ▶ Pogojni prireditveni stavek v osnovni obliki predstavlja izbiralnik (multiplekser)
  - ▶ izrazi predstavljajo logiko na vhodu izbiralnika, pogoj pa logiko za izbiro vhoda
- ▶ Relacijski operatorji:

=	/=	>	>=	<	<=
enako	ni enako	večje	večje ali enako	manjše	manjše ali enako

# Deklaracija zunanjih signalov

---

## ▶ Določimo podatkovni tip in smer (mode)

**in** ▶ vhodni signali, ki se lahko pojavljajo le na desni strani prireditvenih stavkov in v pogojih

**out** ▶ izhodni signali, ki se lahko pojavljajo le na levi strani prireditvenih stavkov

**inout** ▶ dvosmerni signali (npr. dvosmerna vodila), ki se lahko pojavljajo na obeh straneh prireditev

**buffer** ▶ izhodni signali, ki pa jih lahko uporabljamo tudi na desni strani prireditev in v pogojih

# Primer deklaracije: buffer

---

```
entity increment is  
  port ( a: in unsigned(3 downto 0);  
         incr_a : buffer unsigned(3 downto 0);  
         flag : out std_logic );  
end increment;  
  
architecture one of increment is  
begin  
  incr_a <= a + 1;  
  flag <= '1' when incr_a="1111" else '0';  
end one;
```

- ▶ Signal `incr_a` mora biti deklariran kot **buffer**, ker se pojavlja na levi strani prireditve (kot izhod) in v pogoju (kot vhod)

# Procesno okolje

- ▶ Znotraj procesnega okolja so **sekvenčni stavki**
  - ▶ vrstni red stavkov je v procesu lahko pomemben
  - ▶ med sekvenčne stavke spada pogojni (**if**) stavek
  - ▶ dovoljeno je narediti več prireditev enemu signalu, dejansko se izvrši le zadnja prireditev

```
primerjava: process (a, b)
begin
  enako <= '0';
  if a=b then
    enako <= '1';
  end if;
end process;
```

# Zgradba procesnega okolja

---

```
oznaka: process (seznam signalov)
begin
.....
end process;
```

- ▶ Z **oznako** poimenujemo del vezja, ki ga predstavlja proces
- ▶ Simulacija procesa se izvrši ob spremembi enega izmed signalov iz **seznama**
  - ▶ pri opisu kombinacijskih vezij moramo navesti vse signale, ki predstavljajo vhode v proces



# Pogojni stavek (if)

---

- Ob izpolnjenem pogoju se izvrši en ali več stavkov, ki so zapisani za “**then**”
- Opcija: če pogoj ni izpolnjen se izvršijo stavki za “**else**”
- Pogojni stavek zaključimo z “**end if**”

```
if pogoj then  
    stavki(1);  
else  
    stavki(2);  
end if;
```

```
if pogoj1 then  
    stavki(1);  
elsif pogoj2 then  
    stavki(2);  
else  
    stavki(3);  
end if;
```

# Primerjava s sočasnimi stavki

---

- ▶ Pogojni stavek spada med sekvenčne stavke
  - ▶ uporabljamo ga lahko le znotraj procesa
- ▶ Pogojni prireditveni stavek je alterativa med sočasnimi stavki

```
p_max: process(a, b)
begin
  if a>b then
    max <= a;
  else
    max <= b;
  end if;
end process;
```

=

```
max <= a when a>b else b;
```

## Primerjava (2)

---

```
bin2bcd: process(bin)
begin
  if bin>9 then
    enice <= bin - "1010";
    desetice <= '1';
  else
    enice <= bin;
    desetice <= '0';
  end if;
end process;
```

=

```
enice <= bin - "1010" when bin>9
  else bin;
desetice <= '1' when bin>9
  else '0';
```

- ▶ V pogojnem stavku imamo lahko več prireditev

# Zaporedje pogojev: prioriteta

---

```
p: process(int0, int1, int2)
begin
  if int0='1' then
    v <= "01"
  elsif int1='1' then
    v <= "10";
  elsif int2='1' then
    v <= "11";
  else
    v <= "00";
  end if;
end process;
```

=

```
v <= "01" when int0='1' else
  "10" when int1='1' else
  "11" when int2='1' else
  "00";
```

int0 ima prednost pred  
int1, ki ima prednost pred  
int2 ...

- ▶ Zaporedni pogoji se ovrednotijo s prioriteto

# Sekvenčni izbirni stavek (case)

---

- ▶ Odločamo se glede na vrednost enega signala
- ▶ Izbirni stavek nima prioritete

```
case ime_signala is  
  when vrednost1 =>  
    stavki(1);  
  when vrednost2 =>  
    stavki(2);  
  ...  
  when others =>  
    stavki(n);  
end case;
```

```
decod: process(digit)  
begin  
  case digit is  
    when "00" =>  
      display <= "00111111";  
    when "01" =>  
      display <= "00000110";  
    when others =>  
      display <= "11111001";  
  end case;  
end process;
```

# Primer: izbiralnik (multipleksor)

---

- ▶ Izbiralnik s štirimi vhodi (a, b, c in d)

```
m: process(mode,a,b,c,d)
begin
  if mode="00" then
    mux <= a;
  elsif mode="01" then
    mux <= b;
  elsif mode="10" then
    mux <= c;
  else
    mux <= d;
  end if;
end process;
```

```
m: process(mode,a,b,c,d)
begin
  case mode is
    when "00" =>
      mux <= a;
    when "01" =>
      mux <= b;
    when "10" =>
      mux <= c;
    when others =>
      mux <= d;
  end case;
end process;
```

# Sočasni izbirni stavek (with...select)

---

- ▶ Na podlagi izbire priredimo signalu različne vrednosti (ali izraze)

```
with izbira select  
signal <= izraz(1) when vrednost1,  
        izraz(2) when vrednost1,  
        ...  
        izraz(n) when others;
```

- ▶ Za razliko od **case** stavka lahko prirejamo vrednost le enemu signalu

```
with digit select  
display <= "00111111" when "00",  
        "00000110" when "01",  
        "11111001" when others;
```

# Sekvenčni stavki in sinteza vezja

---

- ▶ Prirejanje vrednosti signalom na več mestih
- ▶ Če signalu pod kakšnim pogojem ne določimo vrednosti, se bo ohranjala zadnja vrednost
  - ▶ dobimo sekvenčno vezje !

```
p: process(set_flag, clear_flag)
begin
  if set_flag='1' then
    flag <= '1';
  elsif clear_flag='1' then
    flag <= '0';
  end if;
end process;
```

Naredili smo asinhroni  
zapah za signal flag !



# Opis kombinacijskih vezij

---

- ▶ Definiramo vrednosti pri vseh pogojih:
  - ▶ vrednost priredimo pri vsakem “if” in “else” ali
  - ▶ vrednost priredimo na začetku procesa in jo spremenimo v “if” stavkih

```
primerjava: process (a, b)
begin
  if a=b then
    enako <= '1';
  else
    enako <= '0';
  end if;
end process;
```

```
primerjava: process (a, b)
begin
  enako <= '0';
  if a=b then
    enako <= '1';
  end if;
end process;
```