

PREKLOPNA VEZJA

izpiski za ustni izpit

Šolsko leto 2008 / 2009
Izvajalec Stanislav Reberšek

Avtor dokumenta Matic Golob
Sodelavci Uroš Pirnat

UREJANJE DOKUMENTA

VERZIJA 01 REVIZIJA 02
DATUM 29. 3. 2009

ZADNJI POPRAVLJAL /
PREGLEDAL /

OPOMBE

POPRAVKI

29. 3. 2009 – B&W, razteg čez A4, kontrast

www.stromar.si

zbirka študijske literature na spletu

razmnoževanje dovoljeno ob predhodnem dogovoru z avtorjem
v dokumentu lahko obstajajo napake

PV

1. ŠTEVILSKI SISTEMI IN KODE

Številski sistemi

Binarni sistem:

$$X = a_m 2^m + a_{m-1} 2^{m-1} + \dots + a_1 2^1 + a_0 + a_{-1} 2^{-1} + \dots + a_{-m} 2^{-m} = \sum_{i=-m}^m a_i 2^i$$

↳ vrednost števila v desetiškem sistemu

$$a_i \in \{0, 1\}$$

Heksadecimalni sistem:

$$X = \sum_{i=-m}^m a_i 16^i \quad a_i \in \{0, 1, \dots, 9, A, \dots, F\}$$

↳ vred. št. v (10) sist.

Pretvarjanje iz desetiškega v sistem z osnovo q :

- št. razdelimo na celi del in ulomčni del

• pretvorba celega dela:

~~N~~ $N =$ naravno št. z osnovo 10

$$\frac{N}{q} = S_0 + \frac{a_0}{q} \Rightarrow a_0$$

$$\frac{S_0}{q} = S_1 + \frac{a_1}{q} \Rightarrow a_1$$

celi del ← S_1 $\frac{a_1}{q}$ → ostank

dobler ne dobimo vseh koeficientov (do $S_m = 0$)

Primer: $N_{10} = 41, q = 2$

$$\frac{41}{2} = 20 + \frac{1}{2} \quad a_0 = 1$$

$$\frac{20}{2} = 10 + \frac{0}{2} \quad a_1 = 0$$

$$\frac{10}{2} = 5 + \frac{0}{2} \quad a_2 = 0$$

$$\frac{5}{2} = 2 + \frac{1}{2} \quad a_3 = 1$$

$$\frac{2}{2} = 1 + \frac{0}{2} \quad a_4 = 0$$

$$\frac{1}{2} = 0 + \frac{1}{2} \quad a_5 = 1$$

$$N_2 = 101001$$

• pretvorba ulomčnega dela:

naj bo $N < 1$

$$N \cdot q = a_{-1} + S_{-1}$$

$$S_{-1} \cdot q = a_{-2} + S_{-2}$$

$$\dots \rightarrow a_{-m} \in \{0, 1\}$$

do $S_{-m} = 0$

Primer: $N_{10} = 0,25, q = 2$

$$0,25 \cdot 2 = 0 + 0,5 \quad a_{-1} = 0$$


$$0,5 \cdot 2 = 1 + 0 \quad a_{-2} = 1$$

$$N_2 = 0,01$$

AvtoAkustika

Kode in kodiranje

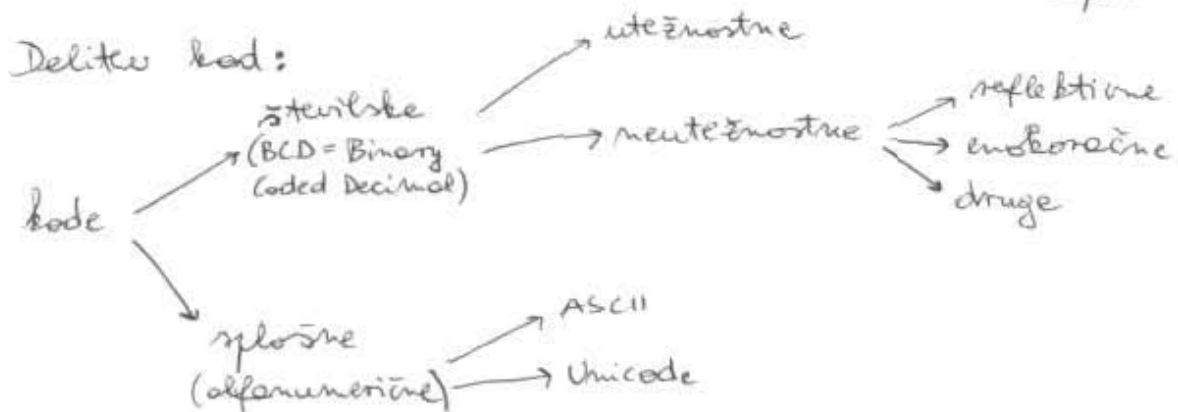Kodiranje = prirejanje števil, črk in drugih znakov v obliko, ki je primerna za zapis v binarnem zapisu



utežnostne:

- manevna BCD koda - preprosto kodiranje, primerna za prenos št. podatkov, ne omogoča odkrivanja napak
- bitvinska BCD koda - premik enic \Rightarrow uporabna za štetje
 - pamost enic omogoča preprosto odkrivanje napak

neutežnostne:

- reflektivna BCD koda - zrcalna (preprosto dobočanje komplementa)
- Grayeva endokorecna - spremeni se samo po 1 bit rezultata (za kodiranje številk, omiskih, ... števil je tudi reflektivna)

2. BOOLEOVA ALGEBRA

Booleova prem. ima vrednost 0 (false), 1 (true)

Aksioni in teoremi

- aksiomi (postulati) = pravila, ki se med seboj ne izključujejo in jih privzamemo brez preverjanja
- teoremi = izpeljani iz postulatov

▣ postulati (Huntingtonovi - eden od možnih nitenov, ki omogoča postavitelj pravil za nisten operacij $\{+, \cdot\}$)

$$P1: x + 0 = x \quad \left. \begin{array}{l} P1': x \cdot 1 = x \\ P2: x + \bar{x} = 1 \\ P2': x \cdot \bar{x} = 0 \end{array} \right\} \text{neutralnost}$$

$$\left. \begin{array}{l} P3: x + y = y + x \\ P3': x \cdot y = y \cdot x \\ P4: (x + y) + z = x + (y + z) \\ P4': (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) \end{array} \right\} \text{komutativnost}$$

$$P3: x + y = y + x \quad \left. \begin{array}{l} P3': x \cdot y = y \cdot x \\ P4: (x + y) + z = x + (y + z) \\ P4': (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) \end{array} \right\} \text{asociativnost}$$

$$P4: (x + y) + z = x + (y + z) \quad \left. \begin{array}{l} P4': (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) \\ P5: (x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z \\ P5': x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z) \end{array} \right\} \text{distributivnost}$$

$$P5: (x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z \quad \left. \begin{array}{l} P5': x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z) \end{array} \right\} \text{distributivnost}$$

- trije načini dokazovanja teoremov
 - iz aksiomov in že dokazanih teoremov
 - s pravilnostno tabelo
 - z Vennovimi diagrami

• teoremi:

$$T1: x + 1 = 1$$

$$T2: x + x = x$$

$$T3: x \cdot x = x$$

$$T4: x \cdot 0 = 0$$

$$T5: \bar{\bar{x}} = x$$

$$T6: x + x \cdot y = x$$

$$T7: x \cdot (x + y) = x$$

$$T8: (x + \bar{y}) \cdot y = x \cdot y$$

$$T9: x \cdot \bar{y} + y = x + y$$

$$T10: x + y + \bar{x} = 1$$

$$T11: \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot x = 0$$

$$T12: \overline{x + y} = \bar{x} \cdot \bar{y} \quad \left. \begin{array}{l} T13: \overline{x \cdot y} = \bar{x} + \bar{y} \end{array} \right\} \text{de Morganova teorema}$$

$$T13: \overline{x \cdot y} = \bar{x} + \bar{y}$$

▣ Dokaz de Morganovega teorema $\overline{x + y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$

Najprej dokazemo, da velja:

$$(x + y) \cdot \bar{x} \cdot \bar{y} = 0$$

$$(x + y) + \bar{x} \cdot \bar{y} = 1$$

AvtoAkustika

Dokaz 1. enačbe:

$$\text{PS} \rightarrow (x+y) \cdot \overline{x} \cdot \overline{y} = \overbrace{x \cdot \overline{x} \cdot \overline{y}}^0 + \overbrace{y \cdot \overline{x} \cdot \overline{y}}^0 = 0$$

Dokaz 2. en.:

$$\text{PS}' \rightarrow (x+y) + \overline{x} \cdot \overline{y} = \overbrace{(x+y+\overline{x})}^1 \cdot \overbrace{(x+y+\overline{y})}^1 = 1$$

Uvedemo novi sprem. $A = x+y$ in $B = \overline{x} \cdot \overline{y}$ korej velja:

$$A \cdot B = 0 \quad \text{in} \quad A + B = 1$$

Kadar za sprem. A in B veljata zgoraj dve enačbi, pravimo, da sta si komplementarni. Za komplem. sprem. pa velja:

sprem. pa velja:

$$A = \overline{B} \quad \text{oz.} \quad \overline{A} = B$$

Sledi

$$\overline{x+y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$$

3. PREKLOPNE FJE IN ELEMENTI

Minterm in makssterm

• minterm fje $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$: konjunkcija vseh sprem. fje, v kateri vsaka sprem. nastopa enkrat, bodisi v osnovni (nenegirani) obliki, ali v neg. obliki

mintermi fje $f(x, y)$: $m_3 = xy$, $m_2 = x\overline{y}$, $m_1 = \overline{x}y$, $m_0 = \overline{x}\overline{y}$

• makssterm fje $f(x_1, \dots, x_n)$: disjunkcija vseh sprem. fje, v kateri vsaka sprem. nastopa enkrat

maksstermi fje $f(x, y)$: $M_3 = x+y$, $M_2 = x+\overline{y}$, $M_1 = \overline{x}+y$, $M_0 = \overline{x}+\overline{y}$

▣ Kaj je negacija makssterma?

Negacija makssterma je ustrezen minterm in obratno

$$\overline{M_i} = \overline{M_{2^m-1-i}}$$

~~istih minterm~~
~~istih makssterm~~
~~istih negacij~~
~~istih makssterm~~

$$\overline{M_i} = M_{2^m-1-i}$$

$m = \text{št. spremenljivk}$

Popolni normalni deliki zapisa preklone fje

PKNO: produkt mintermov

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=0}^{2^n-1} (d_i + M_i) \quad d_i \in \{0, 1\}$$

PDNO: vsota mintermov

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=0}^{2^n-1} \beta_i m_i \quad \beta \in \{0, 1\}$$

▣ Izpelji drazee za pretvorbo iz PKNO v PDNO

$$\text{PKNO: } f = \prod_{i=0}^{2^n-1} (f_i + M_i)$$

$$\bar{f} = \prod_{i=0}^{2^n-1} (\bar{f}_i + M_i) = (\bar{f}_0 + M_0)(\bar{f}_1 + M_1)(\bar{f}_2 + M_2) \dots$$

$$\bar{f} = f = \overline{(\bar{f}_0 + M_0)(\bar{f}_1 + M_1)(\bar{f}_2 + M_2) \dots} = \overline{(\bar{f}_0 + M_0) + (\bar{f}_1 + M_1) + (\bar{f}_2 + M_2) + \dots}$$

$$f = f_0 \bar{M}_0 + f_1 \bar{M}_1 + f_2 \bar{M}_2 + \dots$$

$$f = \sum_{i=0}^{2^n-1} f_i \bar{M}_i = \sum_{i=0}^{2^n-1} f_i m_{2^n-1-i}$$

$$\bar{M}_i = m_{2^n-1-i}$$

- PDNO in PKNO lahko zapisemo iz prave tabele, Kaitchevega diag., Karnaughjevega diag.
 ↓
 Grayeva koda

Preklone fje dveh spremenljivk (operatorji)


x_1	x_2	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}
0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1
1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1

negirani
implikaciji


implikaciji

AvtoAkustika


NOR(\downarrow):

 


XOR(\oplus)-vsota po modulu 2:

 

NAND(\uparrow , 1):

 

NXOR, XNOR, EQU(\equiv):

 

Funkcijsko polni sistemi

- sistem je funk. poln, če omogoča zapis poljubne preloplne fje
- funkcijsko polni sistemi:
 - $\{+, \cdot, \bar{}\}$ - elementarni FPS
 - $\{+, \bar{}\}$ $\bar{x}y = x + y \Rightarrow xy = \overline{x + y}$
 - $\{\cdot, \bar{}\}$ $x + y = \overline{\bar{x} \bar{y}} \Rightarrow x + y = \overline{\bar{x} \bar{y}}$
- $\{\uparrow\}$ - Shefferjev FPS
- $\{\downarrow\}$ - Pierceov FPS
- $\{\equiv, +, 0\}, \{\oplus, \cdot, 1\}$

▣ Izpolni relacije med Shefferjem in Pierceom + poenostavi, da dobiš fje realizirano na enem oz. dveh inverterih.


$$x_1 \uparrow x_2 = \overline{x_1 x_2} = \overline{x_1} + \overline{x_2}$$

$$\overline{x_1 \uparrow x_2} = \overline{\overline{x_1} + \overline{x_2}} = x_1 x_2$$

$$x_1 \downarrow x_2 = \overline{x_1 + x_2} = \overline{x_1} \overline{x_2}$$


$$\overline{x_1 \downarrow x_2} = \overline{\overline{x_1} \overline{x_2}} = x_1 + x_2$$

 Negacija Sheff. operatorja je Pierceov operator negiranih spremenljivk in obratno.



Pretvorba linearne kode v Grayev kod
 
$$\boxed{b_n \ b_{n-1} \ \dots \ b_2 \ b_1 \ b_0} \xrightarrow{g_i = b_i \oplus b_{i+1}} \boxed{g_n \ g_{n-1} \ \dots \ g_2 \ g_1 \ g_0}$$



Razredi preklonnih fuj - 5 zaprtih razredov

- fje, ki ohranjajo ničlo (R_0): $f(0, 0, \dots, 0) = 0$
 - fje, — " — enico (R_1): $f(1, 1, \dots, 1) = 1$
 - sebi dualne fje (R_2): $f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$
 - linearne fje (R_3):
 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus a_2 x_2 \oplus \dots \oplus a_n x_n, a_i \in \{0, 1\}$
 - pozitivno monotone fje (R_4):
 $x_1 \leq y_1, x_2 \leq y_2, \dots, x_n \leq y_n \Rightarrow f(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq f(y_1, y_2, \dots, y_n)$
- naloga fuj $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ je **FRS**, če naveden od petih zaprtih razredov ne vsebuje vseh fuj naloga

Prievodna operatorjev iz $\{+, \cdot, -\}$ v $\{\uparrow\}$

za prievodbo iz DNO uporabimo naslednji formuli (teorema):

$$\begin{aligned} & x_1 x_2 \dots x_k + y_1 y_2 \dots y_m + z_1 z_2 \dots z_n = \\ & = \overline{\overline{x_1 x_2 \dots x_k} + \overline{y_1 y_2 \dots y_m} + \overline{z_1 z_2 \dots z_n}} = \\ & = \overline{x_1 x_2 \dots x_k} \cdot \overline{y_1 y_2 \dots y_m} \cdot \overline{z_1 z_2 \dots z_n} = \\ & = \uparrow(\overline{x_1 x_2 \dots x_k}, \overline{y_1 y_2 \dots y_m}, \overline{z_1 z_2 \dots z_n}) = \\ & = \uparrow(\uparrow(x_1, x_2, \dots, x_k), \uparrow(y_1, y_2, \dots, y_m), \uparrow(z_1, z_2, \dots, z_n)) \end{aligned}$$

$$\bar{x} = x \uparrow x$$

Simetrične fje

▣ Simetrične fje.

Lokalno sim. fje glede na x_i in x_j :

$$f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_n) \Rightarrow x_i \sim x_j$$

$$\text{ali } f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, \bar{x}_j, \dots, \bar{x}_i, \dots, x_n) \Rightarrow x_i \sim \bar{x}_j$$


Globelno sim. fje: simetrične glede na vsak par $\{x_i, x_j\}$,
t.j. za vsak par $\{x_i, x_j\}$ velja $x_i \sim x_j$ ali pa $x_i \sim \bar{x}_j$

Zapis: $S_{a,b,\dots}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ - fja, ki v PDNO vsebuje vse
minterme z a nenegativnimi spem, z b negativ.
spem, ...

▣ Realizacija ~~potiskovske~~ simetričnih fij s Caldwellovim vezjem.


Značilnost simetričnih fij je v tem, da imajo zelo
družno MDNO, zato je realizacija obsežna. Med
najbolj uspešne rešitve spada realizacija v
relejski tehniki s Caldwellovim vezjem.

$n = 4$ (4 spem.)

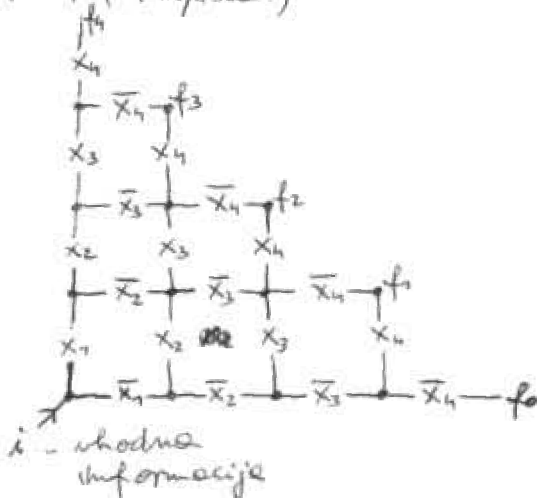

 (7)

Primer: Realizacija $f_{0,2}(x_1, \bar{x}_2, x_3)$



Pragovne fje in elementi

▣ Pragovne fje.

Preklopna fja $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ je ~~pragovna~~ pragovna, če obstaja množica celih števil $\{w_1, w_2, w_3, \dots, w_n\}$ in takšno celo št. P , da velja:

$$f(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} 0, & \text{če } \sum_{i=1}^n w_i x_i < P \\ 1, & \text{če } \sum_{i=1}^n w_i x_i \geq P \end{cases}$$

↑
uteži

P - prag (hiperpremnina, ki loči množico točk z vredn. 0.

Pragovni element je skupina logičnih vrat, katere izhod f je pragovna fja vhodov $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$



Potreben pogoj za pragovnost: fja mora biti v MDNO enotipna (ne vsebuje hitri negativne in nenegativne sprem.)

☑ Ortogonalna fja - definicija.


Funkcija $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = k_1 + k_2 + \dots + k_i + \dots + k_j + \dots + k_l$ je ortogonalna, če za vsak par (k_i, k_j) velja $k_i k_j = 0$ pri $i \neq j$. (k_i je minterm)

Vrsta PDNO fja je ortogonalna. Minimizirana disj. fja pa je ortogonalna samo, če je bila vrsta enica v Veitchevem diag. uporabljena samo 1x.

4. KOMBINACIJSKA VEZJA

Kodirniki

☑ Kodirnik

 


Izhod kodirnika je koda (Binaarna, BCD, ...) nosilca vhoda, na katerem je nemegiran bit (enica)

Vhodom ponavadi določimo prioriteto (v primeru, da se na dveh vhodih hkrati pojavi nemegiran bit upoštevamo tistega z višjo prioriteto)

4/2, 8/3, 10/4 - BCD kodirnik (desetiški digit pretvori v binarni zapis)
 \downarrow
 $y_0 =$ } iz tabele
 $y_1 =$ }
 \downarrow
 0-3

Dekodirniki

☑ Dekodirnik

 

Izhod dekodirnika ima nemeg. bit (1) na mestu, katerega nosilec ustreza vrednosti kode na vhodu

Prav. tabela je popolna (nima nedoločenih bitov), zato tokrat ni posebno postavljanje prioritete


2/4 3/8 ~~10/4~~ ^{4/10} - 12 BCD kode v des. digit

\downarrow
 $y_0 =$
 $y_1 =$
 $y_2 =$
 $y_3 =$
 } tabela

AvtoAkustika

Multiplexorji

 MUX ima 2^m podatkovnih (d) vhodov in m izbirnih (s) vhodov ter en izhod. Na izhodu je vrednost tistega podatkovnega vhoda, katerega naslov je napisan na izbirnih vhodih.



$$y = \bar{s}_0 \bar{s}_1 \dots \bar{s}_{m-2} s_{m-1} d_0 + \bar{s}_0 \bar{s}_1 \dots \bar{s}_{m-2} s_{m-1} d_1 + \dots + s_0 \dots s_{m-2} s_{m-1} d_{2^m-1}$$

$$= m_0 d_0 + m_1 d_1 + \dots + m_{2^m-1} d_{2^m-1}$$

$$y = \sum_{m} \sum_{d} m \cdot d$$

vektor mintermov iz vhodov vektor d vhodov
 vsota produktov (skalarni produkt)


Trivialna realizacije preklopne fje z MUX-om.

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

uporabimo MUX $2^m/m, 2^m-1$

Na adresne (izbirne) vhode pripeljemo spremenljivke x_1, \dots, x_m , na podatkovne pa konstante 0 in 1 in sicer jih prepisemo iz izhodnega stolpca pravihorne tabele.

x_1	x_2	y
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

 

- Netrivialna realizacija:

uporabimo MUX z najjisti št. s vhodov kot je spren., na izbirne vhode pripeljemo nekaj spren., na podatkovne pa preostale spren., njihove fje in konstante

Realizacija skalarnih fje z multipleksorji z enim x vhodom.

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$$

Fje realiziramo kaskadno v več stopenjih: Ena od sprem. pripeljemo na izbirni vhod na podatkovne pa konst., katere od ostalih sprem. in fje ostalih sprem. To fje ostalih sprem. dobimo kot izhod nekoga drugega MUX. Zadevo paravljamo, dokler nimamo na vhodih ~~na~~ MUX-ov le konst. in sprem.

- Vektorski MUX

k-2^m vhodnih skalarnih MUX-ov z skupnimi s vhodi

$$y_0 = m_0 d_{0,0} + m_1 d_{0,1} + \dots + m_{2^m-1} d_{0,2^m-1}$$

$$y_1 = m_0 d_{1,0} + m_1 d_{1,1} + \dots + m_{2^m-1} d_{1,2^m-1}$$

⋮

$$y_k = m_0 d_{k,0} + m_1 d_{k,1} + \dots + m_{2^m-1} d_{k,2^m-1}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{m} \mathbf{\Sigma} \mathbf{D}$$


\downarrow vektor izhodov \downarrow vektor mintermov s vhodov \rightarrow matrika podatkovnih vhodov

Demultipleksorji

Demultipleksor

DEMUX ima en podatkovni (d) vhod, m izbirnih oz. adresnih (s) vhodov ter 2^m izhodov.

 Vrednost podatkovnega vhoda se prenese na tisti izhod, katerega maska je zapisana na izbirnih vhodih.



$$y_0 = \bar{s}_0 \bar{s}_1 \dots \bar{s}_{m-1} d = m_0 d$$

$$y_1 = \bar{s}_0 \bar{s}_1 \dots \bar{s}_{m-2} s_{m-1} d = m_1 d$$

$$\vdots$$


$$y_{2^m-1} = s_0 s_1 \dots s_{m-1} d = m_{2^m-1} d$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{m}^T \mathbf{\Sigma} \mathbf{d}$$

\uparrow podat. vhod
 transponirani vektor mintermov izbirnih vhodov
 \downarrow vektor izhodov

AvtoAkustika

 - ▣ Povezava med demultipleksorjem in dekodirnikom
če 2^m -izhodnemu DEMUX-u na podatkovni vhod vezemo enico, dobimo dekodirnik $m/2^m$



- več enakih DEMUX-ov s skupnimi izvirnimi vhodi lahko obravnavamo kot vektorski DEMUX


$k \times 2^m$ ^{izhodni} vektorski DEMUX

$$Y = M^T \Sigma d$$

↙
matrica izhodov

Primerjalniki (komparatorji)

 - n -bitni primerjalnik enakosti ima dva n -bitna (vektorska) vhoda in en izhod, ki pove ali sta številci na dveh vhodih enaki (preverja istoležne bite)




$$(A=B) = \overline{a_0 \oplus b_0} \cdot \overline{a_1 \oplus b_1} \cdot \overline{a_2 \oplus b_2} \cdot \overline{a_3 \oplus b_3}$$

NXOR &

Primer: 4 bitni primerjalnik enakosti

 - n -bitni primerjalnik velikosti ima 2 n -bitna vhoda in tri izhode, ki odražajo razmerje velikosti števil na vhodih



$$(A < B) = \overline{a_3} b_3 + (\overline{a_3} \oplus \overline{b_3}) \overline{a_2} b_2 + (\overline{a_3} \oplus \overline{b_3}) (\overline{a_2} \oplus \overline{b_2}) \overline{a_1} b_1 + (\overline{a_3} \oplus \overline{b_3}) (\overline{a_2} \oplus \overline{b_2}) (\overline{a_1} \oplus \overline{b_1}) \overline{a_0} b_0$$

$$(A = B) = \dots$$


$$(A > B) = \overline{(A < B)} \overline{(A = B)}$$

Začne primerjati najpomembnejšo bita - v primeru, da sta enaka nadaljuje pri naslednjih dvoch, itd.

Primer: 4 bitni primerjalnik velikosti

Seštevalniki

 Polovični seštevalnik, realizacija z NAND




$$\begin{aligned} c &= ab \\ s &= a \oplus b \end{aligned}$$

c -- carry bit (prenos) ^{na vrhji bit}
s -- sum (vsota - po modulu 2)


polovični
1-bitni seštevalnik
(half adder)
 
$$s = a \oplus b = \bar{a}b + a\bar{b} = \overline{\overline{\bar{a}b + a\bar{b}}} = \overline{\bar{a}b} \cdot \overline{a\bar{b}}$$



Realizacija polnega seštevalnika z NAND

 Polni seštevalnik (full adder) upošteva se morebitni prenos z nižjega bita (K_{i-1}). S kaskadno vezavo FA dobimo n-bitni serijski (zoporedni) seštevalnik (ripple adder).



$$\begin{aligned} K_i &= a_i b_i + (a_i \oplus b_i) K_{i-1} \\ s_i &= a_i \oplus b_i \oplus K_{i-1} \end{aligned}$$

~~$$K_i = a_i b_i + (a_i \oplus b_i) K_{i-1}$$~~

a_i :


	b_i		
a_i	0	1	0
	1	0	1
		K_{i-1}	

K_i :

	b_i		
a_i	1	0	1
	1	1	
		K_{i-1}	


n-bitni serijski seštevalnik

 ~~$$\begin{aligned} s_i &= a_i \oplus b_i \oplus K_{i-1} \\ &= a_i b_i + a_i \bar{b}_i + \bar{a}_i b_i + \bar{a}_i \bar{b}_i \oplus K_{i-1} \end{aligned}$$~~



AVTOKUSTIKA

Realizacija z NAND:

 

1: $\overline{a_i b_i}$

2: $a_i \overline{b_i} + \overline{a_i} b_i = a_i \oplus b_i$

3: $\overline{(a_i \oplus b_i) \cdot c_{i-1}}$

$C_i = \overline{a_i b_i \cdot (a_i \oplus b_i) \cdot c_{i-1}} = a_i b_i + (a_i \oplus b_i) c_{i-1}$

4: $\overline{(a_i \oplus b_i) \cdot (a_i \oplus b_i) \cdot c_{i-1}}$

5: $\overline{(a_i \oplus b_i) \cdot c_{i-1} \cdot c_{i-1}}$

$$A_i = 4 \uparrow 5 = \overline{(a_i \oplus b_i) \cdot (a_i \oplus b_i) \cdot c_{i-1}} + \overline{c_{i-1} \cdot (a_i \oplus b_i) \cdot c_{i-1}} =$$


$$= (a_i \oplus b_i) \cdot (\overline{a_i \oplus b_i} + \overline{c_{i-1}}) + c_{i-1} \cdot (\overline{a_i \oplus b_i} + \overline{c_{i-1}}) =$$

$$= (a_i \oplus b_i) \cdot \overline{c_{i-1}} + c_{i-1} \cdot (a_i \oplus b_i) = a_i \oplus b_i \oplus c_{i-1}$$

Realizacija popolnega sestevalnika z NAND-WIRED-AND -
-prednosti in slabosti. AND-OR-INVERT

$$A_i = a_i \oplus b_i \oplus c_{i-1} = a_i \overline{b_i} \overline{c_{i-1}} + \overline{a_i} b_i \overline{c_{i-1}} + \overline{a_i} \overline{b_i} c_{i-1} + a_i b_i c_{i-1}$$
 
$$C_i = a_i b_i + (a_i \oplus b_i) c_{i-1} = a_i b_i + a_i \overline{b_i} c_{i-1} + \overline{a_i} b_i c_{i-1}$$



Posamezne mreže iz MDNO negetiramo in peljemo na NAND-WIRED
ker imamo pri omenjenem vezju izhode povezane, privedimo
na črso, ki ga signal porabi za potovanje skozi vrata
(manjši skupni delay vezja).

- paralelni (vzporedni) sestevalnik (carry look-ahead adder) vse prenosa izračuna samo iz vhodnih podatkov: $C_{i+1}, G_i = a_i b_i, P_i = a_i \oplus b_i$

Zakasnitev je precej manjša kot pri serijskem sestev., kjer vrednosti s_0, s_1, \dots, s_{n-1} ne izhode prihajajo ena za drugo, pri paralelnem pa naenkrat.

Serijski sest. \rightarrow delay je linearna fca števila bitov $- 2n$
 Paralelni sest. \rightarrow delay je neodvisen od št. bitov

- ▣ Izpelji enačbe za prenosa pri paralelnem sestevalniku s PG modulom.

$$C_0 = G_0 + C_{in} P_0$$

$$C_1 = G_1 + C_0 P_1 = G_1 + G_0 P_1 + C_{in} P_0 P_1$$

$$C_2 = G_2 + C_1 P_2 = G_2 + G_1 P_2 + G_0 P_1 P_2 + C_{in} P_0 P_1 P_2$$

⋮

$$C_k = G_k + \sum_{j=0}^{k-1} (G_j \prod_{i=j+1}^k P_i) + C_{in} \prod_{i=0}^k P_i$$

$$S_0 = P_0 \oplus C_{in}$$

$$S_1 = P_1 \oplus C_0$$


$$S_2 = P_2 \oplus C_1$$

⋮

$$S_k = P_k \oplus C_{k-1}$$

- paralelni sestevalnik tako zgradimo iz treh delov:

 - modul PG - določi vse P_i in G_i
- modul prenosov - določi vse C_i
- modul vrste - določi vse S_i



} zgradba n-bitnega paralelnega sestevalnika

Zakasnitvi čas je za n-bitni sestevalnik 8 ent (3 na PG + 2 na prenos. + 3 na vrsti) skupno število elementov NAND pa je $\frac{n(n+23)}{2}$.

- Za odštevanje uporabimo binarni zapis števil s predznakom (1-negativno, 0-posit.), število $-a$ pa je dvojni komplement števila a , ki ga dobimo tako, da v binarnem zapisu števila a negiramo vsak bit posebej (ničle ^{zmanjšamo} z enicami in obratno) in rezultatu pristavimo 1
- $b-a$ je b plus dvoji. kompl. št. a , morebitni prenos z visjega bita zanemarimo; če dejanska vrednost $(b-a)$ ne preseže dvojnje n -bitnega zapisa, je rezultat pravičen

Primer: $(7-3)$ v 4-bitnem zapisu

$$\begin{array}{r}
 7_{10} = 0111 \\
 3 = 0011 \\
 -3 = \overline{1100} \\
 \quad + \quad 1 \\
 \hline
 \quad 1101
 \end{array}$$


$$\begin{array}{r}
 (7-3) = \\
 0111 \\
 + 1101 \\
 \hline
 0100
 \end{array}$$

5. PROGRAMIRLJIVE ODLOČITVENE STRUKTURE

Programirljivost

- povezave v notranjosti vezja določa uporabnik:
 - programirljivi bralni pomnilnik PROM (enkrat električno zapisljiv; povezave v vezju so varovalke, ki jih z visoko nap. prežgemo in izločimo ustrezne minime)
 - izbrisljivi (erasable) PROM = EPROM (povezave so MOS tranzistorji, visoka nap. → neprevodna plast, izbris z ultravijolično svetlobo)
 - električno izbrisljivi PROM = EEPROM (brisanje z nasprotno polarizacijo od tiste pri pisanju, po bytes)
 - EEPROM s hitrim izbrisom (FLASH) (pisanje po 512 byte-ov naenkrat, → hitre)
 - PLA in PAL

Pomnilna mreža

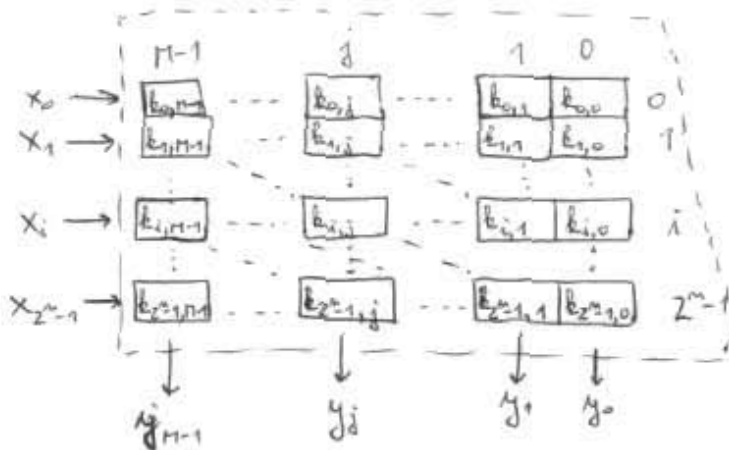

- Struktura, ki v notranjosti hrani urejeno 2^n terico M bitnih besed, ~~na vstopu~~ na vhod pripravimo 2^n bitni podatek, na izhodu dobimo M bitni podatek


- vhodno-izhodne povezave mreže podaja izraz:

$$y_j = \sum_{i=0}^{N-1} x_i k_{ij} \quad \text{oz. matrično} \quad \underline{y} = \underline{x} \underline{Z} \underline{K}$$

- če eden od vhodov x_i ima lahko vrednost 1
- dobimo splošni, programirljivi kodirnik, kjer izhodni vektor ni ena od standardnih kod za število i , temveč poljubno zaporednje M bitov, ki ga uprogramirali v i -to vrstico mreže

Amo Akustika

PRAM

 

- povezave v matriki AND so stalne (niso programirjive)
- povezave v matriki OR so program.
- drežnost dekodirnika eksponentno narašča s številom vhodnih spem. \Rightarrow PRAM-i so veliki, dragi, počasni

Programirjiva logična mreža - PLA

- programirjiva je tudi dekodirni del pomnilnika, t.j. matrika AND \rightarrow bolj fleksibilno vezje

Programirjiva logična polje - PAL

- programirjiva le matrika AND, matrika OR je nesprogramirjiva \rightarrow deluje hitreje kot PLA, a je manj fleksibilna

6. ČASOVNO ODVISNE PREKLOPNE FUNKCIJE IN POMNENJE V PREKLOPNIH VEZJIH


6.1 Neodvisna časovna preklapna spremenljivka

 6.1.1 Vpeljava časa v preklapne spremenljivke

Ekvidistantna delitev časa:



- čas razsekamo na enake intervale - rečemo, da se spremenilke dogajajo le ob $0, 1, 2, \dots, m, (m+1)$



$t = mat = mT$ nam bo ponemil redanji čas

6.1.2 Zapis neodvisne časovne spremenljivke

a) funkcijsko odvisnostjo
 $x(t) = x(mat) = x(mT) \equiv x(m) \equiv x[m]$

b) z operatorjem

$$\Delta^m x = \begin{cases} x; & \text{če je } t \in (mat) \\ 0; & \text{če je } t \notin (mat) \end{cases}$$

$\Delta^m x$ - neodvisna časovna sprem.

Časovni operator dodamo k funkc. polnemu sistemu (FPSPF). Izhodišče opazovanje je redanji čas:

$\Delta^0 x = x$ - izhodišče opaz.

$\Delta^m (\Delta^n x) = \Delta^{m+n} x$ - premit v demo po časovni osi (prih. čas)

$\Delta^m (x_1, x_2) = \Delta^m x_1, \Delta^m x_2$ - večernost nastopa spremenljivk

$\Delta^m x = \bar{\Delta}^m x = \Delta^m \bar{x}$ - komplement čas. sprem.

6.1.3 Prehod med stacionarnimi signali in ~~stati~~ fronte



AvtoAkustika



Def. fje fronte (prednje in zadnje) neodrivne časovne spremenilke:


$$\uparrow x = (\Delta^{-1} \bar{x}) \cdot x \quad x \downarrow = (\Delta^{-1} x) \bar{x}$$

Njuna medsebojna povezava:

$$\uparrow x = (\bar{x}) \downarrow \quad x \downarrow = \uparrow (\bar{x})$$

☐ Proženje na pozitivno fronto. Kako bi realiziral vezje za generiranje impulza (Dirackovega) in zakaj to sploh potrebujemo.
 
$$\uparrow x = (\Delta^{-1} \bar{x}) \cdot x$$



↳ zakasnitev (delay) za eno enoto

Fje fronte rabimo za CLOCK (za vsa sinhrona vezja).

6.2 Časovna preklopna fja

6.2.1 Odvodi časovnih operacij

$$\uparrow (x_1 x_2) = \uparrow x_1 x_2 + x_1 \uparrow x_2 + \uparrow x_1 \uparrow x_2$$

$$\uparrow (x_1 + x_2) = \uparrow x_1 \bar{x}_2 + \bar{x}_1 \uparrow x_2 + \uparrow x_1 \uparrow x_2$$

$$(x_1 x_2) \downarrow = x_1 \downarrow x_2 + x_1 x_2 \downarrow + x_1 \downarrow x_2 \downarrow$$

$$(x_1 + x_2) \downarrow = x_1 \downarrow \bar{x}_2 + \bar{x}_1 x_2 \downarrow + x_1 \downarrow x_2 \downarrow$$

$$\uparrow (\bar{x}) = x \downarrow; \quad (\bar{x}) \downarrow = \uparrow x$$

odvode ni lahko ogledamo na konkretnem primeru in zapisano pravila

6.2.2 Def. časovne preklapne fje

Definicijo časovnega operatorja prenesemo na prostno preklapno fjo:

$$f(\Delta^m x_1, \Delta^m x_2, \dots, \Delta^m x_k) = \Delta^m f(x_1, x_2, \dots, x_k)$$

6.2.3. Podobnost časovno odvisnih in neodvisnih preklapnih fuj

$$f(x_1, x_2, \dots, x_k) \Rightarrow f(x_1, x_2, \dots, x_k, t)$$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_k, t) = \sum_{i=0}^k \Delta^i f_i(x_1, x_2, \dots, x_k)$$

Δ^i podoben m_i

$$\sum_i \Delta^i = 1$$

$$\sum_i m_i = 1$$


$$\Delta^i \Delta^j = 0$$

$$m_i m_j = 0; i \neq j$$

6.3. Pomnjenje in pomniški elementi

6.3.1. Osnova pomniške celice


Princip pomnjenja v prekl. vezjih:

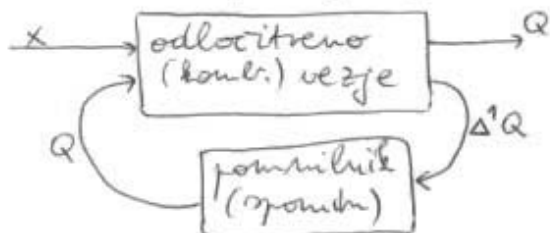

$$Q = Q(nT) = Q(n)$$

$$\Delta^1 Q = Q(nT+T) = Q(n+1)$$

 Simbolični diag. osnovnega pomniškega vezja:



pomnilnik AvtoAkustika

6.3.2 Karakteristična enačba in krmiljenje pomnilniških celic

▣ Osnovna pomnilniška enačba

Splošni vhodni fji sta:

$$g_1 = g_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = g_1(\vec{x}); \quad \vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$g_2 = g_2(\dots) = g_2(\vec{x}); \quad \dots$$

g_1 pove kaj bo na izhodu, če je $Q=1$

g_2 pove " " " " $Q=0$

$$\Delta'Q = g_1Q + g_2\bar{Q} \quad \text{osnovna enačba pomnilniška-črta fja}$$

$$Q = \Delta'(g_1Q + g_2\bar{Q}) \quad \text{črta fja veže osnovne pomnilniške celice}$$

Krmiljenje osnovne pomnilniške celice izvedemo na sledeče načine:

- D - zakasnitev (delay)
- T - sproženje (triggering)
- R - pogojno brisanje (reset)
- S - pogojno postavljanje (set)
- K - brezpogojno brisanje celice
- J - " " postavljanje - " -

6.3.3 Vhodne fje pomnilniških celic

g_1, g_2 - zunanjí fji - sta neodvisni

R, S - vhodni fji RS pomnilne celice; to je njeno

krmiljenje

Narisemo tabelo

g_1	g_2	Q	$\Delta'Q$	R	S
-------	-------	---	------------	---	---

 in ~~.....~~

Če za naše veže izpeljemo ($\Delta'Q = g_1Q + g_2\bar{Q}$),

Dobimo sledeči fji:

$$R(g_1, g_2, Q) = \bar{g}_1 Q$$


$$S(g_1, g_2, Q) = g_2 \bar{Q}$$

Podobno bi lahko realizacijo izvedli tudi z drugimi celicami

6.4 Izvedbe spominskih celic

6.4.1 Asinhronska spominška celica - RS zatič

Realizacija z dvema NOR ali NAND vrati:

 

Prevladnostni oz. izjavnostni tabeli:


S	R	Q	Q̄	opombe
0	0	0	1	$\neq S=0; R=1$
0	0	1	0	$\neq S=1; R=0$
0	1	0	1	
1	0	1	0	
1	1	0	0	prep. stanje

S	R	Q	Q̄	opombe
1	1	0	1	$\neq S=1; R=0$
1	1	1	0	$\neq S=0; R=1$
0	1	1	0	
1	0	0	1	
0	0	1	1	prepov. stanje

 
6.4.2 Synchronizacija in sinhronizirana celica RS

▣ Ura - CLOCK (kje, v bakšnih vezjih)

Doseči želimo, da se stanje spominške celice spreminja le ob $0, 1, \dots, n, (n+1)$ - v flip flop upeljemo sinhronizacijski impulz (CP), ki določa te čase. Na ta način iz asinhronskih vezij preidemo na sinhronska.



 a) Urni signal aktiven pri visoki ali nizki napetosti:




$$T \equiv \text{čas periode}$$

$$\frac{1}{T} \equiv \text{frekvenca}$$

$$\frac{t_{on}}{T} \equiv \text{faktor polnjenja}$$

AvtoAkustika

 spremembe stanj nastopijo ob pozitivni fronti ↑
 b) urin signal aktiven pri nizkem nivoju napetosti:



$$\frac{t_{mn}}{T} = \text{faktor poljenja}$$

spremembe stanj nastopijo tu (↑)


- Karakteristična enačba in karakteristična tabela:

$$\Delta^1 Q = \bar{R}Q + S; \text{ pogoj } RS = 0$$

R	S	$\Delta^1 Q$
0	0	Q
0	1	1
1	0	0
1	1	meddoločeno

zaradi ↙

 ~~RS celica~~ RS celica - realizacija in izpeljava karakteristične enačbe.



$$\Delta^1 Q = R + \bar{Q} = R + S + \bar{Q} = \bar{R} \cdot (S + \bar{Q}) = \bar{R}S + \bar{R}\bar{Q}$$

ker mora biti izpolnjen pogoj $RS = 0$ lahko pišemo:


$$\Delta^1 Q = \bar{R}S + \bar{R}\bar{Q} + RS = S(\bar{R} + R) + \bar{R}\bar{Q} = \bar{R}\bar{Q} + S$$

- izbrujalna (eksitacijska) tabela za RS:

Q	$\Delta^1 Q$	S	R
0	0	0	X
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	X	0

6.4.3 Sinhronizirana zatična pomniška celica - D zatič

Dobimo jo z modifikacijo RS celice:


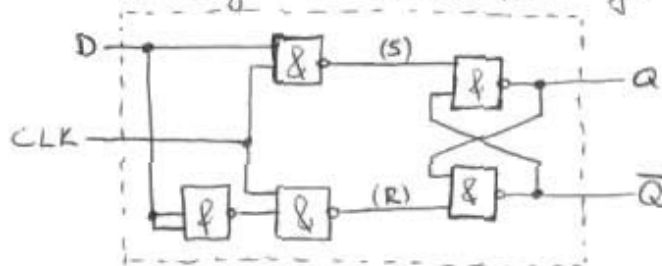


- karakteristična enačba in tabela:

$\Delta^1 Q = D$

Q	D	$\Delta^1 Q$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

6.4.4 Sinhronizirana pomniška celica JK

  

Karakteristična enačba oz. izhodna fja:

$$\begin{aligned} \Delta^1 Q &= \overline{KQ} + \overline{Q} = \overline{KQ + J\overline{Q}} = \overline{KQ + J\overline{Q} \cdot \overline{Q}} = \overline{KQ + (J + Q)\overline{Q}} = \\ &= \overline{KQ + J\overline{Q}} = \overline{KQ} \cdot \overline{J\overline{Q}} = (\overline{K} + \overline{Q}) \cdot (J + Q) = \overline{K}(J + Q) + \overline{Q}(J + Q) = \\ &= \overline{K}J + \overline{K}Q + J\overline{Q} = \overline{K}Q + J\overline{Q} \end{aligned}$$

AvtoAkustika

- Karakteristična tabela:

J	K	$\Delta^1 Q$
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	\bar{Q}


→ J=1, K=1 povzroči negacijo prejšnjega stanja

- Vzbujalna tabela

Q	$\Delta^1 Q$	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

▣ Zakaj se uporablja Master-slave celica?

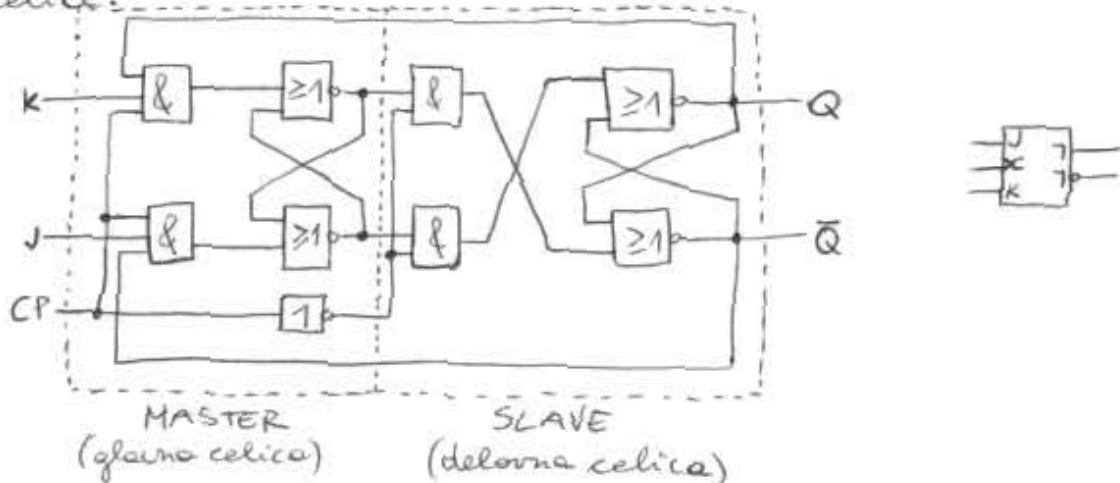
Master-slave celica ali celica s predpovzemanjem se uporablja kot sledilno vezje JK spominške celice.



Glavna celica sprejme informacije ob CP , jih shrani, ter odda delovni celici ob prvi močni fronti CP^+ . Z Master-slave se izognemo osciliranju med "časom polnjenja", do katerega pride, ko sta J=1 in K=1 pri navadni JK celici.

6.4.5 Spominška celica T

Dobimo jo iz JK, če vhodno skupaj:

 

- Karakt. en. in tabela:

$$\Delta^1 Q = T\bar{Q} + \bar{T}Q$$

T	$\Delta^1 Q$
0	Q
1	\bar{Q}

- vzbrjalna tabela:

Q	$\Delta^1 Q$	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

▣ Izpelji enačbo za T celico z g parametri in jo realiziraj.

Splošna paramitrska enačba:

$$\Delta^1 Q = g_1 Q + g_2 \bar{Q}$$

T - triggering - proženje

Celica pri 0 ohranja pri 1 pa spremeni stanje.

↓ iz teh podatkov sest. vzbrjalno tabelo

g_2	g_1	Q	$\Delta^1 Q$	T
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	0


T: g_1

g_2	g_1		
	0	1	1
0		1	1
1		1	

$$T = \bar{g}_1 Q + g_2 \bar{Q}$$



~~$$\Delta^1 Q = g_1 Q + g_2 \bar{Q}$$~~

 

pri pogojih $g_1 g_2 = 0$ velja: $T = \bar{g}_1 = g_2$

▣ Razlike med JK in RS (zakasnitve, nestabilna stanja).

JK in RS celici sta si precej podobni, dve se pri kombinacijah ~~00~~ 00, 01, 10 enako odzivata.

Razlika je pri kombi. 11, pri kateri dva RS celica prepovedano stanje, saj bi se v tem primeru na izhodu pojavilo $Q = \bar{Q}$, kar pa ne more biti res. Celica JK pa v tem stanju 11

dovodljeno a se vseeno pojavi določen problem:

oba vhoda sta ~~1~~ 1, torej gre ob CP signal skozi tista AND vrata ki imajo tudi drug vhod 1 (Q ali \bar{Q});

vednost te enice se prenesa naprej na ustrezen NOR, ~~izhod~~ ^{izhod} mora zaradi tega spremeniti stanje;

če bi bil CP se kar 1 bi ~~bil~~ bila vedaj druga AND vrata obkrožena in f.f. bi spet

spremenil stanje, itd. → ~~turn~~ ^{turn} ~~point~~ ^{point} CLK: ne sme

biti predolg (zadeva pri JK rešimo s predpomnjenjem)

▣ Prevedena stanja v pomnilniških celicah

Prevedena stanja nastopi pri nestihroniziranih celicah, ~~ker~~ ker li bilo $Q = \bar{Q}$, kar je ni mogoče, saj dobimo dve stimulaciji, ki zahtevata nasprotni ukrepi. Pri takšni situaciji li se vezje znašlo v nestabilnem ~~stanju~~ stanju, katero li prešlo v eno ali drugo stabilno stanje. Ker ne vemo katero stanje li to ~~li~~ bilo, te vhodne kombinacije ne dopuščamo. Pri sinkroniziranih celicah takemu stanju pravimo nedoločeno stanje (lahko je 0 ali 1)

RS f.f. realiziran z NOR : 1,1 } primera preved.
" " NAND : 0,0 } stanj


6.5 Spominške celice z dinamičnim preženjem

- dinamično prežena spominška celica D
- " " " " JK
- dinamično prežena zatična celica z dodatnim vhodom - E

 6.6 Pretvorbe pomnilniških celic

Vsako izmed dražnavanih pomnilniških celic je z dodatnim krmiljenjem mogoče pretvoriti v nebo drugo.

$$- \Delta^1 Q = S + \bar{R}Q = D \quad D = S + \bar{R}Q$$



$$- \Delta^1 Q = \bar{K}Q + J\bar{Q} = D$$


$$- \Delta^1 Q = S + T\bar{Q} + \bar{R}\bar{T}Q = D$$

- mrežica RS u JK

$$\Delta^1 Q_{RS} = S + \bar{R}Q_{RS} \quad RS=0 \quad \Delta^1 Q_{JK} = \bar{K}Q_{JK} + J\bar{Q}_{JK}$$

$$Q = Q_{RS} = Q_{JK} \Rightarrow S + \bar{R}Q = \bar{K}Q + J\bar{Q} = \Delta^1 Q$$

↓
tabela
↓

 


6.7. Komercialne izvedbe pominskih celic

- pominska celica \rightarrow predpomnjenjem JK
- pominska celica D

7. KONČNI AVTOMATI

7.1 Osnovne karakteristike

 

$x_1(t), x_2(t), \dots, x_m(t)$ - vhodne spren.

$y_1(t), y_2(t), \dots, y_m(t)$ - spremenljive stanja (sekundarne vhodne spren.)


$y_1(t), y_2(t), \dots, y_m(t)$ - spren. nosil. stanja (veljavne spren.)

$z_1(t), z_2(t), \dots, z_m(t)$ - izhodne spren.

7.2 Sinhronski sekvenčni avtomati

7.2.1 Modeli in vrste pomnilna


Vrste pomnilna.

 

$$\Delta^1 y_k = \bar{K}_k y_k + J_k \bar{y}_k$$

$$\Delta^1 y_k = y_k$$

Serijski model sekvenčnega avtomata:

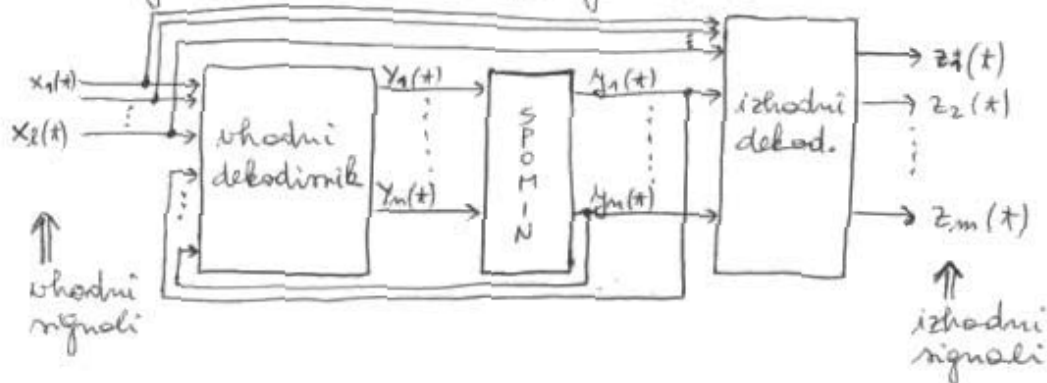

7.2.2. Definicija vhodov, stanj in izhodov

$$\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_\ell); \quad x_i \in \{0, 1\}$$

$p = 2^\ell$ - število možnih vhodnih črk ali stanj

$\vec{X} = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_p)$ - vhodna abeceda automata

$\vec{z} = (z_1, z_2, \dots, z_m); \quad q = 2^m$ - št. možnih izhodnih črk ali stanj

$\vec{Z} = (\vec{z}_1, \vec{z}_2, \dots, \vec{z}_q)$ - izhodna abeceda automata

$\vec{s} = (s_1, s_2, \dots, s_\pi); \quad \pi = 2^m$ - št. možnih notranjih črk ali stanj

$\vec{S} = (\vec{s}_1, \vec{s}_2, \dots, \vec{s}_\pi)$ - notranja abeceda automata

7.2.3. Def. determinističnega automata

$$\Delta^1 \vec{s} = \delta[\vec{s}, \vec{x}]; \quad \vec{z} = \lambda[\vec{s}, \vec{x}]$$

$$\delta: \vec{X} \times \vec{S} \rightarrow \vec{S}$$

Def.:

$$\vec{A} = \langle \vec{X}, \vec{S}, \vec{Z}, \delta, \lambda \rangle$$

$\lambda: \vec{X} \times \vec{S} \rightarrow \vec{Z}$ pri Mealyevem

$\lambda: \vec{S} \rightarrow \vec{Z}$ pri Moore-ovem

$\vec{X} \times \vec{S}$ - kartezični produkt (\vec{x}_i, \vec{s}_j)

$$\delta: (\vec{x}_i, \vec{s}_j) \rightarrow \vec{s}_k \in \vec{S}$$

7.2.4 Jezikovni opis automata

Standardna jezika:

- tabela stanj
- diag. preh. stanj

Tabela preh. stanj:

p - stolpcov - po enega za vsako vhodno stanje in
 π - vrstic za π mogočih sedanjih stanj automata

Pari (x_i, s_j) določajo izhod oz. nasl. stanje v katerega bo prešel automat.


$$\ell = \log_2 p$$

$$m = \log_2 \pi$$

Diag. preh. stanj:

π - vozlišč, iz vsakega vozlišča izhajajo p - vej

S	$\Delta^1 S, z$	
	$x_1=0$	$x_2=1$
S_1	$S_1, 0$	$S_2, 0$
S_2	$S_2, 0$	$S_3, 0$
S_3	$S_1, 1$	$S_4, 0$
S_4	$S_4, 0$	$S_4, 0$

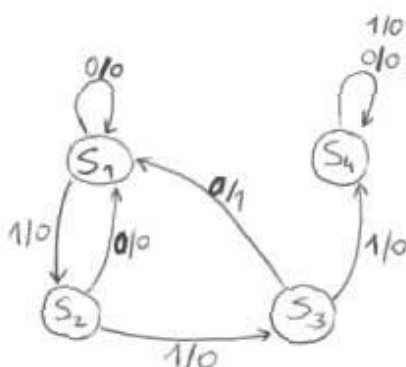

7.3 Vrste končnih automatov in

7.4 Način podajanja končnih automatov

☐ Funkcija automata - Mealy-ev in Moore-ov, razlike, koliko različnih izhodov lahko pri Mealy-evan automatu dobiš v enem urnem cikli, če ga prožiš na negativno fronto.

Mealy: $A = \langle X, S, Z, \delta, \lambda \rangle$ $\Delta^1 S = \delta(S, X)$
 $S: X \times S \rightarrow S$ $Z = \lambda(S, X)$
 $\lambda: X \times S \rightarrow Z$

Moore: $A = \langle X, S, Z, \delta, \lambda \rangle$ $\Delta^1 S = \delta(S, X)$
 $S: X \times S \rightarrow S$ $Z = \lambda(S)$
 $\lambda: S \rightarrow Z$

Izhodi Mealy-ovega automata so odvisni od stanja in vhodnih spremenljivk, z razliko od Moorevega, pri katerem so izhodi odvisni samo od stanja. Izhodi Mealy-ovega aut. prehitevajo Moore-ovega za pol takta - izhodi Mealy-ov se spremenijo sočasno s prehodom v stanje, medtem ko se pri Moore-u spremenijo šele, ko je aut. že v stanju.



7.5 Ekvivalentnost stanj in minimizacija spomina

Stanja s_i in s_j automata P sta ekvivalentni samo tedaj, kadar da automat za vse možne vhodne sekvence enake izhodne sekvence ne glede na to katero stanje je začetno - s_i ali s_j .

Definicija 1:

Naj bosta P in Q dva popolnoma določena automata, ki delivata isto množico možnih vhodnih sekvenc poljubne dolžine.

Naj bo x_1, x_2, \dots, x_l ta sekvence. Stanja $p \in P$ in $q \in Q$ sta ~~ekvivalentni~~ ekvivalentni samo, ko je za katerokoli vhodno sekvenco izpolnjen pogoj:

$$\lambda_P(p, x_1, x_2, \dots, x_l) = \lambda_Q(q, x_1, x_2, \dots, x_l)$$

Definicija 2:

Dva digitalna automata P in Q sta ekvivalentna $P \equiv Q$, če obstoja za vsako stanje $p \in P$ stanje $q \in Q$ tako, da velja $p \equiv q$ in obratno.

$s_1 \equiv s_1$ - zakon refleksivnosti

$s_1 \equiv s_2, s_2 \equiv s_1$ - metričnost

$s_1 \equiv s_2, s_2 \equiv s_3 \rightarrow s_1 \equiv s_3$ tranzitivnost

↓

stanja automata razdelimo na skupine ločljivih razredov ekvivalentnosti \rightarrow minimiziran automat bo imel toliko stanj, kolikor je teh razredov v začetnem automatu

Teorem: Naj bodo stanja automata A razdeljena na ločljive razrede. $\exists s_1 \stackrel{\Delta}{=} s_2$ označimo, da sta stanja s_1 in s_2 znotraj istega razreda.

Razdelitev je sest. iz parov ekvivalentnosti, ki vsebujejo ekvivalentna stanja samo takrat, ko za katerikoli par stanj: $s_1 \triangleq s_2$ in isti izhod x_i velja:

1. $\lambda(s_1, x_i) = \lambda(s_2, x_i)$
 2. $\delta(s_1, x_i) \triangleq \delta(s_2, x_i)$
- } isti izhodi dveh stanj morajo biti enaki, naslednja st. teh stanj pa morajo biti v istih razredih

Metoda, ki je osnošana na tem se imenuje Huffman - Mealy-ov algoritem, sest. je iz več korakov, bistvena pa sta naslednja:

- zgrajujemo razdvojene množice ekvivalentnih stanj s pomočjo relacije: $\lambda(s_1, x_i) = \lambda(s_2, x_i)$
 - nadaljujemo izgradnjo razdvoj. množic s testom naslednjih stanj po relaciji: $\delta(s_1, x_i) \triangleq \delta(s_2, x_i)$
- ↓
vrstni red

Koraka pa potrdi ponovljamo.

7.6 Pretvarjanje avtomatov

7.6.1 Pretvorba Mealy-ovega avtomata v Moore-ovega

Moore-ov avt. ima lahko le en izhod na stanje, zato vsako stanje, ki ima v Mealy-u več izhodov, razdelimo na toliko podstanj kolikor je teh izhodov.

V tdkor ~~pa~~ gre pri Mealy-u iz stanja s_i , ki ima j izhodov ob ~~vsakem~~ vходу x avtomat v neko drugo stanje, gre pri istem vzburjanju v to drugo stanje pri Moore-u avtomat iz vseh j podstanj stanja s_i . To drugo stanje v katerega ~~avtomat~~ avtomat preide pa je nedvoumno določeno z izhodom.

(s_{iME}, x_j) - stanje Mealy-ovega avt.

x_r - vhodna črka za naslednje stanje v Moore-ovem avt.

$$s_{iMO}((s_{iME}, x_j), x_r) = (s_{iME}(s_{iME}, x_j), x_r); \quad s_i = s_0$$

$$s_{iMO}(s_{iMO}, x_r) = (s_{iME}, x_r) = s_{i+1MO}; \quad s_{i+1MO} = s_{iME}$$

Stanje $s_{iME}(s_{iME}, x_j)$ ustreza stanju s_{i+1MO} .

$$\lambda_{MO}(\delta_{ij}) = \lambda_{ME}(\delta_i, x_j); \delta_{ij} \neq \delta_0$$

$$\lambda_{MO}(\delta_0) = \mu; \delta_{OME} = \delta_{OMO}$$

7.6.2 Pretvorba Mooreovega končnega avtomata v Mealy-vega

Združimo lahko stanja, ki imajo enake naslednje stanje, ne glede na izhod teh naslednjih stanj - tako dobimo novo Mealy-vo stanje δ_{ME} .

$$\delta_{ME}(\delta_{ME}, x) = \delta_{MO}(\delta_{MO}, x); \delta_{ME} = \delta_{MO}$$

$$\lambda_{ME}(\delta_{ME}, x) = \lambda_{MO}(\delta_{MO}, x)$$

8. ANALIZA IN SINTEZA SINHRONSKIH SEKVENČNIH VEZIJ

8.1 Analiza sinh. sekvenčnih vezij

Analiziramo jih tako, da napišemo tabelo ali diagram za časovno zaporedje vhodov, izhodov in notranjih stanj.

- tabela prehajanja stanj

sed. st.	nash. st.			sedanje izhod x_{11}, x_{12}, \dots
	x_1	x_2	x_n	

m -f. f: 2^m stanj
 n -vhodov 2^n nash. stanj

- diagram stanj

- enačba stanj oz. aplikacijska ali spominska enačba je izraz, ki določa kakšno mora biti funkcija, ki določa sedanje stanje, da bo nash. stanje 1. ($Q^1 = \dots$)

- izhodne enačbe - definirajo sek. vezje

8.2 Uvod v sintezo

Sinteza poteka v več zaporednih korakih

- 1.) Na osnovi besednega opisa algoritma delovanja razvijemo tabelo stanj oz. diagram stanj avtomata.
- 2.) Opravimo minimizacijo stanj avtomata.
- 3.) Kodiramo stanja in izberemo tip spominskih elementov.
- 4.) Določimo tabele prehajanja stanj in izhodne tabele.
- 5.) Določimo izljudne in izhodne tje.
- 6.) Izdelamo simbolični načrt avtomata.

Tri točki 3.) je posebno omeniti, da veljajo določena priporočila glede uporabnosti spominskih celic, kot na primer:

- JK: splošna uporaba
- RS, D: kjer moramo prenašati oz. prenikati podatke (pomilni registri, binarni števeci)

8.2.1 Sintezo na osnovi jezikovnega opisa

8.2.2. Sinteza vezja iz diagrama stanj

8.2.3. Sinteza vezja iz časovnega diagrama

8.2.4. Sinteza neopolno opredeljenega avtomata

9. SEKVENČNE PREKLOPNE STRUKTURE

9.1. Števci

Doseg štetja je dan s št. možnih stanj od začetnega stanja dalje

$$0, 1, 2, \dots, m-1, 0, 1, 2, \dots$$
$$m \leq 2^n - 1$$

Delilniki frekvence: 1 vhod in 1 izhod - izhod se spremeni vsakih d vhodnih impulzov

S števcem lahko zgradimo delilnik frekvence in drotno.

Osnovne fje števec:


- 1.) pretvorba vhodnih impulzov v predpisano kodo in pomnjenje te kode
- 2.) generiranje predpisanih kodnih sekvenc
- 3.) ustvarjanje notranjih časovnih zakasnitev

Delitev:

- namembnost - enostavni in večnamenski števeci
- št. izhodnih bitov (stopnja števca)
- št. predpisanih stanj po katerih krožijo, kar plosno označujemo kot modul štetja
- kodna sekvencia, ki jo generirajo
- načinu obratovanja (sinkronski ali asinkr.)

9.1.1. Binarni števeci

9.1.1.1 Enostaven binarni števec

 

9.1.1.2 Enostaven binarni števec z vključenim prenosom

9.1.1.3 Binarni števec s sinkroniziranim vpisom in nihrt. brisanjem

- binilni vhodi

9.1.1.4 Binarni števec s paralelnim asinkronim vpisom


9.1.1.5 Binarni števec s sinkronim vpisom in asinkronim brisanjem

9.1.1.6 Vzratni in dvostranski števeci

9.1.2 Števci po modulu "m"

0, 1, 2, ..., m-1, 0, 1, 2, ...

$$m \leq 2^m - 1$$

 

▣ Izolirano stanje števca

Izolirano stanje števca je stanje, ki ni znotraj delovnega cikla. Do izoliranega stanja (oz. stanj) lahko pride, ko je $m < 2^m - 1$. Vežje realiziramo tako, da se števec iz izoliranega stanja vrne v začetno stanje.


9.1.2.1 Števec po modulu 7

9.1.2.2 Števec po modulu 10 - ne standardni


9.1.2.3 Števci s spremenljivo modulom modulu 10

9.1.3. Dekodni števci


9.1.3.1 Dekodni Johnsonov števec

 

9.1.3.2 Dekodni števec po modulu 10

 

 9.1.3.3 Dekadni števec s kodo $1N-3$ (EXCESS-3)
 $1N-3$ koda je za 3 mesta premaknjena binarna BCD koda



9.1.4 Specialni števeci

9.1.4.1 Števci z Grayevim kodo
 - Grayeva enokorakna koda




9.1.4.2 Krožni števeci

- krožni števec z vsiljeno enico
- samovzbudni krožni števec
- števec s prepletanjem
 $D_3 = (Q_1 + Q_3)Q_2$

☑ Razlika med krožnim števcem in števcem s prepletanjem.

Standardni krožni števec potrebuje n pominskih celic za štetje po modulu n , števec s prepletanjem pa potrebuje $n/2$ spom. celic za štetje po modulu n .


Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	izhod
0	0	0	0	0	0	0	1	t_1
0	0	0	0	0	0	1	0	t_2
0	0	0	0	0	1	0	0	t_3
0	0	0	0	1	0	0	0	t_4
0	0	0	1	0	0	0	0	t_5
0	0	1	0	0	0	0	0	t_6
0	1	0	0	0	0	0	0	t_7
1	0	0	0	0	0	0	0	t_8

 

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	izh. f_{32}
0	0	0	0	$\bar{Q}_3 \bar{Q}_2$
1	0	0	0	$Q_3 \bar{Q}_2$
1	1	0	0	$Q_3 Q_2$
1	1	1	0	$\bar{Q}_3 Q_2$
0	1	1	1	$\bar{Q}_3 Q_1$
0	0	1	1	$Q_3 Q_1$
0	0	0	1	$\bar{Q}_3 Q_0$
0	0	0	0	$Q_3 Q_0$

9.1.4.3 Števci s spremenljivo sekvenco štetja

9.1.5 Števno dekodirna vezja

 

9.1.5.1 Števno dekodirno vezje z dekodirnikom 3/6


9.1.5.2 Števno dekodirno vezje s standardnim dekodirnikom 3/8

9.1.5.3 Števno dekodirno vezje s števcem v Grayevi kodi


9.1.5.3 Števno dekodirno vezje zamoženo s števcem s prepletanjem

9.2 Registri

9.2.1 Enostavni pomnilniški registri

 

$$Q_i = \Delta^{-1} x_i$$

 

$$Q_i = \bar{R}(\Delta^{-1} x_i)$$


$$Q_i = \bar{R}(\Delta^{-1} x_i + \Delta^{-1} Q_i)$$

9.2.2. Naslednji registri

9.2.3 Pomnilniški registri z zatiči

9.2.4 Pomnilniški register s skupnim brisanjem

 9.2.4. Pomnilniški register s stikali treh stanj



9.2.5 Premikalni registri

9.2.6 Integrirani premikalni registri

9.2.7 Serijsko paralelni premikalni register

9.2.8 Dvosterni serijsko paralelni premikalni register

$$\Delta^i Q_i = P_i Q_{i+1} + \bar{P}_i Q_{i-1} + \bar{P}_i \bar{P}_i Q_i$$

9.2.9. Univerzalni premikalni register

- paralelni zapis
- serijski pomik desno
- " " " " levo

☑ Enačbe premikalnega registra (L, D, x)

a) Paralelni zapis

če je $P=1, S_R=0, S_L=0$ se podatki vhodov x_0-x_3 prenesejo v A_0-A_3

b) Pomik desno

če postavimo $S_R=1, P=0, S_L=0$ se podatki v registru pomikajo desno

AvtoAkustika

44

c) pomik levo
 če je $S_L = 1, P = 0, S_R = 0$ gredo podatki proti levi

$$\Delta^1 Q = P X_i + S_R Q_{in} + S_L Q_{i-1}$$

9.3 Sekvenčna aritmetična vezja

9.3.1 Sestevalniki

glej nazaj!

9.3.2 Primerjalniki


	$A = a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ $B = b_n, b_{n-1}, \dots, b_0$	
Vrednota A večja	✓	✓
Vrednota B večja		✓
Vrednoti enaki		✓

glej nazaj!

9.4 Pomnilniška sekvenčna vezja

 9.4.1 Pomnilnik z naključnim dostopom - RAM pomnilnik

Glavna značilnost RAM pomnilnika je možnost preminjanja vredine med delovanjem, to je v času uporabe pomnilnika.



ME	WE	operacija	izhod
0	0	zadrži	keldeč
0	1	zadrži	keldeč
1	0	beri	zvezan
1	1	piši	keldeč

naključna beseda na izhodu
 ↓
 naključna beseda zapisana


- Spremljajoči registri:
 - pomnilniško adresni register
 - podatkovni register MDR
- bitne načine RAM-a

MAR → preprečuje težave pri prehodnih pogojih ob vpisu podatkovnih besed

9.5 PROGRAMIRLJIVA SEKVENČNA VEZJA

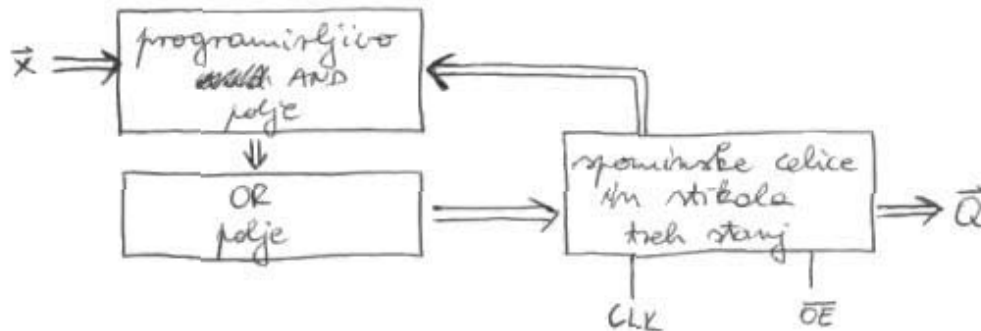9.5.1 PAL arhitektura z dodatnimi spominskiimi celicami

- programirljivi vhodno/izhodni priključki
- programirljiva polaneta izhodnih signalov
- vgrajeni XOR elementi med AND-OR poljem in spominskiimi celicami



9.5.2 Programirljiva vezja z makro celicami

Za razliko od prejšnjih, ki so večinoma nastajena v TTL tehnologiji so ta vezja najpogostejše nastajena v CMOS tehnologiji EEPROM verzij.

Glavni sklopi so spom. celice in MUX, ki jih je z CMOS zelo enostavno realizirati.

Prednosti (zaradi EEPROM tehnologije in MUX):

- enostavno preprogramiranje
- večja kompleksnost, ker odpade obroček za brisanje

9.5.2.1 Makro celica firme ALTERA

MUX-i omogočajo naslednje programiranje izhodnih linij, povratnih zvez in vhodnih impulzov za vsako celico posebej.

5-vhodi MUX-ov so kmiljeni z izhodi EPROM-a.

Izhodni MUX: izhod sekvenčen \leftrightarrow izhod kombinacijski


MUX v povratni zvezi: vhod v AND polje priključen na ff \leftrightarrow priključen na zunanji signal

9.5.2.2 Makro celica firme Xilinx

10. ASINHRONSKA SEKVENČNA VEZJA


10.1 Modeli asinhronskih sekvenčnih vezij

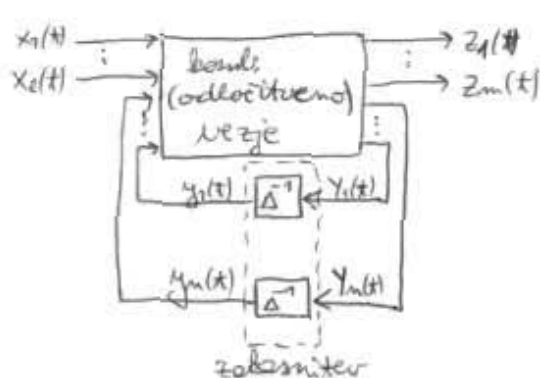10.1.1 Kanalski model asinhronskega sekvenčnega vezja



$\vec{x} = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_i(t), \dots, x_l(t))$ - primarni vhodni vektor
 \vec{y} - sekundarni vhodni vektor
 \vec{z} - vektor izhodnih sprem.
 \vec{y} - vektor vztrajalnih sprem.

 10.1.2 Serijski model asinhron. rekv. vezja



$$z_j = \lambda_j [x_i(t), y_k(t)] ; j = 1, 2, \dots, m$$

$$y_k(t) = f_k [x_i(t), y_k(t + \Delta t)]$$


$$i = 1, 2, \dots, l ; k = 1, 2, \dots, m$$

10.2 Analiza asinhron. rekv. vezij

Odnosanje asinhron. rekv. vezij lahko podamo na več načinov:

- vztrajalna tabela (vztrajalni diagram)
- diagram prehajanja stanj - osnovnih ali združenih
- tabela preh. stanj - osnovnih ali združenih

 10.2.1 Osnovna oblika asinh. vezja (Fundamental mode)



$$Y(t) = y(t + \Delta t)$$


ali pa

$$Y(t) \neq y(t + \Delta t)$$


Če velja prvi pogoj, je vezje v stabilnem stanju. Za drugi ~~prvi~~ pogoj pa pravimo, da je vezje na prehodu iz enega stabilnega stanja v drugo. To stanje je torej nestabilno.

$$Y(t) = f[x_1(t), x_2(t), y(t + \Delta t)]$$

Metoda Karnaugh:

 

10.2.2 Analiza ripple števca

 

$$t_z = \sum_{i=1}^n t_i; t_z = n \Delta t$$

$$\Delta t = 10 \text{ ns}, n = 8, t_z = 80 \text{ ns}$$

$$f_{\text{max}} = \frac{1}{t_z} = \frac{1}{80 \text{ ns}} = 12,5 \text{ MHz}$$

10.3 Asinkronski sekv. avtomati

10.3.1 Uvod in osnovne karakteristike

Kadar je "sivine" vrstnih impulzov primerljiva z zakasnitvami posameznih sklopov vezja, moramo delovanje vezja ~~posameznih sklopov~~ obravnavati z asinkronsko analizo.

Vrsta impulz, če obstaja, postane tako neodvisen vhod. Spremembe stanj so neekvidistantne.

Priznati moramo določene predpostavke in omejitve (npr. Huffmanov pogoj!).

Spremembe vhodov se mejo ~~posameznih~~ dogajati samo v časovnih intervalih v katerih se celotno vezje zadržuje v stabilnem stanju, povzročenu s prejšnjo spremembo na vhodu.

10.3.1.1 Jezik avtomata in tabela prehajanja osnovnih stanj

Jezik avtomata mora biti metodološko prirejen sintezi in analizi teh vezij, kar podobno kot smo skuili pri sinhro.

Kljub temu pa nastopajo nekatere pomembne razlike, ene teh je:

Totalno stanje avtomata - kombinacija vhodnega in notranjega stanja.

Mnozica totalnih stanj:

$$T^{\wedge} = \{s_1^{\wedge}, s_2^{\wedge}, s_3^{\wedge}, \dots, s_r^{\wedge}\} \text{ pri čemer je na primer:}$$

$$s_i^{\wedge} = s_j^k = S(s_j, x^k) \text{ kombinacija notranjega stanja}$$

$$s_i \in S \text{ in vhodnega stanja } x^k \in X$$

Analogno uporabimo tudi oznake izhodnih stanj:

$$z_m \in Z$$

10.3.12 Tabela posamičnih izhodnih prehodov - PIP tabela

Asinkronski avtomat deluje v normalnem ~~načinu~~ načinu, če po PIP tabeli vsako prehajanje pelje direktno v stabilno stanje.

10.3.1.3 Tabela večkratnih izhodnih prehodov - VIP tabela

Če avtomat v določenem stanju vzludimo z določenim vhodnim stanjem, avtomat ne more več preiti v stabilno stanje.

Vse tabele, ki podajajo normalni način delovanja, podajajo hkrati tudi osnovni način delovanja, obratno ne velja vedno.

10.3.14 Impulzno vzbujanje asinkr. avtomatov

10.3.2 Metode minimizacije vrstih avtomatov

10.3.2.1 Primitivna tabela prehajanja stanj

Na osnovi verbalnega, matričnega opisa, ali pa grafičnega opisa v obliki diagrama prehajanja stanj naredimo začetno obliko tabele, ki se imenuje primitivna tabela preh. stanj ali tabela preh. osnovnih stanj.

Izhajamo iz predpostavke, da za vsako vhodno vzbujanje obstaja stabilno stanje v avtomatu. Vsakemu stabilnemu (totalnemu) stanju dodelimo svojo vrstico v tabeli - s tem vnosom redudanco, a vnos je potreben zaradi maksimalne zanesljivosti glede točnosti in pristnosti algoritmskega prikaza.

10.3.2.2 Reduciranje primitivne tabele prehajanja stanj

- če znane metode iskanja ekvivalentnih razredov stanj
- postopek zgozajanja
- posebnosti, ki so vezane na specifičen način delovanja


V isti vrstici se lahko pojavja več stabilnih stanj, do katerih spremenke prihaja izključno zaradi sprememb vhodnih stanj.

Če je neko stanje nestabilno ~~in~~ v posameznem stolpcu, je lahko njegovo naslednje stanje in pridružen izhod enako stabilnemu stanju in njegovemu pridruženemu izhodu v tem stolpcu.

 10.3.2.3 Spojanje vrstic

Due ali več vrstic lahko spojimo samo v primeru, da imata/imajo v istoležnih stolpcih ~~in~~ identična stanja (stabilna ali nestabilna), ne glede na njihove izhode.

Katerokoli stanje, ki je obkroženo ali neobkroženo, se lahko spoji z redundantnim stanjem, če s tem ni kršeno pravilo identičnosti v ostalih stolpcih vseh spojenih vrstic



10.4 Kodiranje notranjih stanj in njihovo prehojanje

10.4.1 Kodiranje notranjih stanj

- se razlikuje od kodiranja pri robih. vezjih
- od kodir. je odvisna tudi zanesljivost delovanja
- graf sosednih prehodov \Leftrightarrow medsebojno sosednje stanja

10.4.2 Prehojanje stanj v asinhronskih avtomatih

- ciklično prehojanje notranjih stanj
- sočasno " "

▣ Tipi prehodov stanj v asinhronskih avtomatih

- ciklično prehojanje
- sočasno " "

Pri cikličnem prehojanju stanj se istočasno spreminjata samo ena sekundarna spremenljivka oz. stanje povratne zveze:

	00	01	11	10
00	00			
01	00			
11	01			
10	11	10		

koda "11" ~~pre~~ pove, naj gre v vrstico 11

Pri sočasnem ~~prehojanju~~ prehojanju nastopata dve možnosti tega prehojanja - kritično in nekritično sočasno prehojanje.

Nekritičen sočasni prehod notranjega stanja:

	00	01	11	10
00	00			
01	00			
11	00	11		
10	00			

oba y sta v stanju prehojanje


Kritičen sočasni prehod notr. stanja:

	00	01	11	10
00	00			
01	01			
11	00	11		
10	00			

napačen prehod

pravi prehod

10.5 Zakasnitve v asinhronskih vezjih

 

Končno stanje vektorja \vec{z}^1 lahko opazujemo šele po $(\Delta t_1)_{\min}$ za vsajenjem \vec{x}^m , pri čemer mora veljati:

$$(\Delta t_1)_{\min} \geq (\Delta t_j^0); j = 1, 2, \dots, m$$

V zakasnitve je lahko vključen tudi čas prelata po prevodih.

10.6 Hazardni prehodi

10.6.1 Hazardni prehodi v kombinajskih vezjih



Vedno nastopajo zakasnitve med trenutkom, ko se spremeni vhod v nek element in trenutkom, ko se pojavi ustrezna sprememba tudi na izhodu.

Hazard (v komb. vezjih)

Definicija:


Hazard je dejansko ali potencialno nepravilno delovanje vezja zaradi zakasnitve v vezju.

Enostaven primer:

  


Obstaja več vrst hazarda:

- statični hazard je enkratna sprememba izhodnega signala prehodnega značaja, ko ne pričakujemo spremembe na izhodu; nastopi v primeru, ko bi morala izhodna vrednost ostati enaka, kljub spremembi vhodov
- dinamični hazard: do njega pride kadar pričakujemo spremembo izhoda, ta pa se spremeni 2x - najprej pride do željene spremembe, nato pa se pojavi še začasni prehodni pojav z neupoštevno vrednostjo

 


a) statični

 

b) dinamični

Statični in dinamični hazard je mogoče odpraviti z isto metodo dodajanja novih elementov - t.j. konjunkcij v disjunktivni obliki.

Veitch:

 

- redundantni člen

↳ vsi mintermi morajo biti medsebojno odvisni

Statični hazard lahko odpravimo tudi z dodajanjem zekamirov.

Dinamični hazard je v glavnem posledica:

- konjunktivne oblike realizacije fje
- predolgih povezav pri ekstremno hitrih vezjih
- * še posebej je občutljiv na NOR/NAND izvedbe - inverter na izhodu

10.6.2 Hazard v asinh. vezjih

▣ Hazard (asinh. vezja)

Zaradi povratne(-ih) zveze) predstavlja še večji problem pri načrtovanju in sami izvedbi.

Bistveni ali vgrajeni hazard (Essential hazard):

- pojavlja se le v vezjih z dvema ali več povratnimi zvezami
- če obstaja je vezan na obobe, t.j. na zakasnitve in na vhodne specifikacije o delovanju vezja

Tipična vezja, ki vsebujejo možnost vgrajenega hazarda so vezja z lastnostmi klenega stikala (Toggle switch).

Bistveni ali vgrajeni hazard se kaže šele, če eno zakasnitev v vezju v primerjavi z ostalimi močno povečamo.

▣ Razlika med sinh. in asinhronskim avtomatom (vloga ure), kako se razlika vidi iz diagrama prehajanja stanj.

Sinhronski avtomat potrebuje za delovanje uro - spremembujanje vhodnih sprem. je ekvidistantno, asinhron. avtomat ure ne potrebuje, odziva takoj, ko se ~~spremeni~~ spremeni vhodna sprem. - deluje hitreje.

V diagramu preh. stanj asinhron. avtomat prepoznamo po prehodu med stanji, ki jih definirajo vhodne spremenljivke - od teh pa se lahko naenkrat spremeni le ena (enkoračna beda), enako velja za sekundarne vhodne spremenljivke.