

Preklopna vezja


Pisni izpit, 10. 09. 2008

1. Preverite ali velja enakost:

- a. $(x_2 \rightarrow \bar{x}_1) \oplus \bar{x}_3 = (x_1 | x_2) \equiv x_3$
 b. $S_{0,1,3}(\bar{x}_1, x_2, \bar{x}_3) = S_{0,2,3}(x_1, \bar{x}_2, x_3)$

(15%)

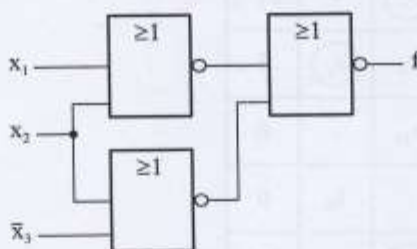2. Ugotovite ali se vezje na sliki obnaša kot pragovni element. V primeru da se, mu določite uteži in prag.




(15%)

3. Podano funkcijo realizirajte z enim multipleksorjem in enim demultipleksorjem (oba s po dvema izbirnimima vhodoma). Na voljo imate še negator.

$$f(x_1, \dots, x_5) = x_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \bar{x}_5 + \bar{x}_1 x_2 x_4 x_5 + \bar{x}_1 x_3 \bar{x}_4 + x_1 x_2 x_3 x_4 \bar{x}_5 + \bar{x}_1 \bar{x}_3 \bar{x}_4 + \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_4 + \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_4 x_5 + \bar{x}_1 x_3 x_4$$

(15%)

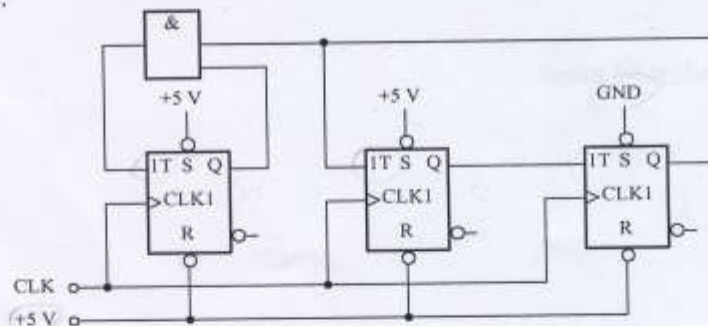4. Študent je dobil nalogo, da izdela sinhronski števec, ki šteje po modulu 8. Zgradil je vezje, ki je podano na sliki, in ugotovil, da ne deluje pravilno. S pomočjo vzbujaalne tabele in diagrama prehajanja stanj poskušajte za prikazano vezje odkriti in odpraviti napake, tako da bo vezje pravilno delovalo.



(25%)

OBRNITE LIST



5. Določite minimalno spojeno tabelo prehajanja stanj asinhronskega tipa, če je podana naslednja primitivna tabela:

Sed. stanje	Naslednje stanje				Izhod z
	00	01	11	10	
s_1	s_1	s_6	-	s_3	0
s_2	s_1	s_2	s_8	-	1
s_3	s_7	-	s_4	s_3	0
s_4	-	s_6	s_4	-	1
s_5	s_7	-	s_4	s_5	1
s_6	-	s_6	s_{10}	-	0
s_7	s_7	s_2	-	s_9	0
s_8	-	s_{11}	s_8	s_5	1
s_9	s_7	-	-	s_9	0
s_{10}	-	s_2	s_{10}	s_5	1
s_{11}	s_1	s_{11}	s_{10}	-	1

(30%)

Čas reševanja nalog: 90 minut

$$\textcircled{1} \quad a) \quad (X_2 \rightarrow \bar{X}_1) \oplus \bar{X}_3 = (X_1 | X_2) \equiv X_3 \quad \Rightarrow \quad (X_2 \rightarrow \bar{X}_1) \oplus \bar{X}_3 = f_1$$

$$X_2 \rightarrow X_1 = X_1 + \bar{X}_2$$

$$X_2 \rightarrow \bar{X}_1 = \bar{X}_1 + \bar{X}_2$$

X_1, X_2	Φ
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	0

$$(X_1 | X_2) \equiv X_3 = f_2$$

X_1	X_2	X_3	$X_2 \rightarrow \bar{X}_1$	$(X_2 \rightarrow \bar{X}_1) \oplus \bar{X}_3$	$(X_1 X_2)$	$(X_1 X_2) \equiv X_3$
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0

$$f_1 = f_2$$

$$X_1 | X_2 = \bar{X}_1 + \bar{X}_2$$

$$b) \quad S_{0,1,3}(\bar{X}_1, X_2, \bar{X}_3) = S_{0,2,7}(X_1, \bar{X}_2, X_3)$$

$$f_1 = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC = X_1\bar{X}_2\bar{X}_3 + \bar{X}_1\bar{X}_2X_3 + X_1X_2\bar{X}_3 + X_1\bar{X}_2X_3 + \bar{X}_1X_2\bar{X}_3$$

$A = \bar{X}_1 \quad B = X_2 \quad C = \bar{X}_3$

$$f_1 = m_1 + m_2 + m_4 + m_5 + m_7$$

$$f_2 = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC = \bar{X}_1\bar{X}_2\bar{X}_3 + \bar{X}_1\bar{X}_2X_3 + X_1X_2\bar{X}_3 + X_1\bar{X}_2\bar{X}_3 + X_1\bar{X}_2X_3$$

$$A = X_1 \quad B = \bar{X}_2 \quad C = X_3 \quad f_2 = m_1 + m_2 + m_4 + m_5 + m_7$$

$$f_1 = f_2$$

② Ali x drži kot pragovni element?

$$f = \overline{(x_1 + x_2)} + \overline{(x_1 + x_3)} = (\overline{x_1} \overline{x_2}) + (\overline{x_1} \overline{x_3}) = (\overline{x_1} \overline{x_2})(\overline{x_1} \overline{x_3})$$

$$= (x_1 + x_2) \cdot (x_1 + x_3) = x_1 + x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3$$

x_1, x_2, x_3	f	P
0 0 0	0	0
0 0 1	0	-1
0 1 0	1	1
0 1 1	0	0
1 0 0	1	2
1 0 1	1	1
1 1 0	1	3
1 1 1	1	2

- 1) $w_1 > 0$ ($0 \cdot w_1 + 1 \cdot w_2 + 1 \cdot w_3 < 1 \cdot w_1 + 1 \cdot w_2 + 1 \cdot w_3$)
 $0 < w_1$
- 2) $w_3 < 0$
- 3) $w_2 > 0$
- 4) $0 \cdot w_1 + 1 \cdot w_2 + 1 \cdot w_3 < 1 \cdot w_1 + 0 \cdot w_2 + 1 \cdot w_3$
 $w_2 < w_1$


$P = 1$

$w_1 = 2$
 $w_2 = 1$
 $w_3 = -1$

③ $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = x_1 x_2 \overline{x_3} \overline{x_4} \overline{x_5} + \overline{x_1} x_2 x_4 x_5 + \overline{x_1} x_3 \overline{x_4} + x_1 x_2 x_3 x_4 \overline{x_5} + \overline{x_1} \overline{x_3} \overline{x_4} +$
 $+ \overline{x_1} x_2 x_4 + \overline{x_1} \overline{x_3} x_4 x_5 + \overline{x_1} x_3 x_4$

ZA RBIRNA VHODA MULTIPLESORJA VZAMEMO $x_3 x_4$ KER SE POJAVLATA V VSEH ČLENIH
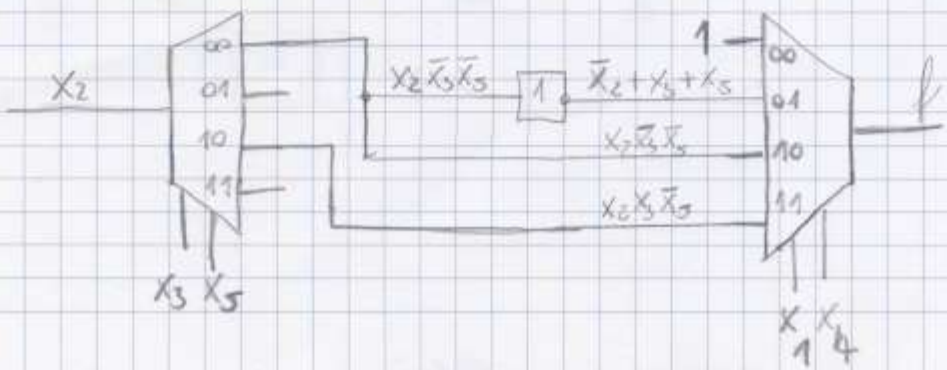
$$\overline{x_1} \overline{x_4} (x_3 + \overline{x_3}) + \overline{x_1} x_4 (x_2 x_5 + \overline{x_2} + \overline{x_2} x_5 + x_3) + x_1 \overline{x_4} (x_2 \overline{x_3} \overline{x_5}) + x_1 x_4 (x_2 x_3 \overline{x_5})$$



④

$$T_1 = Q_1 Q_3$$

$$T_2 = Q_3$$


$$T_3 = Q_2$$

Q_3 je vedno 1, ker ima na vsi priključitvi 1! (GND NEGRAN)

$$Q_3^{(n+1)} = 1$$

Q_1	Q_2	Q_3	Q_1'	Q_2'	Q_3'	T_1	T_2	T_3
0	0	0	0	1	1	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	1	1



Tako deluj avtomat na shemi!

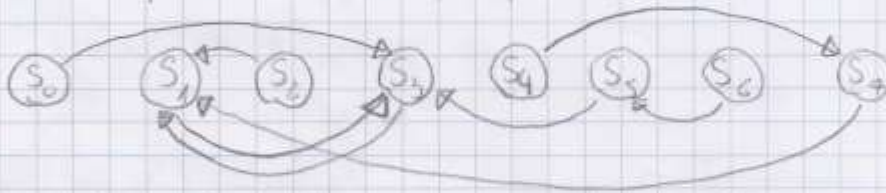

Pravilna delovanje (zimbabvski stavci po modulu 8)

Q_1	Q_2	Q_3	$Q_{1(n+1)}$	$Q_{2(n+1)}$	$Q_{3(n+1)}$	T_1	T_2	T_3
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1
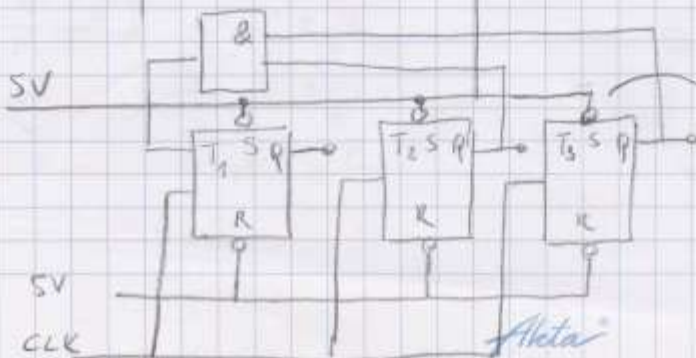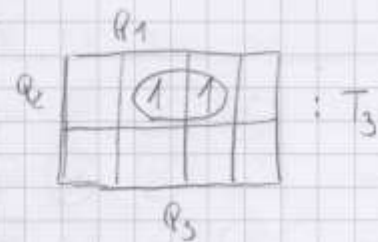
$$\begin{aligned} T_1 &= Q_2 Q_3 \\ T_2 &= Q_3 \\ T_3 &= 1 \end{aligned}$$



! tudi tako na 5V, drugoče je Q_3 stava 1!

⑤ Zmážíme ľahko stáňa z istým íshodem

íshod 0:

$$S_1, S_3 = (\cancel{S_1}, \cancel{S_3})$$

$$S_1, S_6 = \checkmark$$

$$\cancel{S_1}, \cancel{S_2} = (\cancel{S_1}, \cancel{S_2}), (\cancel{S_2}, \cancel{S_6}), (\cancel{S_3}, \cancel{S_2})$$

$$\cancel{S_2}, \cancel{S_6} = (\cancel{S_2}, \cancel{S_6})$$

$$S_3, S_7 = (S_3, S_7) \checkmark$$

$$S_3, S_9 = \checkmark$$

$$S_6, S_7 = (\cancel{S_2}, \cancel{S_6})$$

$$S_6, S_9 = \checkmark$$

$$S_7, S_9 = \checkmark$$

$$S_1 \equiv S_3$$

$$S_3 \equiv S_7$$

$$S_3 \equiv S_9$$

$$S_6 \equiv S_9$$

$$S_7 \equiv S_9$$

$$\boxed{S_3 \equiv S_7 \equiv S_9} = S_D$$

$$\boxed{S_1 \equiv S_6} = S_A$$

	00	01	11	10	
S _A	(S _A)	(S _A)	S _B	S _C	0
S _B	S _A	(S _B)	(S _B)	S _D	1
S _C	(S _C)	S _B	S _D	(S _C)	0
S _D	S _C	S _A	(S _D)	(S _D)	1

íshod 1:

$$S_2, S_4 = (\cancel{S_2}, \cancel{S_4}) (S_4, S_8)$$

$$\cancel{S_2}, \cancel{S_5} = (\cancel{S_2}, \cancel{S_5}) (\cancel{S_4}, \cancel{S_8})$$

$$S_2, S_8 = (S_2, S_{11}) \checkmark$$

$$S_2, S_{10} = (S_8, S_{10}) \checkmark$$

$$S_2, S_{11} = (S_8, S_{10}) \checkmark$$

$$S_4, S_5 = \checkmark$$

$$\cancel{S_4}, \cancel{S_8} = (\cancel{S_4}, \cancel{S_8})$$

$$S_4, S_{10} = (\cancel{S_4}, \cancel{S_6}) (S_4, S_{10})$$

$$S_4, S_{11} = (\cancel{S_4}, \cancel{S_6}) (\cancel{S_4}, \cancel{S_{10}})$$

$$S_5, S_8 = (\cancel{S_4}, \cancel{S_8})$$

$$\cancel{S_4}, \cancel{S_{10}} = (\cancel{S_4}, \cancel{S_{10}})$$

$$S_5, S_{11} = (\cancel{S_4}, \cancel{S_7}) (\cancel{S_4}, \cancel{S_{10}})$$

$$S_8, S_{10} = (S_2, S_{11}) (S_8, S_{10}) \checkmark$$

$$S_8, S_{11} = (S_8, S_{10}) \checkmark$$

$$S_{10}, S_{11} = (S_2, S_{11}) \checkmark$$

$$S_4 = S_5$$

$$S_2 = S_8$$

$$S_2 = S_{10}$$

$$S_2 = S_{11}$$

$$S_8 = S_{10}$$

$$S_8 = S_{11}$$

$$S_{10} = S_{11}$$

$$\boxed{S_4 \equiv S_5} = S_D$$

$$\boxed{S_2 \equiv S_8 \equiv S_{10} \equiv S_{11}}$$

$$\equiv S_B$$