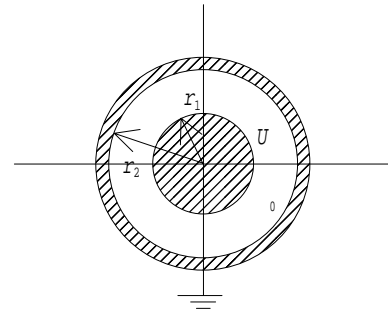



OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I

Izpit, 14.9.1999

1. Izpeljite funkcijsko odvisnost polja $E(r)=f(r, r_1, r_2, U)$ krogelnega kondenzatorja, ki ga priključimo na napetost U , in poičite razmerje radijev r_2/r_1 , pri katerem je $E(r_1)/E(r_2)=4$!




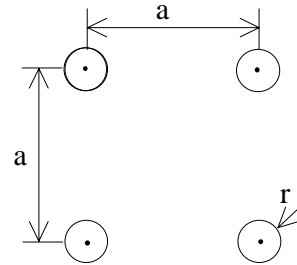2. Dana sta dva vzporedna dvovoda. Izračunajte napetost med zgornjima vodnikoma, če je spodnji dvovod priključen na napetost 100 V, $a = 40 \cdot r$!




3. V ploščat zračni kondenzator, ki ima plošči razmaknjeni za 10 mm in je priključen na napetost 2 kV, položimo vzporedno s ploščama dielektrični listi debeline 2 mm in $\epsilon_r = 6$. Kolikšen je padec napetosti na listih?

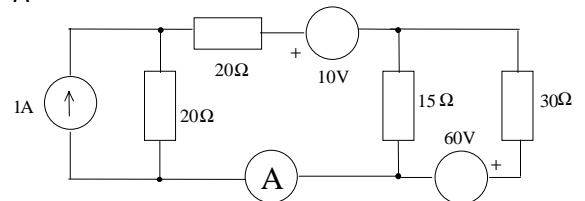4. Z uporabo Theveninovega teorema izračunajte tok Ametra!



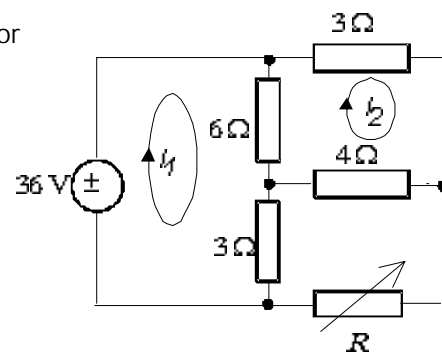5. Določite največjo moč, ki jo lahko spremljiv upor sprejme od generatorja!



REZULTATI IZPITA OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I (UNI)
14.9.1999

1)

$$\int_A \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q, \quad E(r) \cdot \oint_A dA = \frac{Q}{\epsilon}, \quad E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon \cdot r^2}$$

$$U = \int_{r_1}^{r_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{r_1}^{r_2} E(r) \cdot dr = \int_{r_1}^{r_2} \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \cdot \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

$$E(r) = \frac{U}{\frac{1}{\epsilon} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)} \cdot \frac{1}{r^2} \quad \frac{E(r_1)}{E(r_2)} = \frac{r_2^2}{r_1^2} = 4 \Rightarrow \frac{r_2}{r_1} = 2$$

2)

$$V_1 = -\frac{1}{2\pi\epsilon_0} (q \cdot \ln(a\sqrt{2}) + (-q) \cdot \ln(a)) = -\frac{q}{2\pi\epsilon_0} \cdot \ln \sqrt{2}$$

$$V_2 = -\frac{1}{2\pi\epsilon_0} (q \cdot \ln(a) + (-q) \cdot \ln(a\sqrt{2})) = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \cdot \ln \sqrt{2}$$

$$V_2 - V_1 = \frac{q}{\pi\epsilon_0} \cdot \ln \sqrt{2}$$

$$U = -\frac{2}{2\pi\epsilon_0} \cdot (q \cdot \ln(r) + (-q) \cdot \ln(a)) = \frac{q}{\pi\epsilon_0} \cdot \ln \frac{a}{r}$$

$$V_2 - V_1 = \frac{U}{\ln \frac{a}{r}} \cdot \ln \sqrt{2} = 9,4 \text{ V}$$

3)

$$U = \int_0^{1\text{cm}} E(x) \cdot dx = E_1 \cdot 0,008 + E_2 \cdot 0,002$$

$$E_1 \cdot \epsilon_1 = E_2 \cdot \epsilon_2, \quad E_1 \cdot 1_1 = E_2 \cdot 6$$

$$U = E_2 \cdot (0,008 \cdot 6 + 0,002 \cdot 1) \Rightarrow E_2 = 40 \text{ kV/m}$$

$$U_2 = E_2 \cdot 0,002 = 80 \text{ V}$$

4)

$$R_{Th} = (15 \parallel 30 + 40) \Omega = 50 \Omega$$

$$U_{Th} = (20 - 10 - \frac{60}{15 + 30} \cdot 15) \text{ V} = -10 \text{ V}$$

$$I_A = \frac{10}{50} \text{ A} = 0,2 \text{ A}$$

5)

$$R_g = R_{Th} = (6 \parallel 3 + 4) \parallel 3 \Omega = 2 \Omega$$

$$I_1(6 + 3) - I_2 \cdot 6 = 36$$

$$I_2 \cdot (3 + 4 + 6) - I_1 \cdot 6 = 0$$

$$\Rightarrow I_2 = 2,67 \text{ A}$$

$$U_{Th} = 36 - 2,67 \cdot 3 = 28 \text{ V}$$

$$P_{\max} = \frac{\left(\frac{U_{th}}{2} \right)^2}{R_g} = \frac{28^2}{4 \cdot 2} = 98 \text{ W}$$