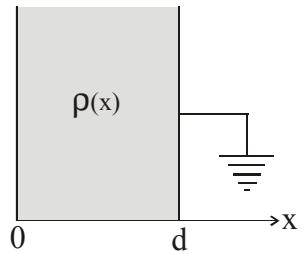



# OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I (UNI)

2. kolokvij, 21. 01. 2002, ob 17h


1. Med ravnima ploščama  $x = 0$  in  $x = d = 1 \text{ cm}$  je prevodna snov s specifično upornostjo  $\rho(x) = \rho_0 \cdot e^{\frac{x}{d}}$ ,  $\rho_0 = 200 \Omega \cdot \text{m}$ . Desna plošča je ozemljena, leva pa na potencialu  $V = 15 \text{ V}$ . Določite koordinato  $x$  ekvipotencialke s potencialom  $V = 5 \text{ V}$ , če je gostota toka konstantna!



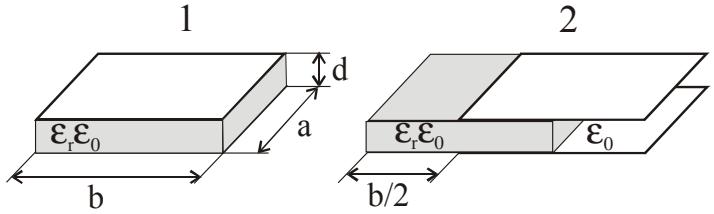
2. Ploščati kondenzator je priključen na napetostni vir  $U$ . Za kolikšen % se spremeni elektrostatična energija shranjena v polju ploščatega kondenzatorja, če dielektrik z relativno dielektričnostjo  $\epsilon_r = 2$  izvlečemo za  $b/2$  (glej skico)?



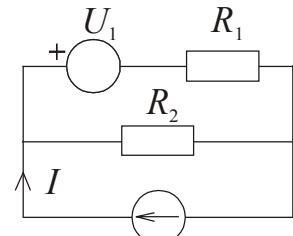
3. Pri katerem toku  $I$  bosta moči na uporih z upornostmi  $R_1$  in  $R_2$  enaki?  
( $R_1 = 125 \Omega$ ,  $R_2 = 500 \Omega$ ,  $U_1 = 300 \text{ V}$ )



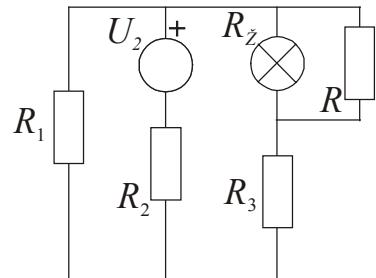4. Izračunajte upornost  $R$ , da bo žarnica pravilno gorela!  
( $P_Z = 10 \text{ W}$ ,  $R_Z = 40 \Omega$ ,  $R_1 = 10 \Omega$ ,  $R_2 = 15 \Omega$ ,  $R_3 = 4 \Omega$ ,  $U_2 = 100 \text{ V}$ )



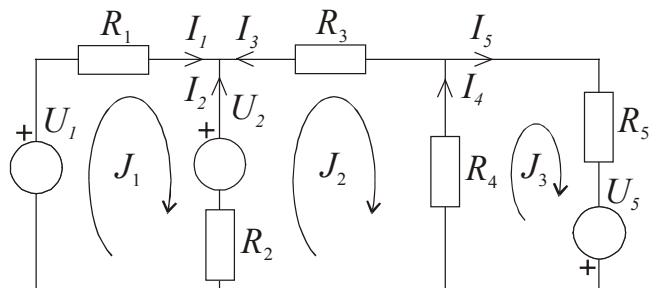5. Zapišite sistem enačb s katerim bi določili vejske toke ( $I_1, \dots, I_5$ ) po metodi zančnih tokov ( $J_1, \dots, J_3$ ) – ne pozabite izraziti vejskih tokov z zančnimi!



# OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I (UNI)

2. kolokvij, 21. 01. 2002

Rešitve

1.

$$U_1 = 2U_2 \quad U_1 = \int_0^{x_1} E(x)dx = 2 \int_{x_1}^d E(x)dx \text{ in } E = J\rho(x) \Rightarrow \int_0^{x_1} \rho(x)dx = 2 \int_{x_1}^d \rho(x)dx \Rightarrow \int_0^{x_1} e^{\frac{x}{d}} dx = 2 \int_{x_1}^d e^{\frac{x}{d}} dx$$

$$e^{\frac{x_1}{d}} - 1 = 2e - 2e^{\frac{x_1}{d}} \Rightarrow e^{\frac{x_1}{d}} = \frac{1+2e}{3} \Rightarrow \frac{x_1}{d} = \ln \frac{1+2e}{3} \quad x_1 = 0,76 \text{ cm}$$

2.

$$1: W_1 = \int_{V_1} w dV = \int_{V_1} \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV = \frac{1}{2} \epsilon_r \epsilon_0 \left( \frac{U}{d} \right)^2 \int_0^b dx \int_0^a dy \int_0^d dz = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 U^2 ab}{d} \epsilon_r$$

$$2: W_2 = \int_{V_2} w dV = \int_{V_2} \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV = \frac{1}{2} \epsilon_r \epsilon_0 \left( \frac{U}{d} \right)^2 \int_0^{b/2} dx \int_0^a dy \int_0^d dz + \frac{1}{2} \epsilon_0 \left( \frac{U}{d} \right)^2 \int_{b/2}^b dx \int_0^a dy \int_0^d dz = \frac{1}{4} \frac{\epsilon_0 U^2 ab}{d} (\epsilon_r + 1)$$

Odgovor: energija se zmanjša za 25%.


3. Zapišemo pogoj o enakosti moči ter napetost na uporu  $R_2$  označimo z  $U_2$ . Kvadratna enačba da dve rešitvi za napetost  $U_2$  – tako dobimo tudi dve rešitvi za tok. Napetostni vir nadomestimo z ekvivalentnim tokovnim in zapišemo rešitev.

$$P = \frac{U^2}{R} \Rightarrow \frac{U_2^2}{500\Omega} = \frac{(300V - U_2)^2}{125\Omega} \Rightarrow 3U^2 - 2400U + 360000 = 0$$

$$\Rightarrow U_1 = 600V, U_2 = 200V$$


$$U_1 = 600V \Rightarrow \frac{U_1}{R_1 \parallel R_2} = I_1 + 2,4A \Rightarrow I_1 = 3,6A$$
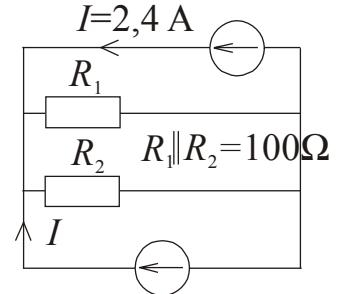
$$U_2 = 200V \Rightarrow \frac{U_2}{R_1 \parallel R_2} = I_2 + 2,4A \Rightarrow I_2 = -0,4A$$



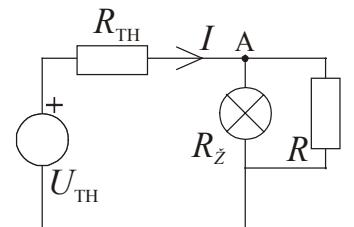4. S pomočjo danih podatkov izračunamo, da bo pogoj izpolnjen, če bo žarnica na napetosti  $U_Z=20iV$  (in s tem tudi upor) in bo skoznjo tekel tok  $I_Z=0,5$  A. Žarnico in upor  $R$  izoliramo ter preostanek vezja nadomestimo s Theveninovim nadomestnim virom, kjer je  $U_{TH}=40$  V in  $R_{TH}=10 \Omega$ . Ob priklopu žarnice z uporom  $R$  nazaj v vezje ugotovimo, da po zanki teče tok  $I=2iA$ . Skozi upor  $R$  torej teče tok  $I=1,5$  A, napetost na uporu je  $U_R=U_Z=20iV$  iz česar sledi, da je  $R=40/3 \Omega$ .

$$R_{TH} = 4 \Omega + (10 \Omega) \parallel (15 \Omega) = 10 \Omega, \quad U_{TH} = 100 V - 15 \Omega \frac{100 V}{10 \Omega + 15 \Omega} = 40 V, \quad I = \frac{40 V - 20 V}{10 \Omega} = 2 A$$



5.

$$\begin{aligned} -U_1 + R_1 J_1 + U_2 + R_2 (J_1 - J_2) &= 0 \\ -U_2 + R_3 J_2 + R_4 (J_2 - J_3) + R_2 (J_2 - J_1) &= 0 \\ R_4 (J_3 - J_2) + R_5 J_3 - U_5 &= 0 \end{aligned}$$

$$I_1 = J_1, \quad I_2 = J_2 - J_1, \quad I_3 = -J_2, \quad I_4 = J_3 - J_2, \quad I_5 = J_3$$