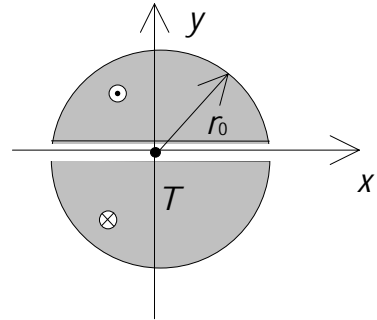


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (UND)


Izpit 21. 09. 1999

1. V dvovodu iz dveh vodnikov polkrožnih prerezov je tok $I = 1000 \text{ A}$ ($r_0 = 30 \text{ mm}$). Med vodnikoma je zanemarljivo tanka plast izolatorja. Določite gostoto magnetnega pretoka \vec{B} v točki T!




2. Ravnina $z = 0$ je meja med magnetnima snovema. V prostoru $z < 0$ je gostota magnetnega pretoka $\vec{B} = (\vec{i}_x 200\mu_0 + \vec{i}_y 600\mu_0) \frac{\text{T}}{(\text{Vs/Am})}$ in $\mu = 2\mu_0$. V prostoru $z > 0$ je $\mu = 10\mu_0$. Na meji je tokovna obloga $\vec{G} = \vec{i}_x 100 + \vec{i}_y 200 \text{ A/m}$. Kolikšen je vektor gostote magnetnega pretoka \vec{B} v prostor $z > 0$?

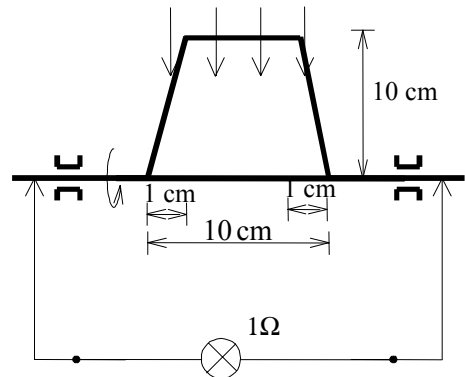
3. S kolikšno močjo gori žarnica $R_b = 1 \Omega$, če vrtimo zanko z $N = 300$ ovoji v homogenem polju $\vec{B} = 0,5 \text{ T}$ s kotno hitrostjo $\omega = 20 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$. Upornost enega ovoja je $0,005 \Omega$.



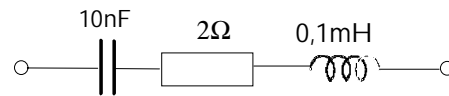4. Narišite tirnico prevodnosti nihajnega kroga, če se frekvenca spreminja od nič do neskončnosti. Določite pasovno širino nihajnega kroga!



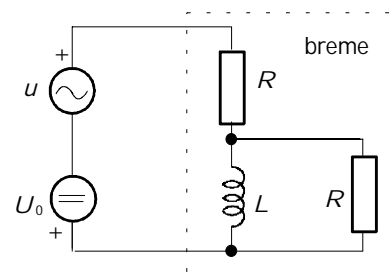5. Povprečna moč na bremenu je 130 W . Kolikšna je enosmerna prednapetost U_0 , če je izmenična napetost $u(t) = 10 \cos \omega t \text{ V}$ in je $R = \omega L = 1 \Omega$?



REZULTATI IZPITA OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (UNI) 21.9.1999

1)

$$\vec{B}(T) = \vec{1}_x \cdot 2B_x(T)$$

$$dB_x(T) = \frac{\mu_0 \cdot dI}{2\pi \cdot r} \cdot \cos(90 - \varphi) = \frac{\mu_0 \left(\frac{I}{\pi r_0^2 / 2} \cdot r \cdot d\varphi \cdot dr \right)}{2\pi \cdot r} \cdot \sin \varphi$$

$$B_x(T) = \frac{\mu_0 \cdot 2I}{2\pi \cdot \pi r_0^2} \int_0^\pi \int_0^{r_0} \sin \varphi \cdot d\varphi \cdot dr = \frac{2\mu_0 \cdot I}{\pi^2 \cdot r_0^2} \cdot r_0$$

$$\vec{B}(T) = \vec{1}_x \cdot \frac{4\mu_0 \cdot I}{\pi^2 \cdot r_0} = \frac{4 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10^3}{\pi^2 \cdot 30 \cdot 10^{-3}} = \vec{1}_x \cdot 16,98 \text{ mT}$$

2)

$$\vec{G} = \vec{1}_n \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) \quad \vec{B} = \mu \cdot \vec{H}$$

$$\vec{H}_2 = \frac{\vec{B}_2}{\mu} = \vec{1}_x \cdot 100 + \vec{1}_y \cdot 300$$

$$\begin{vmatrix} \vec{1}_x & \vec{1}_y & \vec{1}_z \\ 0 & 0 & 1 \\ H_{1x} - 100 & H_{1y} - 300 & 0 \end{vmatrix} = \vec{1}_x \cdot 100 + \vec{1}_y \cdot 200$$

$$\vec{1}_x \cdot (300 - H_{1y}) + \vec{1}_y \cdot (H_{1x} - 100) = \vec{1}_x \cdot 100 + \vec{1}_y \cdot 200$$

$$\Rightarrow H_{1y} = 200 \text{ A/m}$$

$$\Rightarrow H_{1x} = 300 \text{ A/m}$$

$$\vec{B}_1 = (\vec{1}_x \cdot 3 + \vec{1}_y \cdot 2) \cdot 10^3 \mu_0 \text{ T/(Vs/Am)}$$

3)

$$u = u_i = -N \cdot \frac{d}{dt} (A \cdot B \cdot \cos(\omega t)) = N \cdot A \cdot B \cdot \omega \cdot \sin(\omega t) = U_m \cdot \sin(\omega t)$$

$$A = 0,09 \cdot 0,1 \text{ m}^2 = 9 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$P_b = 0,5 \cdot I_m^2 \cdot R_b = 0,5 \cdot \frac{U_m^2}{(R_{ov} + R_b)^2} \cdot R_b$$


$$P_b = 0,5 \cdot \frac{(300 \cdot 9 \cdot 10^{-3} \cdot 0,5 \cdot 20)^2}{(300 \cdot 0,005 + 1)^2} \cdot 1 = 58,32 \text{ W}$$

4)

$$B = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\omega_0} = \frac{R}{\omega L} = \frac{1}{Q}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$B = \frac{R}{\omega_0 L}$$

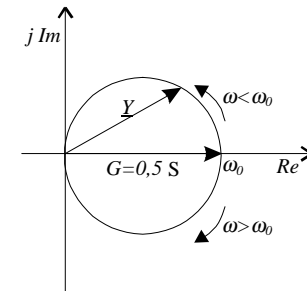

5)

Nalogo re{imo s superpozicijo mo-I (velja le v primeru virov z razli-nimi frekvencami)

$$\underline{Z}_{vh} = R + R \parallel j\omega L = 0,5(3 + j) \Omega$$

$$\underline{Y}_{vh} = 0,2 \cdot (3 - j) \Omega$$

$$P = \text{Re}(\underline{U} \cdot \underline{I}^*) = \text{Re}(U^2 \cdot \underline{Y}_{vh}^*) = \text{Re}\left(\left(\frac{10}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot 0,2 \cdot (3 + j)\right) = 30 \text{ W}$$

$$130 \text{ W} = 30 \text{ W} + U_0^2 / R \Rightarrow U_0 = 10 \text{ V}$$