

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II

zapiski z avditornih vaj

Šolsko leto 2007 / 2008
Izvajalec Dejan Križaj

Avtor dokumenta Blaž Potočnik
Sodelavci Blaž Potočnik, Aljoša Praznik

UREJANJE DOKUMENTA

VERZIJA	01	REVIZIJA	01
DATUM	24. 2. 2009		
ZADNJI POPRAVLJAL	/		
PREGLEDAL	Blaž Potočnik, Aljoša Praznik		



OPOMBE

POPRAVKI

Srednje krivulje magnetiziranja za mehke magnetne materiale

A


OE - 2 - KRIVAJ

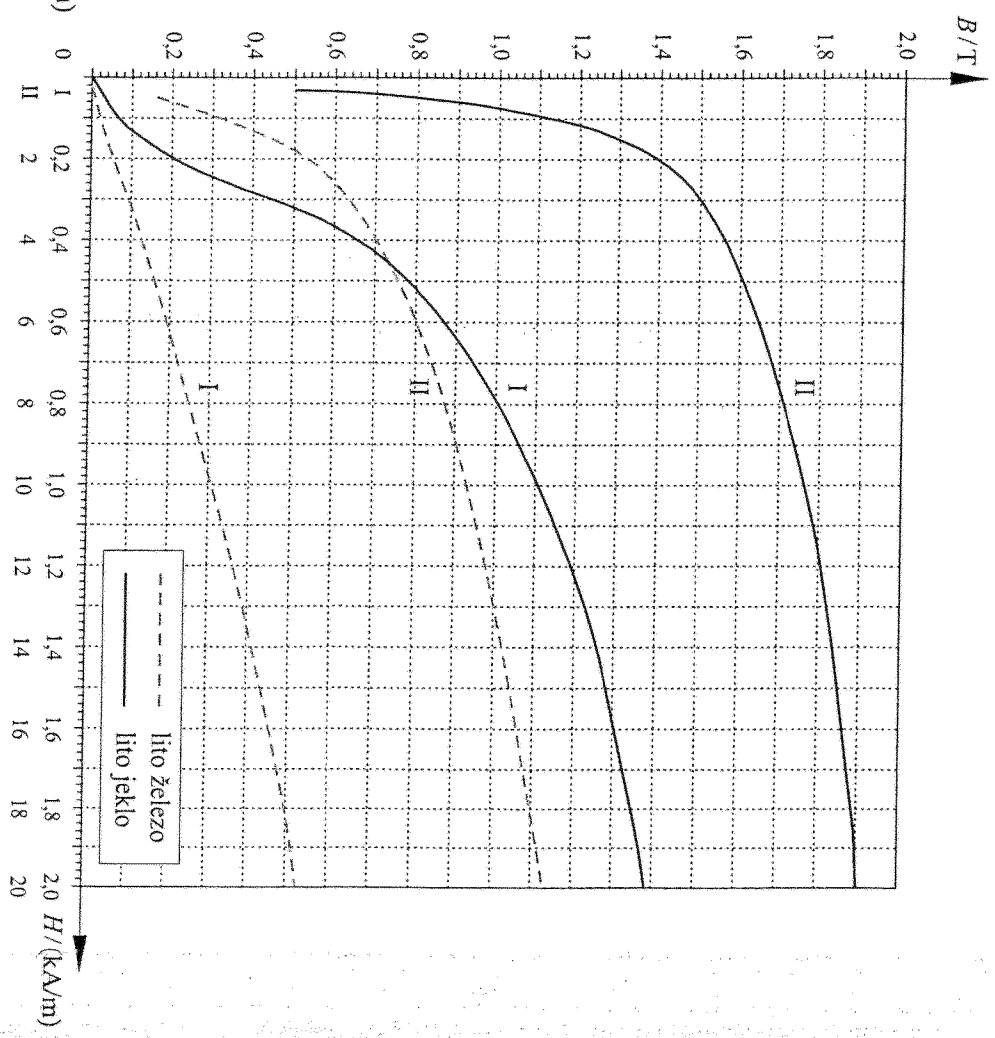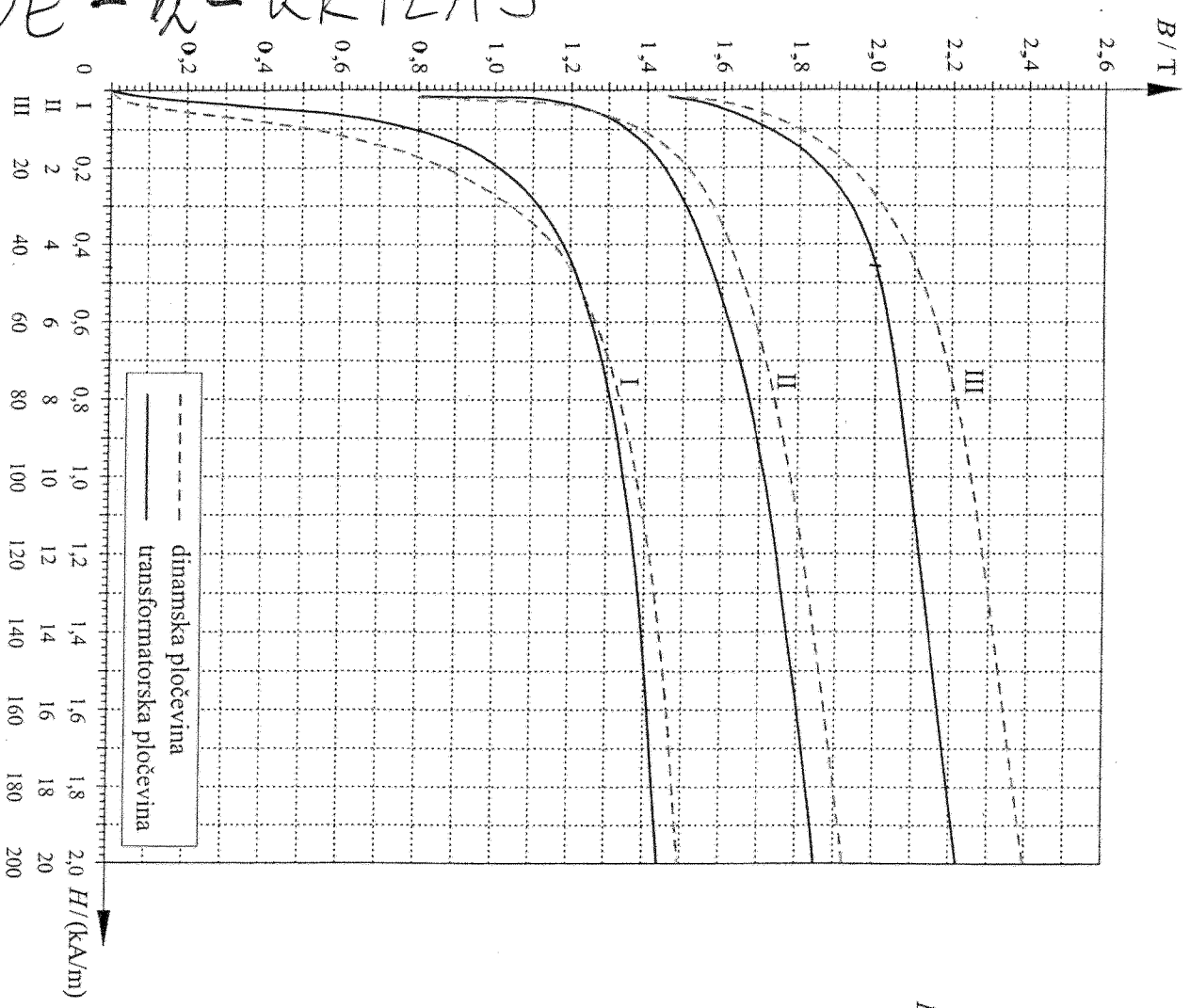

Osnove elektrotehnike II - vaje


20.2.08

Biot-Savartov zakon

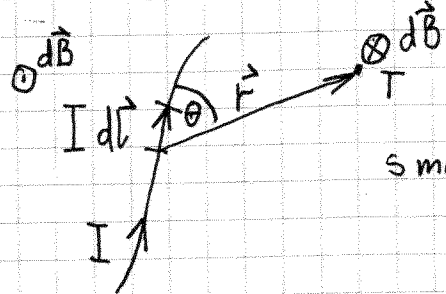

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0 I d\vec{l} \times \vec{r}}{4\pi r^3}$$

smer: $d\vec{l} \times \vec{r}$

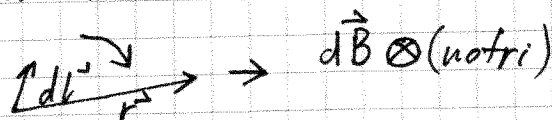


$$|d\vec{l} \times \vec{r}| = dl \cdot r \cdot \sin \theta$$

$$dB = \frac{\mu_0 I dl \sin \theta}{4\pi r^2} \quad \text{abs. vrednost.}$$


Tokovna premica

a)

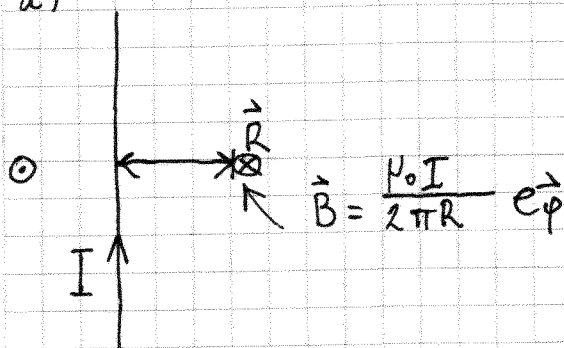


$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \vec{e}_\phi$$

b)

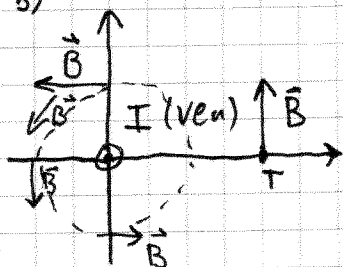


Tokovna daljica

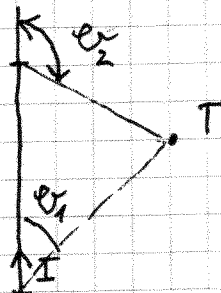

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

Tokovna zanka

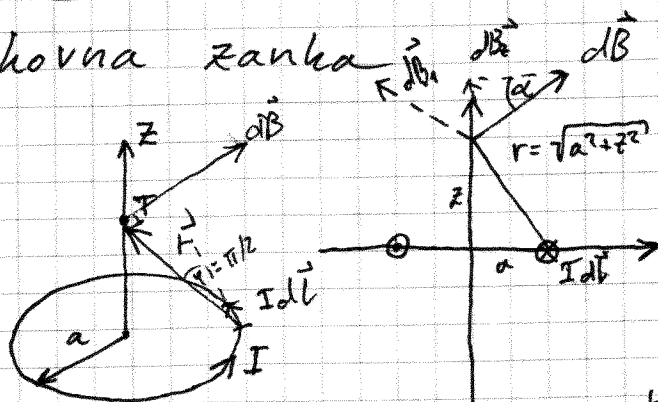

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I a d\phi \sin(\frac{\pi}{2})}{4\pi (a^2 + z^2)}$$


$$dB_z = d\vec{B} \cdot \sin \alpha = \frac{\mu_0 a d\phi I}{4\pi (a^2 + z^2)} \cdot \frac{a}{(a^2 + z^2)^{1/2}}$$

$$B_z = \frac{\mu_0 I a^2}{4\pi (a^2 + z^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} d\phi$$

$$= \vec{e}_z \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}}$$

B pri $z=0$: $\vec{B}(z=0) = e_z \frac{\mu_0 I}{2a}$

Del tokovne zanke

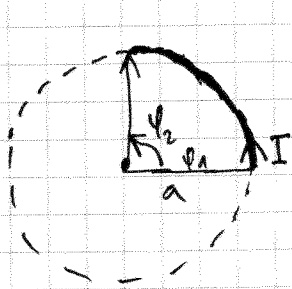


$$dB = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r^2} \sin \alpha \quad / \int \rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} dl =$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\varphi_2 - \varphi_1)$$

- Vzdolž Z -osi neskončna tanka žica s tokom $I=15A$ v smeri Z -osi. Določite gostoto m. pretoka v točkah $T_0(1,0,0)m$, $T_1(0,2,2)m$, $T_2(0,-2,0)m$, $T_3(-2,-1,0)m$

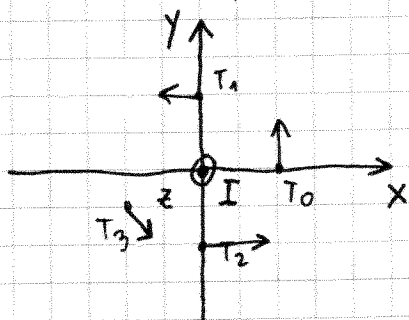$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs/Am}$



$B(T_1) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ $B(T_1) = \frac{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot 15}{2\pi \cdot 1} = 3,0 \cdot 10^{-6} T \hat{e}_y$


$B(T_2) = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 15}{2\pi \cdot 2} = 1,5 T \hat{e}_x$

$B(T_3) = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 15}{2\pi \cdot 2 \cdot \sqrt{5}} = 1,5 T \hat{e}_x$ $|B(T_3)| = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 15}{2\pi \cdot \sqrt{5}} = 1,35 \cdot 10^{-6} T$

Smeti T_3 :


$B_3 = 1,34 \cdot 10^{-6} T (e_x \sin \alpha - e_y \cos \alpha)$

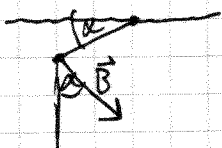$= 1,34 \mu T (e_x (1/\sqrt{5}) - e_y (2/\sqrt{5})) = e_x 0,6 \mu T - e_y 1,2 \mu T$



- Določite gostoto magnetnega pretoka v točki T za tokovodnik na sliki

- iz treh delov

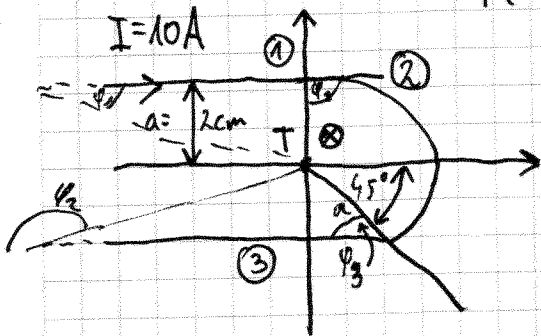

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} (\cos \varphi_1 - \cos \varphi_2) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos 0 - \cos \frac{\pi}{2})$$

$$B_1 = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{Vs} \cdot 10\text{A}}{\text{Am} \cdot 4\pi \cdot 2 \cdot 10^{-2} \text{m}} = 5 \cdot 10^{-5} \text{T}$$


↳ kotna daljica (poltrah), $\varphi_1 \rightarrow 0$.

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \beta = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{Vs} \cdot 10\text{A}}{\text{Am} \cdot 4\pi \cdot a \cdot 2 \cdot 10^{-2} \text{m}} \cdot \frac{3\pi}{4} = 5 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{3\pi}{4} \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}$$

$$B_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi (a/\sqrt{2})} (\cos \frac{\pi}{4} - \cos \pi) = \frac{\mu_0 I}{4\pi (a/\sqrt{2})} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \right) = 5 \cdot 10^{-5} \frac{5 \cdot \sqrt{2} (\sqrt{2} + 2)}{2} \text{T}$$

$$B = B_1 + B_2 + B_3 = 5 \cdot 10^{-5} (1 + \frac{3\pi}{4} + \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}+2)}{2}) \text{T} (-\vec{e}_z) = 288 \text{NT} (-\vec{e}_z)$$

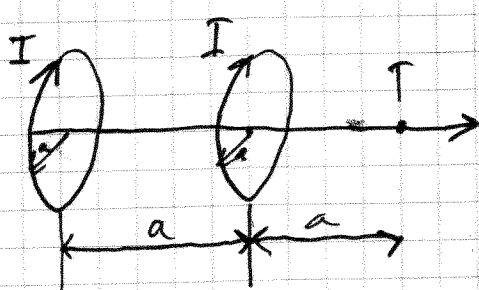- Škoti soosni tuljavi polmerov in medsebojne razdalje $a = 210 \text{mm}$ teče tok $I = 4\text{A}$ v uka haza nih smerih. Določite \vec{B} v točki $T(0,0,a)$



(superpozicija polj)

$$\vec{B} \text{ v osi tokovne zanke}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_z$$

$$B(T) = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + a^2)^{3/2}} + \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + 4a^2)^{3/2}} =$$



$$= \frac{\mu_0 I a^2}{2} \left(\frac{1}{(2a)^{3/2}} + \frac{1}{(5a)^{3/2}} \right) = \frac{\mu_0 I a^2}{2} \left(\frac{1}{2\sqrt{2}a^{3/2}} + \frac{1}{5\sqrt{5}a^{3/2}} \right)$$

~~...~~


$$= \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{a} \left(5^{-3/2} + \frac{1}{4}^{-3/2} \right) =$$

4

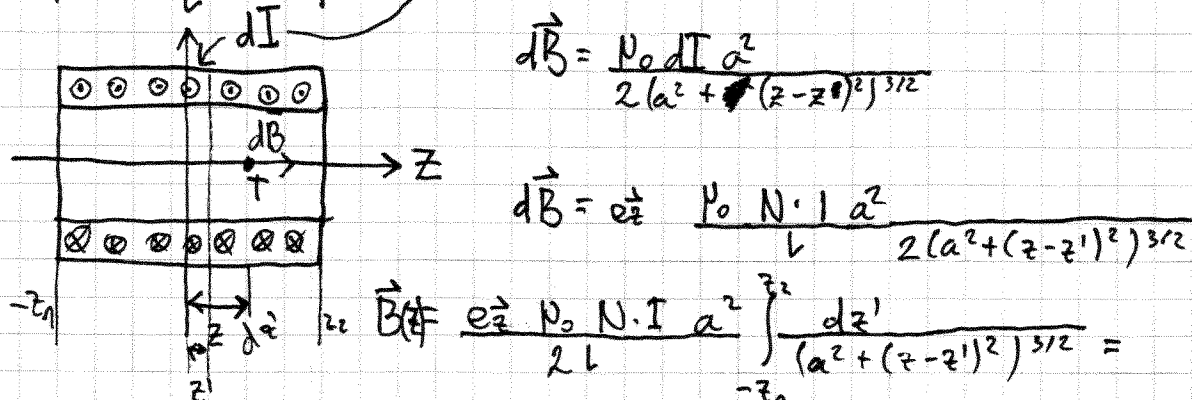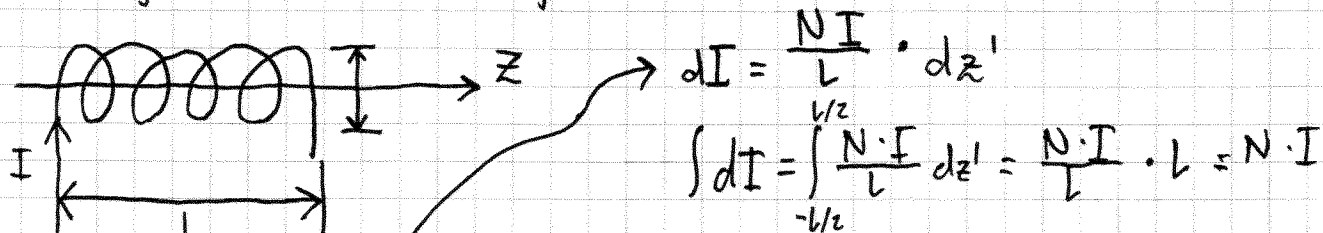• Izpelji formulo za polje v osi solenoida



$$= e_z \frac{\mu_0 N I a^2}{2L} \frac{z' - z}{a^2 \sqrt{a^2 + (z-z')^2}} \Big|_{-z_1}^{z_2} = e_z \frac{\mu_0 N I}{2L} \left[\frac{z_2 - z}{\sqrt{a^2 + (z-z_2)^2}} + \frac{z_1 + z}{\sqrt{a^2 + (z_1+z)^2}} \right]$$

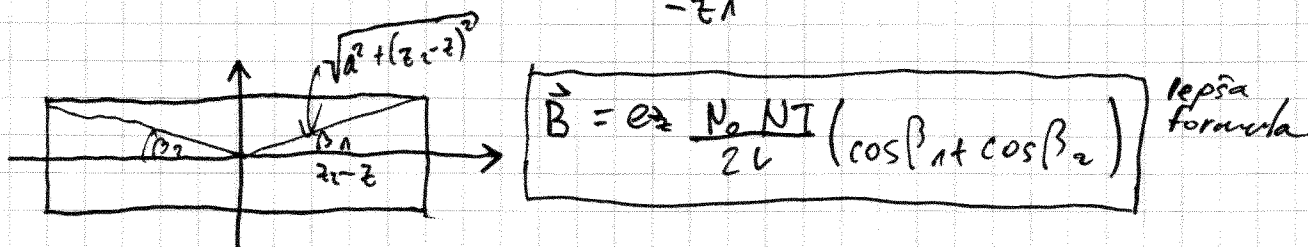

Poenostavitve:

- Dolga tuljava $L \gg a$

B (v sredini) - B (v notranjosti, ne pa na robovih):

$\beta_1 = \beta_2 \rightarrow 0^\circ$

$$B = \frac{\mu_0 NI}{L}$$

- na robu dolge tuljave: $\beta_1 = 0^\circ, \beta_2 = 90^\circ$

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2L}$$

5.3.08



Primer:

- Določite polje v središču in na roba žiljave z $N=1000$ ovoji, $l=10\text{cm}$ in $a=4\text{cm}$. Tok $I=1\text{A}$.
- izračunaj s formulo $B = \frac{\mu_0 N I}{2l} (\cos \beta_1 + \cos \beta_2)$

Izračunajte gostoto magnetnega pretoka nad središčem prevodnega traku. Tok je 100A

tokovna obloga $K = \frac{I}{a}$

$$\vec{K} = -e_z I/a$$

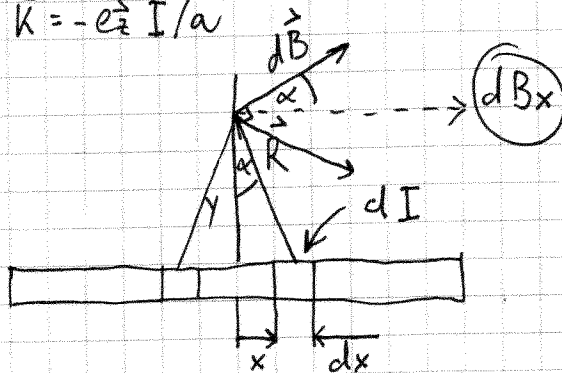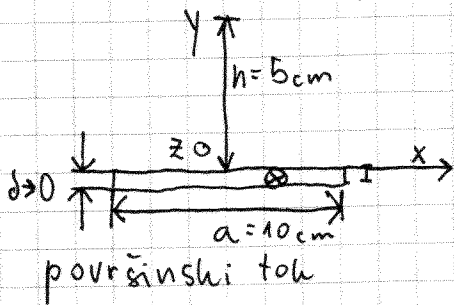

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R}$$

$$R = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$dB_x = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = y/R$$


$$dI = j \cdot dA = \frac{I}{s \cdot a} \cdot s \cdot dx = K dx$$

$$dB_x = \frac{\mu_0 K dx}{2\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$B_x = \int_{-a/2}^{a/2} \frac{\mu_0 K y}{2\pi (x^2 + y^2)} dx = \frac{\mu_0 K y}{2\pi} \cdot 2 \cdot \int_0^{a/2} \frac{dx}{x^2 + y^2} = \frac{\mu_0 K}{\pi} \frac{1}{y} \operatorname{atg} \frac{x}{y} \Big|_0^{a/2} =$$

$$= \frac{\mu_0 K}{\pi} \operatorname{atg} \frac{a/2}{y}$$
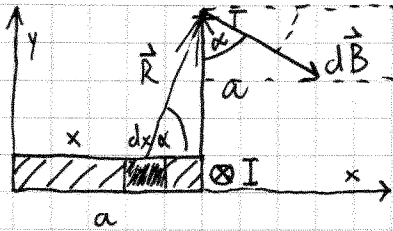
$$\vec{B} = e_x \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs/Am} \cdot K}{\pi} \operatorname{atg} \frac{10/2 \text{ cm}}{5 \text{ cm}} = 4 \cdot 10^{-4} \operatorname{atg}(1) \cdot e_x = e_x \cdot 10^{-4} \pi \text{ T}$$



$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R}$$

$$R = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{a^2 + (a-x)^2}$$

$$dI = k dx$$

$$dB_x = \frac{\mu_0 dI}{2\pi \sqrt{a^2 + (a-x)^2}} \cdot \sin \alpha \quad \leftarrow \quad \sin \alpha = \frac{a}{R}$$

$$= \frac{\mu_0 k dx \cdot a}{2\pi (a^2 + (a-x)^2)}$$

$$B_x = \int_0^a \frac{\mu_0 I dx}{2\pi (a^2 + (a-x)^2)} \quad \leftarrow \quad \begin{array}{l} \text{integral} \\ a-x=t \\ -dx=dt \end{array}$$

$$B_x = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left[\int \frac{1}{a^2 + (a-x)^2} (-dt) \right] + C$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{1}{a} \operatorname{atg} \frac{t}{a} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{1}{a} \operatorname{atg} \frac{a-x}{a} =$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{1}{a} \left(-\frac{\pi}{4} \right) = \boxed{\frac{\mu_0 I}{8}}$$

isčemo še B_y

$$dB_y = \frac{\mu_0 dI}{2\pi \sqrt{a^2 + (a-x)^2}} \cos \alpha \quad \cos \alpha =$$

$$B_y = -\frac{\mu_0 k}{2\pi} \int_0^a \frac{(a-x) dx}{a^2 + (a-x)^2} = \quad \left\| \begin{array}{l} a-x=t \\ dx=dt \end{array} \right.$$


$$= \frac{\mu_0 k}{2\pi} \int \frac{t dt}{a^2 + t^2} \mp \text{Konst.} \quad \left\| \begin{array}{l} a^2 + t^2 = z \\ dz = 2t dt \end{array} \right.$$

$$= \frac{\mu_0 k}{2\pi} \frac{1}{2} \int \frac{dz}{z} = \frac{\mu_0 k}{4\pi} \log (a^2 + (a-x)^2) \Big|_0^a = \boxed{\frac{\mu_0 I}{4\pi} \log \frac{2a^2}{a^2}}$$


7

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 k}{4} \left(\frac{e\vec{x}}{a} - \frac{e\vec{y}}{\pi} \log 2 \right)$$

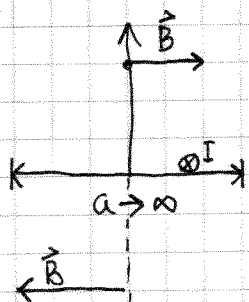Polje v okolici tokovne obloge (neskončna ravnina s površinskim tokom k)



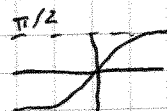
$$B_x = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\mu_0 k}{\pi} \underbrace{\arctan \frac{a/2}{y}}_{\rightarrow \pi/2} =$$



$$= \frac{\mu_0 k}{2}$$

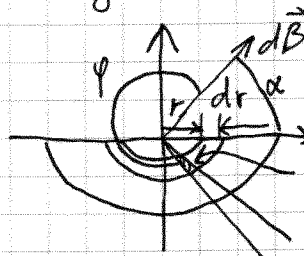Izračunajte gostoto magnetnega pretoka ravnega polkrožnega vodnika s tokom I v točki T .



$$dI = I \cdot dA = \frac{I}{A} dA = \frac{I}{\pi R^2/2} r d\varphi dr$$

$$dA = r d\varphi dr$$

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi r} \rightarrow \begin{cases} dB_x = dB \cos \alpha \\ dB_y = dB \sin \alpha \end{cases}$$

$$\varphi - \alpha = 3\pi/2 \rightarrow \alpha = \varphi - 3\pi/2$$


$$dB_x = \frac{\mu_0 I}{\pi R^2/2} \frac{r d\varphi dr}{2\pi r} \cos(\varphi - 3\pi/2)$$

$$B_x = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R^2} \int_{\pi}^{2\pi} \int_0^R \cos(\varphi - 3\pi/2) dr d\varphi = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R^2} r \Big|_0^R \cdot \sin(\varphi - 3\pi/2) \Big|_{\pi}^{2\pi} =$$

$$= \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R^2} (1 + 1) = \frac{2\mu_0 I}{\pi^2 R}$$

za y komponento lahko vidimo, da ne obstaja.

$$\vec{B} = \frac{2\mu_0 I}{\pi^2 R}$$

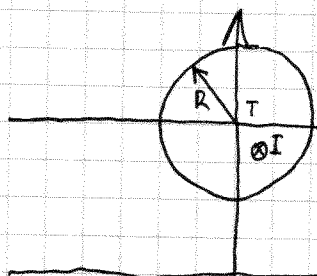


Določite gostoto \vec{B} v središču.

$$B(T) = ?$$

Prestavimo točko T_1 v $R/2$

Kolikor toka zaženemo (amperov zakon) z Biot Savartovim preveč dela.
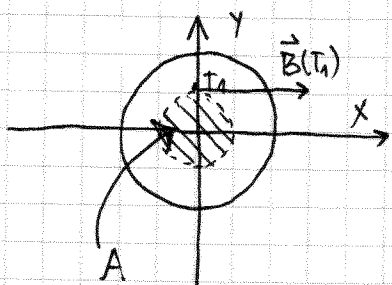
$$\oint_{\mathcal{L}} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_A \vec{J} d\vec{A} = \mu_0 \cdot I_{\text{oklenjen}} \quad \text{AMPEROV ZAKON}$$




$$\vec{B} = -e_\varphi B(r)$$

$$d\vec{l} = e_\varphi r d\varphi$$

$$\vec{B} d\vec{l} = -B(r) r d\varphi$$
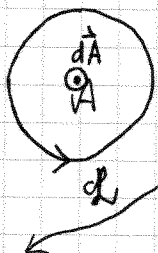
$$-\oint_{\mathcal{L}} B(r) r d\varphi = -B(r) \int_0^{2\pi} r d\varphi = -B(r) \cdot 2\pi r$$



$$\int_A \vec{J} d\vec{A} = -J \cdot A(r) = \text{ker je polje homogeno}$$

$$= \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2$$

$$B(r) \cdot 2\pi r = \frac{\mu_0 I}{\pi R^2} \pi r^2$$


$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} r$$

$$\vec{B} = -e_\varphi \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} r$$

$$\vec{B}(T_1) = e_x \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} \frac{R}{2} = \boxed{e_x \frac{\mu_0 I}{4\pi R}}$$

Določite polje znotraj votlega vodnika s polmetom a in b s tokom I .

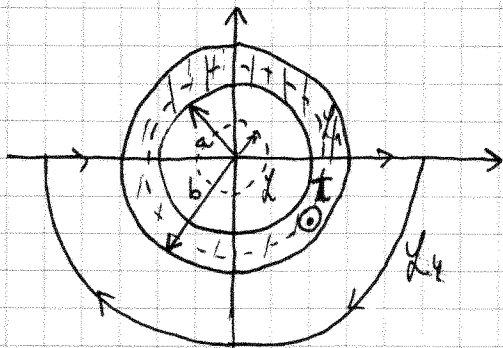3 področja: $r \leq a$, $b \geq r \geq a$, $r \geq b$



$$B(r \leq a)$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \vec{B} \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot 0 \quad \text{nismo obkrenili toka}$$

$B(r \leq a) = 0$ znotraj je polje enako 0.

$$B(b \geq r \geq a)$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \vec{B} \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot \overbrace{J \cdot A}^{I \text{ obkrenjen}} = \mu_0 \cdot J \cdot (\pi r^2 - \pi a^2) = \mu_0 J \pi (r^2 - a^2)$$

$$J = \frac{I}{\pi(b^2 - a^2)}$$

$$\vec{B} \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{I}{\pi(b^2 - a^2)} \cdot \pi(r^2 - a^2)$$


$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \frac{(r^2 - a^2)}{(b^2 - a^2)}$$

$$B(r \geq b)$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot I$$

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi r}$$

Poln vodnik:

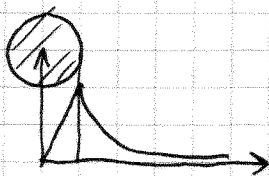

10


Določite $\oint_{L_4} \vec{B} d\vec{l}$

$$\oint_{L_4} \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I / 2$$

Določite po L_5

$$\oint_{L_5} \vec{B} d\vec{l} = -\mu_0 \frac{I}{4}$$

smer obhoda

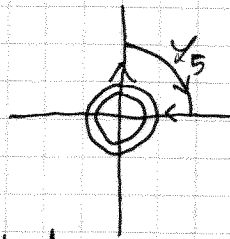

Magnetni pretok - fluks


$$I = \int_A \vec{j} dA$$

$$\Phi_{el.} = \int_A \vec{E} d\vec{A} \quad (\text{Gaussov zakon})$$

$$\Phi = \int_A \vec{B} d\vec{A}$$

- Določimo magnetni pretok


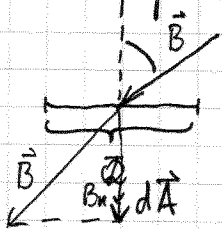
$\vec{B} = 5 \text{ mT}$ skozi ravno pravokotno zanko $A = 5 \times 4 \text{ cm}^2$ pri čemer polje upada pod kotom $\alpha = 60^\circ$ na normalo na površino.



$$\begin{aligned} \Phi &= \int_A \vec{B} d\vec{A} = \int_A \vec{B} \cdot \vec{e}_n d\vec{A} = \int_A \underbrace{B \cdot \cos \alpha}_{B_n} \cdot dA = \\ &= \int_A B_n dA \end{aligned}$$

$$\Phi = B \cdot \cos \alpha \cdot A = 5 \text{ mT} \cdot \cos 60^\circ \cdot 20 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 = 5 \mu\text{Tm}^2 = \underline{5 \text{ nWb}} = \underline{5 \text{ nVs}}$$

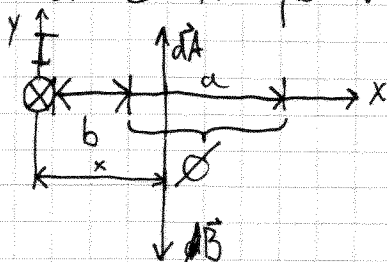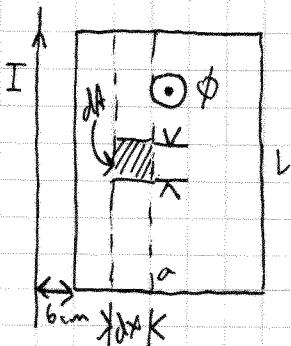- V ravnini x, y leži zanka $a = 5 \text{ cm}$, $b = 10 \text{ cm}$. Določite fluks skozi zanko, ki ga povzroča vodnik s tokom $I = 100 \text{ A}$, vodnik leži v ravnini zanke in je vzporeden z zanko.



$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} (-e_y)$$

$$dA = dx dz e_y \quad (\text{hače vsmeri fluksa})$$

AA

12.3.08


$$B dA = -\frac{\mu_0 I}{2\pi x} dx dz$$

$$\phi = \int_A B dA = \int_b^{a+b} \int_0^l \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dx dz = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot l \cdot \log \frac{a+b}{b}$$

$$\phi = \frac{-4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \text{Vs} \cdot 100 \text{A} \cdot 0,1 \text{m}}{\text{Am}} \log \frac{11}{6}$$

$$= -1,2 \mu \text{Wb}$$

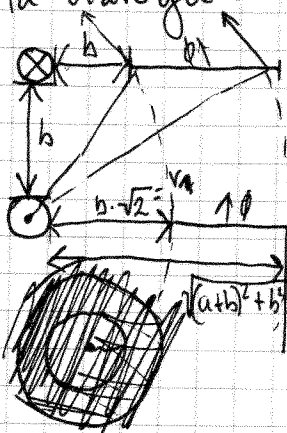Ista naloga: Določimo tok, ki jo drovod na sliki povzroča skozi žanko.




Za en tok že imamo. Ingornji $\rightarrow \phi_{\text{gornji}} = -1,2 \mu \text{Wb}$
 Rabimo B_y .

$$\phi = \int_A B dA = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^b \frac{dx dz}{x} = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \log \frac{\sqrt{(a+b)^2 + b^2}}{b\sqrt{2}}$$

pretok: evahi na istih radijih. $\phi = 0,78 \mu \text{Wb} \rightarrow \phi_{\text{spodnji}}$



$$\phi_{\text{skupni}} = \phi_{\text{gornji}} + \phi_{\text{spodnji}} = -0,43 \mu \text{Wb}$$

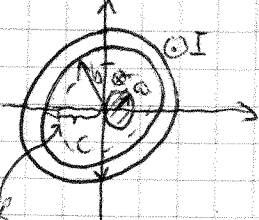Kolikšen je pretok na dolžino 1m od izhodišča do točke -b.



$$\begin{aligned} a &= 0,6 \text{ cm} & \phi &= \phi_{\text{not}} + \phi_{\text{zun}} \\ b &= 2 \text{ cm} & \phi &= \int_A \vec{B} \cdot d\vec{a} \\ c &= c = 2,3 \text{ cm} \\ I &= 50 \text{ A} \end{aligned}$$
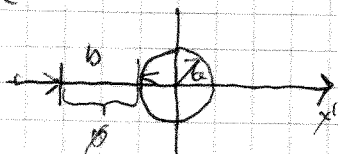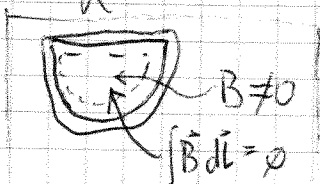
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow \vec{B} = 0 \text{ (znotraj od zunanjeje)}$$




$$\begin{aligned} d\vec{A} &= -e_y dx' dz \\ \vec{B} &= e_x \mu_0 I / 2\pi(x') \\ \phi &= \int (e_y \mu_0 I / 2\pi(x')) dx' dz \end{aligned}$$


$$\phi = \int_0^b \int_a^{a+b} (-e_y) \frac{\mu_0 I}{2\pi(x')} dx' dz = \boxed{-\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} \cdot l}$$

$$= \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Am} \cdot 50 \text{ A} \cdot 1 \text{ m}}{2\pi} \ln \frac{2,6}{0,6} = 14,66 \mu \text{ Wb}$$

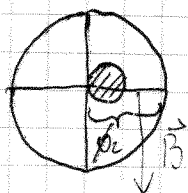Izračunajmo še ϕ_z (na fluxu skozi valjček - polji se odštejeta)



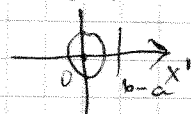
$$\phi_z = \int_0^b \int_{h-a}^a (-e_y) \frac{\mu_0 I}{2\pi(x')} dx' dz =$$




$$= \boxed{\frac{\mu_0 I}{2\pi} l \cdot \log \frac{b-a}{a}}$$

Paziti na koor. sis!

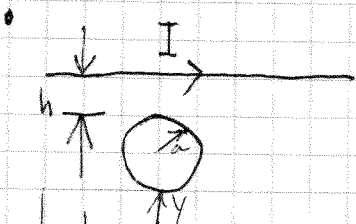

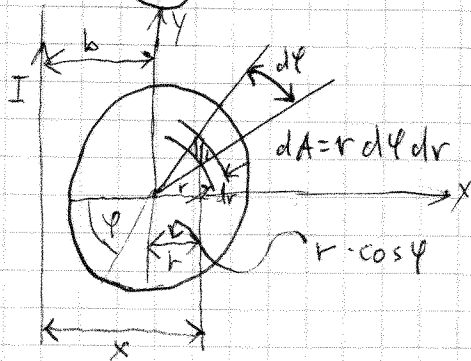Položite flux skozi tanko polmera 2 cm , ki je od ravnega vodnika s tokom $I = 10 \text{ A}$ oddaljena $h = 2 \text{ cm}$



$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} = (\nu \text{ tej } dA)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi (b + r \cos \varphi)}$$

$$dA = r dr d\varphi$$

$$\phi = \int_0^a \int_0^\pi \frac{\mu_0 I r dr d\varphi}{2\pi (b + r \cos \varphi)} =$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^a r dr \int_0^\pi \frac{d\varphi}{b + r \cos \varphi} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^a r dr \frac{2\pi}{\sqrt{b^2 - r^2}} =$$


$$= \mu_0 I \int_0^a \frac{r dr}{\sqrt{b^2 - r^2}} = \mu_0 I \left(-\sqrt{b^2 - r^2} \right) \Big|_0^a =$$

$$= \boxed{\mu_0 I (b - \sqrt{b^2 - a^2})}$$


$$\phi = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs/Am} \quad 10 \text{ A} \quad (6 - \sqrt{36-4}) \cdot 10^{-2} \text{ m} \approx \underline{\underline{43 \text{ mVs}}}$$

Sila na vodnik v mag. polju
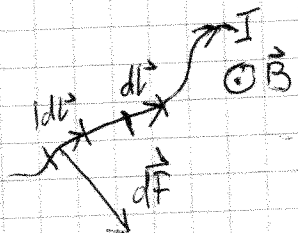
$$\boxed{d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}}$$



sila med vzporednima ravninama vodnikoma

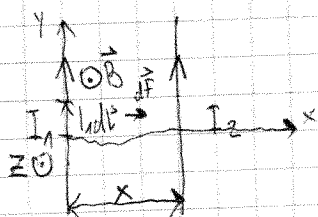

$$I_1 d\vec{l}_1 = I_1 e_x dy$$


$$\vec{B} = (\mu_0 I_2 / 2\pi x) e_z$$

$$d\vec{F} = I_1 e_x dy \times e_z = (\mu_0 I_1 I_2 / 2\pi x) dy e_y$$

$$d\vec{F} = e_x \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} dy$$

$$\vec{F} = \int_0^l e_x \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} dy = \boxed{\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} \cdot l \cdot e_x}$$

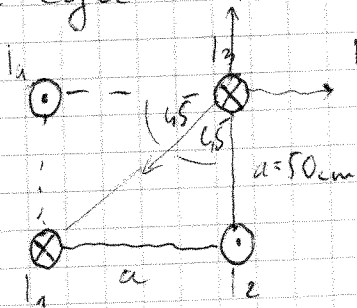Določite silo na zgornji desni vodnik na dolžini enega kilometra.



$$I_1 = 10 \text{ A} \quad I_2 = 20 \text{ A} \quad I_3 = 30 \text{ A} \quad I_4 = 20 \text{ A}$$

$$\vec{F}^{(2)} = e_y = \frac{\mu_0 I_2 I_3}{2\pi a}$$


$$\vec{F}^{(4)} = e_x = \frac{\mu_0 I_4 I_3}{2\pi a}$$

$$\vec{F}^{(1)} = \left(\frac{-1}{\sqrt{2}} \quad \frac{-1}{\sqrt{2}} \right) \frac{\mu_0 I_1 I_3}{2\pi a \sqrt{2}}$$

$$F_x = \frac{\mu_0 I_3}{2\pi} \left(\frac{I_4}{a} - \frac{I_1}{a\sqrt{2}\sqrt{2}} \right) = \frac{\mu_0 I_3}{2\pi a} (2I_4 - I_1) = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10^3 \cdot (600 - 150)}{2\pi \cdot 0,5}$$

$$= 4 \cdot 10^{-4} \cdot 450 = \underline{\underline{0,18 \text{ N}}}$$
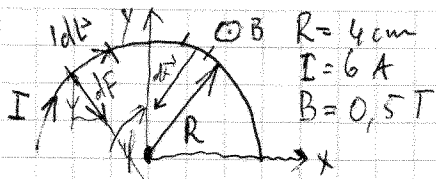
$$F_y = \frac{\mu_0 I_3}{2\pi a} (I_2 - 0,5 I_1) = \frac{10^3 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 30 \text{ A} \cdot 15 \text{ A}}{2\pi \cdot 0,5} = \underline{\underline{0,18 \text{ N}}}$$



$$dF = Idl \times B$$

$$dl = R d\varphi$$


$$dF_y = dF \sin \varphi$$

$$F_y = \int_0^\pi I B R d\varphi \sin \varphi = I \cdot B \cdot R (\cos \pi - \cos 0) = -2 I B R$$


$$\vec{F} = -e_y 2 I B R = -e_y \cdot 2 \cdot 6 \text{ A} \cdot 0,5 \text{ T} \cdot 4 \cdot 10^{-2} \text{ m} = \boxed{-e_y 24 \cdot 10^{-2} \text{ N}}$$

• Linijski vokalni tokovodnik s tokom I in linijski vodnik tvorita dvovod. Določite F_{mag} med njima na dolžini 10 m.
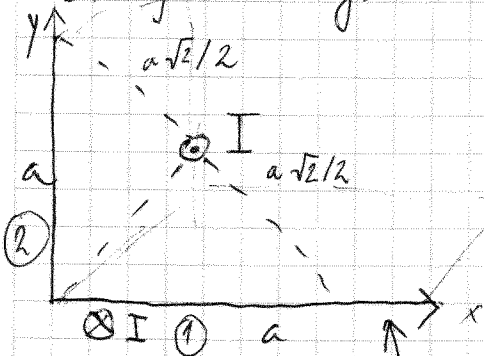
$$I = 400 \text{ A} \quad l = 10 \text{ m} \quad a = 10 \text{ cm}$$



tračni vodnik

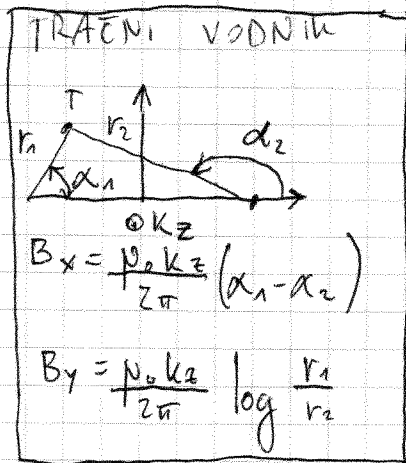

$$B_{x1} = \frac{\mu_0 k_e}{2\pi} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{3\pi}{4} \right) = -\frac{\mu_0 k_e}{2\pi} \left(-\frac{\pi}{2} \right)$$

$$B_{y2} = 0 \quad (\text{ker } r_1 = r_2)$$

$$B_{y1} = 0$$

$$B_{y2} = +\frac{\mu_0 k_e}{2\pi} \left(-\frac{\pi}{2} \right)$$

$$\vec{B} = B_{x1} \vec{e}_x + B_{y2} \vec{e}_y = \frac{\mu_0 k_e}{2\pi} \left(-\frac{\pi}{2} \right) (\vec{e}_x - \vec{e}_y)$$

$$\vec{F} = Idl \times \vec{B} = I \vec{e}_z dl \times \frac{\mu_0 k_e}{2\pi} \left(\frac{\pi}{2} \right) (\vec{e}_x - \vec{e}_y)$$

$$\vec{F} = I l \frac{\mu_0 k}{4} (\vec{e}_y + \vec{e}_x) =$$


$$k = 1/2a$$

$$= \frac{\mu_0 I l}{4 \cdot 2a} (\vec{e}_x + \vec{e}_y)$$


$$\vec{F} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{Vs}}{\text{Am}} \frac{(400\text{A})^2 \cdot 10\text{m}}{8 \cdot 0,1\text{m}} (\vec{e}_x + \vec{e}_y) = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 160000 \cdot 10}{8 \cdot 0,1} (\vec{e}_x + \vec{e}_y) = 2,51 \text{ N} (\vec{e}_x + \vec{e}_y)$$

NAVOR

$$\vec{M}_m = \vec{r} \times \vec{F}$$

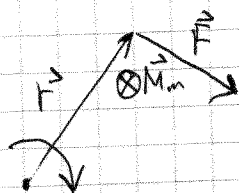


$$\vec{M}_m = \vec{m} \times \vec{B}$$

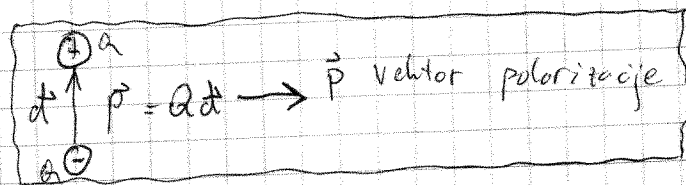


magnetni dipolni moment



$$\vec{m} = \vec{e}_z I A$$

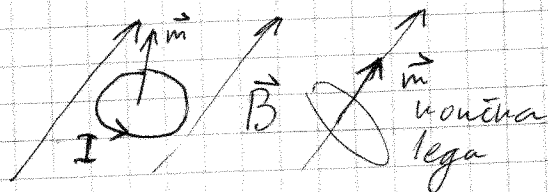

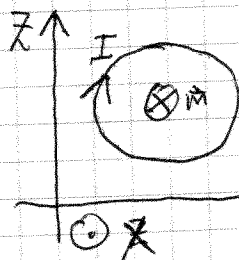V ravnini $x=0$ leži zanka $A=1\text{cm}^2$ s tokom $I=1,5\text{mA}$. Kolikšen navor deluje na zanko, če jo iz postavimo polju $\vec{B}=(1,5, 5,2, 3,4)\text{mT}$.



$$\vec{m} = -\vec{e}_x I A = -\vec{e}_x 10^{-4} \text{m}^2 \cdot 1,5 \cdot 10^{-3} \text{A} = 1,5 \cdot 10^{-7} \text{Am}^2 (-\vec{e}_x)$$

$$\vec{M}_m = \vec{m} \times \vec{B} = 1,5 \cdot 10^{-7} \text{Am}^2 (-\vec{e}_x) \times (1,5, 5,2, 3,4) \cdot 10^{-3} \text{T}$$

$$= 1,5 \cdot 10^{-7} (1,5 \cdot \vec{e}_z - \vec{e}_z \cdot 5,2 + \vec{e}_y \cdot 3,4) \cdot 10^{-3} \text{Nm}$$

$$= 1,5 \cdot 10^{-10} (0, 3,4, -5,2) \text{Nm}$$


16

19.3.2008

LORENTZOVA SILA

$$\vec{F} = Q\vec{E} + Q\vec{v} \times \vec{B}$$

enakomerno kroženje

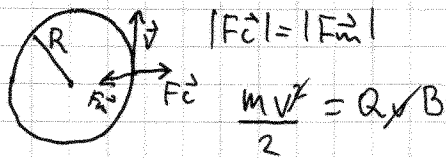


$$R = \frac{mv}{QB}$$


$v/R = \omega = QB/m$ ciklotronska frekvenca

• 1. OE 14.4.1999

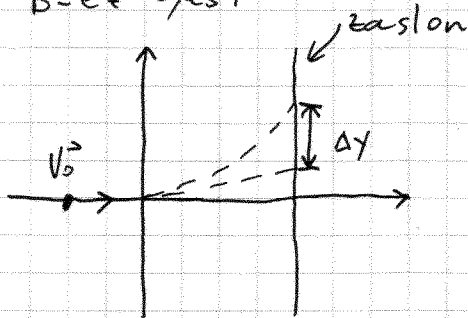- 1. Delce ($Q = 1.6 \cdot 10^{-18} \text{ As}$, $m = 2 \cdot 10^{-21} \text{ kg}$) vpihujemo v prostor $x > 0$ s hitrostjo $v_0 = ex \text{ m/s}$.
 Določite razdaljo na $l = 20 \text{ cm}$ oddaljenem zaslona, če v prvem primeru vhlöpimo le el polje $E = 5 \text{ V/m}$, v drugem pa le magnetno (homogeno) v z smeri.
 $B = e z \text{ OEST}$




① vhlöpimo \vec{E} :

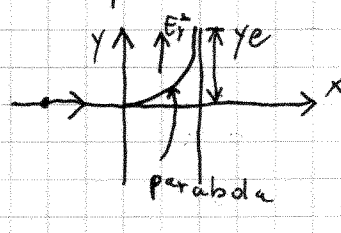

parabola $x \propto t$ $y \propto t^2$

② B (samo B)

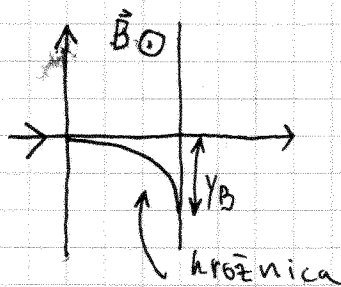


$$x = v_0 t$$

$$y = y_0 + v_{0y} t + at^2/2 = 1/2 \cdot (QE/m) \cdot t^2$$

$$m a_y = QE \rightarrow a_y = QE/m$$

$$y = \frac{QE}{2m} \left(\frac{x}{v_0} \right)^2 \Rightarrow y(x=l) = y_e = \frac{QE}{2m} \left(\frac{l}{v_0} \right)^2$$
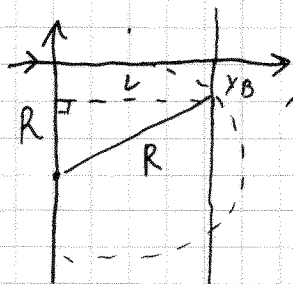
$$= \frac{1.6 \cdot 10^{-18} \cdot 5 \cdot 0.2^2}{2 \cdot 2 \cdot 10^{-21} \cdot 4^2} = \boxed{5 \text{ m}}$$



$$(R - y_B)^2 + l^2 = R^2$$

$$(R - y_B)^2 = R^2 - l^2$$

$$R - y_B = \sqrt{R^2 - l^2}$$

$$y_B = R \pm \sqrt{R^2 - l^2}$$


17

$$R = \frac{m \cdot v}{qB} = \frac{2 \cdot 10^{-26} \cdot 10^5}{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 0.25} = 0.2 \text{ m}$$

$$y_B = 0.2 - \sqrt{(0.2)^2 - (0.2)^2} = 0.2 \text{ m} \quad \Delta y = y_E + y_B = \boxed{5.2 \text{ m}}$$

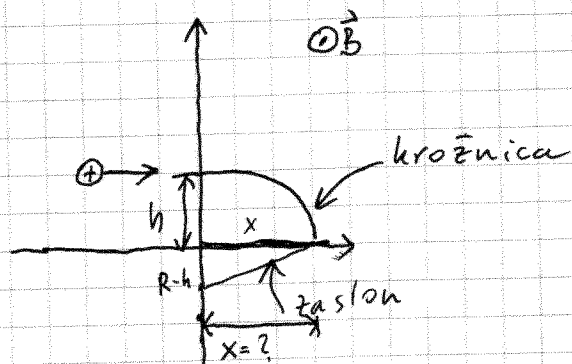• 1. OE II, 1994

Delec ($q = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ As}$, $m = 1.66 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$) vstopi v mag polje gostote pretoka $B = 1 \text{ mT}$ s hitrostjo $v = 6265 \text{ m/s}$ na višini 0.2 m nad zaslonom. Slika. Lije zadane zaslon.




$$\begin{aligned} (R-h)^2 + x^2 &= R^2 \\ R^2 - 2Rh + h^2 &= R^2 - x^2 \\ x^2 &= 2Rh - h^2 \\ x &= \pm \sqrt{h(2R-h)} \end{aligned}$$

rešljivo: $2R \geq h$ drugače se ne dotakne zaslon

$$R = \frac{m \cdot v}{q \cdot B} = \frac{1.66 \cdot 10^{-26} \cdot 6265}{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^{-3}} = \boxed{0.63 \text{ m}}$$
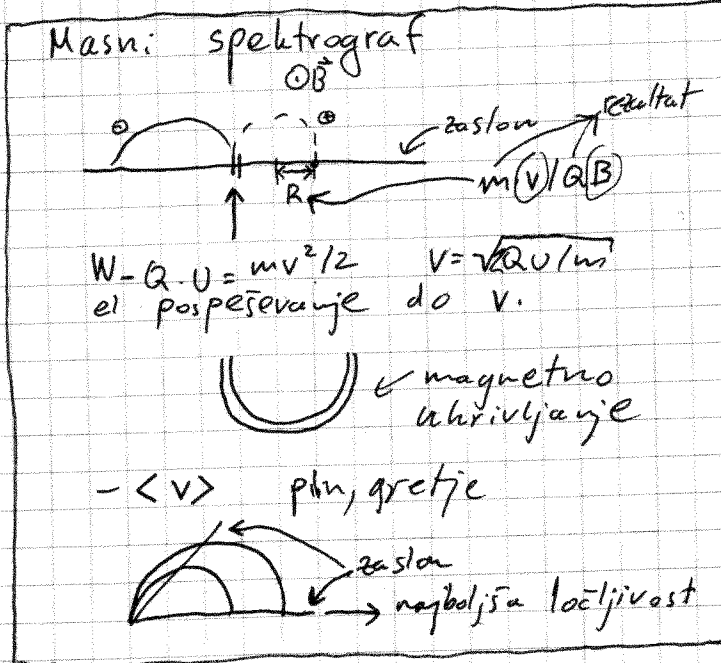
$$x = \sqrt{0.2 \cdot (2 \cdot 0.63 - 0.2)} = \sqrt{0.212} \approx \boxed{0.45 \text{ m}}$$



$$W = q \cdot U = \frac{mv^2}{2} \quad v = \sqrt{2qU/m}$$

ei pospeševanje do v.

magnetno uprivljanje


<v> plin, gretje

zaslon najboljša ločljivost

18

PRIMERI IZ NARAVE

- polarni sij

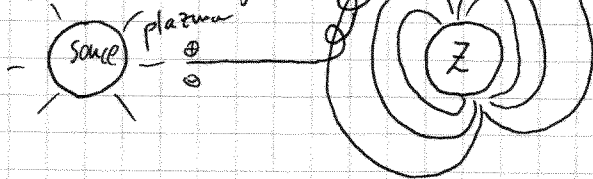


$$v = \frac{150 \cdot 10^9}{10 \cdot 3600} = 4000 \text{ km/s}$$

- pospeševalniki
pospeševanje osnovnih delcev →


- linearni
- ciklotroni
- betatroni

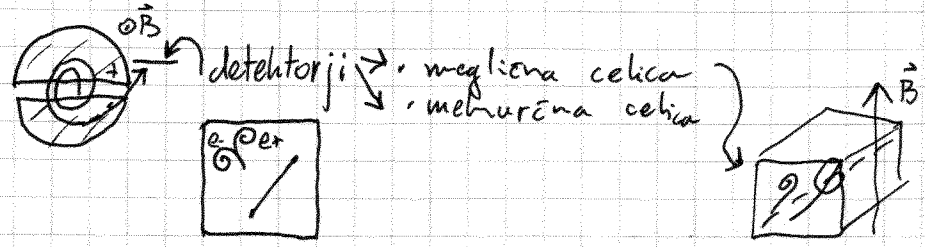- v mirujočo tarčo
- v druge delce z nasprotno hitrostjo



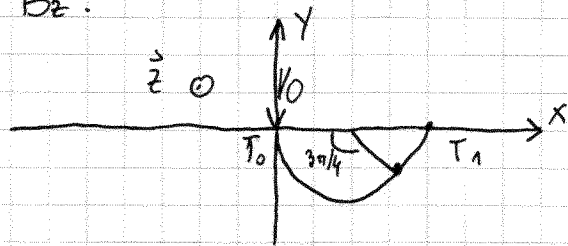• 1. OE II, 3.5.04

Elektron vstopi z vsehori točko T_0 v polprostor $y < 0$, v katerem je homogeno magnetno polje $\vec{B} = (0, 0, Bz)$ in po času $t_1 = 25 \text{ ns}$ doseže T_1 . Določite Bz .



kotna hitrost (iz podatkov)

$$\omega = \frac{\varphi_1}{t_1} \text{ m}$$

$$R = mv / QB$$

$$\frac{QB}{m} = \frac{v}{R} = \omega$$

$$\omega = \frac{Q}{m} B$$


$$Bz = \frac{\omega m}{Q} = \frac{\varphi_1 m}{t_1 Q}$$

$$= \frac{3\pi \cdot 9.1 \cdot 10^{-31}}{4 \cdot 25 \cdot 10^{-9} \cdot 1.6 \cdot 10^{-19}} \approx 60 \cdot 10^{-5} \text{ T} = \boxed{0.6 \text{ mT}}$$

po najkrajšem radiju se giblje, če je $v = 0.1c$

$$v = 3 \cdot 10^7 \text{ m/s}$$
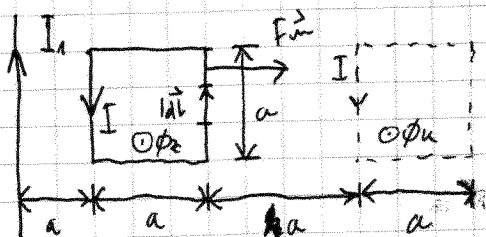
$$R = \frac{v}{\omega} = \frac{3 \cdot 10^7 \text{ m} \cdot 4 \cdot 25 \cdot 10^{-9}}{5 \cdot 3\pi} = \frac{1}{\pi} \text{ m} \approx 0.3 \text{ m}$$



$$A_m = ?$$

$$A_m = I \cdot (\phi_k - \phi_z)$$

$$\phi_z = \phi_{z,1} + \phi_{z,2}$$

$$\phi_k = \phi_{k,1} + \phi_{k,2}$$

$$\phi_{z,1} = \phi_{k,1}$$

$$\phi_k - \phi_z = \phi_{k,2} - \phi_{z,2}$$

$$\phi_{z,2} = -\frac{\mu_0 I_1 a}{2\pi} \log \frac{2a}{a}$$

retornirana smer

vredovna dolzina


$$\phi_{k,2} = \frac{\mu_0 I_1 a}{2\pi} \log \frac{4a}{3a}$$

$$A_m = (-I) \left(-\frac{\mu_0 I_1 a}{2\pi} \right) \log \frac{3}{2} = \frac{\mu_0 I I_1 a}{2\pi} \log \frac{3}{2} > 0$$

Daljnovodna

(jefto, aluminij)

jefto - feromagnetik

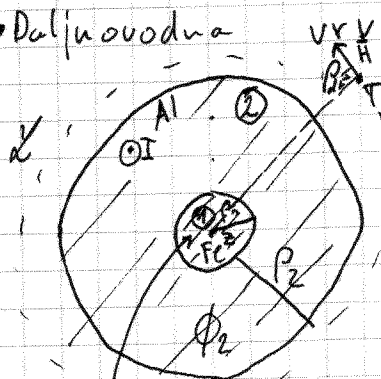

$$I = 400 \text{ A}$$

$$A_1 = 20 \text{ mm}^2 \Rightarrow r_1 = \sqrt{A_1/\pi} \approx 2,52 \text{ mm}$$

$$A_2 = 120 \text{ mm}^2 \Rightarrow r_2 = \sqrt{A_2/\pi} \approx 6,68 \text{ mm}$$


$$\gamma_2/\gamma_1 = 4$$

$$\mu_1/\mu_2 = 500$$

$$\mu_2 \approx \mu_0$$

$$\gamma_1 = \frac{\phi_1}{l} = ?$$

$$\gamma_2 = \frac{\phi_2}{l}$$

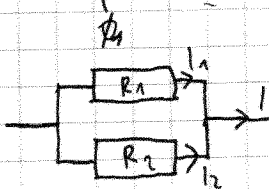

$$I_1 + I_2 = I$$

$$I_1 R_1 = I_2 R_2 \Rightarrow \frac{I_2}{I_1} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{\sqrt{4} \sqrt{2}}{\sqrt{1} \sqrt{120}} = 24$$

$$R_1 = \frac{1}{\gamma_1} \cdot \frac{l}{A_1}$$

$$R_2 = \frac{1}{\gamma_2} \cdot \frac{l}{A_2}$$

$$I_2 = 24 I_1 \quad I_1 + 24 I_1 = 400 \text{ A} \Rightarrow I_1 = 16 \text{ A}, \quad I_2 = 384 \text{ A}$$

$$\oint_{\mathcal{L}} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{prosti}} \quad H dl = H_r(\rho) dl$$

vokolučna H · dl

$$\oint_{\mathcal{L}} H_r(\rho) dl = H_r(\rho) \oint_{\mathcal{L}} dl = 2\pi\rho H_r(\rho)$$

a) $\rho < \rho_2$: $I_{\text{prosti}} = I$

b) $\rho < \rho_1$: $I_{\text{prosti}} = (I/\pi\rho_1^2) \cdot \pi\rho^2$

c) $\rho_1 < \rho < \rho_2$: $I_{\text{prosti}} = I_1 + (I_2/\pi(\rho_2^2 - \rho_1^2)) (\rho^2 - \rho_1^2) \pi$

$$2\pi\rho H_r(\rho) = \begin{cases} (I_1/\rho_1^2) \cdot \rho^2 & \rho < \rho_1 \\ I_1 + (I_2/\pi(\rho_2^2 - \rho_1^2)) (\rho^2 - \rho_1^2) & \rho_1 < \rho < \rho_2 \\ 1 & \rho > \rho_2 \end{cases} \quad \left/ : 2\pi\rho / \mu(\rho) \right.$$

$$N(\rho) = \begin{cases} \mu_1 = 500\mu_0 & ; \rho < \rho_1 \\ \mu_0 & ; \rho > \rho_1 \end{cases}$$

$$B_r = \begin{cases} \frac{\mu_1 I_1}{2\pi\rho_1^2} \rho & ; \rho < \rho_1 \\ \frac{\mu_0 I_1}{2\pi\rho} + \left(\frac{\mu_0 I_2}{2\pi(\rho_2^2 - \rho_1^2)} (\rho^2 - \rho_1^2) \right) \rho & ; \rho_1 < \rho < \rho_2 \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} & ; \rho > \rho_2 \end{cases}$$

ni enačbojev, polje neravno


$$\Phi_1 = \int_{\rho_1}^{\rho_2} B_r(\rho) d\rho = \dots = \mu_1 I_1 / 4\pi = 8000 \mu Wb/m$$

$$\Phi_2 = \int_{\rho_1}^{\rho_2} B_r(\rho) d\rho = \dots = \frac{\mu_0}{2\pi} \left[\frac{I_2}{2} + \left(I_1 - \frac{\rho_1^2 I_2}{\rho_2^2 - \rho_1^2} \right) \log \frac{\rho_2}{\rho_1} \right] \approx 25,9 \mu Wb/m$$

26.3.2008

Magnetni materiali

\vec{M} vektor magnetizacije

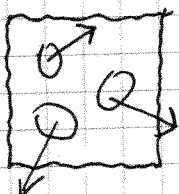

vsota vseh dip. momentov na volumen.


\vec{m} magnetni dipolni moment



$$\vec{m} = e \vec{A} I A$$

$$\vec{M} = \sum \vec{m}_i / \Delta V \text{ [A/m]}$$

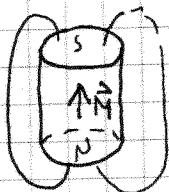- Magnet valj $2r = 1 \text{ cm}$, $h = 5 \text{ cm}$ $\approx M = 5,3 \cdot 10^{-3} \text{ A/m}$
kolikšen je dipolni moment?



$m = ?$

$$m = M \cdot V = M \cdot \pi r^2 \cdot h = 5,3 \cdot 10^{-3} \text{ A/m} \cdot \pi \cdot (0,5 \text{ cm} \cdot 10^{-2} \text{ m})^2 \cdot 5 \cdot 10^{-2} \text{ m} = \underline{2,08 \cdot 10^{-2} \text{ Am}^2}$$



$$M = K$$

površinski tok

Feromagnetiki

Ferimagnetiki (feriti)

\vec{H} - magnetna poljska jakost

$$\oint_A \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{objeti} = \int_A \vec{j} \cdot d\vec{A}$$

Amperov zakon

$$\vec{M} = \chi \vec{H}$$


magnetna susceptibilnost

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \chi \vec{H} = (1 + \chi) \mu_0 \vec{H}$$

$$\vec{B} = \mu_r \mu_0 \vec{H}$$


relativna permeabilnost = $\chi + 1$

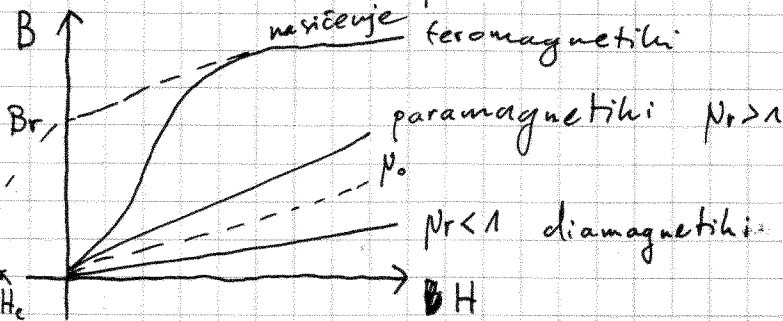

Magnetna krivulja

$$\mu_r = \frac{B}{H \mu_0} \quad \text{stativna relativna permeabilnost}$$

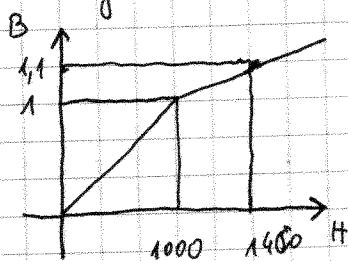- $B = 0,5T$, $B = 1T$, $B = 1,1T$ iz linearizirane magnetične krivulje določite μ_r ($H(B=1T)$)



$$\mu_r = \frac{B}{\mu_0 H}$$

$$\mu_r(1T) = \frac{1T}{4\pi \cdot 10^{-7} \text{Vs/Am} \cdot 1000 \text{ A/m}} = 795$$

$$\mu_r(0,5T) = 795$$


konstanten v linearnem območju

$$\mu_r(1,1T) = 625$$

$$\textcircled{M} \quad 1T = \mu_0 \cdot 1000 \text{ A/m} + \mu_0 \cdot M$$

$$M = \frac{1T}{\mu_0} - 1000 \text{ A/m} = M \quad M!$$


$$M = 795 \cdot 10^3 \text{ A/m}$$

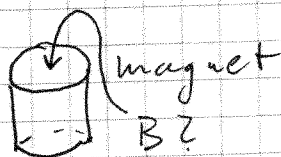

$B \approx \frac{\mu_0 NI}{l}$ v sredini: kot tuljava

$B \approx \frac{1}{2} \frac{\mu_0 NI}{l}$ na robu $\Rightarrow K = M \rightarrow B = \frac{1}{2} \mu_0 M$

Mejni pogoji

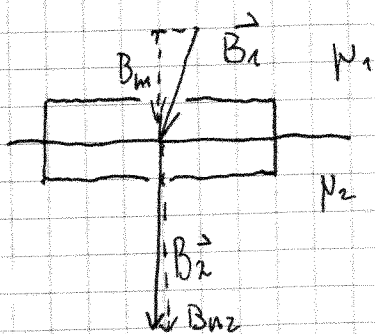

$$B = \mu_r \mu_0 H = \mu H$$


$$\oint_{\vec{A}} \vec{B} d\vec{A} = \emptyset \Rightarrow B_{n1} = B_{n2}$$

$$\oint_{\vec{A}} \vec{H} d\vec{l} = \int_{\vec{A}} \vec{J} d\vec{A}$$




Če $K = 0$, je $H_{t1} = H_{t2}$. Če $K \neq 0$, je $H_{t1} - H_{t2} = \pm K$
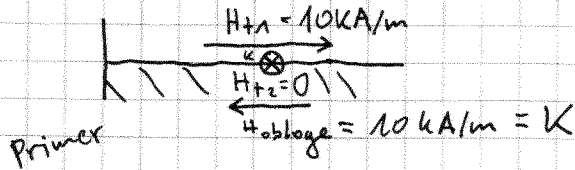
$$\vec{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{K}_{\text{prosti}}$$



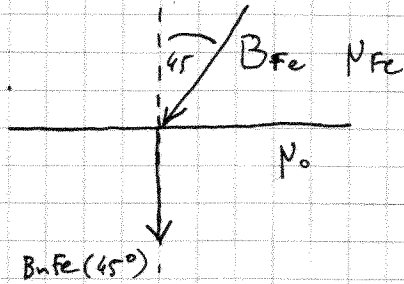Primer: V feromagnetiku s $\mu_{Fe} = 1200 \mu_0$ je homogeno polje $B_{Fe} = 1,2 T$, kjer kot z normalo ohlepa $\alpha_{Fe} = 45^\circ$. Določite absolutno vrednost B v zraku.




$$B_{nFe} = B_{n\text{zrak}}$$

$$B_{nFe} = B_{Fe} \cdot \sin 45^\circ = 0,848 T$$

$$\frac{B_{Fe}}{\mu_{Fe}} = \frac{B_0}{\mu_0}$$

$$B_0 = \frac{B_{Fe} \mu_0}{\mu_{Fe}} = \frac{0,848 T \mu_0}{1200 \mu_0} = 7 \cdot 10^{-4} T \leftarrow \text{v zraku praktično ni tang. komponente}$$


$$B \text{ v zraku} \approx 0,85 T$$

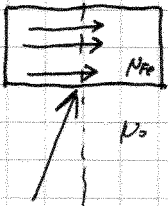

Magnetni potencial (napetost)

$$\oint \vec{E} d\vec{l} = Q \Leftrightarrow V_e = \int_r^r \vec{E} d\vec{l}$$
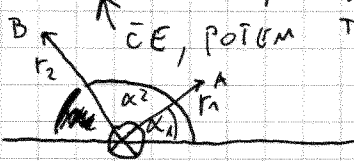
$$\oint \vec{H} d\vec{l} = I \Leftrightarrow V_m = \int_r^r \vec{H} d\vec{l}$$



$$\Theta = V_B - V_A$$

$$V_m = 0 \text{ pri } \alpha = 0$$

$$I = 10 A$$

$$\alpha_2 = 3\pi/4$$

$$\alpha_1 = \pi/4$$

$$H = B/\mu_0 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r \mu_0} = \frac{I}{2\pi r}$$

$$V_A = \int_r^r \vec{H} d\vec{l} = \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \left(\frac{I}{2\pi r} \right) r d\alpha$$


$$= -\frac{I}{2\pi} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} d\alpha = \frac{I}{2\pi} \cdot \alpha_1$$

$$V_B = \frac{I}{2\pi} \alpha_2$$

$$\mathcal{M} = \frac{1}{2\pi} (\alpha_2 - \alpha_1) = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{2\pi}{4} \right) = \frac{I}{4}$$

$\mu = 10^{-4} \text{ Vs/Am}$ feromagnetik, pojavi se razpoka

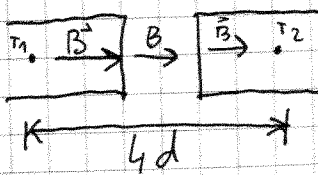$d = 1 \text{ mm}$ (razpoka). Polje v feromagnetiku 1 T \perp na razpoko. Kolikšna je magnetna napetost med T_1 in T_2 .



$$\mathcal{M}_{T_1 T_2} = \int_{T_1}^{T_2} \vec{H} \cdot d\vec{l} = H_{Fe} \cdot l_{Fe} + H_0 \cdot d = H_{Fe} \cdot 3d + H_0 \cdot d$$

↑
homogeno polje

$$H_{Fe} = B_{Fe} / \mu_{Fe}$$


$$H_0 = B_0 / \mu_0$$

$$B_0 = B_{Fe} \quad (\text{mejni pogoji})$$

$$\frac{B_{Fe}}{\mu_{Fe}} \cdot 3d + \frac{B_0}{\mu_0} d$$

$$\mathcal{M} = \left(\frac{1 \text{ T}}{10^{-4} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}} \cdot 3 + \frac{1 \text{ T}}{4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}} \right) \cdot 10^{-3} \text{ m} = 826 \text{ A}$$

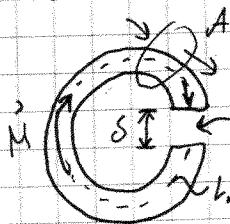- Kolikšna je magnetizacija permanentnega magneta zračno rezo, če izmerimo $BA = 0,5 \text{ T}$



$$a = 2,5 \text{ cm}$$

$$b = 3,5 \text{ cm}$$

$$A = 1 \text{ cm}^2$$

$$\delta = 0,5 \text{ cm}$$

l_m srednja dolžina gostotnice

Predpostavimo homogeno polje v jedru in zračni reži in računamo po sredini jedra. Zanemarimo stresanje polja v reži.

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow \sum_i H_i l_i = 0$$

$$H_m l_m + H_\delta \cdot \delta = 0$$

$$\int_A \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \Rightarrow \sum_j \mathcal{Q}_j = 0$$

26

1.4.2008

$$\vec{\Phi}_m = \vec{\Phi} \cdot S$$

$$B_m A_m = B_s A_s$$

zanemaritev stravanja pd/ja

$$B_m = \mu_0 H_m + \mu_0 M = B_s$$

$$H_m = \frac{B_s}{\mu_0} - M$$

$$\left(\frac{B_s}{\mu_0} - M\right) l_m + \frac{B_s}{\mu_0} S = \oint \Rightarrow \underline{M}$$


$$\frac{B_s}{\mu_0} (l_m + S) - M l_m = \oint$$

$$M = \frac{B_s}{\mu_0} \left(1 + \frac{S}{l_m}\right)$$

$$M = \frac{0,5 \text{ T}}{4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}} \left(1 + \frac{0,5 \text{ cm}}{6\pi \text{ cm} - 0,5 \text{ cm}}\right)$$

Magnetilna krivulja

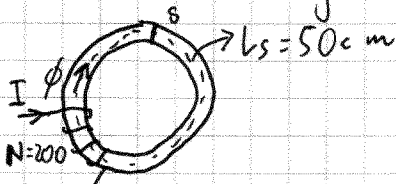V enozančnem jedru iz transformatorske pločevine preseka 5 cm^2 in srednje dolžine 50 cm je magnetni pretok $0,5 \text{ mVs}$. Kolikšen tok teče skozi navitje z 200 ovoji?



plan: podatki: $\Phi \rightarrow B = \Phi/S \rightarrow H \rightarrow I = \frac{1}{N} \cdot H \cdot l_s$



resultat

$$B = \frac{\Phi}{S} = \frac{0,5 \text{ mVs}}{5 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = 1 \text{ T}$$

$$B = 1 \text{ T} \xrightarrow{\text{mag. krivulja}} H = 0,2 \text{ kA/m} = 200 \text{ A/m}$$

$$I = \frac{H \cdot l_s}{N} = \frac{200 \cdot 0,5}{200} = 0,5 \text{ A}$$

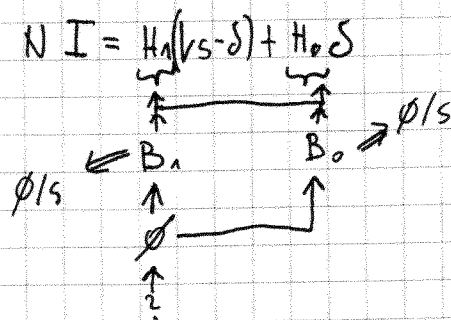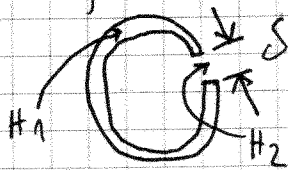② Kolikšen mora biti I (za prejšnjo nalogo), če je v jedru reža širine $\delta = 1 \text{ mm}$.




$$B_1 = \delta / S = 1 \text{ T} = B_0$$

$$H_1 \approx 200 \text{ A/m}$$

$$H_0 = \frac{B_0}{\mu_0} = \frac{1 \text{ T}}{4\pi \cdot 10^{-7}} \approx \frac{100 \cdot 10^5}{4\pi} \approx 8 \cdot 10^5 \frac{\text{kA}}{\text{m}}$$

$$I = \frac{1}{N} [H_1(l_s - \delta) + H_0 \delta] = \frac{1}{200} [200 \cdot (0,5 - 0,001) + 800 \cdot 10^5 \cdot 10^{-3}] = \frac{9}{2} = 4,5 \text{ A}$$

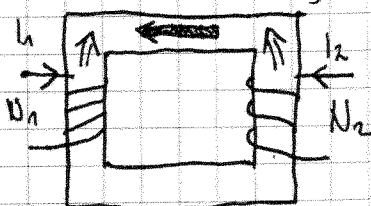• 1. kol. OE II, 23. 4. 2002: Na feromagnetnem jedru iz transformatorske pločevine, s štiri navitji $I_1 = 5 \text{ A}$, $N_1 = 100$, $I_2 = 10 \text{ A}$, $N_2 = 200$. Določite srednjo gostoto magnetnega pretoka v jedru, če je $l_s = 30 \text{ cm}$ in $S = 200 \text{ cm}^2$.




$$B \leftarrow H \leftarrow IN = H \cdot l_s$$

$$H \cdot l_s = I_2 N_2 - I_1 N_1$$


$$H = \frac{I_2 N_2 - I_1 N_1}{l_s} = \frac{2000 - 500}{0,3} = \frac{1500}{0,3} = 5000 \text{ A/m}$$

$$H = 5000 \text{ A/m} \xrightarrow[\text{kriv}]{\text{mag}} B \approx 1,58 \text{ T}$$

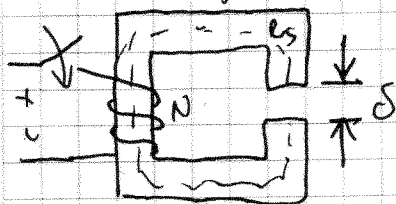• 1. kol. OE II, 4.5. 1999: Feromagnetno jedro z režo magnetimo predhodno. z vtlpom stihala. Določite povprečno magnetizacijo v jedru, če je v reži $B_0 = 0,6 \text{ T}$! Srednja dolžina = $0,3 \text{ m}$, širina reže je $\delta = 1 \text{ mm}$.


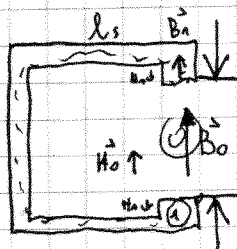
$$\vec{M} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{H}$$



$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = IN$$

$$H_1 l_1 + H_0 \delta = 0$$

$$H_1 = -\frac{H_0 \delta}{l_s}$$

$B_1 = B_0$ se ohranja
 H_0 v nasprotni smeri

$$\vec{B}_0 = \mu_0 \cdot \vec{H}_0$$


$$M = \frac{B_0}{\mu_0} = H_0$$

$$M = \frac{B_0}{\mu_0} - \left(-H_0 \frac{\delta}{l_s} \right) = \frac{B_0}{\mu_0} + \frac{B_0 \delta}{\mu_0 l_s} = \frac{B_0}{\mu_0} \left(1 + \frac{\delta}{l_s} \right)$$

$$= \frac{0.6 \cdot 10^7}{4\pi} \left(1 + \frac{1}{300} \right) = 5 \cdot 10^5 \text{ A/m}$$

Modelna vezija

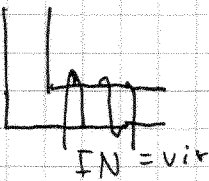pretok \vec{H} v \vec{H} i \vec{B} v \vec{B}



analogija el. vezij:




el. vez.

- I
- U_g
- U
- R = U/I


mag. vezje

- $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = I_{\text{sn}}$
 - IN
 - H_nl_n (padci mag. napetosti)
 - R_m = H_nl_n / $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{H_n l_n}{\mu_0 I_{\text{sn}}}$
 - ce velja B_u = μ_k · H_u:
- $$R_m = \frac{l_k}{\mu_k \cdot S_k}$$

MODELI

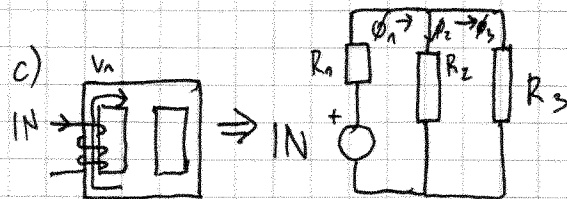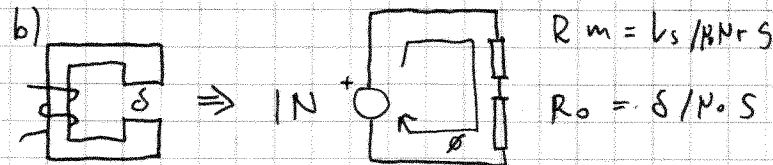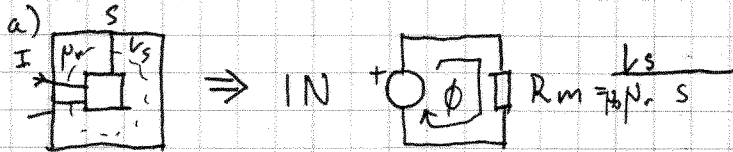

d)

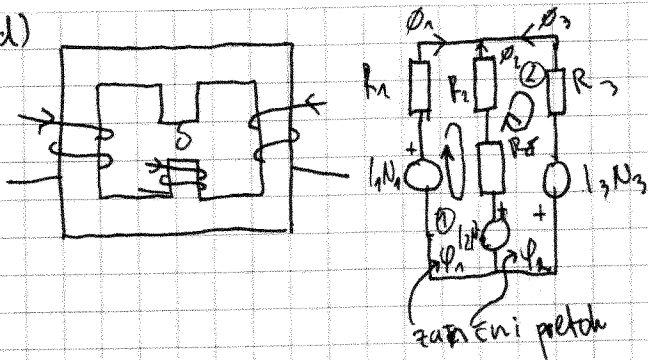


$$\textcircled{1} \quad I_1 N_1 - I_2 N_2 = R_1 \phi_1 - R_2 \phi_2 - R_5 \phi_2$$

$$\textcircled{2} \quad I_2 N_2 + I_3 N_3 = (R_5 + R_2) \phi_2 - R_3 \phi_3$$

$$\Phi_1: I_1 N_1 - I_2 N_2 = (R_1 + R_2 + R_5) \Phi_1 - (R_2 + R_5) \Phi_2$$

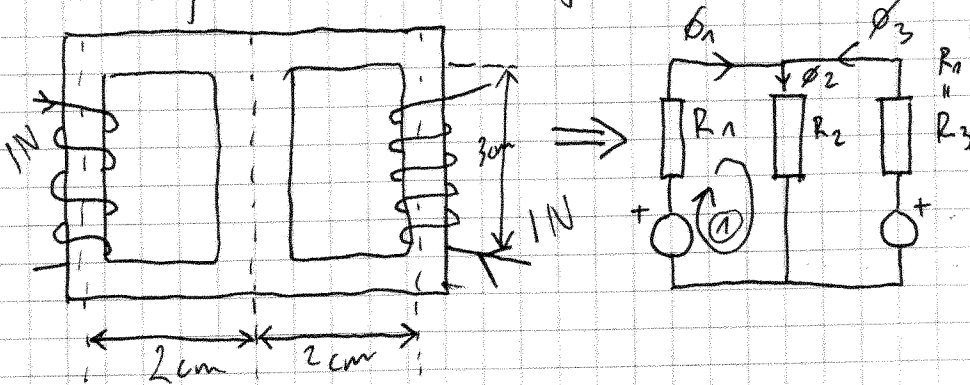- izpit 14. 6. 2006: Simetrično jedro $S = 1 \text{ cm}^2$ in $\mu_r = 10^4$ ima v srednjem stebri $B_2 = 0,8 \text{ T}$. kolikšen je I skozi dvodelno navitje z $N = 150$ ovojji: (2×150)



$$R_1 = R_3 = \frac{a}{\mu_r S \mu_0}$$

$$a = 7 \text{ cm}$$

$$b = 3 \text{ cm}$$

$$R_2 = \frac{b}{\mu_r S \mu_0}$$

$$\phi_1 + \phi_3 = \phi_2 = 2 \phi_1 \rightarrow \phi_1 = \phi_2 / 2$$



$$\textcircled{1} \quad IN = R_1 \phi_1 + R_2 \phi_2 \quad \left. \begin{array}{l} \textcircled{2} \quad IN = R_1 \phi_3 + R_2 \phi_2 \end{array} \right\} \phi_3 = \phi_1$$

$$\downarrow \quad IN = R_1 \phi_2 / 2 + R_2 \phi_2$$

$$I = \frac{\phi_2}{N} \left[\frac{R_1}{2} + R_2 \right] = \frac{B_2 S}{N} \left[\frac{a}{2 \mu_r \mu_0 S} + \frac{b}{\mu_r \mu_0 S} \right]$$

$$= \frac{B_2}{N \mu_0 \mu_r} \left[\frac{a}{2} + b \right] = \frac{0,8 \cdot 10^{-7}}{150 \cdot 10^4 \cdot 4\pi} (3,5 + 3) \cdot 10^{-2} = \boxed{27,6 \text{ mA}}$$

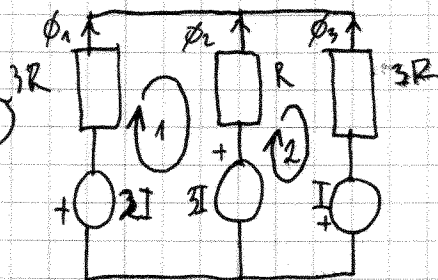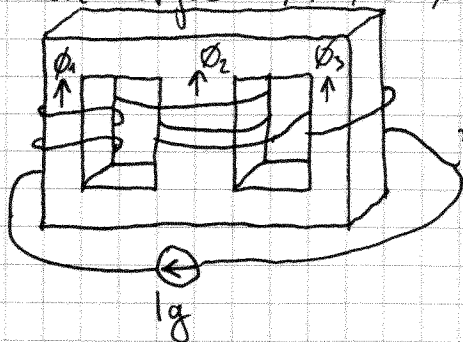- Tristebno jedro ovijemo s tokovno pentljo. Določite razmerja $\phi_1 : \phi_2 : \phi_3$, če je $R_1 = R_2 = 3R_3 = 3R$



$$\phi_1 : \phi_2 = \alpha \quad \phi_3 : \phi_2 = \beta$$

$$\textcircled{1} -2I - 3I = 3R\phi_1 - R\phi_2$$

$$-5I = R \cdot (3\phi_1 - \phi_2)$$

$$\boxed{3\phi_1 - \phi_2 = -5I/R}$$

$$\textcircled{2} 3I + I = R\phi_2 - 3R\phi_3$$

$$4I = R(\phi_2 - 3\phi_3)$$

$$\boxed{(\phi_2 - 3\phi_3) = 4I/R}$$

$$1/R = c$$

$$\phi_1 + \phi_2 + \phi_3 = 0$$

$$3\phi_1 - \phi_2 = -5c$$

$$\phi_2 - 3\phi_3 = 4c$$

$$\phi_1 + \phi_2 + \phi_3 = 0$$

$$\rightarrow \phi_1 = 1/3 [\phi_2 - 5c]$$

$$\phi_3 = 1/3 [\phi_2 - 4c]$$

$$\frac{1}{3} [\phi_2 - 5c] + \phi_2 + \frac{1}{3} [\phi_2 - 4c] = 0$$

$$\frac{5}{3} \phi_2 - \frac{5}{3} c - \frac{4}{3} c = 0$$

$$\phi_2 = \frac{9}{5} c$$

$$\phi_1 = 1/3 \left(\frac{9}{5} c - 5c \right) = -\frac{16}{15} c$$

$$\phi_3 = 1/3 \left(\frac{9}{5} c - 4c \right) = -\frac{11}{15} c$$


$$\frac{\phi_1}{\phi_3} = \frac{16}{11}$$

$$\frac{\phi_2}{\phi_3} = -\frac{27}{11}$$

$$\left. \begin{array}{l} \phi_1 : \phi_2 = 16 : 11 \\ \phi_2 : \phi_3 = -27 : 11 \end{array} \right\} \phi_1 : \phi_2 : \phi_3 = 16 : -27 : 11$$

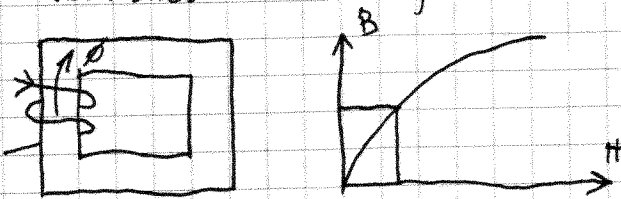9.4.2008

- Namagnetno jezro $l_s = 0,5\text{ m}$, $S = 30\text{ cm}^2$ je navitje $N = 2000$.
 Magnetska krivulja: $B = k \cdot \sqrt{H}$, kjer $k = 0,05\text{ T}\sqrt{\text{mA}}$. Pri
 kolikšnem toku je $\phi = 3 \cdot 10^{-3}\text{ Vs}$?




$$\phi \rightarrow B \xrightarrow{l_s} H \rightarrow I$$

$$I = \frac{H \cdot l_s}{N} \quad H = \left(\frac{B}{k}\right)^2$$

$$I = \frac{\left(\frac{B}{k}\right)^2 \cdot l_s}{N} = \frac{l_s}{N} \left(\frac{\phi}{kS}\right)^2$$
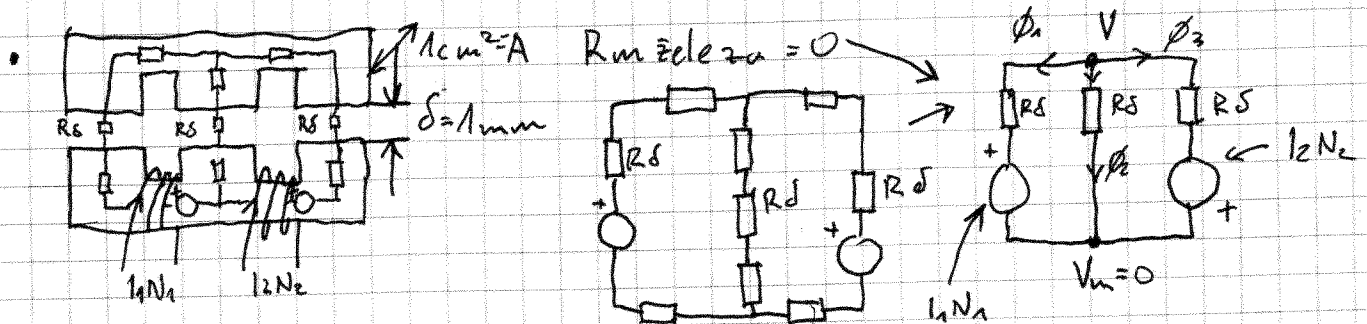
$$I = \frac{0,5}{2000} \left(\frac{3 \cdot 10^{-3}}{0,05 \cdot 30 \cdot 10^{-4}}\right)^2 = 0,1\text{ A}$$



$$I_1 N_1 = 200 \quad I_2 N_2 = 400$$


$$\phi_1 + \phi_2 + \phi_3 = 0$$

$$\frac{V - I_1 N_1}{R_\delta} (= \phi_1) + \frac{V}{R_\delta} (= \phi_2) + \frac{V + I_2 N_2}{R_\delta} = 0$$

$$3V = I_1 N_1 - I_2 N_2 = -200\text{ A} \quad \leftarrow \text{amperšek ovojev}$$

$$V = -200/3\text{ A}$$
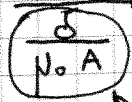
$$\phi_2 = \frac{V}{R_\delta} = \frac{V}{\frac{\delta}{\mu_0 \mu_r}} = -8,4\text{ mVs}$$




magnetna uporavnost

Inducirana napetost

$$\vec{F}_m = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$$
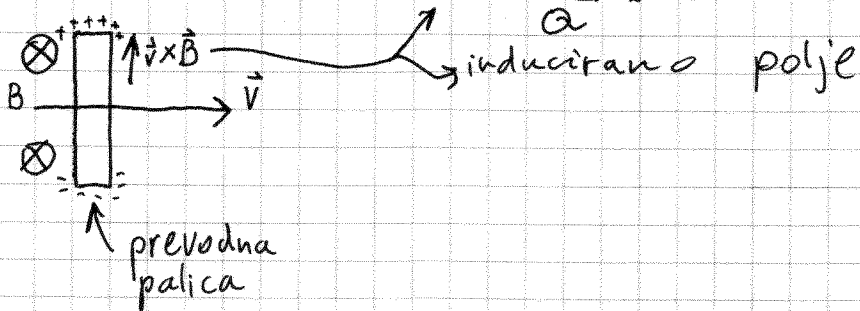
$$\vec{E}_i = \frac{\vec{F}_m}{q} = \vec{v} \times \vec{B}$$



$$\Delta U_i = \vec{E}_i \Delta \vec{l}$$

$$U_i = \oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} \quad U_i = \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$\vec{E}_i + \vec{E}_s$


$$\vec{v} = 5 \text{ m/s}$$

$$B = 20 \text{ mT}$$

$$l = 10 \text{ cm}$$

$$U_i = vBl = 5 \text{ m/s} \cdot 20 \cdot 10^{-3} \text{ Vs/m}^2 \cdot 0,1 \text{ m} = 10 \text{ mV}$$

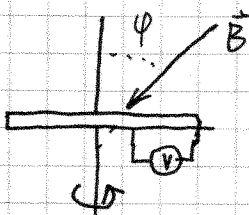- Bakren disk premera $2R = 40 \text{ cm}$ se vrti z $n = 2000 \text{ /min}$ v $B = 10 \text{ mT}$ (homogeno polje). Smer polja ohlepa z osjo $\alpha = 60^\circ$. Diska se dotikata dva drsnika prvi na $r_1 = 10 \text{ cm}$, drugi na $r_2 = 20 \text{ cm}$. kolikšno abs. vrednost napetosti meri idealni voltmeter?




$$E_i = vB \cos \alpha$$

$$v = \omega r$$

$$dU_i = B \cos \alpha \omega r dr$$

$$\omega = 3000 \cdot 2\pi / 60$$
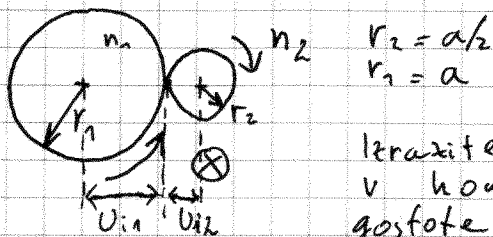
$$U_i = B \omega \cos \alpha \int_{r_1}^{r_2} r dr = 23 \text{ mV}$$



Izračitate U_i med osema, če se nitita v homogenem magnetnem polju gostote B , ki vpada pravokotno.

$$U_i = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$$

$$U_i = \int_0^a \omega_1 B r dr + \int_0^{a/2} \omega_2 B r dr = \frac{\omega_1 B a^2}{2} + \frac{\omega_2 B a^2}{8}$$

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} \quad n_1 = \frac{n_2}{2}$$

$$U_1 = \frac{2\pi n_2}{60} B \frac{a^2}{2} + \frac{2\pi n_2}{60} B \frac{a^2}{8} = \frac{B a^2 \pi n_2}{60} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) = \boxed{\frac{3 B a^2 \pi n_2}{4 \cdot 60 \cdot 2000}}$$

TRANSFORMATORSKA INDUCIRANA NAPETOST

$$U_i = - \frac{d\psi}{dt} \quad \psi = \text{magnetni sklep}$$


Za N zank, skozi katere gre isti fluks ϕ , je $\psi = N \cdot \phi$.

$$\psi = \cancel{N_1 \phi_1} B (N_1 A_1 + N_2 A_2 + N_3 A_3) = N_1 \phi_1 + N_2 \phi_2 + N_3 \phi_3$$


V splošnem:

$$\psi = \sum_i N_i \phi_i$$

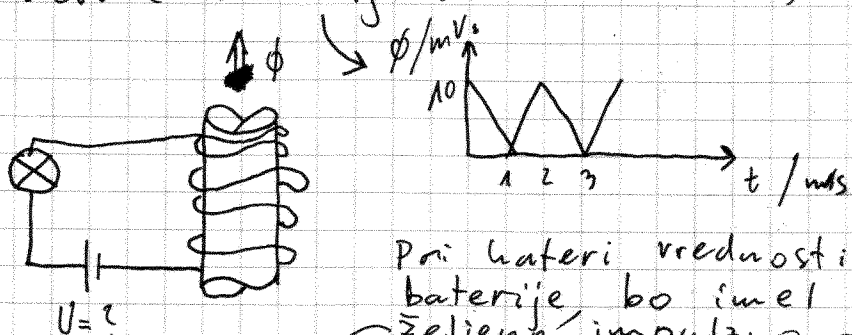Magnetni pretok v feromagnetnem jedru podaja časovna funkcija.



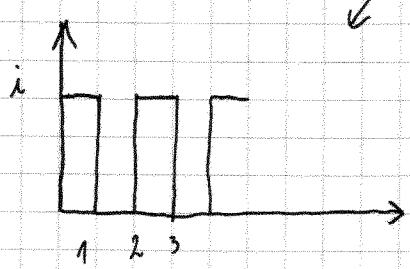Pri kateri vrednosti napetosti U baterije bo imel tok I v zaht. željeni impulzno obliko. Pojav samoindukcije je zanemarljiv, navitje ima šest navojev.




$$U_i = - \frac{d\psi}{dt} = -N \frac{d\phi}{dt}$$

ker gre za odsekom linearen signal, lahko to napetost v linearnih odsekih smatramo kot


$$U_i = -N \frac{\Delta \phi}{\Delta t} \quad U_i (0s < t < 1ms) =$$

$$= \frac{6 \cdot 10 \text{ mVs} - 0 \text{ mVs}}{1 \text{ ms} - 0 \text{ s}} = 60 \text{ V}$$

$$U_i (1ms < t < 2ms) = -60 \text{ V}$$

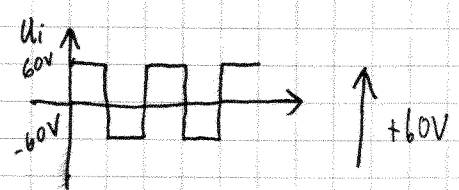

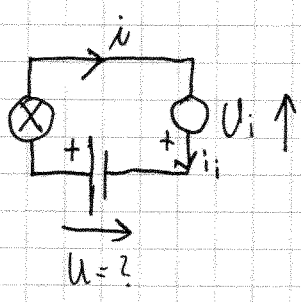
$$\underline{\underline{U = 60 \text{ V}}}$$



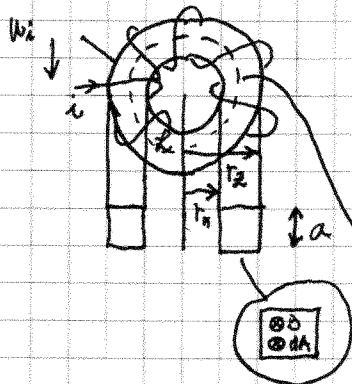16.4.2008

- V zračni toroidni tuljavi pravokotnega prereza je tok $i = I_0 \sin(\omega t)$, $I_0 = 0,1 \text{ A}$, $\omega = 10^3 \text{ s}^{-1}$, $N = 1000$. $R_n = 3 \text{ cm}$, $R_z = 4 \text{ cm}$, $a = 1 \text{ cm}$. Določite u_i !



$$u_i = -\frac{d\psi}{dt} = -N \frac{d\phi}{dt}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$\psi = N \cdot \phi \quad \phi = \int_A \vec{B} d\vec{A}$$

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 N I$$

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \int_0^{2\pi} B \cdot r d\varphi = B \cdot 2\pi r$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 N I$$

$$B = \mu_0 N I / 2\pi r$$

$$\phi = \int \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} dA = \int_{r_n}^{r_z} \int_0^a \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} dr dz = \frac{\mu_0 N I}{2\pi} \int_{r_n}^{r_z} \frac{dr}{r} \int_0^a dz =$$

$$= \frac{\mu_0 N I}{2\pi} \log \frac{r_z}{r_n} \cdot a$$

$$\phi(t) = \frac{\mu_0 N I_0 \sin(\omega t) a}{2\pi} \log \frac{r_z}{r_n}$$

$$u_i(t) = -\frac{d\psi}{dt} = -\frac{N^2 \mu_0 I_0 \sin(\omega t) a \log \frac{r_z}{r_n}}{2\pi} \frac{d}{dt} = -\frac{L \cdot I_0 \sin(\omega t)}{dt}$$

$$L = \frac{\mu_0 N^2 a}{2\pi} \log \frac{r_z}{r_n}$$

induktivnost toroidnega navitja


$$L = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs}}{\text{Am}} \cdot 1000^2 \cdot 10^{-2} \text{ m} \log \frac{4}{3}$$

$$L = 2 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Vs}}{\text{A}} \cdot \log \frac{4}{3} \cdot 10^6 = 5,75 \cdot 10^{-4} \text{ Vs/A} = 5,75 \cdot 10^{-4} \text{ H}$$

$$u_i = -L \cdot I_0 \omega \cdot \cos(\omega t)$$

$$U_{\text{max}} = L \cdot I_0 \omega = \omega L \cdot I_0$$

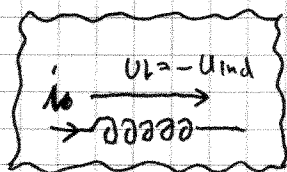reaktanca upornost pri izmeničnih signalih




$$U_{\text{max}} = \frac{\mu_0 N^2 a I_0 \omega \log(r_z/r_n)}{2\pi} =$$

$$= 5,75 \cdot 10^{-4} \frac{\text{Vs}}{\text{A}} \cdot 0,1 \text{ A} \cdot 10^3 \text{ s}^{-1} = 5,75 \cdot 10^{-2} \text{ V}$$


36

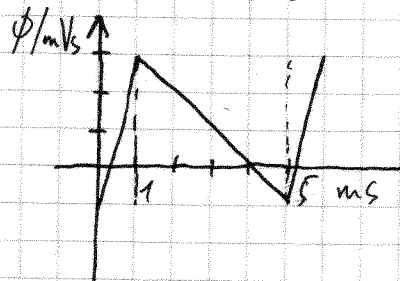- Določite inducirano napetost v žanhi, če se magnetni pretok v tej žanhi spreminja po narisani krivulji



$$u_i = -d\phi/dt$$

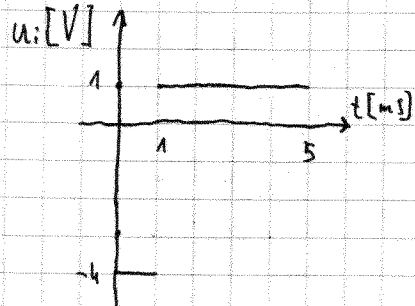
$$u_i = \begin{cases} -4 \text{ V} & ; 0 < t < 1 \text{ ms} \\ 1 \text{ V} & ; 1 < t < 5 \text{ ms} \end{cases}$$




$$u_i = \frac{-4 \text{ mVs}}{1 \cdot 10^{-3} \text{ s}} = -4 \text{ V}$$

$$u_i = \frac{-(-4 \text{ mVs})}{4 \cdot 10^{-3} \text{ s}} = 1 \text{ V}$$

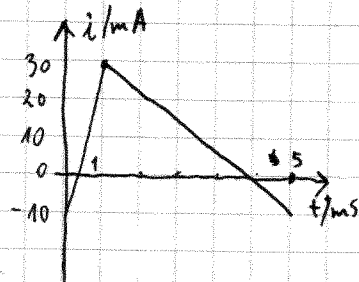- V ravnem vodniku je tok, kot prikazuje diagram. Določite u_i v žanji, ki je od vodnika oddaljena $a = 2 \text{ cm}$. Vodnik leži v ravnini žanke.



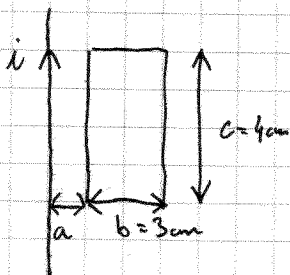Za medsebojno induktivnost isto, samo ne rabimo toka.



$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

$$\phi = \int_A \vec{B} d\vec{A} = \int_a^{a+b} \int_0^c \frac{\mu_0 i}{2\pi r} dr \cdot dz = \frac{\mu_0 i c}{2\pi} \log\left(\frac{a+b}{a}\right)$$

$$M = \frac{\mu_0 i c}{2\pi} \log\left(\frac{a+b}{a}\right)$$

medsebojna induktivnost

$$M = \frac{\mu_0 c}{2\pi} \log\left(\frac{a+b}{a}\right)$$

$$M = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}}{2\pi} \log\left(\frac{a+b}{a}\right) \cdot 0,04$$

$$= 2 \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{A}} \cdot 4 \cdot 10^{-2} \cdot \log 2 =$$


$$= 7,33 \cdot 10^{-9} [\text{Vs/A} = \text{H}]$$

$$u_i = -\frac{d\phi}{dt} = -M \frac{di}{dt}$$

$$= \begin{cases} -7,33 \cdot 10^{-9} \cdot 40 \text{ V} & ; 0 < t < 1 \text{ ms} \\ 7,33 \cdot 10^{-9} \cdot (-1) \cdot 10 \text{ V} & ; 1 < t < 5 \text{ ms} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} -2,932 \cdot 10^{-7} \text{ V} & ; 0 < t < 1 \text{ ms} \\ 7,33 \cdot 10^{-8} \text{ V} & ; 1 \text{ ms} < t < 5 \text{ ms} \end{cases}$$

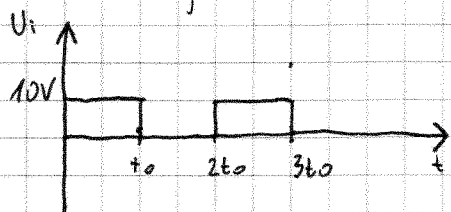• Kako se mora spremeniti magnetni pretok v zanki z $n=10$ ovoji, da se v njej inducirajo impulzi naslednjih oblik:




$$U_i = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

$$\frac{1}{N} U_i dt = -d\Phi$$

$$\Phi = -\frac{1}{N} \int U_i dt$$

$$\Phi(t_0 < t < 2t_0) = -\frac{1}{N} \int_0^{t_0} 10V dt$$
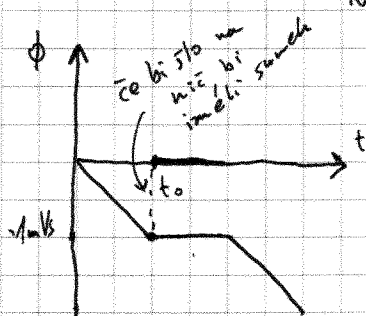
$$= -\frac{1}{N} \cdot 10V \cdot t = -\frac{1}{10} \cdot 10V \cdot t = -1V \cdot t$$



$$\Phi(t_0 < t < 2t_0) = -\frac{1}{10} \left[\int_0^{t_0} 10V dt + \int_{t_0}^{2t_0} 0V dt \right]$$



▽ Izračunajte medsebojno induktivnost na enoto dolžine in faktor sklopa:

~~0,07~~ $r = 0,05 a$

$$\Phi_{BA} = \Phi_{BA_{\text{viri}}} + \Phi_{BA_{\text{desni}}}$$

$$\Phi_{BA_{\text{viri}}} = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = -\int_0^l \frac{\mu_0 I a}{2\pi r} dr \cdot dl =$$
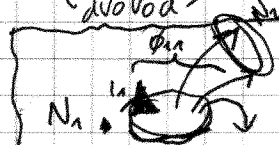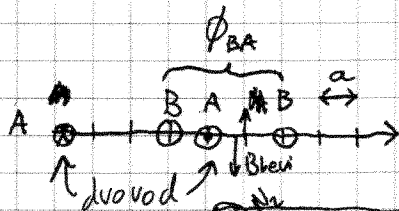
$$= -\frac{\mu_0 I a \cdot l}{2\pi} \log \frac{6a}{3a} \quad \Phi_{BA_{\text{desni}}} = \int_a^{2a} \frac{\mu_0 I a}{2\pi r} dr \cdot dl = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \log \frac{2a}{a}$$



$$L_1 = \frac{N_1 \Phi_{11}}{I_1} \text{ ali } \Psi_{11} = N_1 \Phi_{11} = L_1 I_1$$

$$M_{21} = \frac{N_2 \Phi_{21}}{I_1}$$

$$M_{12} = \frac{N_1 \Phi_{12}}{I_2}$$



faktor sklopa

$$L_2 = \frac{N_2 \Phi_{22}}{I_2}$$

če ni feromagnetikov, potem $M_{12} = M_{21} = M = k \sqrt{L_1 L_2}$

$\Phi_{21} = 0$
 $M = 0$

~~XXXXXXXXXX~~

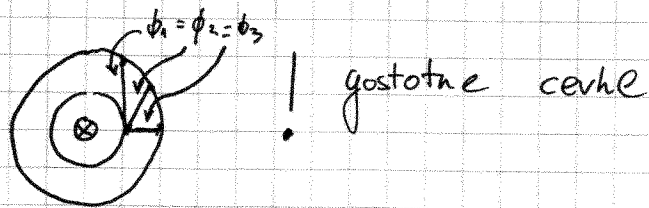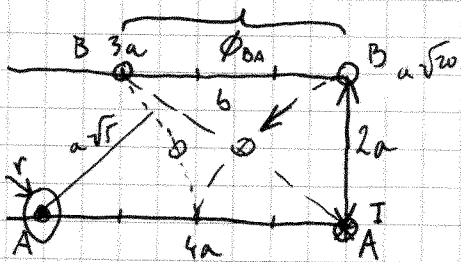

$$b = \sqrt{(3a)^2 + (2a)^2} = \sqrt{13}a$$

$$D: \Phi_{BA} = \int B dA = \int \int \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr dt = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \log(\sqrt{13}/2)$$

$$L: \Phi_{BA} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_{a\sqrt{5}}^{2a} \frac{dr}{r} dv = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \log \frac{\sqrt{20}}{\sqrt{5}}$$

$$\Phi_{BA} = \Phi_{BA \text{ Levi}} + \Phi_{BA \text{ Desni}} = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \log \frac{\sqrt{13} \sqrt{20}}{2\sqrt{5}}$$

$$M = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \log \frac{\sqrt{260}}{2\sqrt{5}}$$


$$L_A \approx \frac{\Phi_{AA}}{I_A} = \frac{1}{I_A} \int_0^{4a-r} \int \frac{\mu_0 I_A}{2\pi r} dr dv = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \log \frac{4a-r}{r}$$

~~XXXXXXXXXX~~

7.5.2008


Izmenični signali

Periodični signali


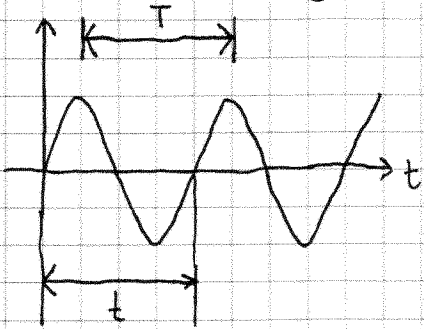


$$f = \frac{1}{T} \text{ [Hz]}$$
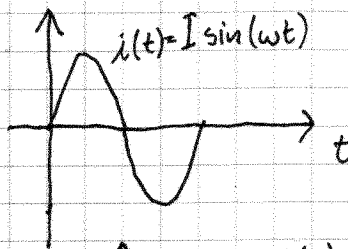
$$\omega = 2\pi f \text{ [s}^{-1}\text{]}$$



Harmonični signali

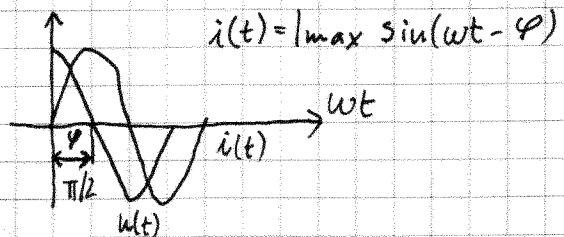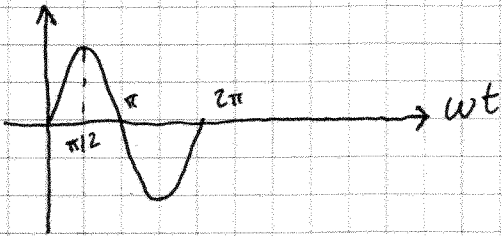


Srednja vrednost signala (povprečna)

$$I_{\text{srednja}} = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt$$

Efektivna vrednost
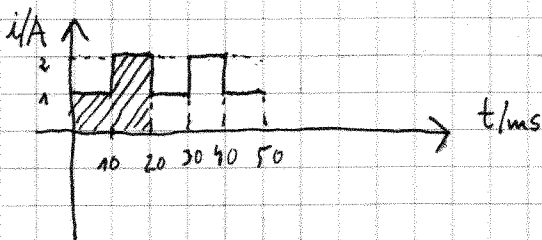
$$I_{\text{ef}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt}$$



$i(t)$, I_{sr} , I_{ef} ?

$$T = 20 \text{ ms}$$

$$I_{\text{sr}} = \frac{1}{20 \text{ ms}} \int_0^{20 \text{ ms}} i(t) dt = \frac{1}{20 \text{ ms}} \left[\int_0^{10 \text{ ms}} 1 \text{ A } dt + \int_{10 \text{ ms}}^{20 \text{ ms}} 2 \text{ A } dt \right] = \frac{1}{20 \text{ ms}} [1 \text{ A} \cdot 10 \text{ ms} + 2 \text{ A} \cdot (20 \text{ ms} - 10 \text{ ms})] =$$


90

$$= \frac{1}{20\text{ms}} (3\text{A} \cdot 10\text{ms}) = \frac{3}{2} \text{A}$$

$$I_{\text{ef}} = \sqrt{\frac{1}{20\text{ms}} \left[\int_0^{10\text{ms}} (1\text{A})^2 dt + \int_{10\text{ms}}^{20\text{ms}} (2\text{A})^2 dt \right]} = \sqrt{\frac{1}{20\text{ms}} [1\text{A}^2 \cdot 10\text{ms} + 4\text{A}^2 \cdot 10\text{ms}]} = \sqrt{\frac{5}{2}} \text{A}$$

• Trikoten signal

$$i(t) = I_0 \sin(\omega t)$$

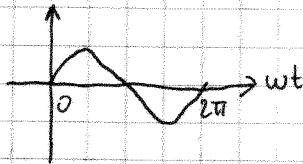

$$I_{\text{sr}} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} I_0 \sin(\omega t) d(\omega t)$$


$$I_{\text{ef}}^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} I_0^2 \sin^2(\omega t) d(\omega t)$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\alpha)$$

$$I_{\text{ef}}^2 = \frac{I_0^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} (1 - \cos(2\omega t)) \right) d(\omega t) = \frac{I_0^2}{2\pi} \left[\int_0^{2\pi} \frac{1}{2} d(\omega t) - \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \cos(2\omega t) d(\omega t) \right] =$$

$$= \frac{I_0^2}{2\pi} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2\pi = \frac{I_0^2}{2} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$
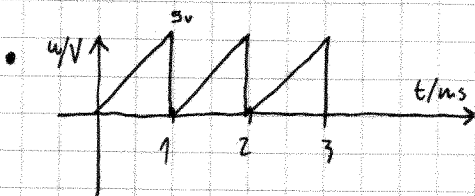
$$\begin{aligned} & \parallel \\ & 0 \quad \sin 0 = 0 \\ & \quad \sin 2\pi = 0 \end{aligned}$$



$$U_{\text{sr}} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$$

$$U_{\text{sr}} = \frac{1}{1\text{ms}} \int_0^{1\text{ms}} \frac{5\text{V}}{1\text{ms}} \cdot t dt =$$


$$= \frac{1}{1\text{ms}} \cdot k \cdot \frac{t^2}{2} \Big|_0^{1\text{ms}} = \frac{1}{1\text{ms}} \cdot \frac{5\text{V}}{1\text{ms}} \cdot \frac{(1\text{ms})^2}{2} =$$

$$= \boxed{2,5 \text{V}}$$

$$U_{\text{ef}}^2 = \frac{1}{1\text{ms}} \int_0^{1\text{ms}} (kt)^2 dt = \frac{1}{1\text{ms}} \cdot k^2 \cdot \frac{t^3}{3} \Big|_0^{1\text{ms}} = \frac{1}{1\text{ms}} \cdot \frac{25\text{V}^2}{1\text{ms}^2} \cdot \frac{(1\text{ms})^3}{3} =$$

$$= \frac{25}{3} \text{V}^2 \rightarrow U_{\text{ef}} = \boxed{\frac{5}{\sqrt{3}} \text{V}}$$

41

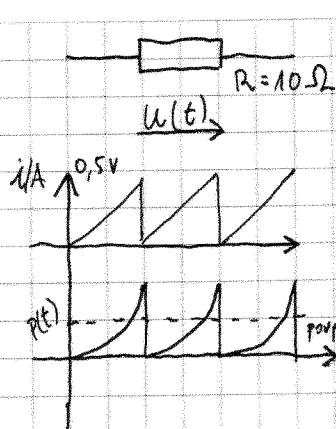

iščemo povprečno moč za prejšnji signal

$$u(t) = R \cdot i(t)$$

$$i(t) = u(t) / R$$

$$P(t) = i(t) \cdot u(t) = i^2(t) \cdot R = u^2 / R$$

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T i^2 R dt = R \cdot \frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt = R I_{eff}^2 = U_{eff}^2 / R = \frac{25}{3 \cdot 10} W = \boxed{\frac{2,5}{3} W}$$

Prehodni pojavi

UPOR

$$u(t) = R i(t)$$

$$i(t) = u(t) / R$$

TUJJAVA

$$u(t) = L di/dt$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \int u(t) dt$$

KONDENZATOR

$$u(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(t) dt$$


$$i(t) = dq/dt = C \frac{du}{dt}$$

1. Kirchoffov zakon

$$\sum_{k=1}^n i_k(t) = 0 \text{ v spojitvi}$$

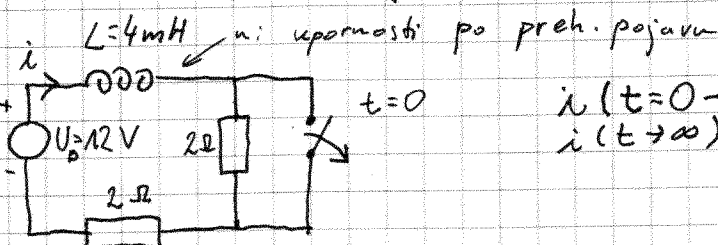
2. Kirchoffov zakon

$$\sum_{j=1}^m u_j(t) = 0 \text{ v zanki}$$



$$i(t=0^-) = 12V / 2\Omega = 6A$$
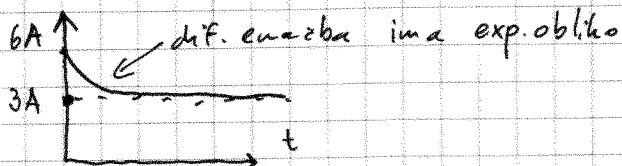
$$i(t \rightarrow \infty) = 12V / 4\Omega = 3A$$



$$e^{-t/\tau}$$

$$i(t) = 3A + (6A - 3A)e^{-t/\tau} = 3(1 + e^{-t/\tau})A$$

Začetni pogoji

$$i_L(0^-) = i_L(0^+)$$

tok skozi tuljavo ostane enak tik po vklonju

$$u_C(0^-) = u_C(0^+)$$

$$i(t=0^+) = i(t=0^-) = 6A \leftarrow \text{začetni pogoj}$$

Zapišemo dif. enačbo za stanje po prehlonju

$$U_B = U_L + 2U_R = L \frac{di}{dt} + 2Ri$$

Potrebno je rešiti dif. enačbo z upoštevanjem začetnega pogoja.

Izgotovimo iz homogenega dela diferencialne enačbe


$$0 = L \frac{di}{dt} + 2Ri$$

$$\frac{di}{i} = - \frac{2R}{L} dt \quad / \int \quad \frac{2R}{L} = \frac{1}{\tau} \rightarrow \tau = \frac{L}{2R}$$

$$\int_{i(0)}^{i(t)} \frac{di}{i} = - \int_0^t \frac{2R}{L} dt$$

$$\log i(t) = -t/\tau + K$$
$$i = i(0) e^{-t/\tau}$$
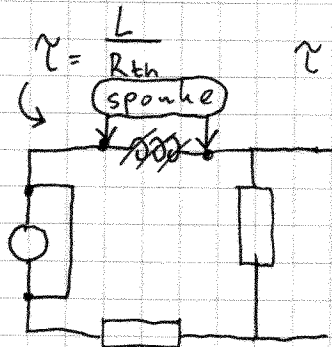
$$i(t) = A \cdot e^{-t/\tau} + B \quad \text{vse rešitve so te oblike}$$



$$\tau = R_{th} \cdot C$$


$$Zp: i(t=0^+) = 6A$$
$$i(t \rightarrow \infty) = 3A$$

$$6A = A \cdot e^0 + B = A + B \rightarrow A = 6 - B = 3$$

$$3A = A \cdot e^{-\infty} + B = B \rightarrow B = 3$$

$$i(t) = 3A \cdot e^{-t/\tau} + 3A$$

Določite časovno odvisnost tokov

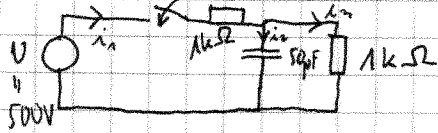

$$U = i_1 \cdot R + \frac{1}{C} \int i_2 dt$$

$$U_C = U_R$$

$$\frac{1}{C} \int i_2 dt = i_3 \cdot R$$

$$U = i_1 R_1 + i_3 R_2$$

$$i_1 = i_2 + i_3$$

$$\frac{1}{C} \int i_2 dt = i_1 R - i_2 R$$

$$\frac{1}{C} \int i_2 dt = U - \frac{1}{C} \int i_2 dt - i_2 R$$

$$\frac{2}{C} \int i_2 dt = U - i_2 R \quad | \frac{d}{dt}$$

$$\frac{2}{C} i_2 = 0 - \frac{di_2}{dt} R$$

$$\frac{di_2}{i_2} = - \frac{2}{RC} dt$$

$$\tau = RC/2$$

$$i_2(t) = A \cdot e^{-t/\tau} + B$$


$i_2(t=0) = 500V/1k\Omega = 0,5A$ ← ob vstopu toki samo tu skozi

$$i_2(t=\infty) = 0A$$

$$0,5 = A + B \rightarrow A = +0,5$$

$$0 = 0 + B \rightarrow B = 0$$

$$i_2(t) = 0,5 (e^{-t/\tau}) A$$

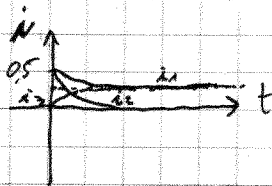

$$i_1(t) = A e^{-t/\tau} + B$$


$i_1(t=0^+) = 0,5A$ ← samo skozi kondenzator, = A+B → A = 0,25A

$i_1(t=\infty) = 0,25A$ ← oba upora = B → B = 0,25A

$$i_1(t) = 0,25(1 + e^{-t/\tau}) A$$

$$i_3 = i_1 - i_2 = 0,25A(1 - e^{-t/\tau})$$

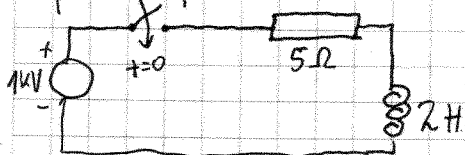Koliko % končne magnetne energije se akumulira v magnetnem polju tuljave v času dveh časovnih konstant po vstopu stikala?



$$W_m = \frac{1}{2} L i^2$$

44

14.5.08

$$U = iR + L \frac{di}{dt}$$

$$ZP: i(0^+) = i(0^-) = 0A$$

$$(U - iR) \frac{1}{L} dt = di$$

$$\int_0^t \frac{1}{L} dt = \int_{i(0^+)}^{i(t)} \frac{di}{U - iR} \quad \frac{1}{L} t = -\frac{1}{R} \log(U - iR) \Big|_{i(0^+)}^{i(t)} \quad \begin{matrix} U - iR = z \\ -R di = dz \end{matrix}$$

$$-\frac{R}{L} t = \log \frac{U - iR}{U}$$

$$e^{-\frac{R}{L} t} = \frac{U - iR}{U}$$

$$i = \frac{U}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L} t}) = \frac{U}{R} (1 - e^{-t/\tau})$$


$$\tau = L/R$$

$$i(t = 2\tau) = \frac{U}{R} (1 - e^{-2})$$

$$i(t \rightarrow \infty) = U/R$$

$$\frac{W(t = 2\tau)}{W(t \rightarrow \infty)} = \frac{(1/2)L i^2(2\tau)}{(1/2)L i^2(\infty)} = \frac{(1 - e^{-2})^2}{1} = 0,748 \rightarrow 75\%$$

Analiza vezij z izmenicnimi signali

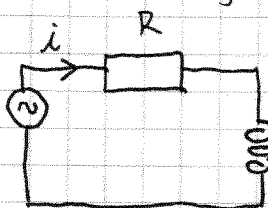

$$u_s(t) = 10 \sin(\omega t)$$

$$\omega = 50 \text{ Hz}$$

$$u_{eq}(t) = u_R(t) + u_L(t) = 10 \sin(\omega t) = i(t)R + L \frac{di}{dt}$$

$$R = 2 \Omega \quad L = 10 \text{ mH}$$

ponavadi z nastavkom: $i = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$

$$10 \sin(\omega t) = 2(A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)) + 0,01(A \omega \cos(\omega t) - B \omega \sin(\omega t))$$

$$\left. \begin{matrix} 10 = 2A - 0,5B \\ 0 = 2B + 0,5A \end{matrix} \right\} \rightarrow \begin{matrix} 10 = -8B - 0,5B \rightarrow B = -10/8,5 \approx -1,1765 \\ A = -2B \cdot 2 = -4B \rightarrow A \approx 4,7 \end{matrix}$$


45

$$i(t) = (4,7 \sin(\omega t) + -1,18 \cos(\omega t)) \text{ A} \quad \leftarrow \text{amperov}$$

$$= K \cdot \sin(\omega t + \varphi) = 4,86 \sin(\omega t - 14^\circ) \text{ A}$$

$$K = \sqrt{4,7^2 + (-1,18)^2} = 4,86$$
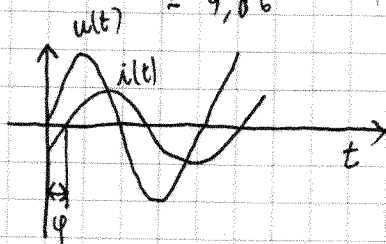
$$\varphi = \arctg \frac{-1,18}{4,7} = -0,25 \text{ rad} = -14^\circ$$



napetost "prehitena" tok
induktivni karakter vezja

$$u_r(t) = 2 \cdot i(t)$$

$$u_L(t) = L \cdot di/dt = L \frac{d}{dt} (4,86 \sin(\omega t + \varphi)) =$$

$$= 10 \text{ mH} \cdot 4,86 \text{ A} \cdot 50 \text{ s}^{-1} \cos(\omega t + \varphi)$$

Kompleksni račun


$$\underline{z} = x + jy$$

$$x = \text{Re}\{\underline{z}\}$$

$$y = \text{Im}\{\underline{z}\}$$

$$j = \sqrt{-1} \rightarrow j^2 = -1$$

imaginarno
število

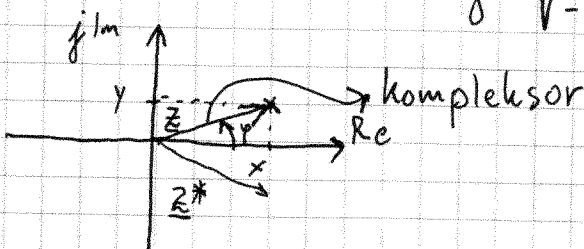

$$|\underline{z}| = z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\varphi = \text{atg}(y/x)$$

$$\underline{z} = z \angle \varphi$$

Eulerjev obratec: $e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha$

Polarni
zapis

$$\underline{z} = z \cdot \cos \alpha + j z \sin \alpha = z (\cos \alpha + j \sin \alpha) = z e^{j\alpha}$$

Konjugacija

$$\underline{z} = x + jy$$

$$\underline{z}^* = x - jy$$

$$\underline{z} = z \cdot e^{j\alpha}$$

$$\underline{z}^* = z \cdot e^{-j\alpha}$$

$$\underline{z}_1 \underline{z}_2 = z_1 e^{j\alpha_1} z_2 e^{j\alpha_2} = \underbrace{z_1 z_2}_{\text{amplituda}} e^{j(\alpha_1 + \alpha_2)}$$

• vse operacije: $z_1 = 2 + j3$
 $z_2 = 4 - j5$

$$z_1 + z_2 = 6 - j2$$

$$z_1 - z_2 = -2 + j8$$

$$z_1 \cdot z_2 = (2 + j3)(4 - j5) = 8 - 10j + 12j + j^2 15 = 23 + j2$$

$$z_1 / z_2 = \frac{(2 + j3)}{(4 - j5)} \cdot \frac{(4 + j5)}{(4 + j5)} = \frac{-7 + j22}{16 + 25} = \frac{-7 + j22}{41}$$

$$\rightarrow i(t) = 2 \cos(\omega t) \cdot A \rightarrow i(t) = 2A \cdot (\cos(\omega t) + j \sin(\omega t)) = 2e^{j\omega t} A$$

$$i(t) = \text{Re}\{i(t)\}$$

$$i(t) = I_{\max} \cos(\omega t + \varphi) \rightarrow i(t) = I_m e^{j(\omega t + \varphi)} = \underbrace{I_m e^{j\varphi}}_{\text{kompleksor toka}} \cdot e^{j\omega t} = I e^{j\omega t}$$

↑ kompleksor toka

• $u = 10 \sin(\omega t) \text{ V} = Ri + L \frac{di}{dt} = 10 \cdot \cos(\omega t - \pi/2)$

$$\text{Re}\{10 e^{j(\omega t - \pi/2)}\} = R \cdot \text{Re}\{I_m e^{j\omega t} \cdot e^{j\varphi}\} + L \cdot \text{Re}\{I_m \cdot j\omega \cdot e^{j(\omega t + \varphi)}\} \quad /: e^{j\omega t}$$

$$10 \cdot e^{-j\pi/2} = R \cdot I_m e^{j\varphi} + L I_m j\omega e^{j\varphi} \quad \text{ni več dif. enačbe}$$

↑ kompleksor
 Ug napetostnega signala
 ↓ kompleksor
 tokovnega signala


$$\underline{U}_g = R \cdot \underline{I} + j\omega L \underline{I} \rightarrow \underline{U} = \underbrace{10 e^{-j\pi/2}}_{\cos(-\pi/2) + j \sin(-\pi/2) = -j} \text{ V} = -j 10 \text{ V}$$

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{R + j\omega L} = \frac{-j 10 \text{ V}}{2 \Omega + j 0,5 \Omega} =$$

kompleksna upornost

$$= \frac{-j 10 (2 - j 0,5)}{(2 + j 0,5)(2 - j 0,5)} = \frac{-j 10 (2 - j 0,5)}{4,25} = -j 4,7 - 1,17 = \boxed{-1,17 - j 4,7}$$

kompleksor toka

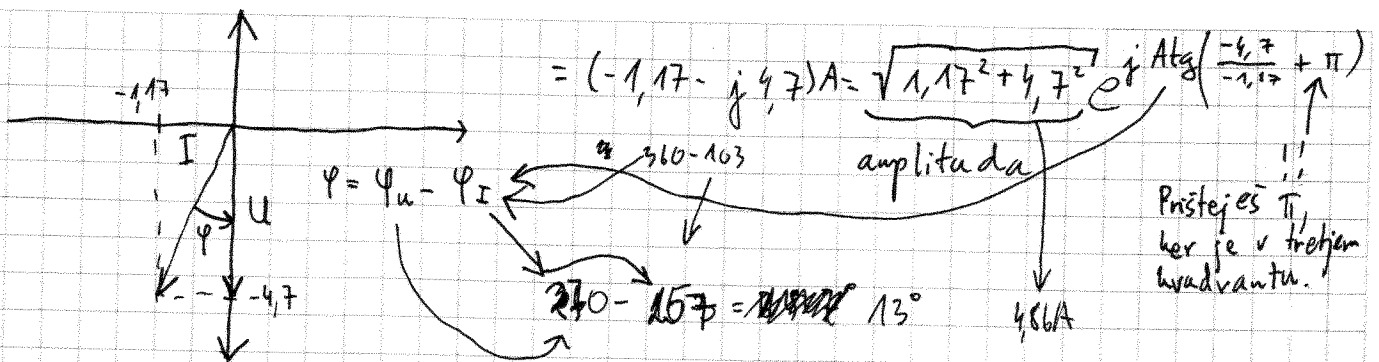

$$i(t) = \text{Re}\{I e^{j\omega t}\} = \text{Re}\{4,86 \cdot e^{j(\omega t + 257^\circ)}\} = 4,86 \cos(\omega t + 257^\circ)A = 4,86 \sin(\omega t - 13^\circ)A$$

$$\underline{U}_R = R \underline{I}_R$$

2. Kirchof. zakon


$$\underline{U}_L = j\omega L \underline{I}_L$$

$$\sum_{i=1}^n \underline{I}_i = 0 \quad \text{v spojitcu}$$

$$\underline{U}_C = \frac{\underline{I}_C}{j\omega C}$$

$$\sum_{j=1}^n \underline{U}_j = 0 \quad \text{v zanki}$$

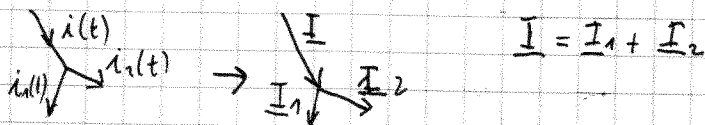Tok $i(t) = 3 \cos(\omega t + 30^\circ)A$ se razdeli v dve veji. Kolikšen je $i_2(t)$, če je $i_1(t) = 2 \cos(\omega t - 45^\circ)A$



$$\underline{I} = ?$$

$$i_1(t) = 3 e^{j(\omega t + 30^\circ)} \Rightarrow \underline{I} = 3 e^{j30^\circ} A$$

$$i_2(t) \rightarrow \underline{I}_1 = 2 e^{-j45^\circ}$$

$$\underline{I}_2 = \underline{I} - \underline{I}_1 = 3 e^{j30^\circ} A - 2 e^{-j45^\circ} A = 3(\cos 30^\circ + j \sin 30^\circ) - 2(\cos 45^\circ + j \sin 45^\circ)$$

oziroma:

$$= 3 \cdot (\sqrt{3}/2) + 3j(1/2) - 2(\sqrt{2}/2) + 2j(\sqrt{2}/2) =$$

$$= \frac{3\sqrt{3} - 2\sqrt{2}}{2} + j \frac{3 + 2\sqrt{2}}{2} = (1,18 + j2,9)A$$

Kompleksor
točka 2

48


$$I = \sqrt{1.18^2 + 2.9^2} \quad \varphi = \text{Arctg}(2.9/1.18) = 67.9^\circ$$

$$= 3.14 \text{ A}$$

$$I_2 = 3.14 \cdot e^{j67.9^\circ} \text{ A}$$



$$i_2(t) = \text{Re}\{3.14 \cdot e^{j67.9^\circ} \cdot e^{j\omega t}\}$$
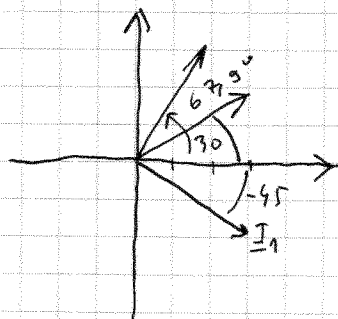
$$= 3.14 (\cos(\omega t + 67.9^\circ)) \leftarrow \text{časovni signal}$$



sinusni signal se pretvori v cosinusnega

Impedanca (admitanca)

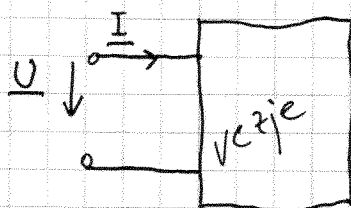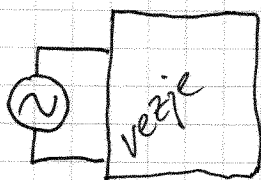

$$\underline{Z} = \frac{U}{I}$$

$$U = \underline{Z} \cdot I \quad \Omega$$

$$Y = 1/\underline{Z} \quad S$$

$$\underline{Z} = R + jX$$

\swarrow reaktanca

$$X_c = -1/\omega C$$

$$X_L = \omega L$$

$$Y = G + jB$$


\swarrow susceptanca

$$B_c = \omega C$$

$$B_L = -1/\omega L$$


	\underline{Z}	\underline{Y}
upor	R	$1/R = G$
konc	$1/j\omega C$	$j\omega C$
tulj	$j\omega L$	$1/j\omega L$

Zaporedna vezava impedanc

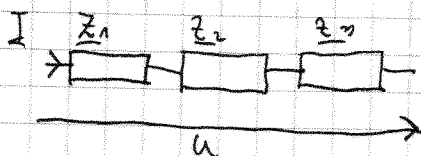


$$\underline{U} = \underline{I}(\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \dots) = \underline{I} \cdot \underline{Z}$$

Veporedna vezava admittanc

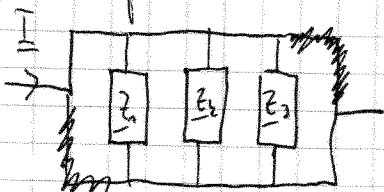

$$\underline{I} = \underline{U}(\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_3 + \dots) = \underline{U} \cdot \underline{Y}$$

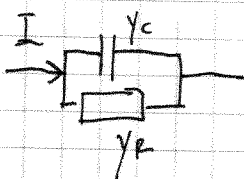- Določite admittance veporedne vezave
 $C = 2 \text{ nF}$ in $R = 100 \Omega$, $\omega = 1000 \text{ s}^{-1}$



$$\underline{Y}_R = 1/R = 0,01 \text{ S}$$

$$\underline{Y}_C = j\omega C = j0,002 \text{ S}$$

$$\underline{Y} = \underline{Y}_R + \underline{Y}_C = 0,01 \text{ S} + j0,002 \text{ S}$$

- Tok v vezji je $i(t) = 20 \cos(\omega t)^{10^\circ} \text{ mA}$, koliko je $u(t)$ na prejšnjem vezju.

$$\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I}$$

$$\underline{I} = 20 \text{ mA } e^{j \cdot 0} = \underline{20 \text{ mA}} \text{ kompleksot toka}$$


$$\underline{Z} = 1/\underline{Y} = \frac{1}{0,01 \text{ S} + j0,002 \text{ S}} = 10^3 \frac{1}{(10 + j2)(10 - j2)} =$$

$$= 10^3 \cdot \frac{10 + j2}{100 + 4} = \frac{10^3(10 + j2)}{104} \Omega$$

$$\underline{U} = \underline{I} \cdot \underline{Z} = 20 \text{ mA} \cdot \frac{10^3(10 + j2)}{104 \approx 100} \Omega \approx (2 + 0,4j) \text{ V}$$

časovni signal $u(t)$
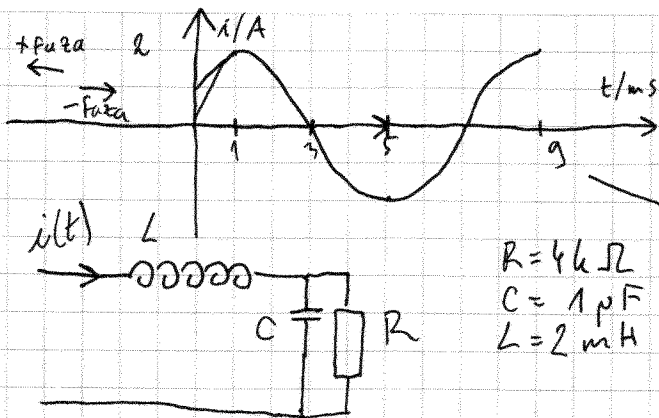
$$u(t) = \sqrt{4 + 0,16} \cdot \cos(1000t + \arctg \frac{-0,4}{2}) \approx 2 \cdot \cos(1000t - 11,3^\circ)$$



Določite zasovni poteh toka s koži kondenzator, če je tok v vezje podan na sliki.

$$R = 4 \text{ k}\Omega$$

$$C = 1 \text{ }\mu\text{F}$$

$$L = 2 \text{ mH}$$

$$T = 8 \text{ ms} \rightarrow \omega = 2\pi/T = \pi/4 \text{ ms}^{-1}$$

iz grafa: $i(t) = I_{\text{max}} \cdot \sin(\omega t + \varphi)$
 $= 2 \text{ A} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{4} \text{ ms}^{-1} \cdot t + \varphi\right)$

$t = 1 \text{ ms} \rightarrow 2 \text{ A} = 2 \text{ A} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{4} \cdot 1 \text{ ms} + \varphi\right)$
 $I = 2 \text{ A}$

$$\arcsin 1 = \pi/4 + \varphi$$

$$\pi/2 - \pi/4 = \varphi \rightarrow \varphi = \pi/4$$

$$i(t) = 2 \text{ A} \cdot \sin\left(\pi/4 \text{ ms}^{-1} t + \pi/4\right)$$

$$I = 2 e^{j\pi/4 - j\pi/2} = 2 e^{-j\pi/4} \text{ A} \quad \leftarrow \text{ker je sinusni}$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I} \frac{z_2 z_1}{z_1 + z_2} / i z_1$$

$$z_2 = R$$

$$z_1 = 1/j\omega C = (4 \cdot 10^3 / j\omega) \Omega$$

$$I_1 = 2 \cdot e^{-j\pi/4} \text{ A} \cdot \frac{4000 \Omega}{\frac{4 \cdot 10^3}{j\omega} + 4 \cdot 10^3 \Omega} = 2 \cdot e^{-j\pi/4} \frac{\pi}{-j + \pi} =$$


$$= 2 e^{-j\pi/4} \cdot \frac{\pi}{3,3} \cdot e^{j17,6} = \frac{2\pi}{3,3} \cdot e^{-j27,4^\circ} \text{ A}$$

$$i_1 = 1,9 (\cos \omega t - 27,4^\circ) \text{ A}$$

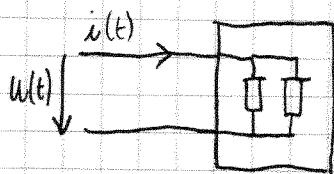21.5.08

$i(t) = 50 \cos(\omega t) \text{ A}$
 $u(t) = 100 \cos(\omega t - 30^\circ) \text{ V}$
 $\omega = 5 \cdot 10^4 \text{ s}^{-1}$

Realizirajte vezje z vzporedno vezavo dveh elementov



računamo admittance

$$Y = \frac{I}{U} = \frac{50 \text{ A}}{100 e^{j30^\circ} \text{ V}} = \frac{1}{2} e^{j30^\circ} \text{ S} =$$

$$= \left(\frac{1}{2} \cos 30^\circ + j \frac{1}{2} \sin 30^\circ \right) \text{ S} = \frac{\sqrt{3}}{4} \text{ S} + j \frac{1}{4} \text{ S}$$

$$G = \frac{\sqrt{3}}{4} \text{ S}$$

$$\omega C = \frac{1}{4} \text{ S}$$



$$C = \frac{1}{5 \cdot 4 \cdot 10^4 \text{ s}^{-1}} \text{ S} = 5 \text{ pF}$$

Zaporedna vezava:

$$\underline{Z} = 2 \cos(-30^\circ) + j 2 \sin(-30^\circ) \Omega$$

$$-(\sqrt{3} + j(-1)) \Omega \rightarrow R = \sqrt{3} \rightarrow \frac{1}{\omega C} = 1 \rightarrow C = \frac{1}{5 \cdot 10^4} \text{ F}$$

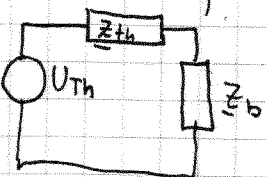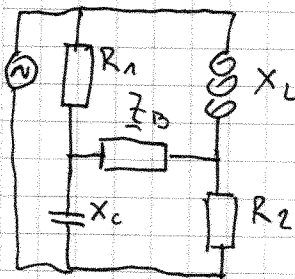Določite ~~vezje~~ z bremena tako, da se bo na njem trošila največja moč.



$$\underline{Z}_{Th} = R_{Th} + jX_{Th}$$



$$\underline{Z}_b = R_b + jX_b$$

$$P_b = \frac{1}{2} I^2 \cdot \text{Re}\{\underline{Z}_b\} = \frac{1}{2} \left| \frac{U_{Th}}{(R_{Th} + jX_{Th}) + (R_b + jX_b)} \right|^2 R_b$$

$$X_{Th} = -X_b \left. \vphantom{X_{Th}} \right\} \text{Največja moč}$$

$$R_{Th} = R_b \left. \vphantom{R_{Th}} \right\} \text{Skodi } \underline{Z}_{Th} = \underline{Z}_{Th}^*$$

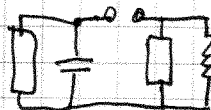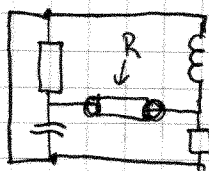$\omega = 5 \text{ kHz}$
 $C = 10 \text{ nF}$
 $L = 2 \text{ mH}$
 $R_1 = R_2 = 10 \Omega$



52

$$Z_{Th} = R_1 \parallel Z_c + R_2 \parallel Z_L$$

$$Z_c = -j\omega C = -j \frac{1}{5 \cdot 10^3 \text{ s}^{-1} \cdot 10^{-5} \text{ F}} = -j 20 \Omega$$

$$Z_L = j\omega L = j 5 \cdot 10^3 \text{ s}^{-1} \cdot 2 \cdot 10^{-3} \text{ H} = j 10 \Omega$$

$$Z_{Th} = \frac{10 \cdot (-j 20)}{10 - j 20} \Omega + \frac{10 \cdot j 10}{10 + j 10} \Omega = \frac{-j 20 (1 + j 2)}{(1 - j 2)(1 + j 2)} \Omega +$$

$$+ \frac{j 10 (1 - j)}{(1 + j)(1 - j)} \Omega = \frac{-j 20 (1 + j 2)}{5} + j 5 (1 - j) \Omega =$$

$$= -j 4 + j 8 + j 5 + 5 \Omega = (13 + j) \Omega$$

$$Z_b = (13 - j) \Omega$$

R_b

$$P_{bmax} = \frac{U_{Th}^2}{8 R_b}$$

$$U_{Th} = U \frac{Z_c}{R_1 + Z_c} - U \frac{R^2}{Z_L + R_2} =$$

$$100V = U \left[\frac{-j 20}{10 - j 20} - \frac{10}{j 10 + 10} \right] =$$


$$= U \left[\frac{-4j(1+j4)}{5} - \frac{1(1-j)}{2} \right] = U \frac{1}{18} (-j 8(1+j4) - 1 + j) =$$

$$= \frac{U}{18} (23 + j)$$

$$|U_{Th}| \approx \left(\frac{100 \cdot 23}{18} \right) V = 127,8 V$$

$$P_{bmax} = \frac{127,8^2 V^2}{8 \cdot 13 \Omega} = 157 W$$


Poseben primer

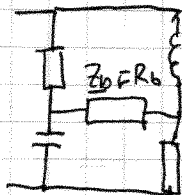

$$R_b = |Z_{Th}|$$

$$P_{bmax} = \frac{U_{Th}^2}{4(\text{Re}(Z_{Th}) + |Z_{Th}|)}$$

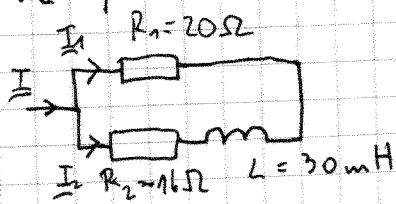Določite delovno moč P_{R1} in P_{R2} , kjer Q_{L2} , če vzbujamo $i(t) / A = 20 \sin(400 s^{-1} t)$



$$S = \frac{1}{2} \underline{U} \underline{I}^*$$

$$S = \frac{1}{2} U I \quad \text{navidezna}$$

$$P = S \cos \varphi$$

$$Q = S \sin \varphi$$

$$P = \operatorname{Re}\{S\} \text{ delovna} \quad Q = \operatorname{Im}\{S\} \text{ jalova}$$

$$S = \frac{1}{2} \underline{I} \underline{Z} \underline{I}^* = \frac{1}{2} I^2 \underline{Z} = \frac{1}{2} U^2 \underline{Y}^*$$

$\cos \varphi$... faktor moči

$$\underline{Z}_{R2} = 16 \Omega \quad \underline{Z}_L = j 12 \Omega \quad \underline{Z}_{R2L} = (16 + j 12) \Omega$$

$$\underline{I} = 20 A e^{-j\pi/2} = -j 20 A$$

Tokovni delilnik $\underline{I}_1 = \underline{I} \frac{\underline{Z}_{R2} + \underline{Z}_L}{\underline{Z}_{R1} + \underline{Z}_{R2} + \underline{Z}_L}$

$$\underline{I}_2 = \underline{I} \frac{\underline{Z}_{R1}}{\underline{Z}_{R1} + \underline{Z}_{R2} + \underline{Z}_L} = -j 20 A \frac{20 \Omega}{(36 + j 12) \Omega} =$$


$$= \frac{-j 400}{12(3 + j)} = \frac{1}{3} (-10 - j 30) = -\frac{10}{3} - j 10 A$$


$$\underline{I}_1 = \underline{I} - \underline{I}_2 = (3,33 - j 10) A$$

$$S_{R1} = \frac{1}{2} \cdot 20 \Omega |3,33 - j 10|^2 = 1110 W$$

$$S_{R2L} = \frac{1}{2} (16 + j 10) |3,33 - j 10|^2 = (888 + j 666)$$

$$S = P + j Q_P$$

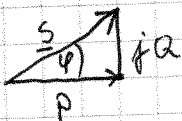


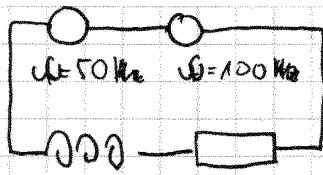

$$U_1(t) = 50 \cos(50 \text{ s}^{-1} t) \text{ V}$$


$$U_2(t) = 10 \cos(100 \text{ s}^{-1} t) \text{ V}$$

superpozicija časovnih signalov

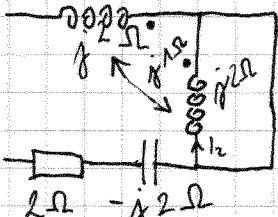

brez sklopljenja je
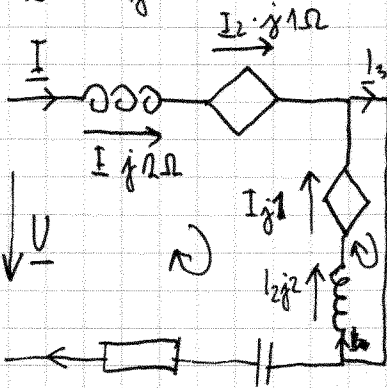
$$Z_{vh} = j2\Omega - j2\Omega + 2\Omega = 2\Omega$$



Z sklopljenimi elementi

$$Z_{vh} = \frac{U}{I} = \frac{1V}{I}$$



$$U = \frac{I}{I_2} j2 + jI_2 - jI - j2I_2 + I(-j2) +$$

$$0 = I_2 j2 + I j$$

$$I_2 = -\frac{1}{2} I$$

$$U = I \left(j2 - \frac{1}{2} j - j + j - j2 + 2 \right) = I \left(2 - \frac{1}{2} j \right)$$
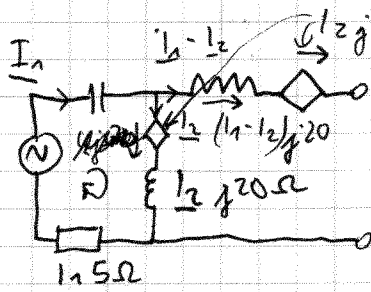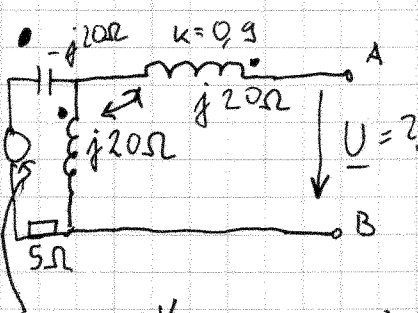
$$Z_{vh} = \frac{U}{I} = \left(2 - \frac{1}{2} j \right) \Omega$$



$$M = k \sqrt{L_1 L_2}$$

$$j\omega M = jk \sqrt{\omega L_1 \omega L_2} =$$

$$= jk 20\Omega = j \cdot 18\Omega$$

$$10 \angle 0^\circ \text{ V} = 10 \cos(\omega t) \text{ V}$$

$$U = -I_1 j20 - (I_1 - I_2) j18 + I_1 5 + I_2 j20$$

$$0 = U_{AB} + I_2 j18 - (I_1 - I_2) j20 - (I_1 - I_2) j18 + I_2 j20 \quad \left. \vphantom{0 = U_{AB}} \right\} I_1 = I_2$$

$$10 \text{ V} = 5 I_1 \quad I_1 = 2 \text{ A}$$

$$U_{AB} = 2 j18 + 2 \cdot j20 = j76 \text{ V}$$

28.5.08



Omsko induktivno breme navidezne moči 100 kVA in $\cos\varphi = 0,8$ je priključeno na napetost 500 V / 50 Hz. Da bi izboljšali $\cos\varphi$, priključimo vzporedno bremenu kondenzator jalove moči 50 kVAR. Za koliko se zmanjša tok v dovodnih žicah.

$S = 100 \text{ kVA}$



kondenzacija delovne moči


$S = \frac{1}{2} U I = U_{ef} I_{ef}$

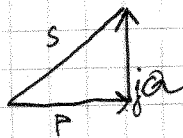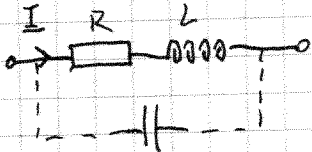

$U_{ef} = 500 \text{ V}$
 $Q_c = 50 \text{ kVAR}$

$I_{pred} = \frac{S_{pred}}{U_{ef}} = \frac{100 \text{ kVA}}{500 \text{ V}} = 200 \text{ A}$

$S = \frac{1}{2} I^2 Z$

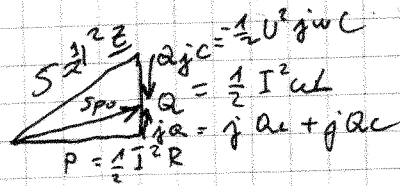

$S_c = \frac{1}{2} U^2 Y_c^* = \frac{1}{2} U^2 (j\omega C)^* = -\frac{1}{2} U^2 j\omega C$



$I_{po,ef} = \frac{S_{po}}{U_{ef}}$

$P = S \cos\varphi = 80 \text{ kVA}$
 $Q_c = \sqrt{S^2 - P^2} = 60 \text{ kVAR}$
 $Q = 60 \text{ kVAR} - 50 \text{ kVAR} = 10 \text{ kVAR}$

$S_{po} = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{80^2 + 10^2} \text{ kVA} = 80,6 \text{ kVA}$

$\frac{S_{po}}{500 \text{ V}} = \frac{80,6 \text{ kVA}}{500 \text{ V}} \approx 161 \text{ A}$

Trifazni sistemi

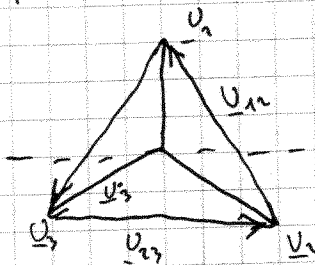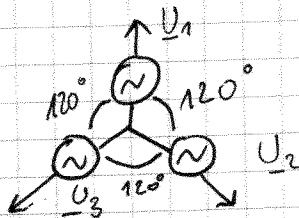

$U_1 = j U_F$
 $U_2 = U_F e^{j\frac{2\pi}{3}}$
 $U_3 = U_F e^{j\frac{4\pi}{3}}$


$U_{12} = U_F (\frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{1}{2})$

$U_{23} = U_F (-\frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{1}{2})$

$U_{12} = U_1 - U_2 = U_{mf} \cdot e^{j\frac{3\pi}{6}}$


$U_{31} = U_3 - U_1 = U_{mf} \cdot e^{j\frac{1\pi}{6}}$
 $U_{mf} = \frac{1}{\sqrt{3}} U_F$

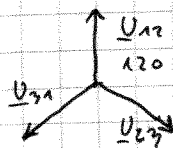$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^*$ za efektivne vrednosti



Vetava zvezda * ali brez ničelnega vodnika

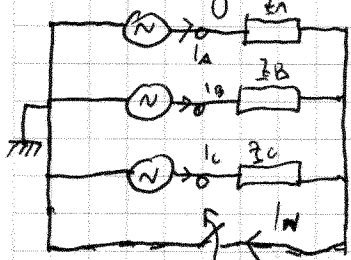Na simetrični trofazni generator z $U_A = 230V$ je priključeno nesimetrično breme z $Z_A = j100\Omega$, $Z_B = j100\Omega$, $Z_C = 100\Omega$. Določite tok v nevtralnem vodniku in potencial zvezdišča ob prekinutvi ničelnega vodnika



$$I_N = I_A + I_B + I_C = \frac{U_A}{Z_A} + \frac{U_B}{Z_B} + \frac{U_C}{Z_C} =$$

$$= \frac{230V}{j100\Omega} + \frac{230V e^{j120^\circ}}{j100\Omega} + \frac{230V e^{j240^\circ}}{100\Omega} = (3,15 + j2)A$$

brez nevtralnega vodnika


$$I_A + I_B + I_C = 0$$

$$(V_0 - V_A)Y_A + (V_0 - V_B)Y_B + (V_0 - V_C)Y_C = 0$$


$$V_0 = \frac{V_A Y_A + V_B Y_B + V_C Y_C}{Y_A + Y_B + Y_C} = \dots = (189,23 - j83,89) V$$

moč $S_A = ?$; $S_A = |V_0 - V_A|^2 \cdot Y_A^*$

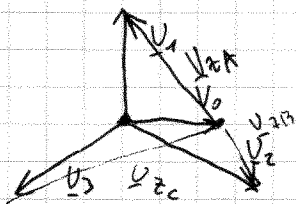
$$S = U I^* = U^2 \cdot Y^* = I^2 \cdot Z$$



$U_{VM} \Rightarrow I_A = 0A$

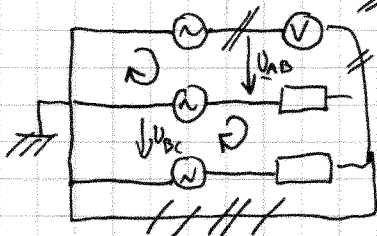

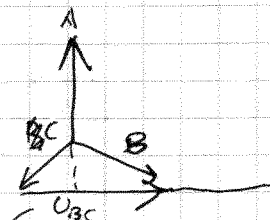U_{mf} / U_f
 $3 \times 21 / 12V$
 $Z_B = Z_C = 100\Omega$
 Koliko kaže voltmeter?



$$U_V - I_B Z_B + U_0 - V_A = 0 \rightarrow U_{VM} = I_B Z_B + U_{AB}$$

$$U_{BC} = I_B (Z_B + Z_C)$$


$$U_V = \frac{U_{BC}}{Z_B + Z_C} + U_{AB}$$

$$U_V = \frac{21V}{200\Omega} + 21V e^{j120^\circ}$$

$$= 0,105 + 21 \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 0,105 - 10,5 + j18,19 = (-10,4 + j18,19) \text{ V}$$

$$|U| = \sqrt{10,4^2 + 18,19^2} \text{ V} = 21,6 \text{ V}$$

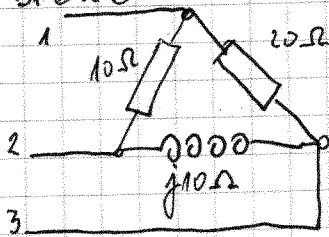Vet je v trikot priključeno na simetrični trofazni sistem $3 \times 400/231 \text{ V}$. Kolikšno navidezno moč prejema breme




$$S = S_{12} + S_{23} + S_{31}$$

$$S = U^2 Y^* = \frac{(400 \text{ V})^2}{10\Omega} + \frac{(400 \text{ V})^2}{20\Omega} + \frac{(400 \text{ V})^2}{-j10\Omega} =$$

$$= \frac{400^2}{10} \left(1 + \frac{1}{2} + j \right) = 16 \cdot 10^3 \left(\frac{3}{2} + j \right) \text{ VA}$$

↑ delovna ↑ jalova

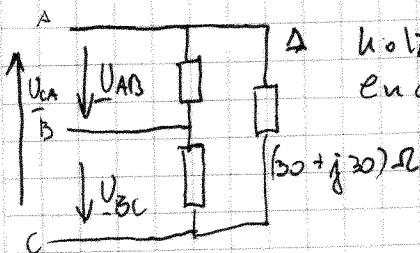
Simetrično breme je priključeno na $3 \times 380/220 \text{ V}$. Pri obratovanju vodnik faze C včasih odklopimo



Kolikšno je razmerje delovne moči v enem in drugem režimu obratovanja.

C priključen: $S_c = U_{CA}^2 Y_{cA}^* = (380 \text{ V})^2 \cdot \frac{1}{(30 - j30)\Omega} = \frac{380^2 (1+j)}{30} \text{ VA}$
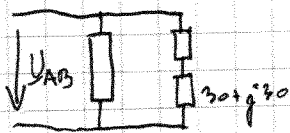
$$P_c = \frac{380^2}{60} \text{ W} = 2406,7 \text{ W}$$




$$\downarrow U_{AB}/2$$

$$S' = \left| \frac{U_{AB}}{2} \right|^2 Y_{AC}^* = \frac{1}{4} S_c$$

$$P_c' = \frac{1}{4} P_c$$

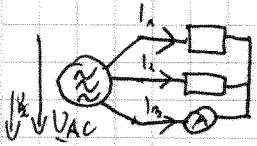Določite efektivni tok ampermetra. $3 \times 400V$, $R = 50 \Omega$




$I_A = ?$

$I_C = -(I_A + I_B)$

$I_C = -\frac{U_{AC}}{R} - \frac{U_{BC}}{R}$


$= \frac{U_{CA}}{R} + \frac{U_{CB}}{R} = \frac{1}{50} \Omega^{-1} \left(400 \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) - j400 \right) V =$

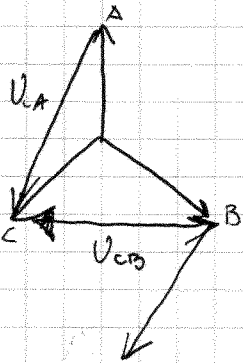$= \frac{400}{50} \left(-\frac{1}{2} - \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right) A$



$I_C = \dots$ absolutno I_C

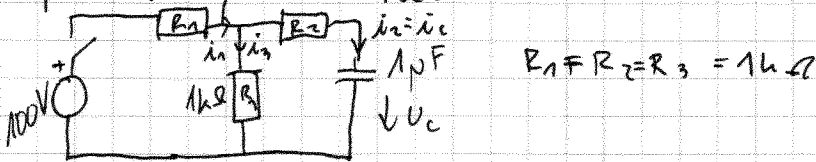Določite časovni potek napetosti na kondenzatorju po vstopu stikala.



$R_1 = R_2 = R_3 = 1k \Omega$

$i = C \frac{du}{dt}$

$y = A e^{-t/\tau} + B$


~~$i_1 - i_2 - i_3 = 0$~~

~~$i_2 R_2 + u_C - i_3 R_3 = 0$~~

~~$i_1 R_1 + i_3 R_3 - 100V = 0$~~

~~$i_2 = i_3 = C \frac{du_C}{dt}$~~

~~$i_1 R_1 + i_2 R_2 + u_C - 100V = 0$~~

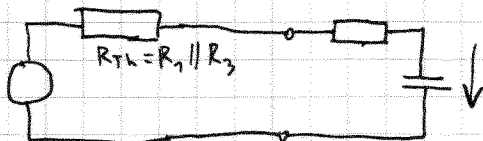

$U_{Th} = 100V \frac{R_3}{R_1 + R_3} = 50V$

$R_{Th} = 0,5k \Omega$

$U_{Th} = i_C (R_{Th} + R_2) + u_C$

$U_{Th} = C \frac{du_C}{dt} \left(\underbrace{R_1 || R_3 + R_2}_{1,5k \Omega} \right) + u_C$

5g

$$50V = 1,5k\Omega \cdot 1nF \frac{dU_c}{dt} + U_c$$

$$\frac{dU_c}{dt} = -\frac{1}{\tau} A \cdot e^{-t/\tau} \quad \text{RC člen}$$

$$50V = 1,5ms \left(-\frac{1}{\tau} A e^{-t/\tau} \right) + B + A e^{-t/\tau} + B$$

$$50V = B$$



$$U_c(t) = A e^{-t/\tau} + B$$

$$0V = A + B$$

$$A = -B$$

$$U_c(t) = 50(1 - e^{-t/\tau}) V$$

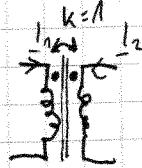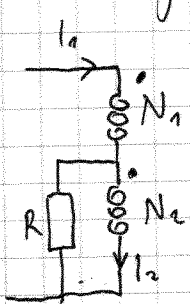Izrazite impedanco dvo-pola ki vključuje tuljavo idealnega transformatorja



$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = n$$

napetostna
prestava

$$\frac{I_1}{I_2} = -\frac{1}{n}$$

tokovna
prestava

$$Z_{\text{MODNA}} = n^2 Z_{\text{BREMENA}}$$

$$S_1 \approx S_2$$

$$Z_{\text{vh}} = \frac{U_1 + U_2}{I_1}$$

$$I_1 = \frac{U_2}{R} + I_2$$

$$I_2 = -n I_1$$

$$I_1 = \frac{U_2}{R} - n I_1$$

$$U_2 = R(I_1 + n I_1)$$

$$U_1 = n U_2$$

$$Z_{\text{vh}} = \frac{n U_2 + U_2}{I_1} = \frac{(n+1) R I_1 (n+1)}{I_1} = R(n+1)^2$$

WWW.stromar.si vam
veliko uspehov želi 60