

Električni tok

1. Električni tok in upor: 1 (tok v presekanem stožcu)
2. Električni tok in upor: 7 (gretje v kartezični geometriji)
3. Električni tok in upor: 8 (gretje žice)
4. Električni tok in upor: 9 (tok in gretje med kroglama)
5. Električni tok in upor: 10 (električno delo)
6. Električni tok in upor: 19 (vezje s tremi generatorji)
7. Električni tok in upor: 21 (Wheatstonov most, občutljivost)
8. Električni tok in upor: 20 (vezje z dvema kondenzatorjema)
9. 1989, 3. kolokvij, 1. naloga (vezje z upori, generatorji in kondenzatorjem)