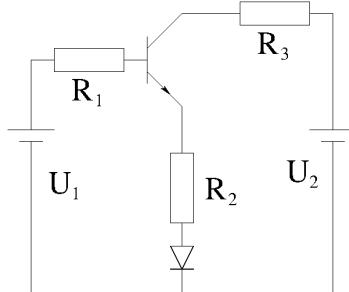


1. pisni izpit iz Elektronike za študente Fizikalne merilne tehnike

1. julij 2013

1 naloga


V vezju na sliki je $U_1=3$ V, $U_2=5$ V, upori R_1 , R_2 in R_3 pa imajo upornost $1\text{ k}\Omega$. Kakšni tokovi tečejo skozi vsakega od treh uporov?



2 naloga

V vezju na sliki ima $C_1=7\text{ nF}$. Določi:

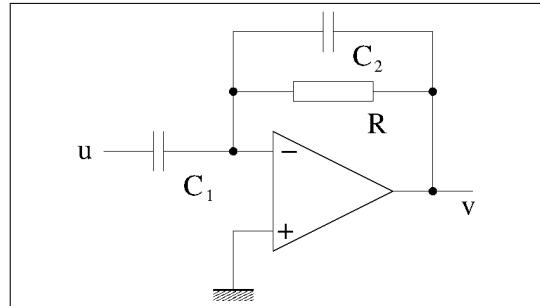
- Kapaciteto kondenzatorja C_2 , da bo največje ojačanje enako $A=2$!
- Upor R , da bo ojačanje pri krožni frekvenci 70000 s^{-1} -6 decibelov glede na maksimalno ojačanje!



3 naloga

Izhod digitalno analognega pretvornika DAC je povezan z vratim n-kanalnega MOSFETA Q_5 . MOSFET ima prag pri $U_T=+2$ V, pri referenčni napetosti $U_{GS,ref}=6$ V bi skozi tranzistor tekel tok $I_{REF}=16$ mA. Na pretvorniku lahko z osmimi biti $A=(A_7-A_0)$ nastavljavimo izhodno napetost med pozitivno referenčno napetostjo, ki je kar enaka napajalni napetosti $U_+=5$ V, in negativno referenčno napetostjo, ki je vezana na zemljo. Trenutna nastavitev je $A=11001101$ (od bolj k manj pomembnemu bitu). Napetost na uporu R_2 merimo z analogno digitalnim pretvornikom (ADC), ki je vezan med isti referenčni napetosti kot DAC in ima enako število bitov (8). Oba upora (R_1 in R_2) imata upornost $1\text{ k}\Omega$. Določi:

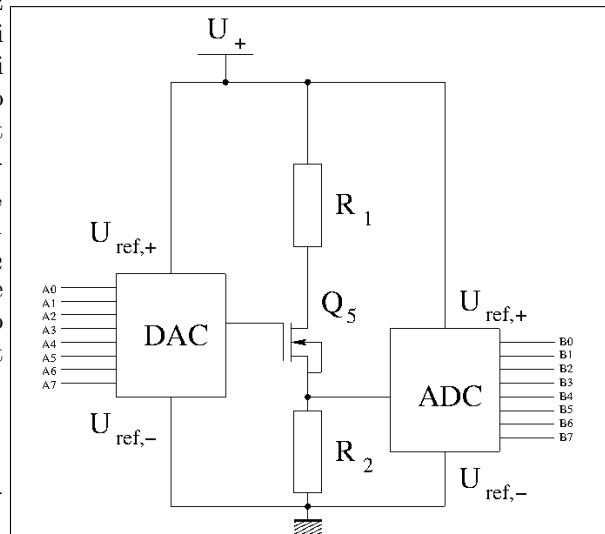- Potencial na vratih (G) MOSFETA!
- Potencial na izvoru MOSFETA. To je hkrati tudi padec napetosti na uporu R_2 .
- Digitalne izhodne signale B0-B7 na izhodu analogno digitalnega pretvornika (ADC).



4 naloga

Opozorilne lučke v neki pripravi so narejene tako, da število utripajočih lučk kaže na resnost opozorilnih znakov. Priprava ima tri lučke, resnost pa meri signal $R=(R_1R_0)_2$, ki ima štiri stopnje, od $R=0$, ko poteka vse gladko do $R=3$, ko moramo biti najbolj pozorni. Resnost je kodirana tako, da ko je $R=0$, so vse lučke ugasnjene. Ko je resnost 1, utripa le prva lučka. Ko je resnost 2, se najprej prižge prva lučka, nato druga, nato pa se obe ugasnete. Ko pa je resnost $R=3$, pa se po vrsti prižgejo vse lučke - najprej prva, nato druga, nato še tretja, nato se ugasnejo in zopet enako naprej. S signaloma $A=(A_1,A_0)$ nadzorujemo število prižganih lučk - če je $A=0$, ne gori nobena lučka, če je $A=3$, gorijo vse tri. Imamo še signal T, pri prehodu katerega spremenimo število gorečih lučk. Sestavi vezje, ki bo krmililo opozorilni semafor da bo deloval kot opisano! Uporabi dva D flip-flopa in potrebna IN ozziroma ALI vrata. Mogoče bodo prav prišli Karnaughjevi diagrami.