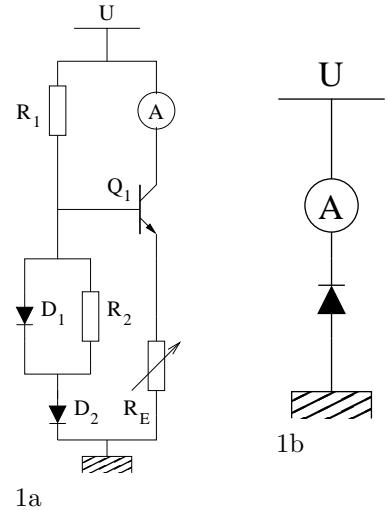


1. pisni izpit iz Elektronike za študente fizikalne merilne tehnike

Ljubljana, 21. junij 2010


1 nalog

V vezju na sliki 1a spremenjamo drsnik na uporu R_E toliko časa, dokler nam pri $R_E=30 \Omega$ ampermeter ne kaže toka $I=10 \text{ mA}$. Koliko takrat teče skozi diodo D_1 ? Isto diodo nato vežemo še tako, kot nam kaže slika 1b. Kakšen tok nam pa zdaj pokaže ampermeter? Ostali podatki: $U=5 \text{ V}$, $R_1=8.2 \text{ k}\Omega$, $R_2=1.7 \text{ k}\Omega$.




2 nalog

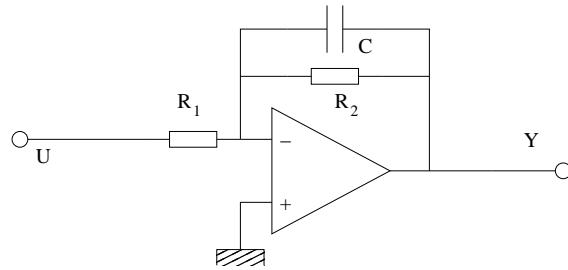Z operacijskim ojačevalcem naredimo filter, ki ga kaže slika. Na vhod pripeljemo sinusni signal s krožno frekvenco $\omega=300 \text{ rad/s}$ in amplitudo 100 mV. Izkaže se, da je časovna razlika med maksimumoma krivulje U (vhod) in V (izhod) 4 ms. Kakšen je upor R_2 ? Kakšna je amplituda izhoda V ? Ostali podatki: $R_1=3 \text{ k}\Omega$, $C=1.8 \mu\text{F}$.



3 nalog

Pulzarji so zvezde, katerih svetlost se spreminja sinusno, z nihajnim časom nekaj ms. Z njimi opazujemo značilnosti medzvezdnega prostora. Denimo, da želimo opazovati tak pulzar, ki utripa z nihajnim časom 45 ms, vendar je samo 7 ms od tega časa njegov signal primeren za meritev. Zato za merilnik (fotodiido) postavimo še logična vrata v obliki MOSFET tranzistorja, ki naj bodo odprta natanko 7 od vsakih 45 ms. MOSFET ima prag $U_T=2 \text{ V}$, pri $U_{GS}=4 \text{ V}$ pa prepušča tok 4 mA. Na vrata MOSFET zvežemo sinusni signal, kot kaže slika. Kakšno amplitudo in frekvenco sinusnega signala naj nastavimo? Kakšna bo upornost tranzistorja (R_{ON}), ko bo tranzistor popolnoma odprt? Fotodioda bo takrat dajala tok $I=0.6 \text{ mA}$.

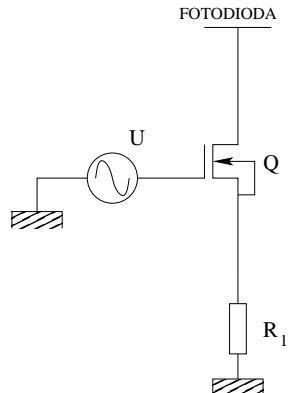

4 nalog

Naredi vezje, ki nam pove, koliko od 4 vhodov je enakih logični 1. Vezje nam rezultat poda kot analogno napetost, ki se spreminja med 0 V (vsi vhodi 0) do 1 V (vsi vhodi enaki 1). Vezje naj ne ločuje med situacijo, ko so 3 ali 4 vhodi enaki 1, tako da lahko uporabimo 2-bitni digitalno-analogni pretvornik in nekaj logičnih vrat. Pri štetju si pomagaj s Karnaughjevimi diagrami.