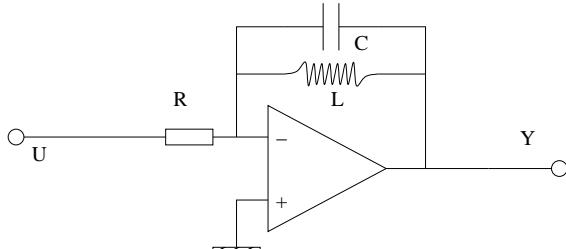


3. pisni izpit iz Elektronike za študente fizikalne merilne tehnike

Ljubljana, 21. september 2010


1 naloga

Določi frekvenco ω_0 , pri kateri bi bil izhod vezja (Y) na sliki največji, in določi fazni zamik in amplitudo izhodne napetosti pri frekvencah $0.5\omega_0$ in $1.5\omega_0$! Vrednosti komponent so $R=960 \Omega$, $L=0.34 \text{ mH}$ in $C=2 \text{ nF}$, vhod U pa ima amplitudo 100 mV.




2 naloga

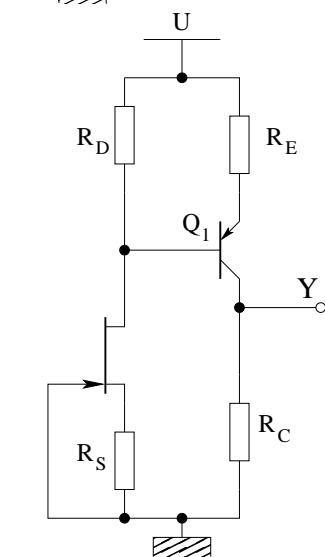Kakšna bo napetost izhoda Y na vezju na sliki za upore $R_D=1.7 \text{ k}\Omega$, $R_S=2.4 \text{ k}\Omega$, $R_C=555 \Omega$ in $R_E=860 \Omega$, JFET tranzistor ima koeficient $k=1 \text{ mA/V}^2$, napetost $U=5 \text{ V}$? Naš mojster je slabo zvezal upor R_S , tako da je njegova dejanska upornost neskončna. Kakšno napetost zdaj kaže izhod Y? Zakaj?



3 naloga

V vezju na sliki se vhod X spreminja med U_- in U_+ . S signalom G pretikamo stikalo Q₁, $U_T=2 \text{ V}$. Pri kateri napetosti G je stikalo prekinjeno? Ko je stikalo prekinjeno, kondenzator C drži zadnjo napetost X preden smo stikalo razklenili. Koliko toka smeta največ puščati Q₁ in Q₂ skupaj, da padec napetosti med prekinitvijo ne bo presegel ločljivosti analogno-digitalnega pretvornika? Prekinitev traja $t=1 \text{ ms}$, C ima kapaciteto $47 \mu\text{F}$, ADC ima območje od -2 do +2 V, pretvorba je 12-bitna, upora R₁ in R₂ pa sta enaka.

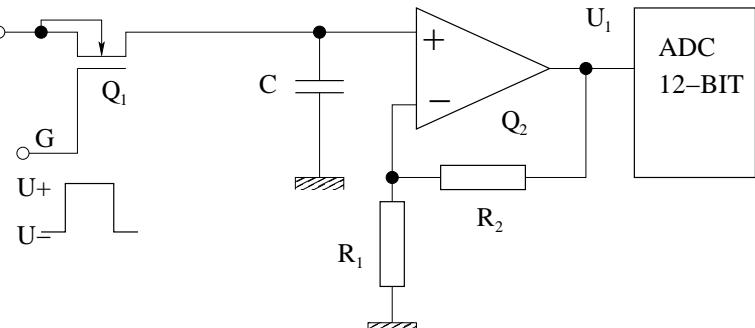

4 naloga

Sestavi 3-bitni števec, ki šteje naraščajoče robove T, sestavljen pa je iz treh D flip-flopov.