
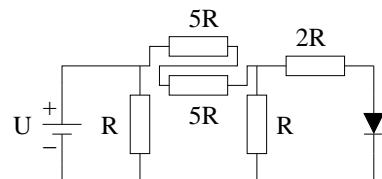


2. pisni izpit iz Elektronike za študente Fizikalne merilne tehnike

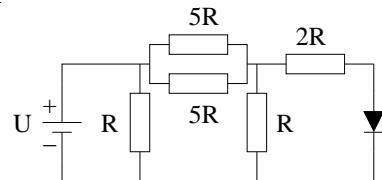5. september 2011


1 nalog

Par upornikov vežemo v vezje enkrat vzporedno, drugič zaporedno. Določi potrebno moč napetostnega izvora v obeh primerih! $U=5$ V, $R=1$ k Ω . Za padec napetosti na diodi vzemi 0.6 V!



2 nalog

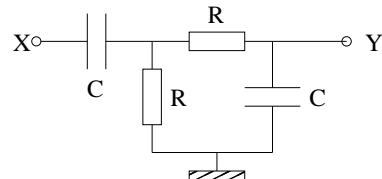Na vhod X vezja na sliki pripeljemo sinusno izmenično napetost s frekvenco $\omega=10/\text{RC}$. Določi razmerje Q med amplitudama izhodnega, Y, in vhodnega signala X, $Q=Y_0/X_0$!



3 nalog

Temperaturo v loncu vode merimo s 3-bitnim termometrom, ki je nastavljen tako, da ima merilno območje med 0 in 200 °C. Lonec vode postavimo na grelec s tremi stopnjami moči - stopnja 0 pomeni, da je grelec ugasnen, stopnja 3 pa ustrezna gretju z največjo močjo. Sestavi logični regulator za grelec, ki bo gretje prilagodil temperaturi vode v loncu. Tako naj grelec deluje s polno močjo, dokler ima voda manj kot 50 °C, potem pa s stopnjo 2 dokler ne doseže vrelisca. Ko voda zavre, naj se grelec ugasne. Za tak regulator boš rabil par D flip-flopov, katerih izhoda bosta predstavljala 2-bitni logični zapis stopnje gretja. S Karnaughjevimi diagrami pa si pomagaj pri pravilni postavitvi logičnih vrat. Temperatura je v dvojiškem zapisu kodirana kot $(T_2 T_1 T_0)_2$.

4 nalog

Preprost način merjenja temperature je skiciran na sliki na desni. Temperatura v okolini termo-upornika PT100 spremeni njegovo upornost, kar spremeni tudi napetost v točki V. Vzemi, da je sprememba upornosti s temperaturo za element PT100 kar linearna, od $R=100 \Omega$ pri $T=0$ °C do $R=138,50 \Omega$ pri $T=100$ °C. Napetost V beremo z 8-bitnim ADC pretvornikom z območjem od 0 do 5,12 V. Kakšne bodo ADC vrednosti, ki ustrezajo temperaturi 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 in 100 °C? Ostali podatki: $U_+=5$ V, $R_E=50 \Omega$, $R_1=1681 \Omega$, $R_2=819 \Omega$.

