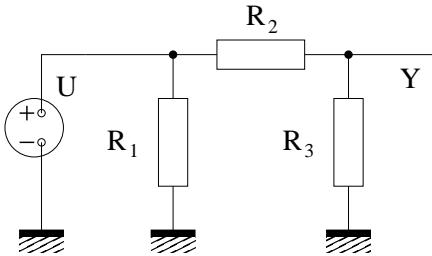


# 1. kolokvij iz Elektronike za študente Fizikalne merilne tehnike

18. april 2012

## 1 naloga


Pred vezje uporov ( $R_1, R_2, R_3$ ) vežemo napetostni izvor  $U$  z napetostjo 150 mV,  $R_1=47 \Omega$ ,  $R_2=10 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3=82 \Omega$ . Kakšna bosta Theveninova napetost in Theveninova (notranja) upornost izhoda  $Y$ ?


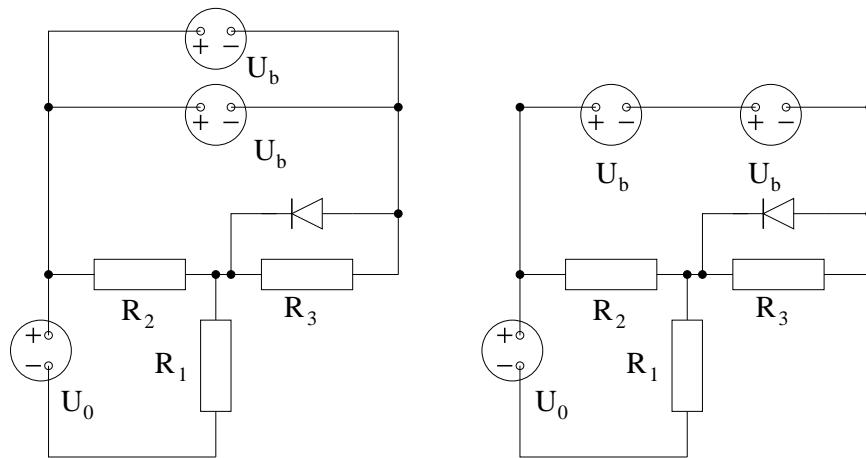
## 2 naloga


V vezju z  $U_0=5 \text{ V}$ ,  $R_1=3 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2=2 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3=6 \text{ k}\Omega$  določi tok skozi upornik  $R_1$ , ko

- vežemo napetostna izvora z napetostjo  $U_b=3 \text{ V}$  vzporedno in
- zaporedno?


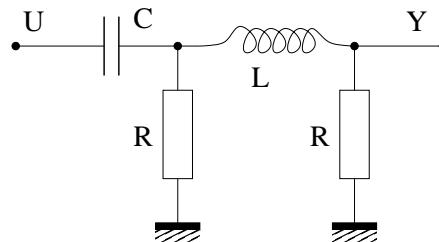
## 3 naloga

Kakšna bo širina frekvenčnega pasu, kjer je razmerje amplitud  $A$  med izhodno( $Y$ ) in vhodno( $U$ ) izmenično napetostjo večje od  $1/\sqrt{2}$  za vezje na sliki? Podatki  $L=1 \text{ mH}$ ,  $C=2 \text{ nF}$ ,  $R=0,6 \text{ k}\Omega$ .



## 4 naloga

Izvor izmenične napetosti z amplitudo  $U_x=100 \text{ mV}$  vežemo tako, kot kaže slika. Na izhodu  $V$  bo napetost nihala okrog srednje vrednosti  $V_0$  z amplitudo  $V_x$ . Kakšno je lahko največ razmerje med  $V_x$  in  $U_x$ , če ima Zenerjeva dioda  $Z_1$  Zenerjevo napetost  $U_Z=10 \text{ V}$ ? Izberi primerne upore  $R_1, R_C$  in  $R_E$ ; pazi da bo skozi  $Z_1$  tekel tok vsaj 10 mA. Napajalna napetost  $U_+=15 \text{ V}$ .

