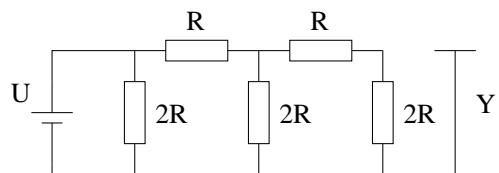


1. kolokvij iz Elektronike za študente Fizikalne merilne tehnike

5. maj 2011


1 naloga

Kakšno je razmerje med napetostjo na bateriji U in padcem napetosti na zadnjem uporu v verigi (označen z Y)?



2 naloga

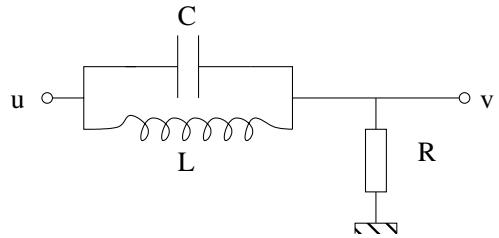
V vezju na sliki je $L=1 \text{ mH}$, $C=2 \text{ nF}$. Na vhodu imamo izmenično napetost u s krožno frekvenco ω . Pokaži, da obstaja interval (ω_1, ω_2) , kjer je razmerje med amplitudo izhodnega signala in amplitudo vhodnega signala manjše od $1/\sqrt{2}$. Izberi tak upor R , da bo širina tega intervala 20 kHz. Kakšen bo fazni zamik med izhodom v in vhodom u pri frekvencah ω_1 in ω_2 ?



3 naloga

Za tokovni izvor imamo $U_+=12 \text{ V}$, $R_2=10 \text{ k}\Omega$, $R_E=1 \text{ k}\Omega$ in $R_C=100 \Omega$. Povej:

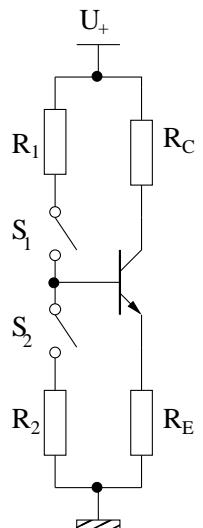- Če sklenemo le eno od stikal S_1 , S_2 , katerega naj sklenemo, da bo skozi tranzistor tekel tok?
- Ko sklenemo obe stikali - kakšen upor R_1 naj izberemo, da bo skozi R_C tekel tok 1.5 mA?
- Za dane upore R_2 , R_E in R_C – kakšen je največji tok (ob ustreznom R_1), ki lahko teče skozi R_C ?
- Pri kakšni vrednosti R_1 bo izpolnjen pogoj za rešitev prejšnje alineje?



4 naloga

Z operacijskim ojačevalcem sestavi vezje, ki bo za tri vhode x,y,z sestavil izhod $w=2x+3y-4z$!