


## 2. kolokvij iz Elektronike za študente fizikalne meritne tehnike

Ljubljana, 7. junij 2010

### 1 nalog

Senzor za temperaturo PT1000 ima temperaturno karakteristiko kot kaže tabela. S pomočjo vezave tranzistorja (glej sliko na desni) prevedemo upornost v napetostni signal. Izberi upore  $R_0$ ,  $R_E$  in  $R_C$  tako da bo napetost, ki jo bo kazal izhod Y pri temperaturi  $200^\circ C$  enaka 4 V, pri temperaturi  $-50^\circ C$  pa 1 V! Napajalna napetost U je 5 V; za lažje računanje lahko vzameš tudi  $R[200^\circ C]=1.7\text{ k}\Omega$  in  $R[-50^\circ C]=0.85\text{ k}\Omega$ .

PT1000	
T [°C]	R [Ω]
-50	803,1
0	1000,0
50	1194,0
100	1385,0
150	1573,1
200	1758,4

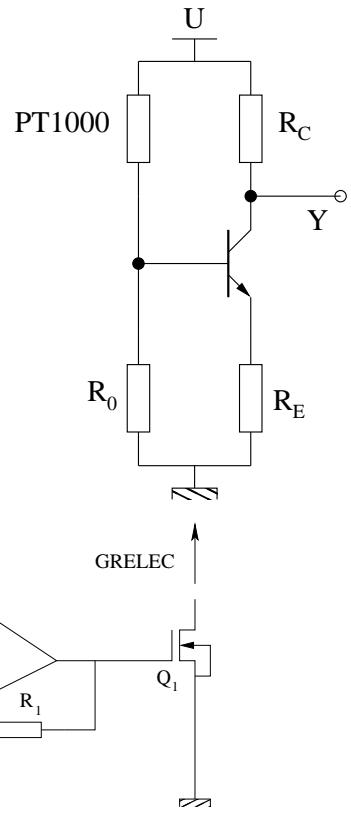

### 2 nalog

Tokrat vežemo PT1000 v shemo z operacijskim ojačevalcem in MOSFET tranzistorjem, kot kaže slika. Določi upore  $R_0$ ,  $R_1$  in  $R_2$ , tako da bo stikalo  $Q_1$  prekinilo tok v grelec pri temperaturi  $100^\circ C$ ! Napajalna napetost  $U_+$  je 5 V, tranzistor  $Q_1$  ima  $U_T=2\text{ V}$ . (Možne so različne rešitve)!

### 3 nalog

Naš poseben električni štedilnik ima posebni logični signal K, ki odloča o tem, če štedilnik dela ali ne. Ko je  $K=1$ , je štedilnik povezan z napajanjem, ko pa je  $K=0$ , je štedilnik izklopljen. Štedilnik ima dve grelni plošči, ki sta lahko vsaka zase vklopljeni ( $P_{0,1}=1$ ) ali izklopljeni ( $P_{0,1}=0$ ). Imamo tudi signal C, ki nam pove, kakšna je trenutno cena elektrike. V času nizke tarife je  $C=0$ , v času visoke tarife pa je  $C=1$ . Nočemo, da bi v času visoke tarife hkrati goreli obe plošči, lahko pa gori ali prva ali pa druga plošča. V času nizke tarife pa ni omejitve. Sestavite vezje, ki bo s signalom K (izhod) na podlagi vhodov  $P_0$ ,  $P_1$  in C prekinilo delovanje štedilnika, če bomo hoteli vključiti obe plošči hkrati v času visoke tarife! Ko ne gori nobena plošča, naj bo K=0. Pomagajte si s Karnaughjevimi diagrami.

### 4 nalog

Z ADCjem z merilnim območjem od 0 do 2 V merimo praznenje kondenzatorja:  $U(t)=A_0 e^{-t/\tau}$ , kjer je  $A_0$  tudi 2 V,  $\tau=1\text{ }\mu\text{s}$ . Koliko bitov mora imeti ADC, če hočemo meriti signale vsaj  $4\text{ }\mu\text{s}$ ? Za tak ADC zapisite vrednosti na digitalnih izhodih ob časih  $t=0, 1, 2, 3$  in  $4\text{ }\mu\text{s}$ .