
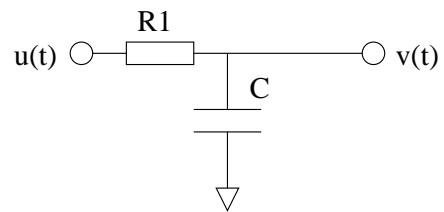


# Domača naloga 2

20. februar 2008

## 1 Naloga

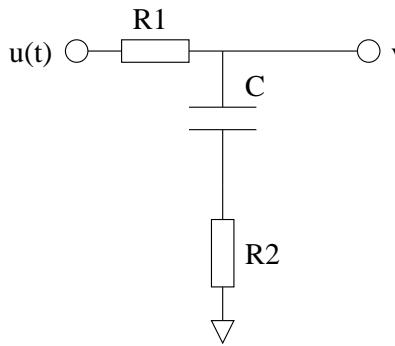

Slika 2: Običajni RC člen.

Slika 1: Vezje za obdelavo.

S pomočjo impedance  $Z(\omega)$  določi frekvenčne karakteristike vezja na sliki 1:

- Določi in skiciraj ojačanje  $A(\omega) = |Z(\omega)|$
- Določi fazno zakasnitev:

$$\Phi(\omega) = \arctan\left(\frac{\text{Im}(Z(\omega))}{\text{Re}(Z(\omega))}\right)$$

- Kakšna je primerjava med vezjem na sliki 1 in običajnim RC členom na sliki 2? Pri kakšnih vrednostih upora  $R_2$  bosta vezji ekvivalentni? Kakšen mora biti upor  $R_2$ , da bosta imeli vezji enako ojačanje ( $A(\omega)$ ) pri  $\omega = 1/R_1 C$ ?