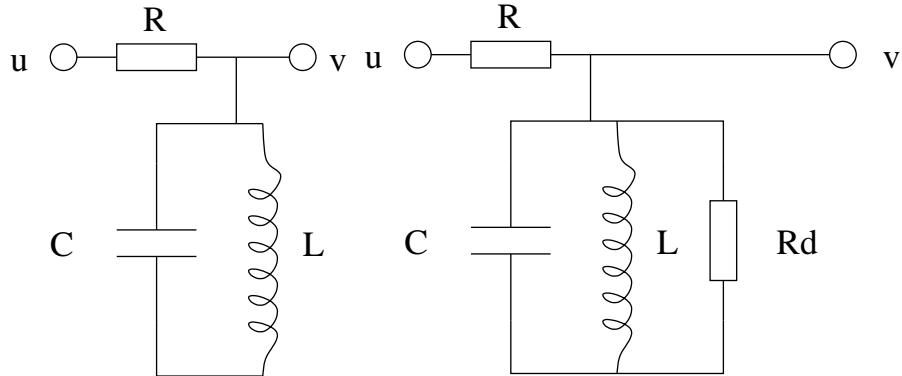


27. februar 2008

1 Naloga



Slika 1: Standardni LC filter.

Slika 2: LC filter z dušenjem.

Kako se spremeni vezje na sliki 1 če mu dodamo še upor za dušenje R_D ; slika 2. Kakšen naj bo ta upor, ta bo njegov vpliv čimmanjši? Konkretno: $R=1\text{ k}\Omega$, $L=0.5\text{ nH}$, $C=1\text{ nF}$. Določi R_D da bo -6dB območje široko 1 MHz! Kakšna je amplituda signala pri lastni frekvenci?