
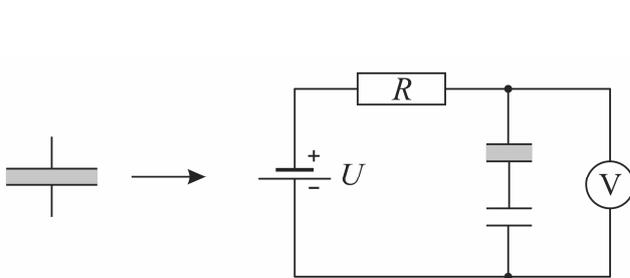


## 2. kolokvij

1.) Ploščati kondenzator s kapaciteto 1 nF, v katerem je dielektrik z dielektričnostjo 3, prerežemo na dva enaka dela tako, da dobimo dva enaka kondenzatorja s polovično ploščino. Kondenzatorja zvežemo zaporedno in iz enega odstranimo dielektrik ter vezje priključimo na baterijo prek upornostjo 1 M $\Omega$ . Po kolikšnem času naraste napetost na kondenzatorjih na 9 V, če je napetost baterije 10 V in je začetna napetost na kondenzatorjih 0 V? ( $t = 0,29$  ms)

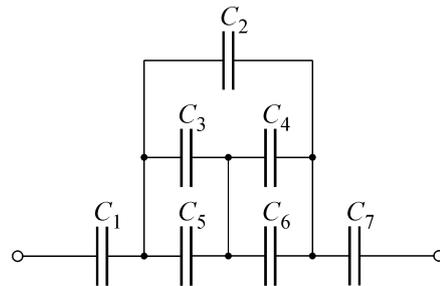


Naloga 1




Naloga 2

2.) Kolikšna je nadomestna kapacitivnost vezja prikazanega na sliki? Kapacitivnost posameznih kondenzatorjev so:  $C_1 = 1 \mu\text{F}$ ,  $C_2 = 2 \mu\text{F}$ ,  $C_3 = 3 \mu\text{F}$ ,  $C_4 = 4 \mu\text{F}$ ,  $C_5 = 5 \mu\text{F}$ ,  $C_6 = 6 \mu\text{F}$  in  $C_7 = 7 \mu\text{F}$ . ( $C_N = 0,77 \mu\text{F}$ )

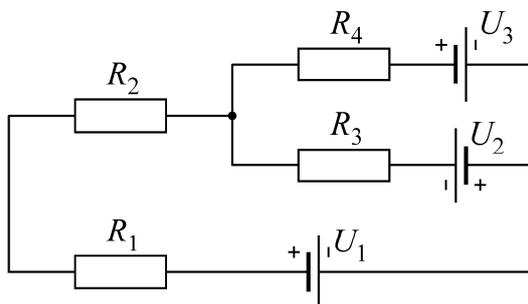

Naloga 3

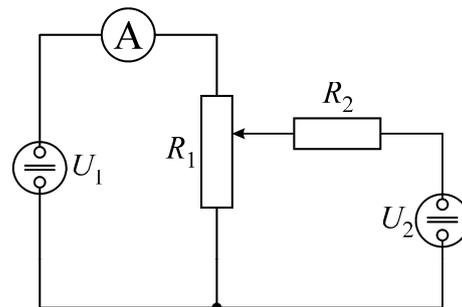

Naloga 4

3.) Baterije gonilnih napetosti  $U_1 = 1$  V,  $U_2 = 2$  V in  $U_3 = 3$  V zvežem z uporniki  $R_1 = 1$  k $\Omega$ ,  $R_2 = 2$  k $\Omega$ ,  $R_3 = 3$  k $\Omega$  in  $R_4 = 4$  k $\Omega$ . Izračunaj tokove, ki tečejo po vseh vejah skiciranega tokokroga. ( $I_1 = 0,182$  mA,  $I_2 = 0,636$  mA,  $I_3 = 0,818$  mA)

DODATNA NALOGA (ZA BONUS TOČKO):

4.\*) Električno vezje predstavljeno na sliki sestavljajo: dve bateriji ( $U_1 = 4$  V,  $U_2 = 12$  V), 30 cm dolg drsni upornik z uporom 1500  $\Omega$ , navadni upornik za 200  $\Omega$  in ampermetr. Kako je treba postaviti pola baterij in kako daleč od vrhnjega priključka drsnega upornika mora biti drsni priključek, da skozi ampermetr ni toka? Kolikšno moč porabljata v tem primeru upornika? Upor baterij in ampermetra zanemarimo. (v isto smer;  $l = 28$  cm,  $P_1 = 0,16$  W,  $P_2 = 0,32$  W)

ČAS PISANJA JE 70 min.

Srečno!