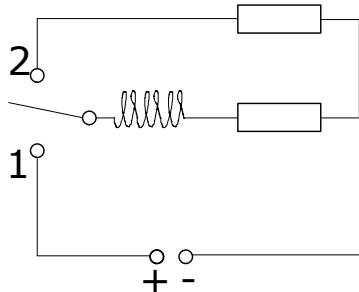


4. kolokvij iz Fizike II za Fizikalno merilno tehniko

2. april 2015

Čas reševanja je 60 minut.

- V vezje na sliki vežemo baterijo z napetostjo 9 V, enaka upornika z uporom 300Ω in tuljavo z induktivnostjo 170 mH . Stikalo premaknemo v pozicijo 1. Kolikšen bo po dolgem času tok v vezju? Kolikšna bo energija v tuljavi? Nato stikalo preklopimo v pozicijo 2. Izračunaj relaksacijski čas τ ter čas po katerem bo energija v tuljavi padla na tretjino.



- Imamo valjasto tuljavo s 5000 ovoji, polmerom 2 cm in dolžino 15 cm ter kondenzator s površino plošč 600 cm^2 . V nekem trenutku kondenzator nabijemo z nabojem $7.5 \mu\text{As}$, nato ga vežemo na tuljavo. Izmerimo, da tok niha s frekvenco 10 kHz . Kolikšna je razdalja med ploščama kondenzatorja? Izračunaj še maksimalno magnetno polje v tuljavi.

- Vezje RLC vzbujamo z izmenično napetostjo amplitudo 33 V in nastavljivo frekvenco. $R = 5 \Omega$, $C = 15 \mu\text{F}$, $L = 169 \text{ mH}$. Pri kateri vzbujevalni frekvenci bo tok v vezju nihal s faznim zamikom 45° proti napetosti? Izračunaj povprečno moč, ki se troši na uporniku! (*)Kolikšen mora biti fazni zamik, da maksimiziramo povprečno moč, ki se troši v vezju? Pri kateri frekvenci se to zgodi? [+0.375 točke]