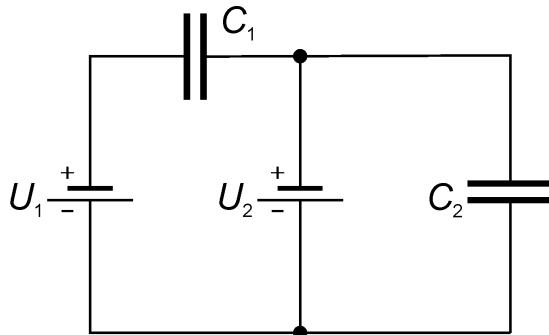


Vezava kondenzatorjev; Ohmov zakon; Specifični upor; Temperaturno spremenjanje upora; Vezava uporov; Električni tokokrog; Kirchhoffovi zakoni; Moč električnega toka;


- 1.) Kondenzatorja  $C_1 = 1 \mu\text{F}$  in  $C_2 = 0,5 \mu\text{F}$  priključimo na bateriji  $U_1 = 100 \text{ V}$  in  $U_2 = 50 \text{ V}$ , kot kaže slika. Kolikšna sta naboja na kondenzatorjih? ( $e_1 = 50 \mu\text{As}$ ;  $e_2 = 25 \mu\text{As}$ )




Naloga 1

- 2.) Volframska nitka v žarnici ima pri temperaturi  $20^\circ\text{C}$  upor  $50 \Omega$ . Žarnico priključimo na napetost  $220 \text{ V}$ . Kolikšna je temperatura žarnice, če žarnica prevaja tok  $0,4 \text{ A}$ ? Temperaturni koeficient upora za volfram je  $4,5 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ . ( $T = 2242^\circ\text{C}$ )

- 3.) V  $10\%$ -no raztopino modre galice ( $\text{CuSO}_4$ ), ki ima temperaturo  $38^\circ\text{C}$ , potopimo vzporedni elektrodi; razmik elektrod je  $5 \text{ cm}$ , površina elektrode je  $2 \text{ cm}^2$ . Kolikšna napetost med elektrodama je potrebna, da je v raztopini gostota toka  $1 \text{ A/cm}^2$ ? Specifični upor raztopine pri temperaturi  $18^\circ\text{C}$  je  $\zeta = 52.9 \Omega\text{cm}$ , temperaturni koeficient upora je  $-0.022 \text{ K}^{-1}$ . ( $U = 148 \text{ V}$ )

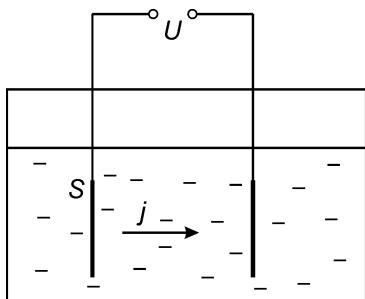


Naloga 3

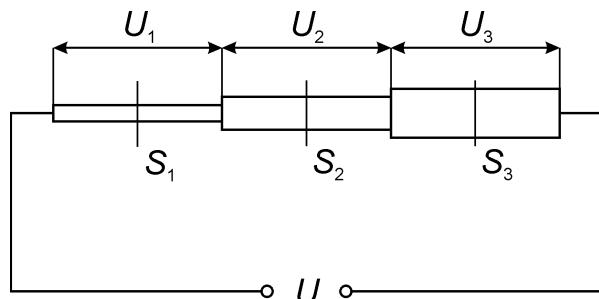

Naloga 4


- 4.) Tri enako dolge bakrene žice različnih presekov  $1 \text{ mm}^2$ ,  $2 \text{ mm}^2$  in  $3 \text{ mm}^2$  zvežemo zaporedno in priključimo napetost  $12 \text{ V}$ . Kolikšne so napetosti na posameznih odsekih? ( $U_1 = 6,5 \text{ V}$ ;  $U_2 = 3,3 \text{ V}$ ;  $U_3 = 2,2 \text{ V}$ )

5.) Upornike  $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 400 \Omega$ ,  $R_3 = 100 \Omega$  in  $R_4 = 300 \Omega$  zvežemo, kot prikazujejo slike a in b. Izračunaj nadomestni upor posamezne vezave. ( $R_a = 322 \Omega$ ;  $R_b = 71 \Omega$ )

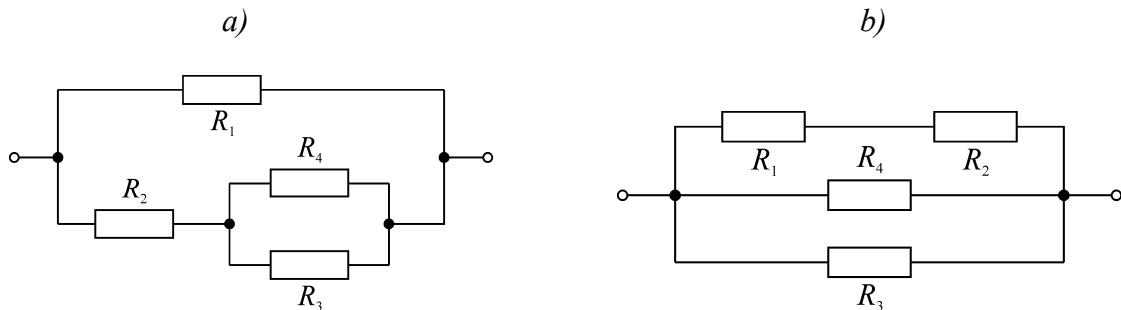


Naloga 5

6.) Tri žarnice z uporom  $60 \Omega$  priključimo na izvor enosmerne napetosti, kot kaže slika. Ampermeter z notranjim uporom  $20 \Omega$  pokaže tok  $0,15 \text{ A}$ . Kolikšna je gonilna napetost izvora? ( $U = 9 \text{ V}$ )

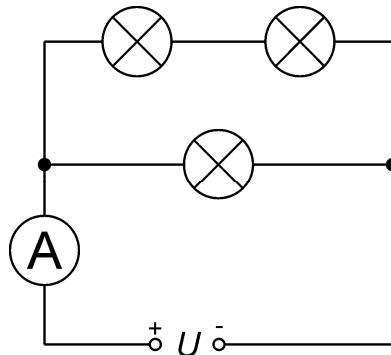


Naloga 6

7.) Kolikšna je nadomestna upornost upornikov v prikazanem vezju, če ima upornik  $R_1$  upor  $1 \text{ k}\Omega$ , upornika  $R_2$  pa upor  $4 \text{ k}\Omega$ ? Kolikšen tok teče v posameznih vejah, če je gonilna napetost galvanskega člena  $12 \text{ V}$ ? ( $R_N = 6,33 \text{ k}\Omega$ ;  $I_1 = 1,26 \text{ mA}$ ;  $I_2 = 0,63 \text{ mA}$ ;  $I_3 = 1,89 \text{ mA}$ )

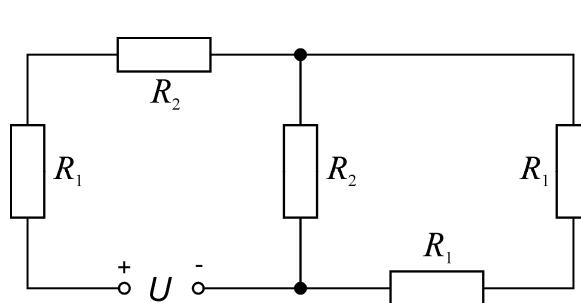


Naloga 7

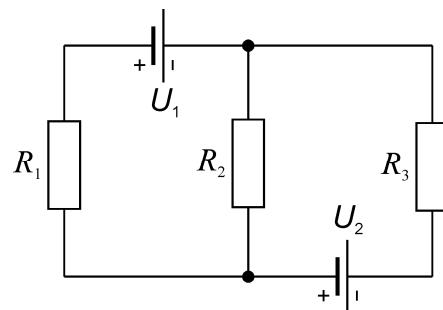

Naloga 8


8.) Upornike  $R_1 = 10 \Omega$ ,  $R_2 = 20 \Omega$  in  $R_3 = 60 \Omega$  zvežemo z baterijama  $U_1 = 10 \text{ V}$  in  $U_2 = 25 \text{ V}$ , kot kaže slika. Notranji upor baterij zanemarimo. Kolikšni so tokovi skozi posamezne upornike? ( $I_1 = 0,15 \text{ A}$ ;  $I_2 = 0,425 \text{ A}$ ;  $I_3 = 0,275 \text{ A}$ )

9.) Baterijo z gonilno napetostjo  $U_1 = 4,5 \text{ V}$  in notranjim uporom  $R_1 = 1,5 \Omega$ , ter baterijo z gonilno napetostjo  $U_2 = 3 \text{ V}$  in notranjim uporom  $R_2 = 1 \Omega$  zvežemo vzporedno kot kaže slika in ju priključimo na ampermeter upora  $2 \Omega$ . Kolikšen tok pokaže ampermeter? ( $I_A = 0 \text{ A}$ )

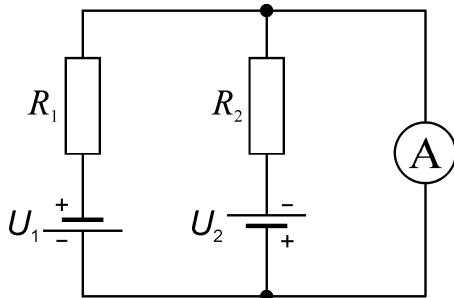


Naloga 9

10.) Neznani upor merimo z voltmetrom in ampermetrom po shemi na sliki. Notranji upor ampermeterja je  $5 \Omega$ , notranji upor voltmетra je  $5 \text{ k}\Omega$ . Kolikšen je upor merjenega upornika, če ampermeter meri tok  $0,2 \text{ A}$ , voltmeter pa meri napetost  $40 \text{ V}$ ? ( $R = 195 \Omega$ )

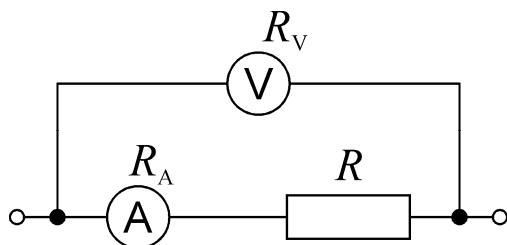

Naloga 10

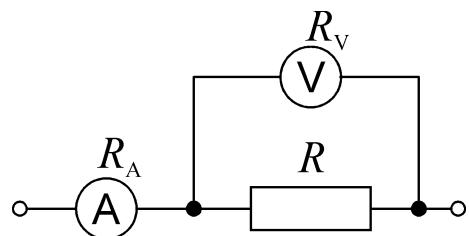

Naloga 11

11.) Podobno kot pri prejšnjem primeru, le da sta ampermeter in voltmeter drugače vezana. Kolikšen je neznani upor, če voltmeter v tem primeru kaže napetost  $39 \text{ V}$ , ampermeter pa kaže tok  $0,21 \text{ A}$ ? ( $R = 193 \Omega$ )

12.) Na akumulator priklopimo najprej upornik z uporom  $2 \Omega$ . Nato prvi upornik odklopimo in priključimo namesto njega drugi upornik z upornostjo  $0,5 \Omega$ . Moč na uporniku je v obeh primerih  $2 \text{ W}$ . Kolikšen je notranji upor akumulatorja? Kolikšna je gonilna napetost akumulatorja? Kolikšen tok teče skozi akumulator, če nanj priklopimo oba upornika hkrati zaporedno? ( $R_N = 1 \Omega$ ;  $U_g = 3 \text{ V}$ ;  $I = 0,875 \text{ A}$ ;