




# Motorola 68040

- Na mikroprocesor 68040 je priključen RS flip flop. Realizirajte logiko, ki zagotovi, da se ob pisanju na naslov FFFF FFF0 izhod Q postavi v stanje 1, ob pisanju na FFFF FFF8 pa v stanje 0.
- Na kakšen način lahko zagotovite, da ta dva naslova nista nikoli v predpomnilniku?

# Motorola 68040

- Normalni pisalni cikel

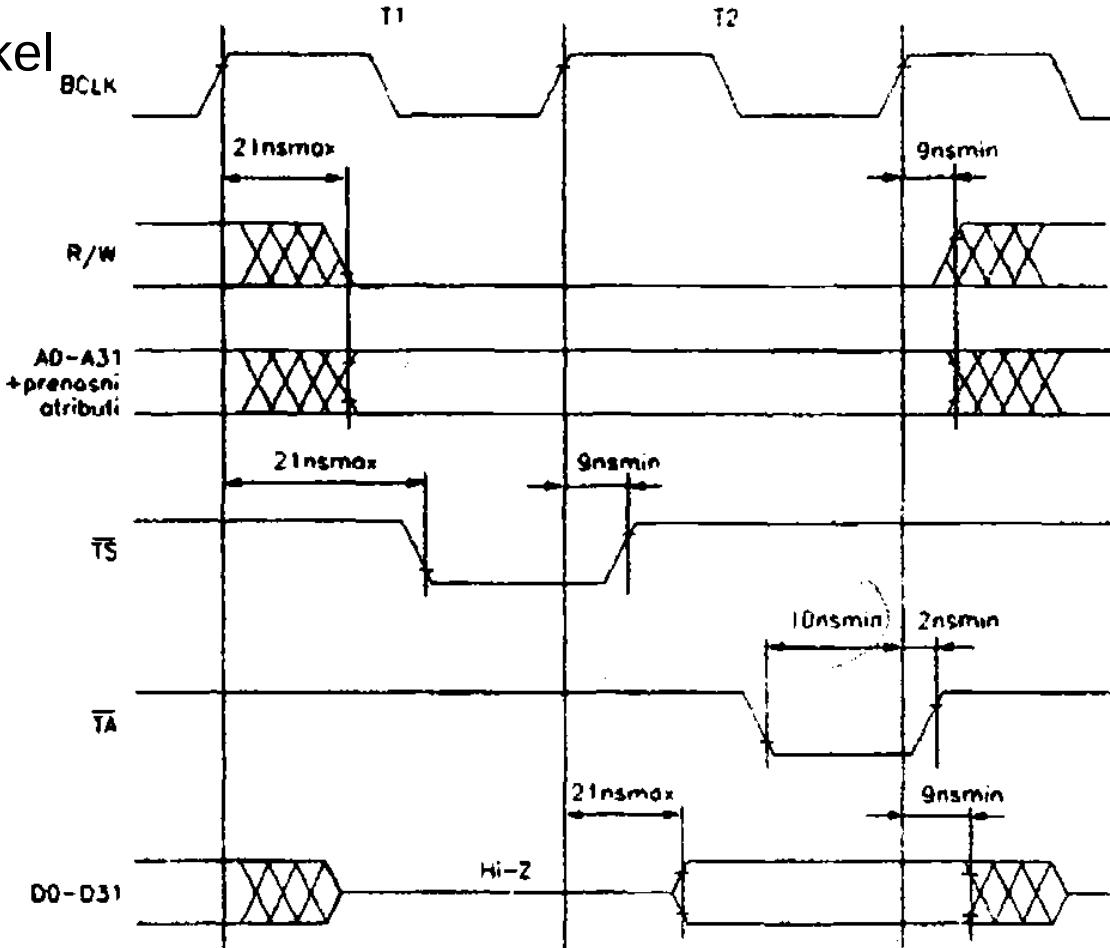

- Nujno potrebni kontrolni signali
  - TS' in TA', R/W', SIZ0-SIZ1, TT0-TT1

# Motorola 68040

- signala TT0-TT1

TT1	TT0	Vrsta prenosa
0	0	Normalni prenos
0	1	MOVE16 prenos
1	0	Prenos logične funkcijске kode
1	1	Prekinitveno prevzemni cikel

- signali TM0-TM2

TM2	TM1	TM0	Dodata razlaga prenosa
0	0	0	Pisanje vrstice pod. predpomnilnika
0	0	1	Uporabniški operand *
0	1	1	Podatkovna MMU dostopa do tabele strani
1	0	0	Ukazna MMU dostopa do tabele strani
1	0	1	Nadzorni operand *
1	1	0	Nadzorni ukaz
1	1	1	Rezervirano


# Motorola 68040


- signala SIZ0-SIZ1

Širina prenosa	SIZ1	SIZ0	A1	A0	Aktivni deli D0-D31			
					D0-D7	D8-D15	D16-D23	D24-D31
Byte (8 bitov)	0	1	0	0	-	-	-	A
	0	1	0	1	-	-	A	-
	0	1	1	0	-	A	-	-
	0	1	1	1	A	-	-	-
Beseda (16 bitov)	1	0	0	0	-	-	A	A
	1	0	1	0	A	A	-	-
Dolga beseda (32 bitov)	0	0	X	X	A	A	A	A
Vrstica <sup>*</sup> (128 bitov)	1	1	X	X	A	A	A	A
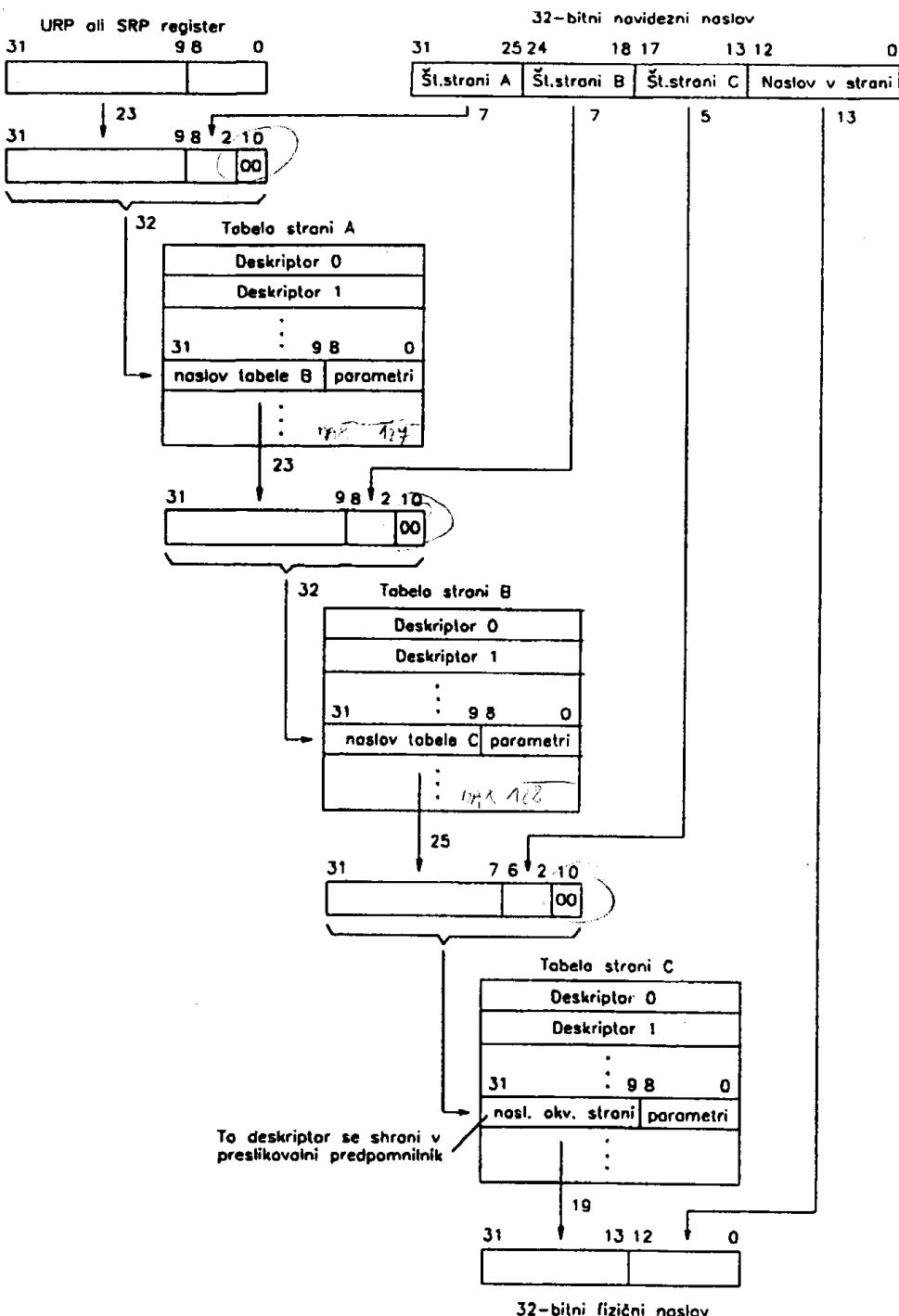
# Motorola 68040

- Delo s predpomnilnikom
  - CDIS'
  - deskriptorji tabel strani pri preslikovanju navideznih naslovov v fizične naslove



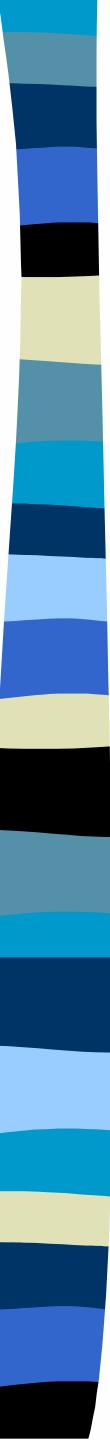


# Intel 80486

- Računalnik na osnovi 80486 ima SRAM velikosti 2MB, ki ga sestavljajo čipi 512Kx8 bitov. Realizirajte logiko za priključitev teh čipov (vključno s potrjevanjem), če so na naslovu 3700 0000. Vzemite, da čakalne periode niso potrebne.
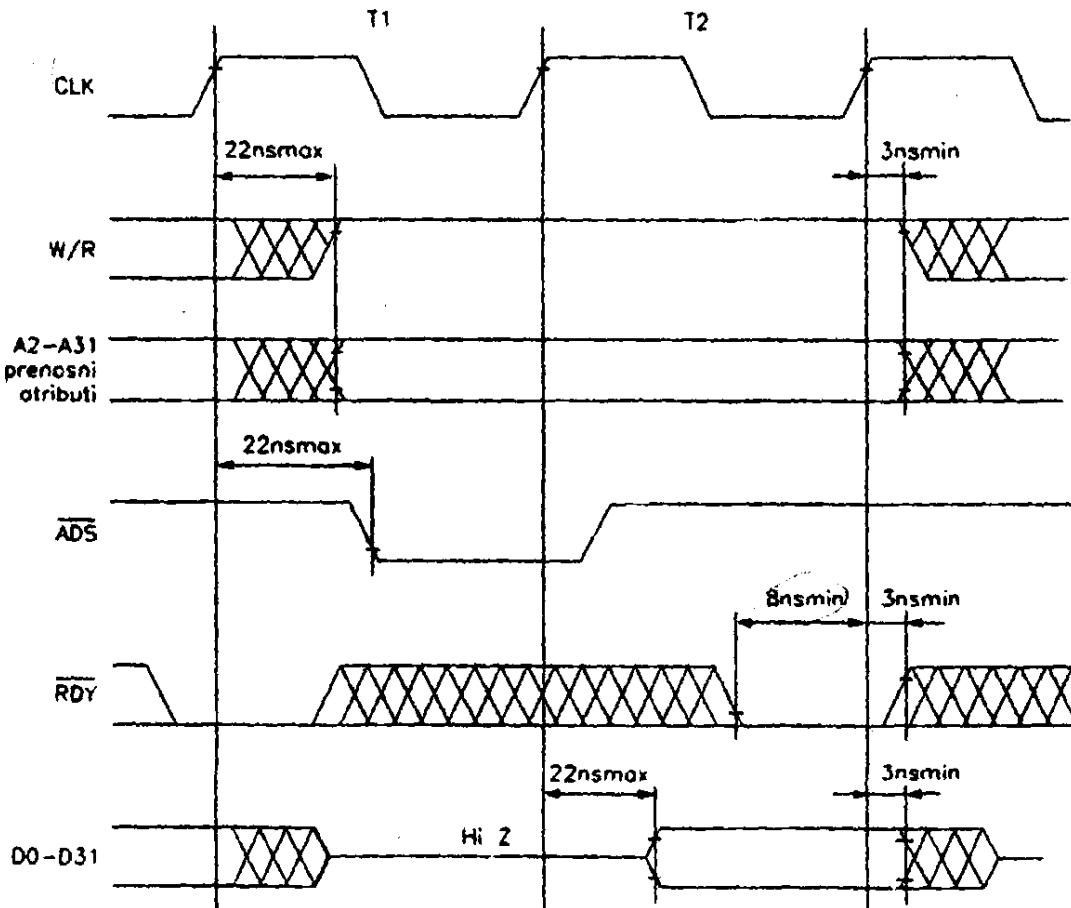
# Intel 80486

- Pisalni cikel
  - ADS'
  - W/R'
  - BE0'-BE3'
  - M/IO'
  - D/C'
  - LOCK'
  - PWT
  - PCD



- signali Byte Enable, BE0'-BE3'

Signal	Aktivni podatkovni signali
BE0	D0-D7 (LSB byte)
BE1	D8-D15
BE2	D16-D23
BE3	D24-D31 (MSB byte)

BE3	BE2	BE1	BE0	A1	A0
X	X	X	L	0	0
X	X	L	H	0	1
X	L	H	H	1	0
L	H	H	H	1	1

# Intel 80486

## ■ Vrste prenosov

M/I/O	D/C	W/R	Vrsta prenosa
0	0	0	Prekinitveno prevzemni cikel
0	0	1	Posebni cikel
0	1	0	V/I branje
0	1	1	V/I pisanje
1	0	0	Branje ukaza
1	0	1	Rezervirano
1	1	0	Pomnilniško branje
1	1	1	Pomnilniško pisanje

a) Vrste prenosov

BE3	BE2	BE1	BE0	Vrsta posebnega cikla	
1	1	1	0	Zaustavitev	(zaradi napake)
1	1	0	1	Brisanje predpomnilnika	(ukaz INVD)*
1	0	1	1	Zaustavitev	(ukaz HLT)
0	1	1	1	Pisanje nazaj	(ukaz WBINVD)*


tako imenovani shutdown

\* Ta dva ukaza se uporabljata, če imamo dodatni zunanji predpomnilnik

b) Vrste posebnih ciklov (pri M/I/O=0, D/C=0, W/R=1)
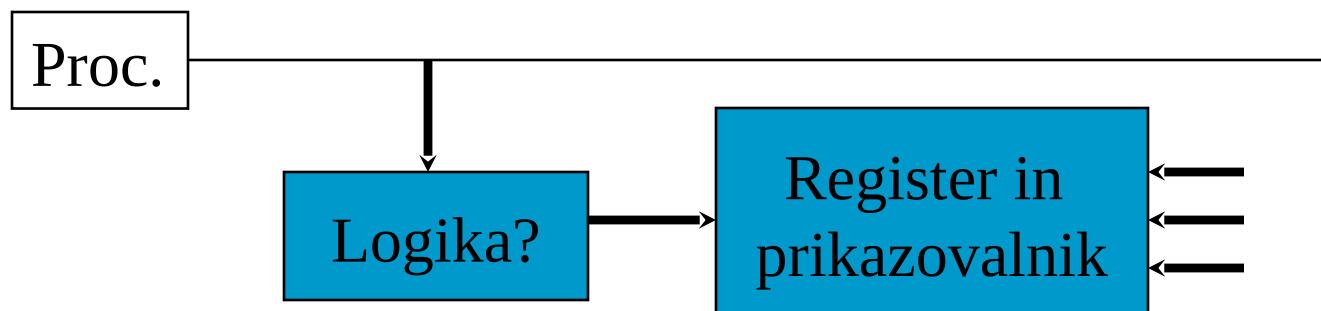
# Primeri nalog

- Za mikroprocesor 68040 naredite logiko, ki shrani in pokaže nivo prekinitve, na katero se je odzval procesor. Uporabite vse signale, ki so potrebni (potrjevanje prenosa ni potrebno, ker ga opravi V/I naprava)



- Realizirajte logiko, ki mikroprocesorju 80486 v prekinitvenem prevzemnem ciklu (PPC) da na vodilo številko vektorja 42 (Dec). Upoštevajte, da je PPC sestavljen iz dveh ciklov, od teh je prvi slepi.

