


Vstni zagonov jutri 12:00 v kabinetu 210 (nova starba)  
ogled izpitov 19:00 - - -

## Izpit iz predmeta ELEKTROTEHNIKA


22.06.2005

jeda

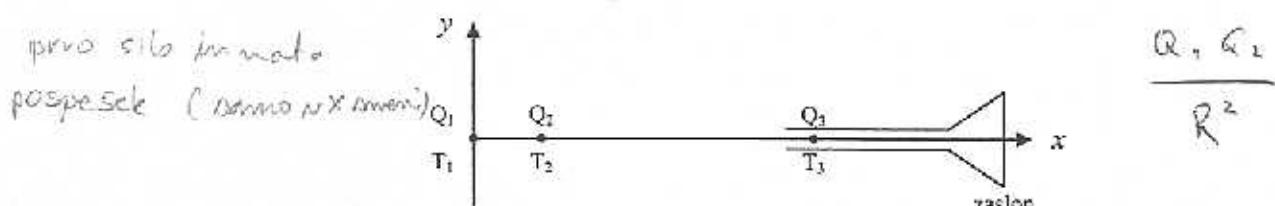1. V točkah  $T_1(0,0)$ ,  $T_2(2\text{cm},0)$  in  $T_3(10\text{cm},0)$  so elektrine  $Q_1 = -3 \mu\text{As}$ ,  $Q_2 = 4 \mu\text{As}$  in prosto gibljiva elektrina  $Q_3 = 2 \mu\text{As}$  z maso  $m = 9 \cdot 10^{-22} \text{ kg}$ . S kolikšnim pospeškom bi se elektrina  $Q_3$  (iz mirovanja) začela gibati proti zaslonu?




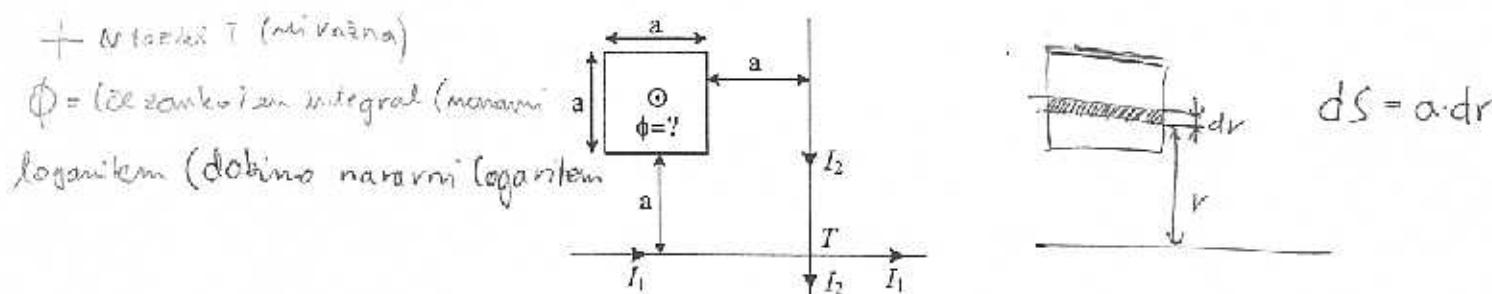2. Prema vodnika, ki ležita v isti ravnini, se sekata pod pravim kotom v točki  $T$ . Tok  $I_1 = 400\text{A}$ , tok  $I_2 = 200\text{A}$ . V ravnini je kvadraten okvir dimenzijs po sliki ( $a = 10\text{cm}$ ). Določite magnetni pretok  $\phi$  skozi okvir! ( $\int \frac{dx}{x} = \ln(x) + C$ )




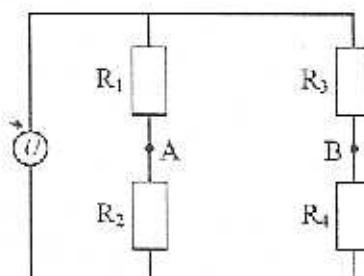3. Kolikšna je napetost  $U_{AB}$  ( $U = 10\text{V}$ ,  $R_1 = 5\text{k}\Omega$ ,  $R_2 = 20\text{k}\Omega$ ,  $R_3 = 3\text{k}\Omega$ ,  $R_4 = 6\text{k}\Omega$ )?

A in B (napetost)  
osevljivo - prvo toke,



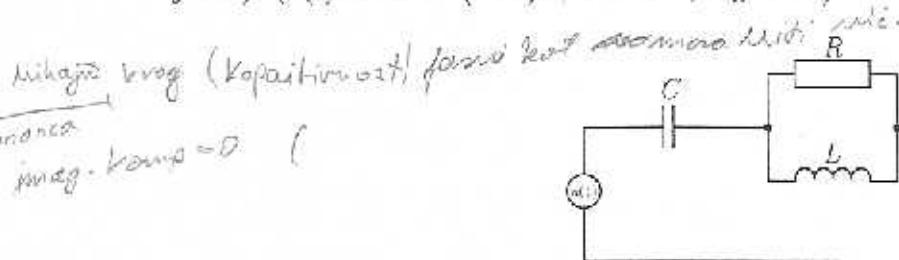4. Za dano vezje določite kapacitivnost, da bo vezje v resonanci (fazni kot med tokom in napetostjo je nič). ( $u(t) = 10 \cdot \sin(500t)\text{V}$ ,  $R = 10\Omega$ ,  $X_L = 4\Omega$ )



5. Vzporedno k enofaznemu motorju z navidezno močjo  $S = 5000\text{VA}$  in  $\cos \varphi = 0,6$  priključimo kondenzator, s čimer povečamo  $\cos \varphi$  na 0,85. Za koliko se zmanjša jalova moč?

preko navideznih moči

$$Q = \frac{S - P}{\delta}$$