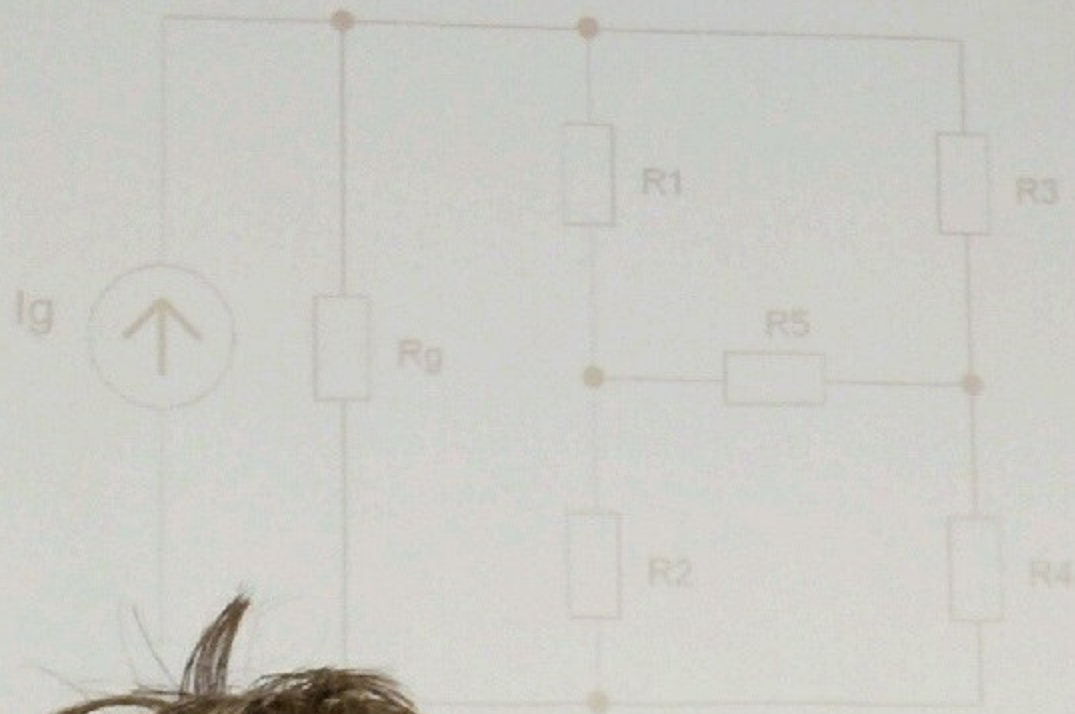


a) Zapišite enačbe zračnih tokov v urejeni matrični obliki!

b) Z zračnimi tokovi zapišite vse vejne tokove!


c) Z vejnimi tokovi zapišite vse neznane potencialne!




a) Po posameznih odsekih zapišite enačbe napetosti.

b) Zapišite integralski enačbi za računanje U_{SR} in U_{ef}

c) Določite U_{sr} in U_{ef} .

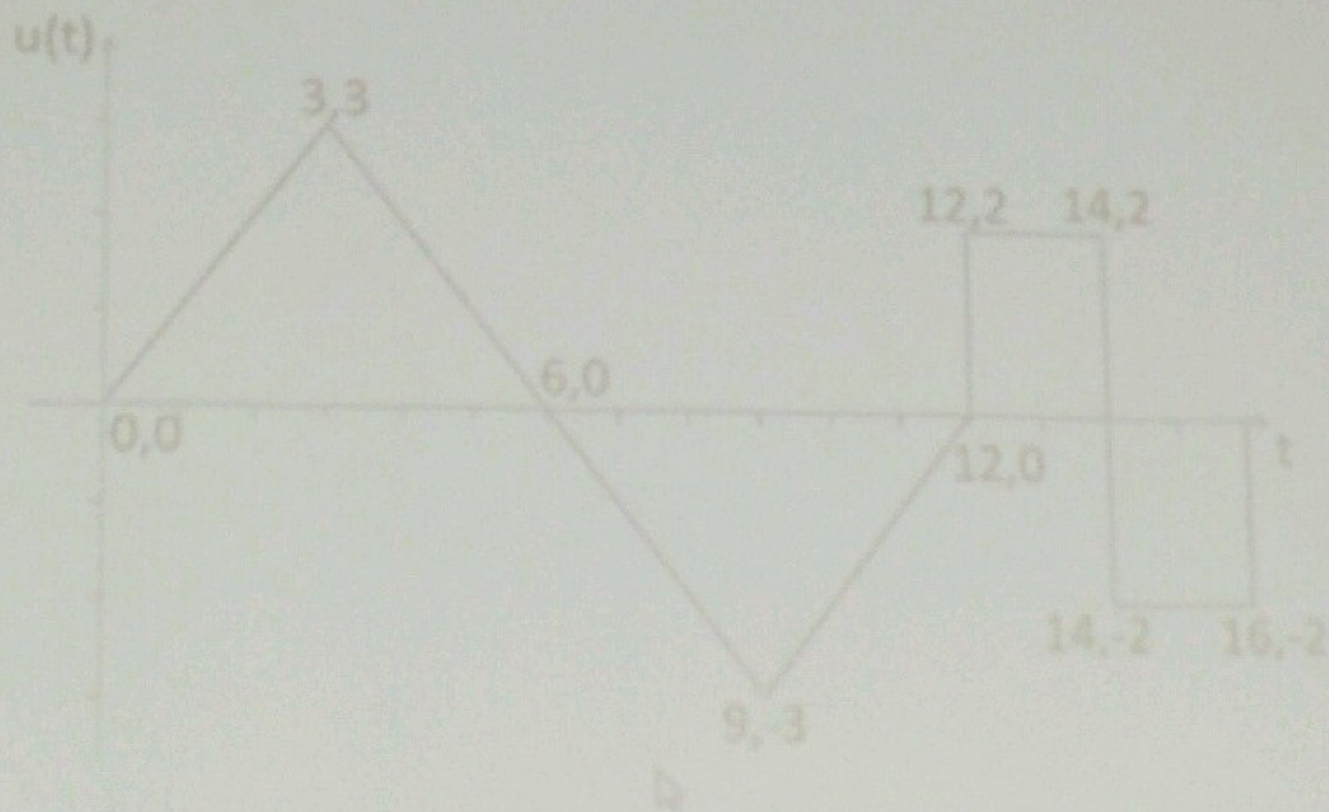

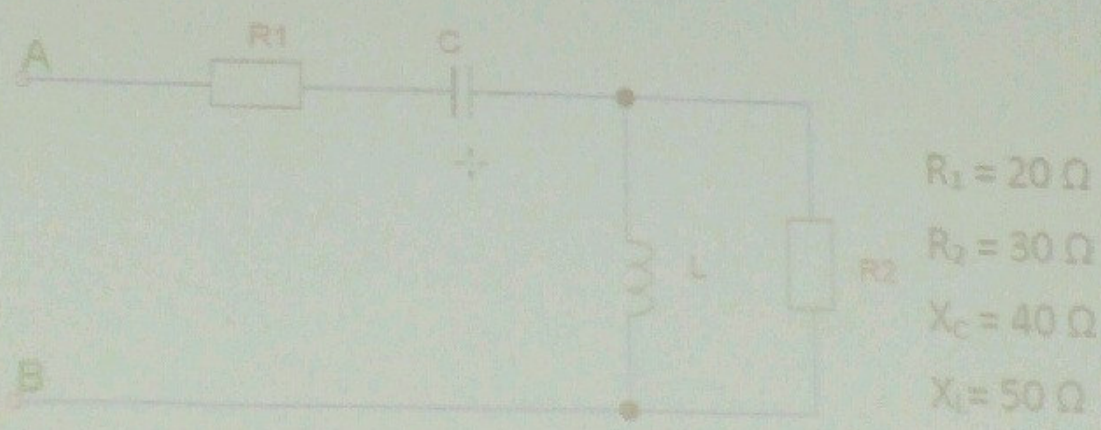- a) Določite zaporedno vezje z enako impedanco, kot jo ima vezje na sliki.
 - b) Določite vzporedno vezje z enako impedanco, kot jo ima vezje na sliki.
- Pri vezjih a) in b) zapišite vrednosti elementov z R in X (upornost in reaktanca).



$R=?$ $X=?$